СОДЕРЖАНИЕ

Радиоаматор

Издается с января 1993 г. № 3 (221) март 2012

Ежемесячный научно-популярный журнал Зарегистрирован Госкоминформполитики, телевидения и радиовещания Украины сер. КВ, №507, 17.03.94 г. Учредитель — МП «СЕА» Киев, Издательство «Радиоаматор»

Редакционная коллегия:

Главный редактор **И.Б. Безверхний**

В.Г. Бондаренко С.Г. Бунин, UR5UN М.П. Власюк А.М. Зиновьев А.А. Перевертайло, UT4UM С.М. Рюмик Е.А. Салахов О.Ю. Саулов (аудио-видео) Е.Т. Скорык Е.Л. Яковлев

Адрес редакции:

Киев, ул. Краковская, 13-Б **Для писем:** а/я 50, 03110, Киев-110, Украина тел. (044) 291-00-29 га@sea.com.ua http://www.ra-publish.com.ua

Издатель: Издательство «Радиоаматор»

В.В. Моторный, директор, тел.: 291-00-31, га@sea.com.ua, А.М. Зиновьев, лит. ред., az@sea.com.ua Ю.В. Сухоруков, верстка С.В. Латыш, реклама, тел. 291-00-30, lat@sea.com.ua С.А. Ковалевская, подписка и реализация, тел.: 291-00-29, svetlana@sea.com.ua

Подписано в печать: 28.02.2012 г. Дата выхода номера: 07.03.2012 г. Формат 60х84/8. Усл. печ. лист. 7,54 Учетн. изд. лист. 9,35. Подписной индекс через ДП «Пресса» – 74435, 01567 Общий тираж по странам СНГ – 12 000 экз.

Отпечатано с компьютерного макета в типографии «Аврора Принт» г. Киев, ул. Причальная, 5, тел.: (044) 550-52-44

Реферируется ВИНИТИ (Москва): Журнал «Радиоаматор», Киев. Издательство «Радиоаматор», Украина, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б

При перепечатке ссылки на «Радиоаматор» обязательны. За содержание рекламы и объявлений ответственность несет рекламодатель. При переписке вместе с письмом вкладывайте конверт с обратным адресом для гарантированного получения ответа.

аудио-видео

_	
2	Простейшие цифровые устройства. Часть 2 А. Белый
5	Улучшение работы телефона «Элетон-214» В. Кандауров
6	Синтез музыкальных тембров. Часть 4 В. Рентюк
10	О композитных структурах в УМЗЧ А. Петров
12	Широкополосный понижающий конвертор
	с двойным преобразованием частотыП. Химич, П. Ксензенко
15	Особенности видеосъемки с использованием трансфокатора А. Симоненко
18	Устройство и ремонт CTB ресиверов SAMSUNG
	серий DSB 300 и DSB 350
20	Цифровые регуляторы для домашнего УМЗЧ
22	Радиоприемник для радиомикрофона с ДУ
26	Зарядное устройство для 6- и 9-вольтовых аккумуляторов А. Зызюк
29	Особенности телевизионного шасси 3\$10 И. Безверхний
31	Принципиальная схема телевизионного шасси 3\$10

электроника и компьютер

_	NORT DONN KOM II DIOTO
36	Встраиваемый цифровой ампервольтметр
	с ЖК-индикатором от DT890BД. Карелов
38	Датчик контроля протечки воды ch-c0020Г. Чернов
41	Проблесковый фонарь для велосипеда А. Алексенцев, Р. Проць
42	Микроконтроллеры STM32. Барьер 1
48	Один подход к отладке проекта, созданного в пакете Flowcode for PIC В. Злобин
49	Некоторые опечатки и неточности в публикациях по МСЗ4063 Е. Яковлев
52	Новые источники питания для светодиодов компании Mean Well
	мощностью 96 и 100 Вт

современные телекоммуникации

кв + укі

55 Бюллетень КВ + УКВ А. Перевертайло

P

новости, информация, комментарии

- 60 Визитные карточки
- 62 Электронные наборы и приборы почтой
- 64 Книга-почтой

Дорогие друзья!

Вы держите в руках №3 журнала «Радиоаматор» за 2012 год. Это значит, что по календарю наступила весна. Первый весенний праздник — 8 марта. Редакция РА поздравляет наших читательниц с Международным женским днем и желает всего самого хорошего и нужного: счастья, здоровья, любви и успехов в радиолюбительском творчестве.

Прослеживается заинтересованность наших читателей в публикации на страницах РА кратких описаний промышленной и бытовой аппаратуры и принципиальных схем к ним. В этом номере по просьбе Г.И. Новикова из Кривого Рога мы публикуем схему телевизионного шасси 3\$10 и статью с кратким его описанием. Для следующих номеров мы подобрали схему магнитолы SHARP GF 6060, которую ищет наш читатель А.И. Загальский из Винницы.

В редакцию поступило более десятка статей на объявленный ранее конкурс статей с описаниями радиолюбительских конструкций на базе неисправных мультиметров, но соответствуют требованиям конкурса всего две-три. В этом номере мы публикуем первую из них: «Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B». Ее автор Д. Карелов.

Учитывая специфику темы конкурса и высокую активность наших авторов и читателей, мы решили продлить конкурс до 15 ноября 2012 г. Лучшие статьи будут напечатаны в нашем журнале, а победители – награждены ценными призами. Специально в помощь конкурсантам в РА 11/2011 мы опубликовали статью «Индикатор мультиметров 8300-й серии».

Хочу напомнить, что подписаться на наш журнал можно по прежней цене в любом почтовом отделении. Почтовый индекс 74435.

Любые предложения читателей по улучшению нашего журнала принимаются. Присылайте их на адрес редакции: а/я 50, 03110, Киев-110, Украина, или на электронный адрес: ra@sea.com.ua.

Главный редактор журнала «Радиоаматор» Игорь Безверхний







Простейшие цифровые устройства. Часть 2

Андрей Белый, г. Киев


В этой статье мы продолжим рассказ о сериях наиболее популярных цифровых ИМС малого уровня интеграции.

Серийно производимые цифровые микросхемы отличаются типом используемого электронного ключа. Дело в том, что постоянное повышение требований к быстродействию, помехоустойчивости и уменьшению потребляемой мощности цифровых устройств привело к созданию различных цифровых ИМС, разработка которых, как правило, производится сериями. Серия таких ИМС представляет собой комплект микросхем, в котором используется единое конструктивное и схемное решение. В состав таких серий кроме рассмотренных в предыдущей статье (см. РА 2/2012) входят также счетчики, дешифраторы, сумматоры и другие арифметические устройства. Все они строятся на базе единого электронного ключа, иначе еще называемого логикой. Например, это микросхемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), эмиттерно-связанной транзисторной логики (ЭСТЛ), комплиментарной металло-оксидной полупроводниковой логики (КМОП) и т.д.


ИМС различных типов плохо совмещаются друг с другом, поскольку имеют различные уровни лог. «0» и лог. «1», а также разное напряжение источника питания. Рассмотрим это более подробно.

имс ттл и ттлш

Некоторое время тому назад наиболее широко распространены были ИМС серий ТТЛ или ТТЛШ (т.е. транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки). В этих ИМС используются биполярные транзисторы структуры n-p-n. В ИМС ТТЛШ переходы база-коллектор биполярных транзисторов шунтированы диодами Шотки. Это позволяет значительно увеличить быстродействие таких ИМС при той же или даже меньшей потребляемой ИМС мощностью. Такие ИМС отличаются фиксированным напряжением питания +5 В и фиксированными уровнями логических сигналов: лог. «0» – 0...0,4 В, лог. «1» – 2,4...5 В. Иными словами, уровень входного напряжения менее 0,4 В такая ИМС воспринимает как лог. «0», а напряжение более 2,4 В - как лог. «1». Присутствие на входе такой ИМС напряжения в диапазоне от 0,4 до 2,4 В (от 0,5 до 2,7 В для ТТЛШ) приводит ее в неопределенное состояние, поэтому является запрещенным режимом работы. Особенностью ТТЛ логики является также разное потребление тока такой ИМС по входу, в зависимости от того, подается на него лог. «0» или лог. «1». Дело в том, что

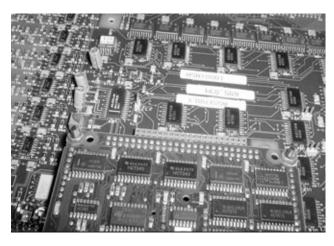

вход ТТЛ ИМС – это один из эмиттеров многоэмиттерного транзистора (2-входовой элемента «ИЛИ-НЕ» ТТЛ логики показан на **рис.1,а**). Поэтому ток потребления такой ИМС по входу при подаче на него лог. «0» значительно больше (у стандартной ИМС серии К155 – 1,6 мА), чем при подаче на него лог. «1» (у стандартной ИМС серии К155 – 0,4 мА). Аналогично и по выходу ТТЛ ИМС в состоянии лог. «0» может отдать в нагрузку куда больший ток, чем в состоянии лог. «1».

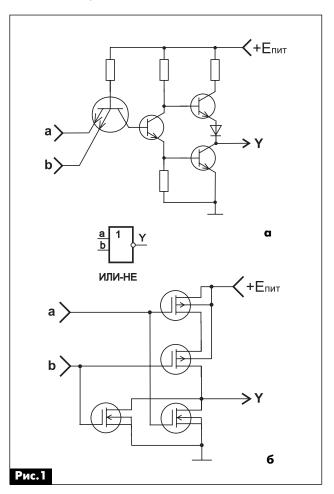

Существует большое многообразие ИМС логики ТТЛ и ТТЛШ, отличающихся быстродействием, потребляемой мощностью (существуют специальные микромощные серии) и т.д. (см. таблицу). Однако важно отметить, что все ИМС этих серий совместимы друг с другом по уровням логических сигналов и напряжению питания 5 В ±5%.

При этом стандартные ИМС ТТЛ логики серий 133 и K155 работают на частотах до 10 МГц, микромощные (серия 134) – до 3 МГц, с диодами Шотки (K555) – до 33 МГц, усовершенствованная с диодами Шотки (K1533) – до 50 МГц. При этом потребляемая мощность у микромощных ИМС серии 134 в 11 раз ниже, чем у стандартных ИМС серии 133 и K155. Аналогично, у ТТЛШ ИМС серии K555 быстродействие в 5 раз выше, чем у ИМС серии 133 и K155, а потребляемая мощность при этом меньше на 15%.

Говоря об ТТЛ ИМС важно отметить, что их предельное напряжение питания не должно превышать 6 В, а максимальная емкость нагрузки, на которую они работают, – 200 пФ.

Надо отметить, что ТТЛ ИМС – это устаревший тип ИМС, который в настоящее время применяется не очень часто, однако такие ИМС дешевы, доступны – радиолюбители могут широко использовать их в своем творчестве.

Более широкое применение в настоящее время находят ИМС ТТЛШ, однако их также «теснят» ИМС КМОП логики.

имс эстл

Эти ИМС были разработаны для получения высокого быстродействия, недостижимого (в 1970-80 гг.) для ИМС ТТЛ логики. В этих ИМС ис-

пользуются биполярные транзисторы структуры n-p-n. Эти ИМС имеют отрицательное напряжение источника питания -5,2 B $\pm 5\%$. Логические уровни у них составляют: лог. «1» = -0,96 B, лог. «0» = -1,65 B. Т.е. эти ИМС абсолютно не совместимы по входам и выходам с ИМС ТТЛ или других типов логики. К тому же у них очень маленький перепад между лог. «0» и лог. «1» — всего 0,69 B, однако стандартные серии ИМС ЭСТЛ имеют быстродействие примерно в 10 раз выше (т.е. работали на частотах 50...100 МГц), чем у стандартных серий ИМС ТТЛ логики.

В настоящее время такие ИМС малого уровня интеграции практически не используются, но находят широкое применение при проектировании специальных процессоров или контроллеров, для которых важно высокое быстродействие.

имс кмоп

Такие ИМС находят наибольшее применение в радиолюбительской практике. Они основаны на использовании последовательно включенных и управляемых одним сигналом МОП транзисторов. Таким образом, когда один из последовательно включенных транзисторов открывается, другой закрывается. Следовательно, такой каскад практически не потребляет мощность в статическом режиме. На рис.1, в показана схема 2-входового логического элемента «ИЛИ-НЕ» на КМОП транзисторах. Из рис. 1, b видно, что в отличие от ИМС другого типа логики, КМОП ИМС не содержит пассивных элементов, а именно резисторов или диодов, а построены исключительно на МОП транзисторах разного типа проводимости. В таких ИМС диоды используются только как защитные элементы на входах.

Табл.1

14031.1						
Параметр	Обозначение	K555	KP1533	K561 / KP1561	1564	KP1554
Технология		ТТЛШ	ТТЛШ	КМОП	КМОП	КМОП
Зарубежный аналог		74LS	74ALS	H4000	74HC	74AC
Напряжение питания, В	U _{cc}	5±5 %	5±5 %	315	26	26
Диапазон температур, °С	Т	-10+70	-10+70	-10+70	-40+85	-40+85
Выходное напряжение, В	U _{он} , мин.	2,7	2,7	U _{cc} - 0,1	U _{cc} - 0,1	U _{cc} - 0,1
выходное напряжение, в	U _{OL} , макс.	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
Руолиоз изпражения Р	U _{IН} , мин.	2,0	2,0	$U_{cc}/2 + 0,1$	$U_{cc}/2 + 0,1$	$U_{cc}/2 + 0,1$
Входное напряжение, В	U _{IL} , макс.	0,8	0,8	U _{cc} /2 - 0,1	U _{cc} /2 - 0,1	U _{cc} /2 - 0,1
Pulvonuoŭ tov. MA	I _{OH}	0,4	0,4	0,44	4	24
Выходной ток, мА	I _{OL}	8	8	0,44	4	24
Dyonus Toy Aug	I _{IH}	20	20	0,3	1	1
Входной ток, мкА	I _{IL}	400	200	0,3	1	1
Ток потребления вентиля в статическом режиме, мА	I _B	0,4	0,2	0,0005	0,0005	0,0005
Максимальная частота переключения D-триггера, МГц	F _{макс}	33	50	8	50	150
Время задержки распространения, тип. / макс.	t _p	10/15	5/11	40/160	10/23	4/8,5

К достоинствам КМОП ИМС (кроме малой потребляемой мощности) можно отнести:

- широкий диапазон питающих напряжения –
 3...15 В (некоторые серии 3...18 В);
 - малый входной ток 0,3 мкА;
 - высокая помехоустойчивость до 0,45 U_{пит};
- уровень лог. «1» равен (U_{пит} 0,1 В), т.е. практически равен напряжению питания;
- значительный выходной ток 0,44 мА (у некоторых ИМС до 10 мА).

Особенность ИМС КМОП логики в том, что уровень лог. «0» для них составляет $0...0,45U_{\text{пит}}$, лог. «1» — $0,55...1U_{\text{пит}}$. Т.е. у них очень невелика зона неопределенного входного сигнала, и помеха величиной почти $0,5U_{\text{пит}}$ не вызывает сбоя.

Входное сопротивление КМОП ИМС очень велико (десятки МОм), так как определяется только утечками в изоляции транзисторов. Однако высокое входное сопротивление КМОП ИМС - это не только преимущество, но и параметр, вызывающий определенные трудности при работе с такими ИМС. Дело в том, что изоляция затвора и канала входных транзисторов КМОП ИМС пробивается при напряжении 30...50 В. А при высоком входном сопротивлении такое напряжение получить очень просто. Особенно большую опасность для КМОП ИМС представляет статическое электричество, от которого их надо тщательно защищать. Конечно, конструкторы приняли защитные меры и установили на входах КМОП ИМС диоды, соединяющие входы ИМС с выводами источника питания, однако при транспортировке и монтаже таких ИМС все равно надо соблюдать меры защиты от статического электричества.

Совместимость логических ИМС разных серий

Как уже отмечалось ранее, ИМС ЭСТЛ логики несовместимы с ИМС других типов из-за того, что питаются от источника отрицательного напряжения и имеют низкие значения уровней лог. «0» и лог. «1». Чтобы согласовать устройство на таких ИМС с, например, ТТЛ ИМС, необходим специальный преобразователь уровня и дополнительный источник положительного напряжения.

Что касается ТТЛ и КМОП ИМС, то они, несмотря на то, что могут работать от одного и того же источника питания +5 В, также не совместимы по стыку «выход КМОП – вход ТТЛ», так как входной ток стандартной ТТЛ ИМС (1,6 мА) превышает максимальный выходной ток стандартной КМОП ИМС серии К561 / К1561 (0,44 мА). Этот вопрос решается применением специальных элементов с повышенной нагрузочной способностью.

Что касается совместимости «выход ТТЛ – вход КМОП», тут также есть проблема: при напряжении питания +5 В выходное напряжение ТТЛ ИМС составляет 2,4...2,5 В, а для КМОП ИМС

К561 / К1561 надо хотя бы 2,5 В. Поэтому при таком стыке между выходом ТТЛ (ТТЛШ) ИМС между ее выходом и источником +5 В устанавливают «подтягивающий» резистор номиналом 1...10 кОм.

Основные характеристики совместимых серий ТТЛШ и КМОП ИМС приведены в **табл.1**.

Серия K555 – это устаревшая ТТЛШ серия, которая широко доступна радиолюбителям. Она с успехом заменит ИМС известной серии K155, при этом имеет большую скорость переключения и потребляет меньшую мощность.

Серия КР1533 (74ALS) — это современная ТТЛШ серия, которая не только потребляет меньшую мощность, чем К555, но имеет и более высокое быстродействие.

Серия К561/КР561 (Н4000) – очень популярная до сих пор и часто незаменимая во многих приложениях серия КМОП ИМС. Это развитие первой серии КМОП ИМС 164/К176 (напряжение питания +9 В). ИМС К561/КР561 совместимы с ИМС 164/К176, но имеют больший диапазон питающих напряжений, большее быстродействие и больший максимальный выходной ток. Особенность КМОП ИМС в том, что в отличие от ТТЛ/ТТЛШ ИМС они имеют одинаковый выходной максимальный ток в состоянии как лог. «0», так и лог. «1».

ИМС К561/КР561 имеют достаточный выходной ток, чтобы быть совместимыми с одним входом ИМС серий К555 или 2 входами ИМС серии КР1533. В то же время, подключать непосредственно к выходу ИМС этой серии светодиодный индикатор нельзя, нужны согласующие транзисторы или специальные ИМС с повышенным выходным током.

При одинаковом напряжении питания эти ИМС также совместимы с КМОП ИМС серий 1564 и КР1554.

Серия 1564 — это своеобразный КМОП аналог ТТЛШ ИМС К555. Эти КМОП ИМС имеют диапазон питающих напряжений 2...6 В, почти как у ТТЛ, такое же быстродействие, как ИМС серии К555, но при этом потребляют гораздо меньшую мощность. Выходной ток таких ИМС позволяет им работать на 10 входов ИМС серии К555.

Серия КР1554. Отличается более высоким быстродействием, чем ИМС серии КР1533, малой потребляемой мощностью и заметно большим быстродействием, чем ИМС ТТЛШ. Так же, как 1564, совместима с КМОП ИМС по входам и выходам. При этом отличается большим выходным током (до 24 мА), что облегчает построение на ее основе схем индикации или управления электромагнитными реле.

Литература

1. Петровский И.И. и др. Логические ИС KP1533, KP1554. Справ. (в 2 частях). – М.: Бином, 1993.


Улучшение работы телефона «Элетон-214»


Виктор Кандауров, п. Камышеваха, Луганской обл.

У телефонов моделей «Элетон-214» разговорный узел расположен в трубке. При отличной работе микрофона узел прослушивания работает очень плохо, громкость звучания телефона слабая. Регулятор громкости вместо увеличения громкости вносит искажения, делая прослушивание невозможным. То же самое относится и к другим моделям телефонов «Элетон», имеющим подобную схему разговорного узла. Предлагаемая несложная доработка позволяет устранить этот дефект.

Анализ схемного решения разговорного узла выявил, что регулировка громкости выполнена некорректно (**puc.1**). Она изменяла режим работы транзисторов VT1, VT2 по постоянному току, и вместо увеличения громкости появлялись сильные искажения, потому что транзисторы выходили из линейного режима.

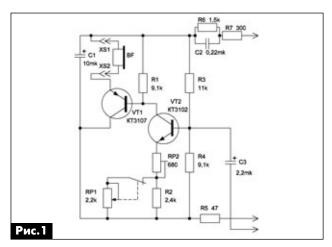Чтобы устранить этот дефект, необходимо изменить схему регулировки громкости (рис.2). Нумерация деталей соответствует заводской. Для этого удаляют резистор R2, вместо RP2 устанавливают перемычку (можно просто установить движок RP2 в верхнее по схеме положение), замыкают контакты



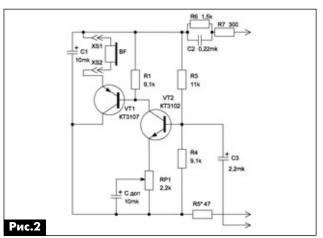

выключателя потенциометра RP1 и разрезают дорожку, соединяющую средний вывод RP1 с верхним по схеме выводом. Со среднего вывода потенциометра RP1 на нижний по схеме вывод следует припаять конденсатор номиналом 10 мкФ 25 В. Теперь регулятор громкости действительно выполняет свою функцию, и искажения звука отсутствуют.


Необходимо отметить, что при обрыве или потере емкости конденсатора С1 (рис.1 и рис.2) резко снижается громкость, поэтому желательно проверить его состояние путем параллельного подключения заведомо исправного конденсатора такой же емкости.

Чтобы иметь больший запас громкости, телефонный капсюль можно переместить из цепи эмиттера VT1 в цепь его коллектора (**рис.3**). Это увеличит громкость звучания, что положительно сказывается при плохой слышимости, которая часто бывает в старых телефонных линиях.

После переделки может проявиться плохая балансировка разговорного узла телефона (заводы-изготовители редко добиваются хорошей балансировки). Это выражается в прослушивании сигнала с микрофона в телефоне, а также возникновении акустической связи между микрофоном и телефоном в виде писка. Устранить этот дефект можно подбором резистора R5 по наименьшей громкости самопрослушивания. Можно вместо R5 установить подстроечный резистор номиналом 100 Ом, которым удается добиться почти идеальной балансировки.

Применяемый в трубке телефонный капсюль имеет сильный подъем высоких частот, что ухудшает разборчивость. Замена его обычным телефонным капсюлем ТА-56М либо ТК-67Н значительно улучшает разборчивость речи при плохой слышимости.

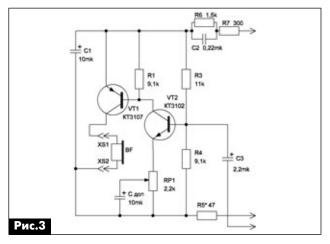После указанной переделки телефон стал прекрасно работать на любых линиях, слышимость стала отличной, запас громкости позволял уверенно слышать абонента в любых условиях.



5

())

Синтез музыкальных тембров. Часть 4

Владимир Рентюк, г. Запорожье

В этой статье рассмотрены основные аспекты схемотехники синтеза музыкальных тембров. Адресована она, в первую очередь, радиолюбителям, делающим первые шаги в этой интересной области радиотехники и электроники.

Аналоговые синтезаторы – это классика электронной музыки. Многие музыканты считают, что звучание чисто цифрового синтеза «неживое». А вот звучание аналогового синтезатора – «живое», он повинуется малейшему движению вашей руки. Вы его чувствуете, а он вас. Цифровые технологии должны быть там, где они оправданы: клавиатура, коммутация, тональный генератор – здесь возражений нет. А вот основной тракт обработки лучше оставить для гибкой аналоговой схемотехники.

Самое главное для клавишного синтезатора это клавиатура. Тут лучше поискать клавиши от старых инструментов. В классических синтезаторах клавиши клавиатуры замыкают отводы цепочки точных резисторов с одинаковым номинальным сопротивлением. На выходе клавиатуры формируются уровни напряжения, которые имеют линейно-ступенчатое приращение, т.е. напряжение при последовательном нажатии клавиш изменяется на постоянную величину, обычно 1/12 от 1 В. Напряжение с клавиатуры поступает на логарифмический преобразователь, который обеспечивает коэффициент преобразования, пропорциональный $2^{1/12}$. Далее на генератор, управляемый напряжением с линейной зависимостью частоты от управляющего напряжения. Таким образом, на выходе генератора получался сигнал с частотами, соответствующими равномерно темперированной шкале (см. РА 11/2011).

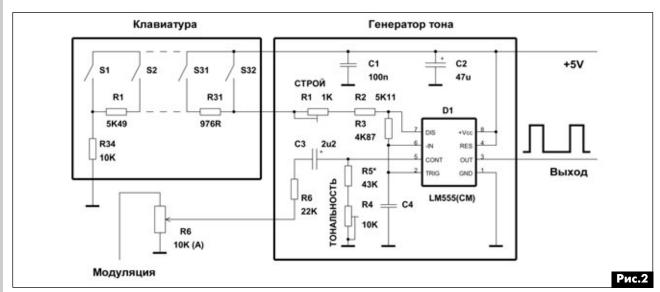


Рис. 1

Сейчас есть большой выбор ИМС логарифмических преобразователей. Раньше же для этого использовались операционные усилители и транзисторные сборки, например, серии К198, как в знаменитом «Поливоксе» [1]. На двух транзисторах дифференциальной пары выполнен логарифмический преобразователь, а для его температурной компенсации один из «лишних» транзисторов сборки К198 служит нагревателем. Он разогревал кристалл до 50°C, а еще один оставшийся транзистор сборки К198 использовался как датчик температуры кристалла сборки. Более простой вариант генератора тона был разработан автором для использования в разработанных им и серийно выпускавшихся детских клавишных ЭМИ «СИМОНА» [1]. Впоследствии он использовался и в клавишном синтезаторе КЭМС «АЛЯ» [1] (рис.1).

Генератор тона

Генератор тона (**рис.2**) выполнен на ИМС таймера серии 555. Клавиатура коммутирует резисторы, номиналы которых подобраны таким образом, что изменение частоты генератора соответствует равномерно темперированному строю инструмента. При правильной настройке результирующее отклонение тонов не превысит $\pm 0.3\%$ (это предел различимости несоответствия тонов гармонической гаммы нашим ухом) – это особенность схемотехники генератора. Номиналы резисторов для 32-кон-



тактной клавиатуры (2 и 8/12 октавы от клавиши ноты Фа) указаны в **таблице**. Важно отметить, что в схеме используются прецизионные резисторы с допуском $\pm 0.5...1\%$, например, типа C2-33.

R2=5K11	R12=2K94	R22=1K62
R3=4K99	R13=2K74	R23=1K28
R4=4K64	R14=2K61	R24=1K43
R5=4K32	R15=2K43	R25=1K37
R6=4K12	R16=2K32	R26=1K3
R7=3K92	R17=2K21	R27=1K24
R8=3K65	R18=2K05	R28=1K15
R9=3K4	R19=1K96	R29=1K1
R10=3K32	R20=1K82	R30=1K02
R11=3K09	R21=1K74	


Частота генератора тона для нужной тональности или октавы грубо устанавливается выбором номинала конденсатора С4. Для тональности Домажор, при приведенной раскладке клавиатуры, для регистра a^1 =440 Гц С4=0,1 мкФ, для регистра a^2 =880 Гц С4=0,056 мкФ, для регистра a^3 =1760 Гц С4=0,027 мкФ, а для регистра a^4 =3520 Гц С4=0,012 мкФ.

Настройка генератора тона осуществляется двумя подстроечными резисторами. Резистор R4 устанавливает тональность инструмента, а резистор R1 – раскладку строя. Генератор тона без проблем перекрывает частотный диапазон в три октавы. В авторском варианте использовался диапазон перестройки генератора до « c^6 » (8372 Гц, C4=0,012 мкФ).

Для получения эффекта частотного вибрато модулирующий сигнал подается на вывод 5 ИМС таймера. Это позволяет осуществлять одинаковую по восприятию модуляцию для всех тонов, так как осуществляется модуляция по тональности, а не по частоте одной ноты. Глубина модуляции осуществляется переменным резистором R6.

Формирование огибающей

Как говорилось ранее во второй части статьи (см. РА 11/2011), важным моментом в синтезе тембров является формирование огибающей. Если включение тона и начало формирования огибающей будут совпадать по времени, то будет слышен щелчок. Кроме того, для полноценного окончания звука необходимо формировать его послезвучание. Без наличия тона это сделать невозможно. Есть разные способы решения проблемы, но самый простой – это механический. Для этого требуется двухконтактная клавиатура, работающая по определенному алгоритму. Он может быть понят из общей схемы, показанной на рис. 3. Контакт представляет собой плоскую пружину с двумя контактными поверхностями. Когда клавиша начинает ход, замыкается контактная площадка 1, и включается генератор тона, после этого замыкается площадка 2, и включается генератор огибающей. При отпускании клавиши первой освобождается контактная площадка 2, и огибающая начинает формировать участок послезвучания (для этого достаточно 10...30 мс). Генератор тона при такой конструкции

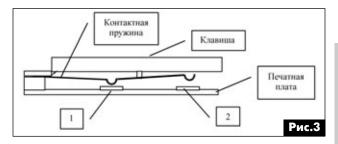


остается включенным почти до полного отпускания клавиши.

Такая клавиатура успешно использовалась в КЭМС «АЛЯ». Ее достоинство – простота и надежность, недостаток – невозможность регулировки скорости концевого затухания.

Наиболее простое решение для генерации огибающей – это реализация генератора огибающей на основе RC-цепочек. Подобный генератор огибающей использовался, например, в синтезаторе «МАЭСТРО» [1]. Авторский вариант такой схемы показан на рис.4. Генератор огибающей формирует три ее основный типа (см. РА 11/2011). Выбор типа огибающей осуществляется подачей высоко уровня напряжения на входы «Огибающая», а запуск подачей низкого уровня на вход «Запуск». При этом если выбрана «Огибающая 1», то формируется огибающая, характерная для струнных ударных и щипковых инструментов, если «Огибающая 2», то формируется огибающая, характерная для медных инструментов, если «Огибающая 3», то формируется огибающая, характерная для деревянных духовых инструментов. В первом случае атака устанавливается номиналами цепочки R2C3, во втором – R9C3, в третьем – R17C3. Затухание определяется скоростью разряда конденсатора СЗ через резистор R5. Регулировка скорости затухания осуществляется переменным резистором R8 с линейной характеристикой. Поддержка для варианта «Огибающая 2» задается делителем R11R13. Концевое затухание обеспечивает ключ на транзисторе VT10, который в момент окончания импульса запуска подключает к СЗ дополнительный разрядный резистор R19. Сигнал с генератора огибающей поступает на модулятор.

Питание генератора огибающей осуществляется от стабилизированного источника с напряжением +5 В. В противном случае модуляция основного тона будет нестабильной по уровню. Запуск огибающей предлагается осуществлять от разработанного автором для КЭМС «АЛЯ» формирователя (рис.5). Для функционирования этой схемы используется вторая пара контактов, о которой говорилось выше. Эти контакты коммутируют отдельную цепочку резисторов. Номиналы резисторов подобраны таким образом, что с выхода клавиатуры «ступеньками» выдается напряжение, кратное примерно 0,15 В. Напряжение поступает на пороговое устройство, выполненное на компараторе D3. Если ни одна из клавиш не на-




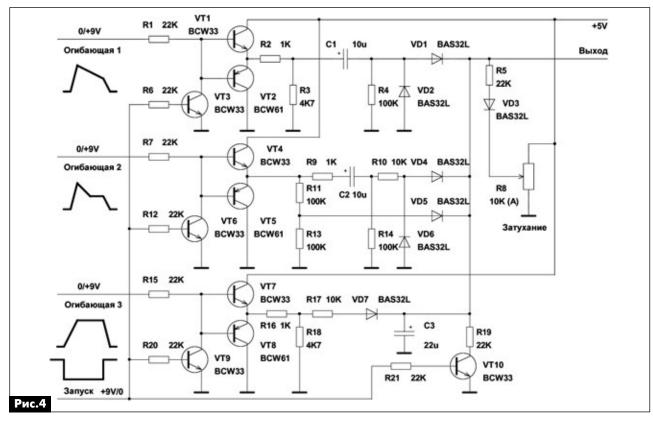

жата, то на выходе компаратора D3 присутствует высокий уровень напряжения, и все три генератора огибающей (рис.3) выключены, а конденсатор C3 разряжен. Если хоть одна из клавиш нажата, то на выходе компаратора D3 присутствует низкий уровень напряжения, и включится тот генератор огибающей, на котором имеется сиг-

нал разрешения («Огибающая 1», «Огибающая 2» или «Огибающая 3»).

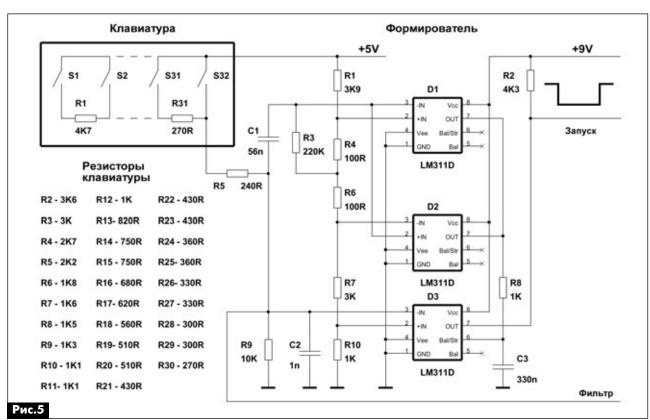Для обеспечения игры легато в схеме имеются еще два пороговых устройства D1 и D2. На эти ИМС через дифференцирующую цепочку R3C1 поступает короткий импульс напряжения. Импульс подается всякий раз, когда нажимается бо-



лее верхняя клавиша при нажатой нижней или когда отпускается более верхняя клавиша при нажатой нижней. То есть если нажимают, например, клавишу ноты с¹ после а¹, то импульс формируется сразу, как только клавиша ноты с¹ была нажата. Если нажимают, например, а¹ после с¹, то импульс формируется только тогда, когда клавиша ноты с¹ была полностью отпущена. Перезапуск генераторов огибающей осуществляет стробирование компаратора D3.

Чтобы гарантировать возврат генераторов огибающей в исходное состояние, используется «удлиняющий» длительность строба конденсатор СЗ. Такое решение и обеспечивает игру легато. При необходимости, для управления фильтром с зависимостью частоты среза от номера нажатой клавиши можно использовать напряжение с резистора R9.


Формирование тембров синтезатора

Генератор тона, как правило, дает сигнал со скважностью равной двум или сигнал переменной скважности, как генератор тона (**puc.2**). И то, и другое не очень хорошо.


Во-первых, необходимо обеспечить транспонирование строя инструмента на ± 1 октаву и уже после этого выполнить преобразование спектра сигнала.

Во-вторых, необходимо обеспечить возможность осуществлять тональный сдвиг, так называемый, pitch shift (о нем говорилось ранее). Транспонирование строя для равномерно темперированной шкалы осуществляется простым делением на 2, 4, 8 (см. РА 11/2011). Таким образом, можно использовать либо счетчик, либо D-триггеры, включенные в счетном режиме, а регистр звучания выбирать коммутатором. Pitch shift является более проблемой механики, чем схемотехники. Цепочка R4R5 (рис.2) заменяется переменным резистором с двумя подстроечными элементами, которые при среднем положении ротора резистора «pitch shift» устанавливают заданную тональность. Главное, точно и надежно удерживать ротор резистора «pitch shift» в среднем положении, что осуществляется специальными жесткими пружинами.

Генератор вибрато выполнен на базе обычного мультивибратора на транзисторах VT2, VT3 (рис.6). Частота вибрато задается номиналами конденсаторов С1, С2 и резисторов R5, R6 и переменным резистором R7. Поскольку выходные импульсы мультивибратора не строго прямоугольной формы, номиналы резисторов R5 и R6 неодинаковы. Это необходимо для получения симметричных треугольных колебаний, которыми и осуществляется, собственно, частотная модуля-

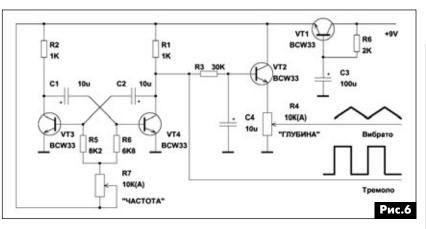

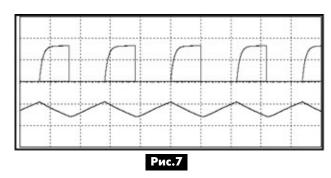ция генератора тона (**рис.7**). Треугольные колебания получаются вследствие интегрирования прямоугольных колебаний цепочкой R3C4. Глубина вибрато устанавливается переменным резистором R4 «ГЛУБИНА» (это резистор R6 на **рис.2**).



Прямоугольные импульсы используются для создания эффекта тремоло (см. амплитудное вибрато РА 11/2011). Для его получения импульсы прямоугольной формы должны подаваться не на отдельный амплитудный модулятор, как это иногда ошибочно делают, а на управление генератором огибающей. Согласитесь, что форма огибающей при этом должна сохраняться. Если необходимо реализовывать эффект тремоло для всех типов огибающих, то управляющий сигнал необходимо подавать на все три генератора. Однако более правильно использовать его только для огибающей первого типа («Огибающая 1» – рис.4, струнные ударные и щипковые инструменты), поскольку для других инструментов этот эффект нехарактерен. Подать управляющий сигнал можно обычным транзисторным ключом, подключенным параллельно транзистору VT3 (**рис.4**). Каскад на транзисторе VT1 выполняет функции фильтра, блокирующего проникновение в цепь питания инфранизкочастотных импульсов генератора вибрато, и предохраняет генератор от влияния других каскадов синтезатора. В генераторе могут использоваться кремниевые транзисторы любых типов с коэффициентом усиления по току (h₂₁₃) не менее 100.

Литература

1. Музей советских синтезаторов. – http://ruskeys.net/synths.php.


())


О композитных структурах в УМЗЧ

Александр Петров, г. Минск

В многочисленных приложениях (Audio applications, Application bulletin) по применению операционных усилителей (ОУ) многие ведущие фирмы по производству микросхем, такие, как Burr-Brown, Linear Technology, Maxim и другие, приводят схемы каскадного (последовательного) включения усилителей, охваченных несколькими петлями ООС, позволяющие улучшить параметры одиночных ОУ. В зарубежной литературе за такими структурами закрепилось название «composite».

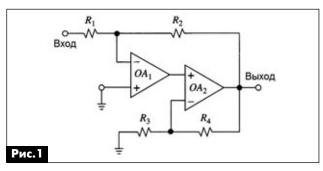В подавляющем большинстве это композитные структуры второго порядка, в инвертирующем включении (**puc.1**) и в неинвертирующем включении (**puc.2**), охваченные общей петлей ООС.




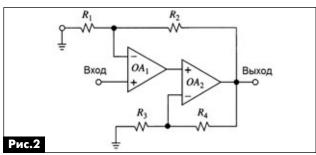

Подобные варианты использования, как в инвертирующем включении, так и в неинвертирующем, можно найти в зарубежных книгах по схемотехнике, а также в некоторых «даташитах», например, на AD797 и др. К этой же схемотехнике относится и

усилитель [1], а также ряд других с применением ОУ, например, УМЗЧ с интегратором в обратной связи для поддержания нуля на выходе.

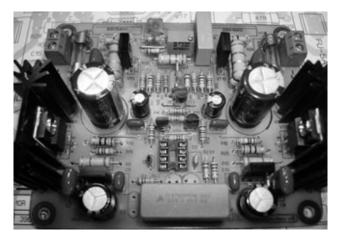
В подобных структурах обычно рекомендуется использовать высокоскоростные ОУ, скорректированные до единичного усиления. Однако в ряде случаев, в зависимости от поставленных целей, могут одновременно использоваться низкоскоростные прецизионные ОУ (для улучшения поддержания нуля на выходе) и скоростные ОУ (для расширения рабочей полосы частот).



Не следует забывать, что наряду с ростом коэффициента передачи растет и наклон АЧХ суммарной характеристики. Для усилителя из двух ОУ наклон будет 12 дБ/окт., а для трех усилителей – уже 18 дБ/окт. Для обеспечения устойчивой работы необходимо обеспечить наклон АЧХ при переходе ФЧХ через ноль в 6 дБ/окт.

В простейшем случае можно просто превратить усилитель в фильтр первого порядка (интегратор), но в этом случае будет снижено и быстродействие. Для сохранения широкой полосы пропускания следует использовать более сложную, например двухполюсную или другую коррекцию.

В качестве примера исследуем композитный инвертор напряжения третьего порядка из [2] (рис.3). Частота единичного усиления использованных ОУ равна 5 МГц (типовое значение), коэффициент усиления на частоте 1 кГц около 70 дБ (3000 раз), а на частоте 20 кГц – около 44 дБ (150 раз). Коэффициент нелинейных искажений не охваченного ООС ОУ не превышает 1%. Грубо прикинем, что может дать такое решение в плане снижения нелинейных искажений. Так как усилители включены последовательно, то суммарный коэффициент усиления на частоте 1 кГц равен 3*70 – 30 = 180 дБ (1000000000 раз). Где 30 дБ – снижение коэффициента передачи за счет дели-

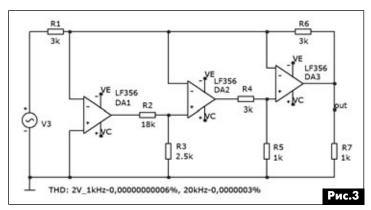


телей на резисторах R2, R3 и R4, R5. Аналогично на частоте $20 \, \text{кГц:} \, 3*44 - 30 = 102 \, \text{дБ}$ (более 100000 раз). Согласно теории отрицательной обратной связи, пропорционально глубине ООС снижаются и искажения, что подтверждает и моделирование данного усилителя.

АЧХ и ФЧХ этого инвертора показаны на **рис.4**. Как видно из **рис.4**, полоса пропускания более 1 МГц, и в конце диапазона имеет место подъем характеристики более 6 дБ, что может быть причиной подвозбудов при перегрузке, как по току, так и по напряжению.

грузки, вплоть до самовозбуждения, т.е. требуют, чтобы сопротивление нагрузки находилось в узком диапазоне.

В качестве выходного каскада может быть использован готовый УМЗЧ в микросхемном исполнении, например, хорошо зарекомендовавшая себя LM3886. По этому пути пошел Николай Швыдкий, который разработал усилитель S-AUDIO ZD-50 [3]. Для этого усилителя также характерны исчезающие малые нелинейные искажения. Однако, как показали результаты прослушивания, на некоторых фонограммах музыкальные инструменты и вокал звучат не лучшим образом: «...на композиции (3) саксофон




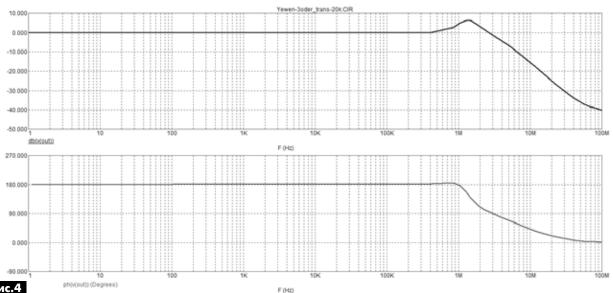

Нелинейные искажения на частоте 1 кГц имеют ничтожно малую величину (десять нулей после запятой), а на частоте 20 кГц – 0,0000003%.

Снимем осциллограммы сигналов на выходах всех трех ОУ на частоте 20 кГц при выходном сигнале на пороге клипирования (**рис.5**).

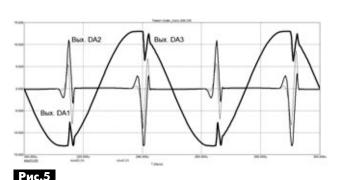Мало того, что подобная схемотехника критична к типам используемых микросхем (должны быть использованы микросхемы радиодиапазона, скорректированные до единичного усиления), но и очень критична к режимам работы. Некоторые микросхемы, используемые в качестве выходных, очень критичны к сопротивлению нагрузки. Искажения могут резко возрастать как при заниженном, так и при завышенном сопротивлении на-



был просто неузнаваем, на других композициях женский вокал, смычковые струнные и фортепьяно звучали завуалировано, не хватало множества деталей». [4]. Это лишний раз подтверждает, что далеко не всегда качество звука адекватно связано с коэффициентом нелинейных искажений.

Литература:

- 1. Агеев С. Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС // Радио. 1999. №10.
- 2. John D Yewen. High-precision composite opamps // Electronics and Wireless World, vol. 93, no. 1612, Feb. 1987, pp. 227-8.
 - 3. S-AUDIO ZD-50 (http://www.s-audio.com).
 - 4. http://madoptic.narod.ru/test/piocompLZ.htm.
- 5. Литаврин А. Применение многоканальной усилительной структуры в УМЗЧ с обратной связью // Радио. 2011. №4.
- 6. Литаврин А. Многоканальное усиление в УМЗЧ с крайне глубокой обратной связью // Радио. 2004. №4.
- 7. Сухов Н. УМЗЧ высокой верности // Радио. 1989. №6.
- 8. Дуглас Селф. Проектирование усилителей мощности звуковой частоты. М., 2009.

(Продолжение следует)



Широкополосный понижающий конвертор с двойным преобразованием частоты


Петр Химич, Павел Ксензенко, ЧАО «РОКС», г. Киев

В предыдущей статье (PA 9-12/2011) авторами была предложена схема прямого QPSK модулятора L-диапазона с большим диапазоном перестройки по частоте. Мы отмечали, что предложенный модулятор, который вполне соответствует стандарту DVB-S, может работать совместно с обычным тюнером спутникового ТВ. Это удобно при проведении испытаний, поскольку DVB-S set-top-box практически всегда под рукой, а также для некоторых из других применений.

Однако параметры нашего модулятора избыточны по отношению к параметрам стандарта DVB-S. Они позволяют использовать модулятор не только в широкополосных линиях связи, предназначенных для передачи мультиплекса из восьми ТВ программ, но и в более узкополосных передатчиках РРС или станций спутниковой связи. В то же время, для применений в устройствах наземной связи и вещания некоторые из параметров тюнеров спутникового ТВ, перекрывающих весь диапазон первой спутниковой ПЧ (т.е. 950...2150 МГц), оказываются недостаточными для надежной работы. В первую очередь, это относится к их применению в тракте ПЧ приемников РРС, которые работают в более сложных условиях, обусловленных более высоким уровнем шумов и наличием помех от других радиоэлектронных устройств или помех промышленного происхождения. Эти трудности чаще всего связаны с ограниченным динамическим диапазоном по входу и низкой помехозащищенностью спутниковых тюнеров, которые выполняются по схеме прямого преобразования и не имеют в тракте ВЧ преселекторов. Вся фильтрация по соседнему каналу и не соседним каналам в них производится после демодуляции на сигнале основной полосы перед его оцифровкой и далее с помощью цифрового фильтра Найквиста. При этом на квадратурные смесители демодулятора воздействуют все сигналы и помехи, частоты которых находятся в пределах диапазона первой спутниковой ПЧ. Бороться с этими помехами можно только за счет повышения избирательности и динамического диапазона по входному сигналу.

Меры, которые следует предпринять при построении широкополосного понижающего преобразователя, способного успешно работать в устройствах наземной связи и вещания, таковы:

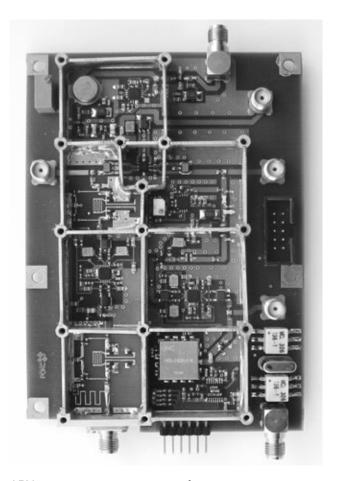- введение в схему перестраиваемого преселектора;
 - применение в одном из входных каскадов



АРУ и принятие мер по стабилизации мощности гетеродина перед его подачей на смеситель.

В данной статье мы предлагаем схему понижающего преобразователя, в которой эти меры реализованы. Нашей задачей было создание устройства, позволяющего в полной мере использовать все достоинства нашего модулятора при совместной работе с ним в наземной линии связи.

Конвертор состоит из двух отдельных понижающих преобразователей, которые вместе осуществляют двойное преобразование частоты из диапазона 950...1920 МГц сначала в сигнал первой промежуточной частоты 480 МГц, а затем в сигнал второй промежуточной частоты 70 МГц без инверсии спектра принимаемого сигнала. Схема второго преобразователя полностью независима от схемы первого преобразователя, что дает возможность отдельно использовать их в других устройствах. Схема гетеродина первого преобразователя почти полностью повторяет схему задающего генератора модулятора, которая представляет собой комбинированный синтезатор частот DDS/PLL и подобна той, которая была

описана в предыдущей статье. Мы остановимся только на тех особенностях, которые отличают эти схемы друг от друга.

1. Архитектура конвертора


Преимущество супергетеродинной схемы над схемой прямого преобразования состоит в том, что при использовании многократного понижающего преобразования можно использовать несколько фильтров канальной селекции, которые помогают улучшить селективность приемника и защищенность по отношению к блокирующим сигналам. Двойное преобразование также позволяет использовать достаточно высокую первую ПЧ, для которой полоса зеркальных частот удалена от края полосы пропускания, ограниченной полосовым RF-фильтром, что особенно важно для широкополосных приемников с перестраиваемым фильтром зеркального канала. Без сильного увеличения стоимости системы такой фильтр трудно сделать высокодобротным. Чтобы спроектировать приемник, способный успешно работать при многих доступных скоростях передачи данных, необходимо тщательно выбрать центральную частоту ПЧ и быть уверенным, что имеется выбор фильтров на ПАВ, имеющих разные полосы пропускания.

Конструктивно понижающий преобразователь реализован на двух платах. На каждой из плат построена одна ступень преобразования.

На **рис. 1** показана структурная схема понижающего преобразователя. Если данный понижающий преобразователь будет использоваться в составе приемника, принимающего в диапазоне частот, ко-

торый совпадает с частью диапазона приема самого понижающего преобразователя, то на входе такого преобразователя следует установить преселектор и малошумящий усилитель. Поскольку ширина полосы приема очень велика (0,95...1,92 ГГц), широкополосный преселектор лучше выполнить в виде комбинации ФВЧ+ФНЧ. Таким образом, в данном конверторе используется схема супергетеродина с двойным преобразованием частоты. С помощью первого гетеродина (LO-1) производится настройка на принимаемый сигнал, а второй гетеродин (LO-2) имеет постоянную частоту настройки. Частота первого гетеродина перестраивается в пределах 1430...2400 МГц. За счет перестройки гетеродина в указанных пределах частота принимаемого сигнала, которая находится в пределах полосы 950...1920 МГц, преобразуется в промежуточную частоту 480 МГц ±18 МГц. Зеркальные частоты для этого преобразователя располагаются в полосе 1910...2880 МГц. Они частично перекрываются с полосой полезного сигнала. Более того, значительный участок полосы полезного сигнала перекрывается с частотами гетеродина. Все это вызывает необходимость применения перестраиваемого фильтра зеркального канала. Он должен иметь вид полосового фильтра и достаточно хорошо подавлять зеркальные частоты на входе смесителя и гетеродин на входе преобразователя.

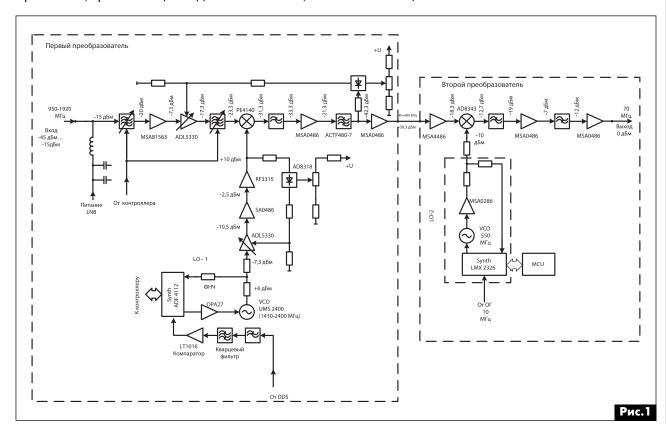С помощью второго гетеродина, настроенного на частоту 550 МГц, сигнал первой ПЧ (480 МГц) преобразуется в сигнал второй ПЧ 70 МГц. Зеркальная частота при втором преобразовании равна 620 МГц.







Оба, примененных в схеме гетеродина, имеют верхнюю относительно принимаемого сигнала настройку. Это необходимо для получения достаточно чистого спектра комбинационных частот ($\pm m * f_{RF} \pm n * f_{LO}$) на выходе смесителя, в котором полосы комбинационных составляющих низких порядков (m + n) удалены от полосы перестройки полезного сигнала, и паразитные продукты преобразования могут быть эффективно подавлены фильтрами, установленными за смесителем.

Применение верхнего гетеродина влечет за собой инверсию спектра сигнала (верхние частоты становятся нижними, и наоборот), что не всегда желательно. Однако если верхним сделать и гетеродин второго преобразователя, то инверсия произойдет дважды, в результате чего мы получим на выходе всего устройства неинвертированный сигнал. Именно по этой причине гетеродин второго преобразователя также имеет верхнюю настройку. Успех данной разработки во многом зависел от того, насколько успешно была решена задача создания перестраиваемого фильтра зеркального канала.

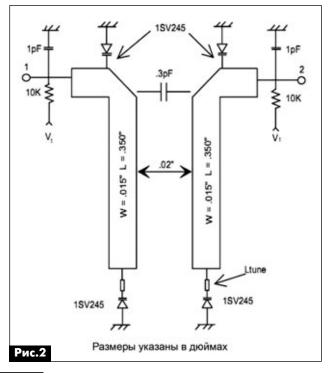1.1. Перестраиваемый полосовой фильтр

Для того чтобы не повышать цену изделия, мы применили фильтр на микрополосковых и сосредоточенных элементах, выполненный по технологии печатного монтажа на плате из фольгированного стеклотекстолита, перестраиваемый с помощью четырех варакторов. С целью подавления гармоник и продуктов интермодуляции второго порядка был применен перестраиваемый полосовой фильтр с диапазоном перестройки от 950 до 1920 МГц, схема которого показана на рис.2, а топология – на рис.3.



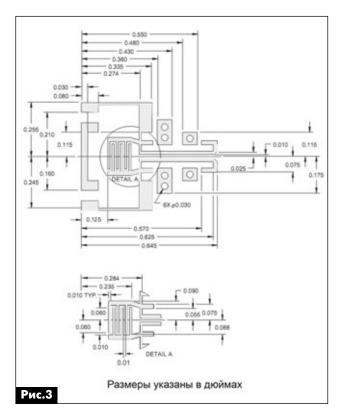

Главное назначение данного фильтра - подавлять частоту гетеродина, который может со стороны смесителя проникнуть на вход устройства, а также зеркальный канал приема на входе смесителя. Для перестройки по частоте в схеме фильтра используются 4 варакторных диода 1SV245 от Toshiba (BB857 от Infineon) и связанные отрезки линий передачи, за счет использования которых удалось получить большой диапазон перестройки при изменении управляющего напряжения в пределах 1...20 В. Вносимые фильтром потери зависят от частоты и составляют от 6 дБ в нижней части диапазона перестройки до 2,5 дБ в его верхней части. Величина подавления гетеродина составляет 25...30 дБ, величина подавления зеркального канала - более 30 дБ.

Номинальная длина связанных секций (L на **рис.2**) равна 8,89 мм. Возможно, что для получения оптимальных параметров она потребует некоторой подстройки. Фильтр изготавливают методом печатного монтажа на плате из фольгированного стеклотекстолита FR4 толщиной 0,8 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 4,8. При использовании подложек с другой толщиной или диэлектрической проницаемостью потребуется корректировка топологии фильтра.

Величины подавления гетеродина и зеркального канала с помощью одной секции фильтра недостаточны. Поэтому в схеме используются две секции, управляемые одним напряжением.

(Продолжение следует)

Особенности видеосъемки с использованием трансфокатора



Алексей Симоненко, г. Киев

В настоящее время практически все видеокамеры и фотоаппараты (все современные фотоаппараты с тем или иным качеством записывают видео) оснащаются объективом с переменным фокусным расстоянием (трансфокатором), так называемым, ZOOM. Более того, появился даже отдельный класс аппаратуры – супер ZOOM камеры. О том, всегда ли хорошо использовать объектив с большим ZOOM, будет рассказано в этой статье.

В данном случае, речь пойдет о цифровых видеокамерах, оснащенных трансфокатором с моторным сервоприводом, поскольку существуют и трансфокаторы с ручной настройкой, в том числе и для цифровых фотоаппаратов. Еще несколько лет назад обычные видеокамеры оснащались трансфокатором с кратностью приближения 6-10х, теперь же рынок заполнен аппаратами с ZOOM 20х или даже 30-42х, так называемыми, супер ZOOM. При этом стоимость таких видеокамер заметно выше, чем обычных.

Однако использование трансфокаторов, с приближением 20-42х, использующих длиннофокусный объектив с максимальным фокусным расстоянием 120 мм и более, создает целый ряд специфических проблем.

Зависимость разрешения видеокамеры от фокусного расстояния объектива

Вы никогда не задавались вопросом, почему нет оптических прицелов с увеличением 40-50х, который автоматически превращает практически каждого в снайпера? Дело в том, что при таком приближении поле зрения объектива становится очень узким и навести его на фокус или тем более производить следящую видеосъемку движущегося объекта становится практически невозможно. И сделать точный выстрел тоже нельзя.

Более того, в любом справочнике по объективам или в пособии по видеосъемке пишется: «стационарный объектив всегда имеет лучшую разрешающую способность, чем трансфокатор». Т.е. при приближении 40-50х «картинка» размывается из-за того, что уменьшается глубина резкости объектива – более ли менее резко видно только объект, на который сфокусирован объектив ±1...2 м. Это связано с тем, что целые блоки линз в трансфокаторе (при изменении фокусного расстояния) перемещаются друг относительно друга, и добиться высокой разрешающей способности и большой глубины резкости такой оптической системы весьма сложно.

В справочниках по объективам прямо написано: трансфокатор с разрешением 30-35 линий/мм в центре кадра - это очень хороший современный трансфокатор. В то же время, практически любой объектив со стеклянными линзами и с фиксированным фокусным расстоянием легко обеспечивает разрешение 100 линий/мм в центре и 60-80 линий/мм по периферии кадра. Еще хуже то, что с увеличением приближения у трансфокатора разрешающая способность по краям кадра значительно ухудшается, и рассмотреть что-либо у края кадра будет весьма сложно. Т.е. приходится объект видеосъемки постоянно держать в центре кадра, что не всегда удобно. Недаром среди видеооператоров бытует такая нелестная характеристика некачественного объектива «Он такой же слепой (т.е. с низким разрешением) как ZOOM».

Чтобы как-то исправить положение на рынке появилась масса, так называемых, «мегапиксельных» объективов трансфокаторов, т.е. обеспечивающих размер кадра при видеосъемке 2...5 Мп и более. Однако фирмы-производители при этом не указывают реальной разрешающей способности объектива, а ведь если те же самые 25-30 линий/мм просто записывать в кадр большего объема, то никакого улучшения «картинки» мы не получим, так как просто будем одну и ту же линию записывать в большее количество пикселей. В итоге, конечный видеофайл с той же временной продолжительностью будет иметь больший объем. Поэтому разделение видеокамер на «мегапиксельные» и другие очень похоже на обычный рекламный ход, хотя стоят «мегапиксельные» видеокамеры значительно дороже.

Зависимость глубины резкости от фокусного расстояния объектива

Объективы с большим фокусным расстоянием обладают малой глубиной резкости. Даже относительно короткофокусные объективы для цифровых камер, так называемые, портретные, с фокусным расстоянием около 14-20 мм потому и применяются для съемки портрета, что позволяют навести максимальную резкость на какую-либо часть лица человека, например на глаза, и немного «смазать» все остальное, чтобы портрет выглядел красивее. Но все это хорошо для портретной съемки, а вот для видеосъемки, когда мы хотим максимально четко запечатлеть все, что попадает в кадр, хорошо далеко не всегда. Но именно такой эффект происходит при съемке с ZOOM 4-32x.



Итак, вторая большая проблема трансфокаторов – это уменьшение глубины резкости при увеличении фокусного расстояния, т.е. при приближении объекта. Это явление показано на **рис.1**.

Предположим, что мы снимаем объект AB (слева на **рис.1**) трансфокатором. При фокусном расстоянии объектива \mathbf{f}_1 получаем изображение $\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1$ (справа от объектива). Если теперь мы изменим фокусное расстояние объектива до \mathbf{f}_2 , например, в 4 раза, т.е. приблизим объект, то мы получим изображение $\mathbf{A}_2\mathbf{B}_2$, масштаб которого будет гораздо больше, чем у изображения $\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1$.

Теперь предположим, что мы хотим снимать не только объект AB, но и объект A'B', расположенный на расстоянии d от объекта AB. В этом случае при фокусном расстоянии f_1 мы получим объект A_1 'B $_1$ ', а при фокусном расстоянии $f_2 - A_2$ 'B $_2$ '. При этом изображение объекта A_1 'B $_1$ ' при фокусном расстоянии f_1 сместилось относительно A_1 B $_1$ на величину d1, а изображение объекта A_2 'B $_2$ ' при фокусном расстоянии f_2 сместилось относительно A_2 B $_2$ на величину d $_2$. Для получения четкого изображения объекта A'B' чувствительная матрица видеокамеры должна быть перемещена (изображение фокусируется) в первом случае на расстояние d_1 , а во втором – на d_2 .

Из рис. 1 хорошо видно, что расстояние d₁ гораздо меньше, чем d₂, т.е. в первом случае система автоматики видеокамеры сможет переместить матрицу в состояние, промежуточное между A₁B₁ и A₁'B₁', и обеспечить нужную глубину резкости закрытием диафрагмы объектива. Во втором случае это вряд ли возможно, так как система автоматики не сможет установить матрицу видеокамеры в такое положение, чтобы были резкими оба объекта и АВ и А'В'. Таким образом, при фокусном расстоянии f₂ придется выбирать, какой объект АВ или А'В' мы хотим снять резким.

Для каждого объектива есть такое понятие, как съемка объекта, находящегося в «бесконечности», т.е. удаленного от видеокамеры на очень большое расстояние (более 200 фокусных расстояний объектива). В этом случае дополнительная фокусировка для съемки объектов, находящихся за «бесконечностью», не требуется, и, казалось бы, проблема с фокусировкой разрешена. Однако такие объекты на экране будут выглядеть очень мелкими, и рассмотреть их будет невозможно.

Если же объект съемки находится ближе чем «бесконечность» для данного объектива, то допол-


нительная фокусировка обязательна. По указанным причинам при приближении 20-30х (фокусное расстояние 180...200 мм) с расстояния 50 м рассмотреть лицо идущего на вас человека или номер движущегося, опять же таки на вас, автомобиля практически невозможно.

Светосила трансфокатора


Это параметр определяется его относительным отверстием, т.е. отношением эффективного диаметра линз к фокусному расстоянию (D/F). Чем больше эта величина, тем больший световой поток попадает на чувствительную матрицу видеокамеры. А ведь у трансфокатора F величина переменная. Поэтому производители указывают чувствительность видеокамеры для какого-то определенного значения F, как правило, при приближении 1х. В этом случае чувствительность оказывается максимальной, и она, естественно, будет снижаться при увеличении фокусного расстояния, т.е. при приближении объекта видеосъемки пропорционально этому приближению. Все это затрудняет использование трансфокатора для съемки в плохую погоду, в условиях недостаточной освещенности или ночью.

Съемка движущегося объекта

Предположим, что нам надо заснять во всех деталях с расстояния 100 м (в данном случае ближе подойти нельзя), например, косулю, причем так, чтобы были видны все ее особенности. Для этого надо обеспечить поле зрения кадра примерно 2...3 м. Как правило, в любительских видеокамерах и широко распространенных видеокамерах для видеонаблюдения используются матрицы с физическим размером 1/2,33 дюйма. Произведя расчеты, получим, что для такой съемки нужен объектив с фокусным расстоянием 180...200 мм. Но в этом случае угол его обзора составит всего лишь около 1,5°, т.е. производить полноценную съемку косули, которая, конечно же, будет хоть и медленно, но двигаться, в этом случае очень затруднительно. Объект съемки не только будет все время «выпадать из кадра», но будет то резким, то нет. Иногда при этом резкость может уходить так стремительно, что могут исчезнуть даже общие контуры изображения, и станет непонятно, на какой объект наведена видеокамера. Причем такая ситуация характерна даже для дорогих полупрофессиональных видеокамер при работе с максимальным для них ZOOM.

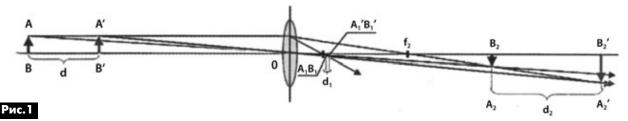



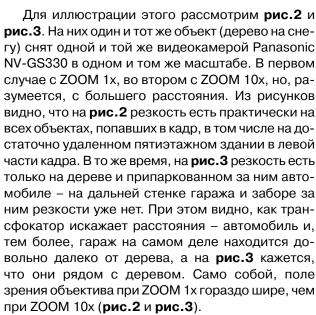

Эти два рисунка хорошо демонстрируют все недостатки трансфокаторов в режиме большого ZOOM:

- плохую оптическую разрешающую способность;
 - малую глубину резкости;
- искажения реальных расстояний между предметами;
 - малое поле зрения.

Т.е. даже при небольшом значении ZOOM, равном 10х, рассмотреть что-либо, кроме центра кадра, на который и произведена фокусировка, трудно. При увеличении ZOOM до 30-42х ситуация еще более усугубляется.



Итоги

Неслучайно на рынке видеокамер для систем видеонаблюдения (где важно рассмотреть объект во всех деталях) самый массовый сегмент представлен видеокамерами с фокусным расстоянием 3,0...4,5 мм. Да и типичный диапазон фокусных расстояний любительской видеокамеры с ZOOM 10х – это 3,0...30 мм. А вот снимать видеокамерами с ZOOM 34х и фокусным расстоянием 3...120-150 мм без штатива крайне сложно и неудобно, да и качество отснятого ими материала оставляет желать лучшего.

Именно поэтому видеооператоры, например, телеканала «Animal Planet» снимают опасных животных: львов, крокодилов и ядовитых змей с близкого расстояния. Да и при съемках кинофильмов на киностудиях используют специальные очень дорогостоящие стрелы-краны для перемещения видеокамеры ближе к объекту съемки.

Вы, наверное, замечали, как утомительно смотреть любительские видеофильмы, в которых оператор непрерывно работает с трансфокатором, то приближая, то удаляя объект видеосъемки, не останавливая при этом саму съемку. При этом в момент изменения масштаба изображения часто происходит расфокусировка изображения. Не надо им уподобляться. Всегда, когда видеокамера находится ближе к объекту съемки, качество видеофильма получается лучше. Разумеется, когда вы что-то фотографируете фотоаппаратом, то для компоновки сцены в кадре всегда лучше подойти к объекту съемки, чем пользоваться трансфокатором.



Устройство и ремонт CTB ресиверов SAMSUNG серий DSB 300 и DSB 350

Василий Федоров, г. Липецк

(Продолжение. Начало см. в РА 2/2012)

Цифровой звук с выхода U2 поступает на ИМС ЦАП U15. Аналоговые сигналы с его выхода поступают на двухканальный ФНЧ U602.

Декодированные аналоговые сигналы изображения поступают на ИМС U14 STV6412A (фирмы STMicroelectronics), представляющий собой буферную видео/аудио матрицу. Полный цветной ТВ сигнал с сигналами звука и сигналы YPrPb поступают на блок RCA-разъемов Т2. Также полный цветовой ТВ сигнал, сигналы R, G и B и звука поступают на SCART (PERITEL) разъем U16A. SCART разъем U16B используют для подключения видеомагнитофона или другого источника видеопрограмм (например, DVD проигрыватель).

ВЧ модулятор MOD1 обеспечивает перевод сигналов изображения и звукового сопровождения на один из ДМВ каналов. Он управляется по шине $\rm I^2C$.

QPSK демодулятор управляется по сепаратной шине I^2 C. ИМС U9 (LNBP13SP фирмы STMicroelectronics) управляет работой конвертера LNB. Управляющие сигналы с выхода U2 устанавливают напряжение питания конвертера и наличие сигнала 22 кГц для переключения поддиапазонов Ku диапазона.

Плата панели управления подключается с помощью плоского ленточного шлейфа через разъем J4. Для вывода символов на дисплей центральный процессор в составе U2 по последовательной шине посылает соответствующий код на преобразователи U10, U12. Одновременно с этим сканируется состояние управляющих кнопок SW10—SW15.

Сетевое напряжение питания через предохранитель F1 и помехоподавляющий фильтр, собранный на элементах PC2, PC6, PC12, PC18, PL1 и PL2, поступает на диодный мост PD1-PD4. (Фильтр препятствует проникновению, помех, создаваемых ИП, в сеть.) Пульсации сглаживаются емкостью PC3. Токоограничивающий резистор PR1 ограничивает ток через диодный мост в момент зарядки PC3 при включении СТВ приемника в сеть. Варистор VA1 защищает источник питания от перенапряжения. Если питающее напряжение превышает норму, его сопротивление уменьшается, ток через предохранитель F1 увеличивается, и он перегорает.

На первичную обмотку трансформатора РТ1 периодически подается выпрямленное напряжение, коммутируемое мощным ключевым транзистором Q2, который запускается схемой ШИМ контроллера IC1. Накопленная в трансформаторе



энергия передается во вторичные обмотки. ІС1, при включении источника питания в сеть, запускается выпрямленным сетевым напряжением, подаваемым через резисторы PR2, PR3. После запуска источника питания и появления напряжения во вторичных обмотках, ІС1 питается напряжением, выпрямленным диодом PD11. Стабилизация напряжения производится элементами IC2, PD14. Оптопара гальванически развязывает первичные и вторичные цепи. Если выходные напряжения увеличиваются, транзистор, входящий в состав оптопары, открывается, ШИМ в составе IC1 уменьшает длительность импульса, управляющего выходным транзистором. Энергия, передаваемая во вторичные цепи, уменьшается, и при этом соответственно уменьшаются выходные напряжения источника питания.

PD6, PD7, PD9, PD10, PD12, PD13 выпрямляют напряжения с вторичных обмоток PT1. ИМС U11, U12 и U13 стабилизируют напряжения +5 В и +12 В.

Поиск неисправностей и их устранение

Для разборки ресивера необходимо открутить три винта на задней панели и снять верхнюю крышку. На **рис.4** показан внешний вид ресивера SAMSUNG DSB-B350V без верхней крышки. Отсоединяют шнур питания и шлейф, соединяющий основную плату и плату панели управления. Снимают переднюю панель, ослабив фиксаторы. Демонтируют платы, открутив винты. Для основной платы (**рис.5**) пять винтов, крепящих ее к основанию, и три винта – к задней панели. Для панели управления – три винта, крепящие ее к передней панели. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Поиск неисправностей и их устранение производят в следующем порядке:

Разбирают ресивер и производят визуальный осмотр. При этом проверяют правильность крепления печатных плат, отсутствие у них сколов и изгибов.





Визуально проверяют качество пайки, отсутствие «холодных» паек, коротких замыканий между печатными проводниками. Также визуально проверяют электролитические конденсаторы (особенно в источнике питания), залитые электролитом, вздувшиеся конденсаторы заменяют. Остатки электролита смывают спиртом.

Подключают к входу ресивера кабель снижения от антенны (заведомо исправного конвертора), настроенной на любой спутник, доступный для приема (например, W4 36° в.д.) и включают ресивер в сеть.

Ниже приводятся характерные неисправности, наиболее часто встречающиеся в практике ремонта описываемых ресиверов.

Ресивер не включается в дежурный режим (StandBy), индикаторы на передней панели не светятся

Измеряют выходные напряжения источника питания. Если предохранитель F1 перегорел, то это говорит о неисправности источника питания. Проверяют последовательно следующие элементы VA1, PD1–PD4, PR1, Q2, ZD2, IC1, PD14, IC2. Возможен одновременный отказ нескольких указанных элементов. После замены элементов контролируют выходные напряжения источника питания и температуру Q2 на отсутствие перегрева.

В случае если предохранитель F1 цел, измеряют сопротивление между выходными линиями источника питания (катоды выпрямительных диодов) и корпусом. Низкое сопротивление порядка нескольких ом говорит о пробое соответствующего



диода. Также необходимо проверить выходные сопротивления ИМС стабилизаторов напряжения U11–U13 и при необходимости пробитый элемент заменить. Если во вторичных цепях короткое замыкание отсутствует и все элементы целые, то можно с большей степенью вероятности утверждать о неработоспособности схемы первоначального запуска/питания IC1, либо схемы стабилизации выходных напряжений. Для устранения дефекта проверяют PR2, PR3, PC13 (часто встречающийся дефект обрыва одного из резисторов и потеря емкости конденсатором), PD11, PR9 и PD14, IC2.

Если при проверке демонтированного диода или ИМС обнаружилось, что они исправные, а короткое замыкание в линии питания не устранено, то это свидетельствует о пробое одного или нескольких полупроводниковых приборов, питающихся по этим цепям. Так как к дефектной цепи может быть подключено несколько элементов, очень важно выявить дефектный. Для этого по схеме определяют эти элементы. Косвенным признаком выхода из строя дефектного прибора может служить вздутие, обугливание, уничтожение его корпуса. Если визуализация не приносит результатов, можно определить вышедший из строя элемент путем исключения. Для этого необходимо, контролируя сопротивление между цепью питания и корпусом, последовательно выпаивать фильтрующие индуктивности, которые включены последовательно с каждым потребителем напряжения. (Наиболее сложной в плане проверки является цепь +3,3 В.) Выявив неисправный элемент, его заменяют.

(Окончание следует)

$\mathbf{I}())$

Цифровые регуляторы для домашнего УМЗЧ

Сергей Слепнев, г. Зеленоград

Современный мир не мыслим без цифровых технологий. Они стали не только доступными, но и простыми для потребителей, яркими, зрелищными, эффектными. Это коснулось и аудиотехники. И все же становится немного грустно, когда хочется добавить какую-то изюминку в давно любимое устройство, а такой возможности нет. Вот мне и пришла мысль добавить в свою любимую аудиосистему «изюминку». Так и появились на свет ряд устройств: МР1230, МР1231 и МР1232, описание которых представлено в этой статье.

Модули МР1230, МР1231 и МР1232 показаны на **рис.1**. Они представляют собой регуляторы громкости на 1, 2 и 4 канала соответственно, построены на цифровых переменных резисторах фирмы Analog Devices AD8400, AD8402 и AD8403. Структурная схема AD8403 показана на **рис.2**. Это позволило регулировать громкость (или другие параметры), не только привычно вращая ручку регулятора, но и с помощью симпатичного ИК пульта, показанного на **рис.3**. Технические характеристики модулей MР1230, MР1231 и MР1232 приведены в **табл.1**.

Все три устройства очень похожи между собой и отличаются количеством регулируемых каналов: 1, 2 и 4. Поэтому ниже остановимся более подробно на модуле MP1232.


Подключение модулей не должно вызывать проблем у читателя, хоть немного знакомого с радиотехникой. К разъему JP1 (**puc.4**) подключается питание 7...12 В (главное, не перепутать полярность). Разъемы JA1–JA4 служат для подключения входного и выходного сигнала. Выводы этих разъемов эквивалентны выводам обычных потенциометров сопротивлением 10 кОм, которые управляются цифровым способом. Один вывод каждого разъема нужно заземлить, на другой подать сигнал, третий (средний) будет служить выходом.


Печатная плата и монтажная схема показаны на **рис.5** и **рис.6** соответственно.

При подаче питания эффектно загорается круглая шкала из 16-ти светодиодов LED1–LED16, которая отображает состояние регулируемого параметра. При этом они либо слабо подсвечены,

Табл. 1

Напряжение питания, переменное, В	2 x 12
Выходная мощность (при R= 4Ω THD 0,015%), Вт	2 x 25
Выходная мощность сабвуфера (R= 4 Ω), Вт	1 x 50
Номинальное входное напряжение, В	1,2
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	1522000
Динамический диапазон, дБ	≥102
Габаритные размеры печатной платы, мм	60 x 117

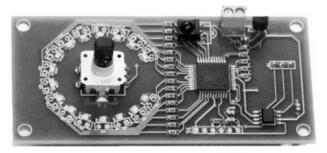

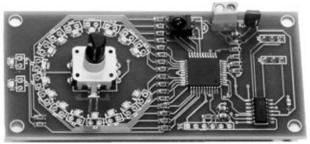

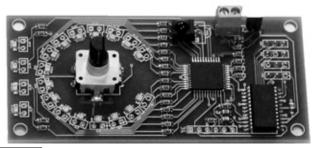



Рис.

либо плавно меняют яркость свечения, что делает картинку шкалы «мягкой».

Изменять громкость или баланс можно с помощью валкодера или пульта. Переключение между регулируемыми параметрами осуществляется путем нажатия валкодера или с помощью пульта. Также с помощью пульта можно задействовать режим МUTE, плавно уменьшающий и плавно восстанавливающий общую громкость. Все текущие настройки сохраняются в энергонезависимой памяти устройства, что позволяет запоминать их при отключении питания.

Текущий настраиваемый параметр (громкость, баланс влево/вправо и вперед/назад) отображается 4-мя красными светодиодами LED17–LED20, которые расположены на плате сверху.

Цифровые потенциометры имеют 256 положений, что, с одной стороны, позволяет плавно линейно менять параметры аудиосистемы, с другой стороны, требует «тонкого» управления ими. Чтобы не мучить пользователя нудным вращением валкодера или долгим удержанием кнопки пульта, предусмотрена возможность настройки их «чувствительности». Это позволяет настроить устройство под свои потребности. Кроме того, можно сменить и используемые кнопки пульта, что позволяет управлять несколькими устройствами

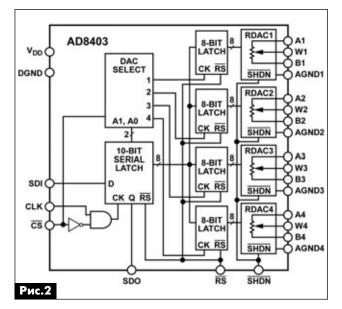



MP1230/MP1231/MP1232 с одного пульта. Про эти функции более подробно написано в описании.

Цифровые регуляторы MP1230, MP1231 и MP1232 «МАСТЕР КИТ» являются отличным и недорогим решением для построения самодельных высококачественных УМЗЧ и других элек-

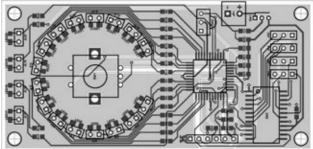


Рис.5


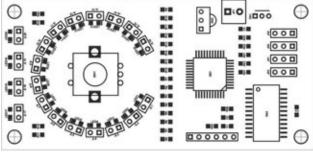


Рис.6

тронных устройств, требующих необходимых регулировок.

Заказать модули MP1230, MP1231 и MP1232, а также другую продукцию «МАСТЕР КИТ» в России Вы можете, позвонив бесплатно с мобильного или стационарного телефона на горячую линию 8-800-200-09-34 (с 9:00 до 18:00, кроме выходных), либо оформив заказ с курьерской или почтовой доставкой на сайте: WWW.MASTERKIT.RU.

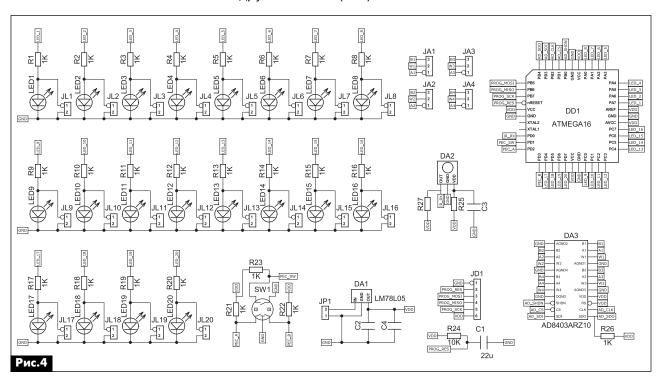
Продажа в Украине осуществляется через посылторг «Радиоаматор»: тел.: (044) 291-00-31, (067) 796-19-53.



()) Ahohc

новинок «МАСТЕР КИТ»

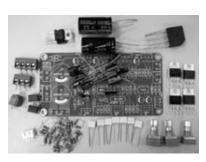NT1325 — Набор для сборки усилителя НЧ (100 Вт). 2×25 Вт + 1×50 Вт (сабвуфер) + темброблок



NT1325 — набор для построения усилителя, в выходном каскаде которого 4 микросхемы LM1875. Две из которых, включенные в мостовом режиме, образуют дополнительный низкочастотный канал для сабвуфера мощностью 50 Вт. Интегрированный темброблок на NE5532 позволяет регулировать общую громкость и раздельно уровни сигналов по НЧ и ВЧ. Низкочастотную составляющую для сабвуферного канала выделяет активный НЧ фильтр 2 порядка также построенный на NE5532.

Отличительная особенность модуля – отсутствие переходных помех (щелчков) при включении. Аудиофильское качество звука: низкие нелинейные искажения и минимальный уровень шума. Защита от перегрева (170С). Широкий диапазон воспроизводимых частот. Встроенный стабилизатор напряжения питания и выпрямитель, позволяющие питать усилитель переменным напряжением.

Технические характеристики:

Напряжение питания, переменное В 2×12 Выходная мощность $R = 4\Omega$ (Вт) THD 0,015% 2×25 Выходная мощность сабвуфера $R = 4\Omega$ (Вт) 1×50 Номинальное входное напряжение, В 1,2 Диапазон воспроизводимых частот, Γ ц 15-22000 Динамический диапазон, дБ ≥ 102 Габаритные размеры печатной платы, мм 60×117

МР2704 – Внешний ЦАП



Модуль преобразует цифровой сигнал с USB интерфейса в аналоговый звуковой сигнал высокого качества. Дополнительно модуль имеет цифровой преобразователь

в форматы SPDIF, SPDIF TTL и TOSLINK.

Рекомендуется для совместного применения со звуковыми усилителями линейки «Китайский синдром», например: MP3001, MP3100D, MP3106, MP3106S, MP3112, MP3122, MP3123, MP3123 21, MP3125 и другими.

МРЗ123 21 — Цифровой усилитель D-класса (100 Вт) 2 х 25 Вт + 1 х 50 Вт (сабвуфер). Проект «Китайский синдром» (западная сторона)



Предлагаемый

усилитель MP3123 – модуль, представленный на ваш суд, построен на двух чипах TPA3123D2 от Техаз Instruments. Первый из них имеет стандартное включение и на нем собрана стереопара мощностью 2х25Вт. Второй включен в мост для сабвуферного канала мощностью 50Вт. Встроенный активный фильтр НЧ выделяет сигнал для сабвуфера.

Отличительная особенность модуля – это защиты от перегрева и короткого замыкания на выходах с автоматическим восстановлением. Широкий диапазон воспроизводимых частот. Высокий КПД – более 92% позволяет усилителю работать на полной мощности без радиатора охлаждения. Электронное включение/выключение. Режим МUТЕ. Четырехступенчатый, регулируемый коэффициент усиления. Миниатюрность. Унифицированный форм-фактор «МАСТЕР КИТ», позволяющий легко проектировать устройства на базе наших модулей.

MT3033 GPS часы-возвращатель

GPS-часы – новое устройство, в котором часы объединены с прибором спутниковой навигации GPS. Благодаря этому часы особенно хорошо подойдут путешественникам и спортсменам, которые применяют GPS-навигацию.



Часовой механизм

Японский кварцевый стрелочный часовой механизм SEIKO.

Указание направления

Восемь светодиодов, расположенных по кругу циферблата, показывают направление на заданное место, например, парковку или гостиницу. Чтобы выйти на заданное место, достаточно придерживаться направления, которое указывает горящий индикатор.

Запись маршрута

Часы могут записывать маршрут движения (трек) в реальном времени, а также сохранять координаты избранных точек.

Внешний GPS-приемник

Часы, подключенные к ПК или ноутбуку, могут работать как внешний GPS-приемник (программа не входит в комплект поставки часов).

Радиоприемник для радиомикрофона с ДУ

Сергей Петрусь, г. Кременчуг

Эта статья является логическим продолжением статьи [1]. Приемник, описание которого приведено ниже, может работать совместно с радиомикрофоном из [1] в домашней системе «Радионяня», обеспечивая контроль за детьми, если родители отлучаются ненадолго. Отметим, что возможности приемника значительно шире.

Приемник (фото 1), описание которого приведено в этой статье, собран на микросхеме-трансивере MRF49XA, известной нашим читателям по статье [2]. В ходе экспериментов с MRF49XA выяснилось, что на этой микросхеме несложно собрать аналоговый ЧМ радиоприемник с низкой ПЧ, обладающий очень неплохими характеристиками. Он имеет чувствительность порядка 0,5 мкВ.

В состав приемной части трансивера MRF49XA входят смеситель, синтезатор и фильтр ПЧ с регулируемой полосой пропускания. Это почти полный набор для создания ЧМ приемного устройства. Внутри MRF49XA отсутствует лишь усилитель-ограничитель с частотным детектором (ЧД). Это неудивительно, так как приемная часть микросхемы построена по принципу приемника прямого преобразования.

Как видно из принципиальной схемы приемника (**puc.1**), необходимые узлы (усилитель-ограничитель и ЧД) просто добавлены к типовому включению МС.

Работа схемы

Сигнал с антенны усиливается УВЧ на малошумящем транзисторе Q1 типа BFQ67. Несмотря на описание из документации по трансиверу MRF49XA, очень похоже, что его приемная часть




Фото 1

начинается прямо со смесителя (либо вместо УВЧ внутри микросхемы расположен аттенюатор с возможностью регулирования коэффициента передачи). ВЧ сигнал с Q1 через полосовой фильтр поступает на дифференциальный вход МС IC2 MRF49XA (выводы 12 и 13).

Поскольку наименьшая полоса ПЧ приемного тракта микросхемы 67 кГц, гетеродин следует настроить ниже или выше частоты принимаемого сигнала на 30...40 кГц, а не прямо на него, как в режиме «с нулевой ПЧ», в котором обычно применяется приемник трансивера.

Гетеродин приемника может работать в трех частотных диапазонах:

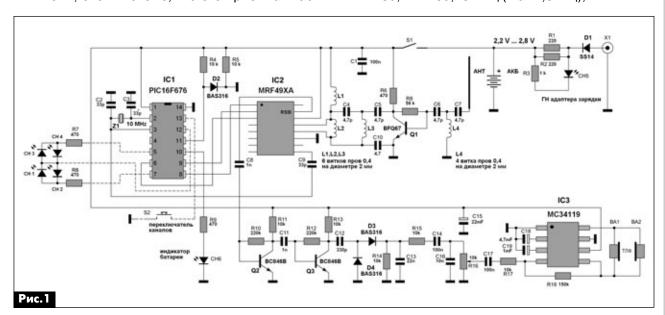низкочастотном диапазоне:
 430,24...439,75 МГц (шаг 2,5 кГц);





- высокочастотном диапазоне А: 860,48...879,51 МГц (шаг 5 кГц);
- высокочастотном диапазоне Б: 900,72...929,27 МГц (шаг 7,5 кГц).

Границы диапазонов указаны при условии применения опорного кварца частотой 10 МГц, предусмотренного производителем микросхем. Приемник испытан не только в работе с радиопередатчиком из [1], но и совместно с четырьмя радиомикрофонами на ТХС101 в диапазоне 4хх МГц.

Собственно МС МRF49XA используется в стандартном включении с той лишь разницей, что сигнал ПЧ снимается на УПЧ с выхода **RSSI** (вывод 15). Этот вывод в типовом включении МС предназначен для анализа уровня сигнала внешним контроллером и для подключения компаратора в режиме приема АМ.

Далее сигнал усиливается и ограничивается двухкаскадным апериодическим УПЧ на транзисторах Q2, Q3, а затем и детектируется счетным детектором на диодах D3, D4.

УНЧ приемника собран на микросхеме IC3 типа MC34119. Особенностей УНЧ не имеет.

Основой устройства управления и индикации приемника является микроконтроллер (МК) IC1 типа PIC16F676. Он управляет переключением диапазонов (от кнопки S2), светодиодной индикацией включенного диапазона и батареи. Заметим, что кварцевый резонатор Z1 на 10 МГц используется как в тактовом генераторе МК, так и как опорный резонатор для МС IC2 MRF49XA.

Печатная плата приемника показана на фото 2. Файл чертежа печатной платы в формате про-

Фото 2

граммы Sprint Layout и файл «прошивки» микроконтроллера в формате HEX, необходимые для самостоятельной сборки радиоприемника, можно скачать с сайта издательства «Радиоаматор» [3].

Программирование контроллера

Файл «прошивки» (НЕХ) следует открыть программатором и записать его содержимое в контроллер. При этом биты конфигурации изменять не нужно. Они «прописаны» в файле.

EEPROM

Все данные настройки из EEPROM MK, рассмотренные ниже, записываются на свои места в регистры MRF49XA автоматически по факту подачи напряжения питания на контроллер.

В каждой из ячеек данные можно менять на свое усмотрение. Если в любую используемую ячейку EEPROM МК вписать FF, то при следующем включением питания эта ячейка немедленно будет переписана данными по умолчанию.

Рассмотрим EEPROM контроллера приемника (рис.2). Верхние 4 строки EEPROM после прошивки контроллера приемника в окне программатора PICkit-2 будут выглядеть так, как показано на рис.2.

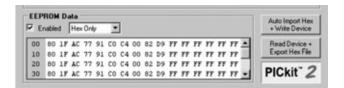


Рис.2

Настройки для каждого из каналов (их всего 4) расположены в EEPROM построчно. По умолчанию они идентичны:

- адрес строки 00 настройки для канала 1;
- адрес строки 10 настройки для канала 2;
- адрес строки 20 настройки для канала 3;
- адрес строки 30 настройки для канала 4.

В ячейках с адресами 00, 01 и в аналогичных ячейках в следующих трех строках записаны шестнадцатеричные числа 80 и 1F соответственно. При каждом включении передатчика они перезаписываются в регистр **Config RG** микросхемы MRF49XA. В **таблице** приведены все значения, записываемые в EEPROM приемника, их функции и соответствующее им регистры MC MRF49XA.

Собственно для настройки каждого из каналов на свою частоту, следует менять только содержимое Freq Setting Rg (AC 77 – по умолчанию) и дополнительно Config Rg (80 1F – по умолчанию), если предусматривается переход на 8хх МГц или 9хх МГц поддиапазоны.

Для «подсказки» полезно воспользоваться программой RFICDA (**рис.3**), выбрав TRC102 (полный аналог MRF49XA).

EEPROM п	риемника	Комментарий	Регистры MRF49XA		
Адреса	Содержимое	комментарии			
x0, 01	80 1F	поддиапазон 4хх МГц, калибровочная емкость 16 пФ	Config RG		
x2, 03	AC 770	точное значение частоты 437,97 МГц. Приемник при этом «слышит» передатчик на частоте 438 МГц	Freg Setting RG		
x4, 05	91 C0	Выбрана минимальная полоса ПЧ равным 67 кГц	Rx Config RG		
x8, 09	C4 00	АПЧ выключено	AFG RG		
xA, 0B	82 D9	Приемник включен	Pow Management RG		
х – цифры: 0, 1, 2, 3					

Когда сигнал передатчика будет «услышан» приемником, обязательно нужно провести точную настройку гетеродина по минимальным искажениям звука передатчика, отстраивая его на некоторое количество минимальных шагов. Частоты кварцевых резонаторов могут несколько отличаться от указанных на корпусе.

Кнопка переключает каналы по кругу.

Каждый раз при включении, приемник становится на 1 канале.

Индикация текущего канала – горящий светодиод.

Если напряжение батареи снизится менее 2,2 В, замигает «индикатор батареи».

Когда напряжение в норме, «индикатор батареи» светит постоянно.

При внутрисхемном программировании контроллера программатором Pickit-2, не работает кнопка переключения каналов, так как внутреннее

сопротивление цепей самого программатора меньше сопротивления подтяжки на соответствующем выводе контроллера (приемник становится на 2 канал). Вот на 2 канале и нужно менять данные частоты гетеродина при настройке, затем записав их в любой другой канал по желанию.

Обсуждение этого и других радиомикрофонов происходит на форуме [4].

Ссылки

- 1. Петрусь С. Радиомикрофон с дистанционным управлением // Радиоаматор. 2012. №1. C.23–26.
- 2. Петрусь С. 10-командное радиоуправление на микросхеме MRF49XA // Радиоаматор. 2011. №9. C.27–30.
- 3. www.ra-publish.com.ua сайт издательства «Радиоаматор».
 - 4. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3894.



1())


Зарядное устройство для 6- и 9-вольтовых аккумуляторов

А.Г. Зызюк, г. Луцк

Это зарядное устройство (ЗУ) служит для подзарядки как 6-вольтовых, так и 9-вольтовых аккумуляторов. В устройстве предусмотрена возможность плавно устанавливать и контролировать зарядный ток от 0 до 1 А (ток в трех поддиапазонах), что позволяет заряжать как самые «слабые» (по емкости) аккумуляторы, так и аккумуляторы емкостью до 10 Ач и более. При желании ЗУ несложно доработать и для подзарядки 12-вольтовых аккумуляторов. Была поставлена цель, изготовить несложное, но надежное ЗУ. Ведь очень важно не повредить (не перезарядить) аккумуляторы. Использован алгоритм подзаряда, близкий к закону Вудбриджа*, что исключает перезарядку аккумулятора. В конструкции нет дефицитных и дорогостоящих комплектующих.


Рассматриваемое ЗУ рассчитано для подзарядки широко распространенных аккумуляторов напряжением 6 В и емкостью 4...5 Ач. Такие аккумуляторы сейчас весьма популярны. Они все больше используются как в заводских, так и в самодельных конструкциях: в электронных весах, в дежурных (бесперебойных) источниках освещения, мощных светодиодных фонариках и т.д. Кроме того, это ЗУ может использоваться для зарядки 9-вольтовых аккумуляторов, составленных из семи дисковых Д-0,1 (7Д-0,1), Д-0,26; Д-0,55 или более современных, тоже составленных из одиночных аккумуляторов на 1,2 В.

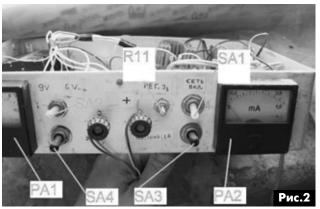Обычно такие аккумуляторные батареи (АКБ) заряжают током не более 0,1С (где С – емкость АКБ). В нашем случае это 0,4...0,6 А для 6-вольто-



вых АКБ и в 10–100 раз меньше для перечисленных 9-вольтовых АКБ, поскольку их емкость (С) невелика, т.е. от единиц до десятков мА. Отсюда и наличие в данном ЗУ трех диапазонов для установки зарядного тока: 0...10 мА, 0...100 мА и 0...1 А. Для измерения и установки тока заряда АКБ устройство содержит амперметр. Принципиальная схема ЗУ показана на рис.1.

Работа схемы. С мостового выпрямителя VD1-VD4 постоянное напряжение поступает на стабилизатор напряжения. Он выполнен на транзисторах VT1, VT2 и VT3. На VT2 собран генератор стабильного тока (ГСТ) для питания стабилитронов VD5 и VD6. Они определяют выходное напряжение стабилизатора (на коллекторе VT1). Стабилизатор напряжения содержит схему (VT3, R3) ограничения тока в нагрузке с четким порогом срабатывания. При необходимости, величину этого порога можно изменить резистором R3. Ток защиты зависит от параметров использованных транзисторов VT1 и VT3 (от их h₂₁₃). Поэтому резистор R3 подобран так, чтобы ток ограничения составлял 1,1...1,3 А. Причем, чем меньше будет сопротивление R3 и

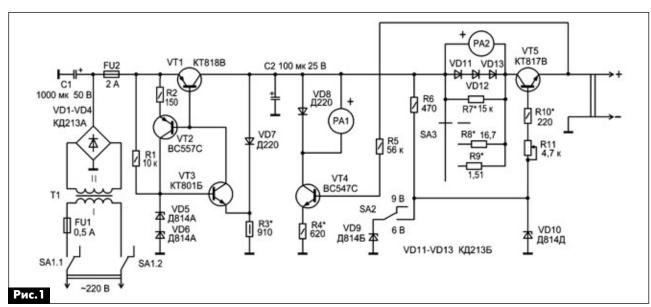

больше h₂₁₃, тем больше будет этот порог. Достоинства такой защиты в том, что она функционирует не только при КЗ в нагрузке стабилизатора, но и при увеличении тока сверх нормы (1 A).

На транзисторе VT5 собран каскад, обеспечивающий подзарядку АКБ по закону, который близок к закону Вудбриджа*, т.е. сначала ток заряда АКБ будет максимален. Затем по мере заряда АКБ ток постепенно уменьшается. Такой вариант обладает как минимум двумя достоинствами: вопервых, обеспечивается быстрый заряд АКБ; во-вторых, нет риска ее перезарядить. Значит, исключен и выход из строя АКБ во время подзаряда. По мере зарядки, когда напряжение на АКБ максимальное, ток заряда минимизируется.

При зарядке АКБ данным ЗУ перезарядка практически исключена, поскольку ток заряда в конце зарядки становится минимальным. В результате АКБ может находиться в таких условиях неограниченно долго. Так что ЗУ Вудбриджа подходит для бесперебойного питания, в составе системы сохранения АКБ. При этом обеспечивается сохранность емкости АКБ, так как ЗУ компенсирует саморазряд аккумулятора. Заметим, что данная схема не обеспечивает полное соответствие закону Вудбриджа, так как она имеет несколько повышенное выходное сопротивление, что приводит к неполному соответствию режиму генератора напряжения.

Практика показала, что данным ЗУ очень просто и безопасно заряжаются перечисленные выше типы аккумуляторов.

Ток заряда АКБ устанавливают переменным резистором R11. Этим резистором его можно изменять практически от нуля и до максимума. По мере роста напряжения АКБ, ток через транзистор VT5 уменьшается. Этим предотвращается перезаряд АКБ. Можно уже не опасаться, что без присмотра с аккумулятором что-то произойдет. О степени заряженности АКБ судят по амперметру и вольтметру. Здесь наличие трехдиапазонного амперметра непростое удобство.

К примеру, 6-вольтовая АКБ емкостью 4 Ач в самом начале заряжали током 400 мА. Спустя некоторое время ток АКБ снизился до 40 мА. Этот ток контролировали на пределе 100 мА (по прибору РА2). Впоследствии ток уменьшился до 7 мА. В этой связи, контроль тока осуществлялся на пределе 10 мА. Ток такой величины уже соизмерим с током саморазряда данного аккумулятора. Когда ток стал меньше 5 мА и перестал уменьшаться, очевидно, что дальнейшая подзарядка АКБ бессмысленна. Это уже режим сохранения.

Главное, что нет опасности перезаряда АКБ. В результате, АКБ «установлена на резервирование» и ее саморазряд компенсируется. Поэтому не нужно «караулить» процесс заряда и подвергать АКБ опасности разрушения, как при традиционном режиме. Точно также заряжаются и 9-вольтовые АКБ. Только делается это при малых токах, допусти-

мых по ТУ для конкретных батарей. На каскаде VT4 собран «электронный» вольтметр, точнее, УПТ (усилитель постоянного тока). Он позволяет применять низкочувствительную головку, не шунтируя выход ЗУ. Этим исключается отбор тока с выхода ЗУ и влияние амперметра на показания тока. Это особенно важно на пределах 0...10 и 0...100 мА, когда необходимо заряжать АКБ, составленные из семи аккумуляторов Д-0,1, Д-0,26, Д-0,55, или же АКБ, составленные из «маломощных» Ni-Mh аккумуляторов. Тумблером SA2 осуществляется переключение режимов 9 В и 6 В. В показанном на схеме положении SA2 выбран режим заряда 9 В.

О деталях и их замене. Сетевой тумблер типа ТП1-2. Тумблер SA2 типа МТ-3. Переключатель SA3 – тумблер типа BT-3. Этот тумблер примечателен тем, что имеет нейтральное положение. Оно использовано для организации предела. Так обеспечиваются три режима амперметра. Стрелочные головки типа M2001/1 – M1 (**рис.2**). Типы используемых измерителей зависят от вкусов и возможностей конструктора. Можно использовать и цифровые измерители тока или напряжения. Сетевой трансформатор промышленного производства. На нем указаны только намоточные данные, причем без указания диаметра провода. Первичная обмотка содержит 2500 витков. Использована вторичная обмотка, содержащая 218 витков. Магнитопровод Ш-образный (Ш20х22 мм). Этот трансформатор хорош тем, что он некритичен к повышению сетевого напряжения.

Диоды выпрямителя – КД213А. Здесь применимы также диоды КД202, КД242 с любым буквенным индексом. Вместо них подходят любые выпрямительные диоды и диодные мосты на ток не менее 3 А и напряжение 50 В. Диоды КД213 выбраны исключительно из соображений предельного упрощения их монтажа (без радиаторов).

Вместо двух стабилитронов Д814А и Д814Б (VD5 и VD6) можно применять один КС515А. Вместо Д814Б в позиции VD9 можно применять КС182, а вместо Д814Д (VD10) – КС212 или КС213. Вместо диодов КД213 в позициях VD11–VD13 можно применять любые кремниевые на ток 3 А. Эти диоды защищают стрелочную головку от выхода из строя при зашкаливании, чтобы ошибочный выбор предела измерения амперметра не приводил к отказу стрелочной головки. При токе 1 А эти диоды должны иметь суммарное падение напряжения не менее 1,6 В. То есть они не должны влиять на показания прибора РА2 при токе 3У до 1 А.

Транзистор VT1 можно заменить KT835, KT837, KT818, KT8102, BD912 с любым буквенным индексом или другим мощным кремниевым транзистором структуры p-n-p. Подходят мощные HЧ транзисторы с $U_{\text{кэ.макс}} > 25 \, \text{B, I}_{\text{к.макс}} > 5 \, \text{A} \, \text{и P}_{\text{к.макс}} > 30 \, \text{Bт.}$ Запас в плане параметров мощных транзисторов – это не излишество. Он определяет эксплуатационную надежность ЗУ, которая излишней не бывает.



Вместо BC557C (VT2) подходит BC556, KT3107 или КТ361. Вместо КТ801Б – КТ815, КТ817 или BD140. В позиции VT4 подходят маломощные с h₂₁₃ не менее 200. Параметр h_{21э} транзистора VT4 важен для получения удовлетворительной линейности (достоверности) показаний шкалы прибора РА1. В позиции VT5 вместо KT817 можно применить KT819, КТ8101, BD911. Но его необходимо отобрать по h_{212} . Подходит экземпляр с $h_{213} \ge 100$ при токе коллектора до 1 А. Если нет возможности или желания подбирать транзистор, то используют составной, КТ827, КТ829, BDX53C или же собирают его аналог на двух транзисторах по схеме Дарлингтона. Однако чтобы сохранить параметры ЗУ, необходимо в качестве стабилитронов VD9 и VD10 применить экземпляры с напряжением стабилизации на 0,6 В и более. Кроме того, необходимо увеличивать сопротивление резисторов R10 и R11, причем в 10 раз и более. Их подбирают экспериментально, так как параметры ЗУ определяются h₂₁₃ использованного транзистора Дарлингтона.


О конструкции. ЗУ размещено в пластмассовом перфорированном корпусе от вышедшего из строя феррорезонансного стабилизатора сетевого напряжения типа СН-315, размерами 300х195х80 мм. Поскольку верхняя часть корпуса претерпела деформацию (по причине перегрева), то днище корпуса выступает в роли верхней крышки. Транзистор VT1 расположен на теплоотводе с охлаждающей поверхностью 250 см², а транзистор VT5 – на радиаторе около 200 см².


Большинство деталей схемы размещены на печатной плате. ЗУ со снятой верхней крышкой показано на **рис.3**. Переключатель SA4 установлен в конструкции «на перспективу», но пока не задей-

ствован. В схему ЗУ добавлен также и светодиодный индикатор включения сети (на схеме рис. 1 его нет).

О наладке. Налаживание без ошибок собранного устройства несложное. Резистором R3 следует установить порог ограничения тока стабилизатора напряжения не более 1,3 А. Затем нужно подобрать резистор R4 так, чтобы шкала вольтметра соответствовала 10 В. Для указанного типа транзистора (ВС547С) линейность шкалы сохраняется вплоть до 3 В. Поэтому претензии к погрешности вольтметра в пределах 4...10 В не возникают. Затем подбирают сопротивления шунтов амперметра. Наконец, следует подобрать резистор R10. От его сопротивления зависит максимальный ток ЗУ.

*Примечание редактора. Закон Вудбриджа, который называют также «законом ампер-часов», был сформулирован в 1935 году. Он гласит: сила зарядного тока аккумулятора в амперах не должна превышать величину заряда в ампер-часах, недостающего до полной емкости аккумулятора. Т.е. если АКБ емкостью 100 Ач заряжена на 80%, то мгновенное значение тока заряда не должно превышать 20 А. По мере зарядки АКБ ток заряда по этому закону должен уменьшаться по экспоненте (рис.4).

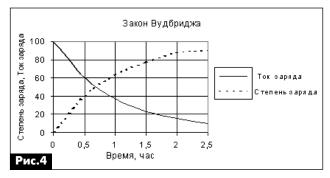

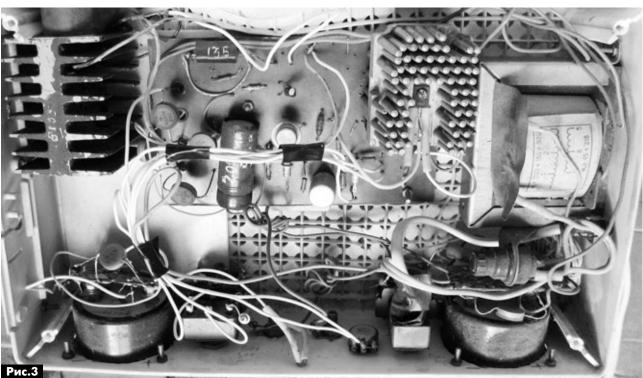

Особенности телевизионного шасси 3\$10

И. Безверхний, г. Киев

В редакцию РА пришло письмо от читателя Новикова Г.И. из Кривого Рога, в котором он пишет: «...у меня есть к Вам просьба. Если у Вас есть возможность, то на страницах журнала напечатайте схему полного заполнения шасси 3S10 с небольшим комментарием по ней». Мы постарались выполнить просьбу нашего постоянного читателя, и на вкладке этого номера публикуем два варианта схемы телевизионного шасси 3S10, а в этой статье вкратце рассказано об особенностях и сервисном режиме этого шасси.

Телевизионное шасси 3S10 используется в телевизорах разных производителей на ЭЛТ с диагональю 14...21 дюйм. Это такие аппараты, как: Akira CT-14NI9R, Elenberg 21D77, Erisson 2120, Saturn ST21NF1D, Saturn ST-2120A, Saturn ST2122, Sitronics 2139 и другие.

Сразу заметим, что многие производители в одной и той же модели телевизора могут использовать разные шасси. Так, в телевизорах Erisson 21TI70 может быть установлено одно из следующих шасси: 3S10, 3Y01, 4Y01 или 3Y11.


Кстати, все эти шасси были разработаны и производились одной и той же китайской фирмой SKWORT ELEKTRONICS. Весьма интересна система маркировки этих шасси. Она состоит из трех элементов (рис.1).

Первый элемент (одна цифра) обозначает год разработки и начала производства (3 – 2003 год).

Второй элемент (буква) – сокращенное обозначение фирмы-производителя видеопроцессора или однокристального процессора (UOC): **N** – PANASONIC, **S** – **S**TMicroelectronics (ST),**Y** – SAN**Y**O, **P** – **P**HILIPS, **T** – **T**OSHIBA, I – **I**NFENION, **M** – **M**ITSUBISHI. В этой позиции для обозначения других особенностей шасси встречаются и иные буквы: буква A обозначает комплект используемых микросхем STV222S и TA8759, а буквой D «шифруется» цифровая обработка сигнала в аппарате.


Третий элемент (две цифры) – это порядковый номер разработки.

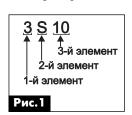Схемотехника телевизионного шасси 3S10 очень напоминает шасси турецкого производства 11AK30 фирмы VESTEL, подробное описание которого можно найти в книге [1] и в нашем журнале [2–5]. В шасси 3S10 используются те же, что



и в 11АК30, микросхемы видеопроцессора, процессора управления (с другим программным обеспечением) и кадровой развертки.

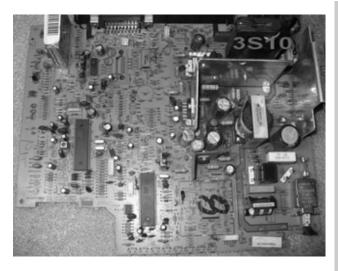Назначение основных микросхем и транзисторов для



основных вариантов телевизионного шасси 3S10 приведено в **табл.1**.

Почему же плата 3S10 «полупуста»?

Причин несколько. Это зависит от дизайна телевизора, в котором установлено шасси, и стран (регионов), для продажи в которых планировался тот или иной аппарат. Начнем с того, что фотоприемник и кнопки управления могут устанавливаться как на основной плате, так и на отдельной маленькой плате, на передней панели телевизора.

В ряде телевизоров на шасси 3S10 используется, так называемый, квазипараллельный канал звука (QSS) (см. схему на стр. 31, 34). В этих аппаратах на дифференциальном входе УПЧ31 (выводы 1 и 2 видеопроцессора IC201) установлен фильтр ПАВ (позиционный номер SAW102) с переключаемой полосой АЧХ, которая коммутируется транзисторами Q107, Q108. В обычных монофонических телевизорах УПЧ31 и SAW102 отсутствуют, а выводы 1 и 2 МС IC201 оставлены свободными (см. схему на стр. 32, 33).

Хочу напомнить, что в настоящее время помимо различных систем передачи цвета (NTSC, PAL,

Табл. 1

Позицион- ный №	Тип	Назначение
IC001	ST92195 или	-)
10001	ST92185	(с телетекстом или без)
IC002	ST24C08	Энергонезависимая память EEPROM
IC201	STV2248	Видеопроцессор
IC401	TDA1905	УМЗЧ моно
IC402	TDA7496	УМ3Ч стерео
IC403	STV7449	Цифровой процессор звука
Q501Q503	2SC2482	Выходные видеоусилители RGB
IC301	TDA8174A	Выходной каскад кадровой развертки
Q301	2SC2482	Предоконечный каскад СР
Q302	2SD2499	Выходной каскад СР
Q801	2SC1815	
Q802	2SA1015	Схема EW-коррекции
Q803		
IC653	STR-G6653	ШИМ-контроллер импульсного блока питания



SECAM) действует несколько стандартов телевизионного вещания с монофоническим звуковым сопровождением. Эти стандарты принято обозначать заглавными буквами латинского алфавита. Практически все они отличаются друг от друга значением второй промежуточной частоты звука (ПЧЗ-2), которая равна разности промежуточной частоты изображения и первой промежуточной звука, а иногда и видом модуляции (табл.2). Нет необходимости для Европы изготавливать телевизоры со стандартом М, а для постсоветских стран – с М, L и I. В телевизорах с французским стандартом (L/L'). Вот вам еще пустые места на плате, так как детали, необходимые для работы в этих стандартах, могут отсутствовать.

В телевизорах с квазипараллельным каналом звука, как правило, устанавливается процессор звука IC403 типа STV7449, который позволяет декодировать стереосигнал звукового сопровождения системы NICAM, которая де-факто используется целым рядом ТВ каналов стран СНГ. Естественно, в этих аппаратах вместо монофонического УМЗЧ на микросхеме IC401 типа TDA1905 используется стереофонический усилитель на МС IC402 типа TDA7496. Это значит, что одна из микросхем IC401 или IC402 с деталями обвязки в любом телевизоре на шасси отсутствует, а в аппарате с монофоническим звуком отсутствует и процессор звука IC403 STV7449.

Еще одна особенность присуща не только телевизорам на шасси 3S10. Она связана с типом кинескопа. В телевизорах, в которых установлен кинескоп с плоским экраном Flat, должна быть установлена схема EW-коррекции, а в телевизорах с обычным кинескопом с диагональю экрана не более 21-го дюйма она необязательна. Эта схема должна быть знакома читателям по отечественным унифицированным телевизорам типа ЗУСЦТ, 4УСЦТ и им подобным. В инструкциях к этим аппаратам она называлась схемой коррекции подушкообразных искажений. В ТВ шасси 3S10 эта схема состоит из диодного модулятора на диодах D302, D303, который управляется формирователем кадровой параболы на транзисторах Q801-Q803. Понятно, что в телевизорах с обычными кинескопами, а это обычно 14-дюймовые аппараты, все эти детали могут также отсутствовать.

Из всего этого следует, что все пустые устано-

Табл.2

Nº	Стандарт	ПЧ3-2	Модуляция	Где действует стандарт
1	BG	5,5 МГц	ЧМ	Германия, большая часть Западной Европы и Ближний Восток
2	DK(K')	6,5 МГц	ЧМ	СНГ, Восточная Европа и Китай
3	М	4,5 МГц	ЧМ	США, Япония
4	I	6 МГц	ЧМ	Великобритания, Ирландия, Южная Африка
5	L	6,5 МГц	AM	Франция

вочные места заполнять деталями не следует. А что можно заполнить?

Если имеется в наличии монофонический аппарат, то можно попробовать поэкспериментировать со стереозвуком. Для этого необходимо снять МС УМЗЧ-моно ІС401 и установить УМЗЧ-стерео ІС402 и процессор звука ІС403 с обвязкой, а также восстановить квазипараллельный канал звука. Обязательно надо переписать прошивку микросхемы памяти IC002, «залив» в эту МС проверенный дамп памяти от стереошасси 3S10. Найти его в Интернет не сложно. Правда, успех негарантирован, так как нет уверенности, что подобную переделку допускает программное обеспечение процессора управления конкретного шасси, а менять еще и процессор - это недешевая и хлопотная операция. Так что о необходимости такой переделки надо хорошенько подумать.

В любом случае радиолюбителю-владельцу аппарата на шасси 3S10 полезно знать, как войти в сервисный режим (Factory Mode) этого аппарата, так как все регулировки и установка опций осуществляется именно в этом режиме.


Вход в сервисный режим шасси 3S10 обеспечивается последовательным нажатием следующих кнопок штатного пульта ДУ этого аппарата: **MENU-AV-ANAL**.

Переход между окнами меню осуществляется нажатием кнопки **OK**, а выход из сервисного режима – кнопки **PP** или выключением телевизора в дежурный режим. Если штатный пульт утерян или неисправен, то войти в сервисный режим и работать в нем (по информации с сайта [6]) можно с помощью универсального пульта МАК 2000, введя код 1124. При этом кнопкам штанного пульта будут соответствовать следующие кнопки МАК 2000 и их комбинации: **MENU = MENU, AV = AV, ANAL = CHIFT+B, OK = MUTE, PP = CHIFT+OK**.


На сайте [6] можно найти более подробную информацию о сервисном режиме этого шасси.


Литература

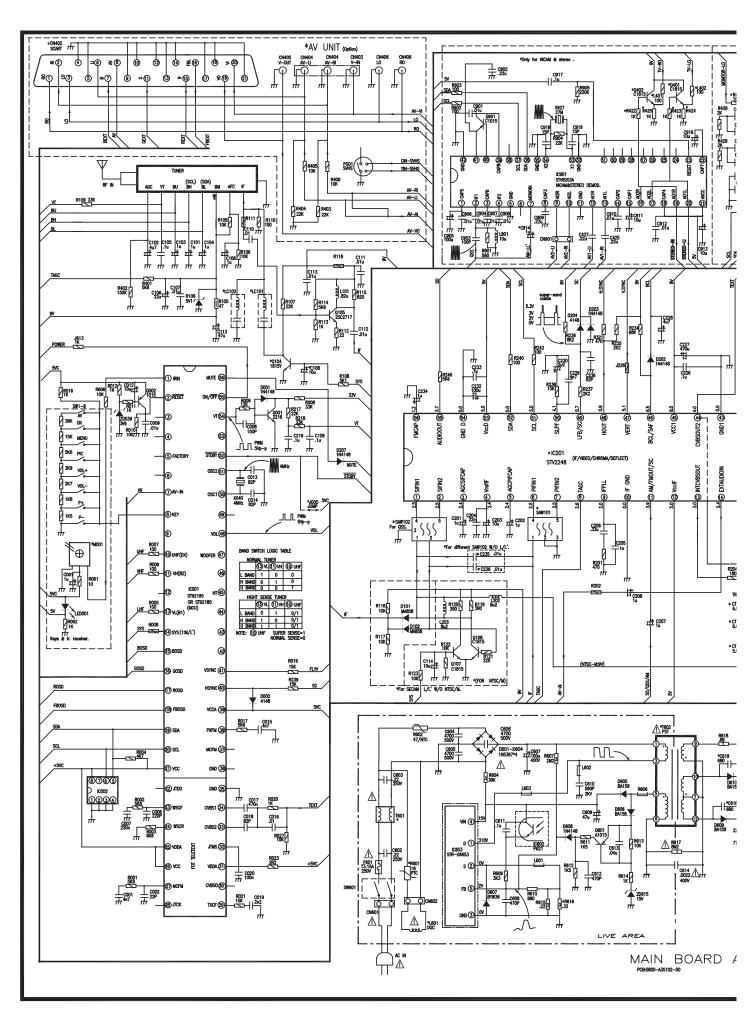
- 1. Безверхний И.Б. Телевизионные приемники на основе шасси 11AK20, 11AK30, 11AK36, PT-92. М.: Додека-XXI, К.: МК-Пресс, 2008.
- 2. Безверхний И.Б. Телевизоры на шасси 11AK30 от фирмы VESTEL // Радиоаматор. 2007. №4. C.11–15.
- 3. Безверхний И.Б. Телевизоры на шасси 11AK30 от фирмы VESTEL // Радиоаматор. 2007. №5. C.10–14.
- 4. Безверхний И.Б. Телевизоры на шасси 11AK30 от фирмы VESTEL // Радиоаматор. 2007. №6. C.14–17.
- 5. Безверхний И.Б. Телевизоры на шасси 11AK30 от фирмы VESTEL // Радиоаматор. 2007. №7. C.11–17.
- 6. http://www.radioxpress.wz.cz/start.html сайт TaiS Electronic Service.



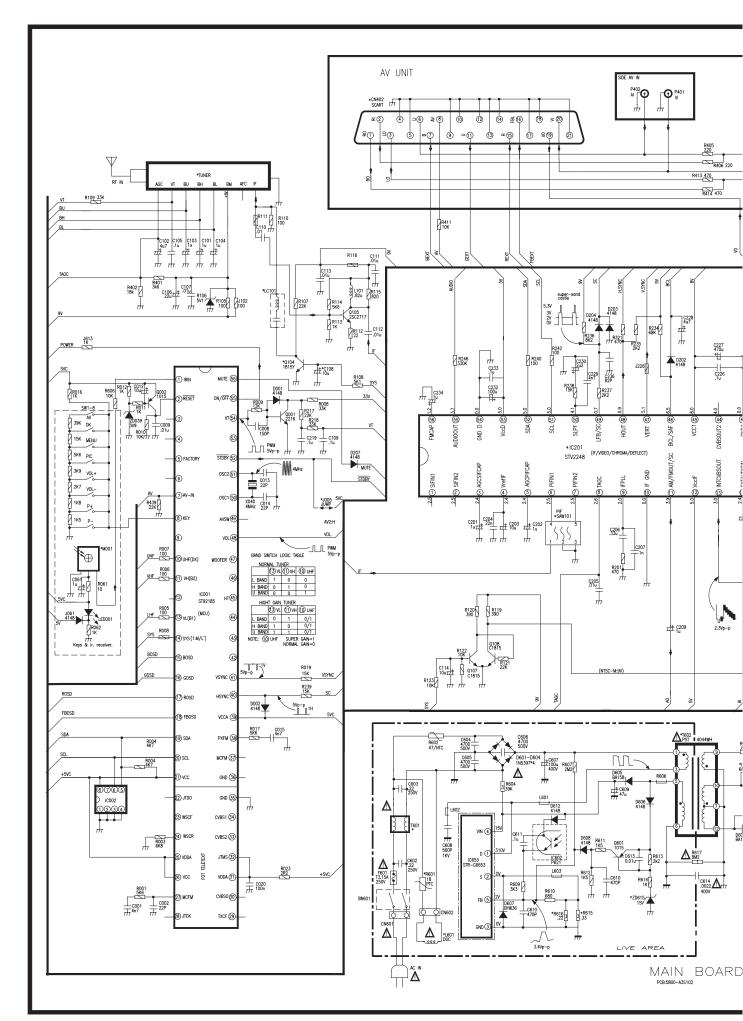Принципиальная схема телевизионного шасси 3S10 (вариант 1). Продолжение см. на стр. 34



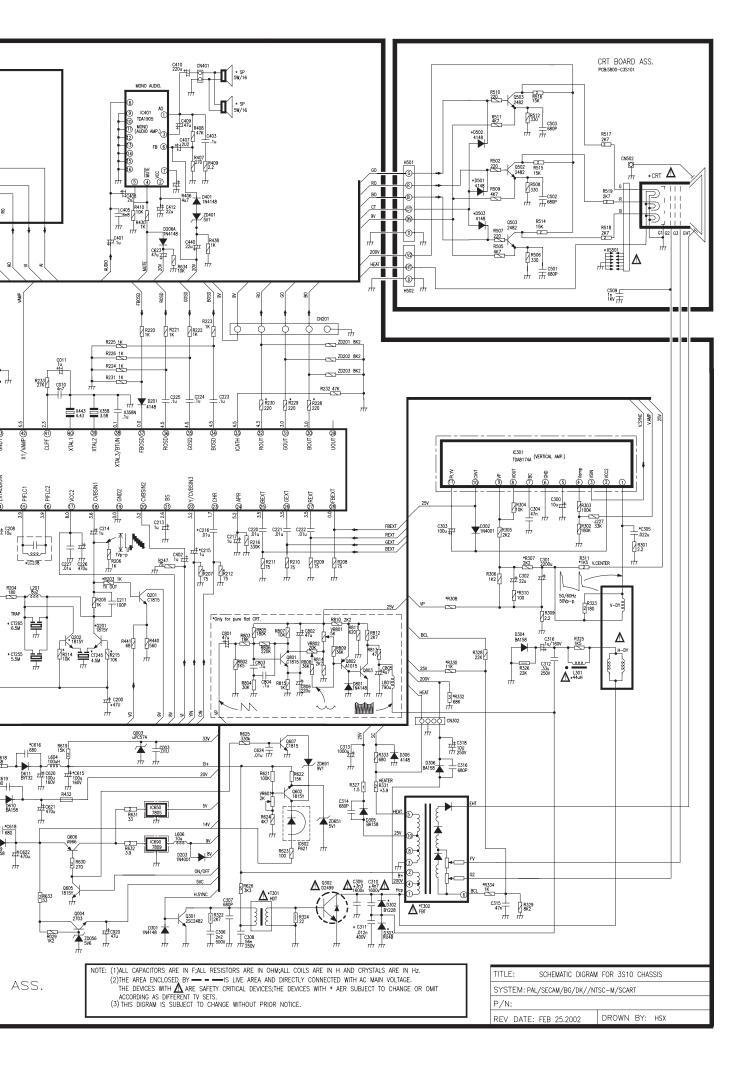

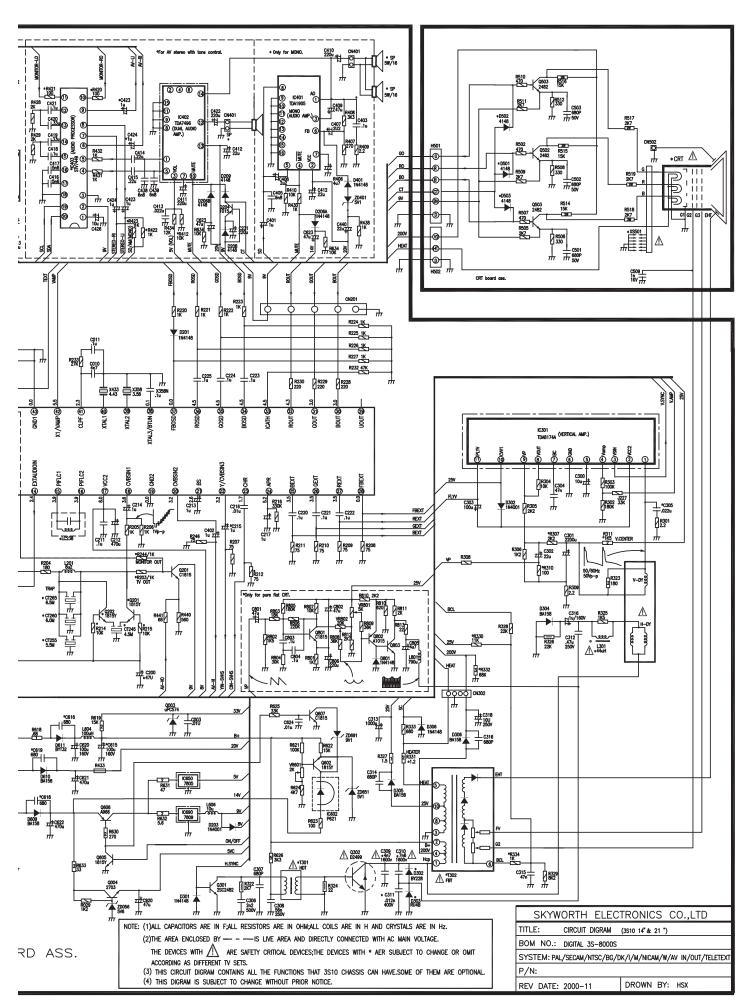

Принципиальная схема телевизионного шасси 3S10 (вариант 1). Начало см. на стр. 31



АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНЕКТОРЫ, БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компания "СЭА Электроникс", основанная в 1990 году, занимается поставкой на Украину электронных компонентов, источников питания, электротехнической продукции, сухих силовых трансформаторов, промышленных компьютеров, измерительных приборов, паяльного оборудования и беспроводных компонентов.













molex

HARTING

 активные компоненты: микросхемы, транзисторы, диоды, диодные мосты, светодиоды, жидкокристаллические индикаторы, оптоприборы, предохранители.

Прямые поставки от производителей: STMicroelectronics, Vishay, IXIS, Kingbright, Winstar, Texas Instruments TI, Bolimin, Actel, Lucky Light, Figaro.









LUCKY LIGHT

FIGARO

От мировых дистрибьюторов электронных компонентов поставляем продукцию таких производителей как: Intel, NXP Semiconductor, Altera, AMD, Allegro MicroSystems, International Rectifier, ON Semiconductor, Samsung, Knowles, Atmel, Analog Devices, Semikron, Linear Technologies, Sharp Microelectronics, Avago Technologies,

MATSUO ELECTRIC Taiwan Semiconductor.

 пассивные компоненты: резисторы, конденсаторы, индуктивности, варисторы, кварцевые резонаторы, разрядники, разъемы,

предохранители, коммутационные изделия.

Прямые поставки от производителей:

Vishay, Royal Electronic Factory Co., Ltd, Hitachi AIC, Arcol, Hitano Enterprise Corp., Epcos AG., Samsung Electro-Mechanics., Caliber, Chequers Electronics, Molex, Nenshi, Micrometals, HUMMEL

Fuzetec, Barons, Epcos, NIC.



От мировых дистрибьюторов электронных компонентов поставляем продукцию таких

VISHAY производителей как: ROYALOHM Jamicon, Murata, Panasonic, ATC, ATE, NIC, ACP, Teapo, Filtran, ATC Ceramics, Bourns, Barons, Littelfuse, ATE Electronics, Yageo,

Tyco Electronics, Ferroxcube, TDK.

компоненты для беспроводных технологий:



OUECTEL



беспроводные GSM модемы, GPS модули и аксессуары, беспроводные модули и аксессуары для частоты 2,4ГГц, отладочные средства для беспроводных модулей, аксессуары для GSM беспроводных модулей.

Официальный дистрибьютор в Украине: Sierra Wireless, Quectel, ESG, Trimble, Digi.

паяльное оборудование, инструменты, технологические материалы для пайки:



Toshiba, Cypress

Прямые поставки в Украину паяльного оборудования Weller, DMM Novastar; систем дымоудаления Weller; электромонтажного инструмента Erem, Xcelite; оптики JIALI OPTOELECTRONIC; технологических материалов для пайки Interflux, Weller, Ku Ping.

устройства для нанесения паяльной пасты и клея, установщики компонентов, печи оплавления припоя, оборудование для пайки волной припоя, паяльные ванны; паяльные и ремонтные станции, газовые паяльники, системы очистки воздуха, подогреватели для плат,

минитигели для лужения проводников, держатели для плат; 🛋

- припои, флюсы, паяльные пасты, защитные маски, активаторы для жал, оплётки для удаления припоя, губки для очистки жала паяльника и т.д.





INTERFLUX



Центральный офис: 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б тел.: (044) 291-00-41, факс: (044) 291-00-42

www.sea.com.ua e-mail: info@sea.com.ua



Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B

Д.В. Карелов, г. Кривой Рог

Все радиолюбители хорошо знают, как легко «сжечь» китайский цифровой мультиметр. Причем чаще всего сгорает сердце прибора – микросхема АЦП. Если в старых конструкциях мультиметров использовалась микросхема АЦП в DIP-корпусе, и ее можно было заменить, восстановив работоспособность прибора, то в последнее время производители «приклеивают» микросхему АЦП прямо на плату, и заменить ее уже не представляется возможным. Конечно, при стоимости мультиметра порядка трех долларов расставаться с ним не очень жалко, но если выходит из строя мультиметр подороже, с крупным дисплеем, то возникает желание хоть как-то его использовать. В этой статье описана конструкция амперметра-вольтметра постоянного тока с пределами измерения 10 А/200 В, изготовленного с использованием ЖК-индикатора и деталей цифрового мультиметра типа DT890B с вышедшей из строя микросхемой АЦП.

Однажды у автора вышел из строя мультиметр типа DT890B. Приобретя на рынке микросхему АЦП типа ICL7106 (она же KP572ПВ5) за \$2, был сконструирован рассмотренный в этой статье цифро-

вой ампервольтметр для будущего лабораторного источника питания. Для простоты эксплуатации в ампервольтметре использовано два предела измерения: по току 10 А и по напряжению 200 В. Этого вполне достаточно для контроля напряжения и тока любительского лабораторного источника питания.

Принципиальная электрическая схема ампервольтметра показана на рис. 1. Это типовая схема включения АЦП, которая была скопирована из схемы мультиметра DT890, приведенной в [1]. Для получения необходимых пределов измерения с помощью переключателя SA1 «V/A» к входу АЦП (выводы 30, 31) подключается либо цепь измерения напряжения через делитель, образованный резисторами R3, R4, R6, либо цепь шунта Rш. При этом шунт включен в цепь протекания тока постоянно.


Вторая контактная группа переключателя диапазонов измерения



SA1 используется для переключения запятой на индикаторе. При измерении тока предел измерения прибора составляет 9.99, а при измерении напряжения – 199.9. Таким образом, одного взгляда на индикатор достаточно, чтобы определить, напряжение или ток он отображает.

Конструкция и детали

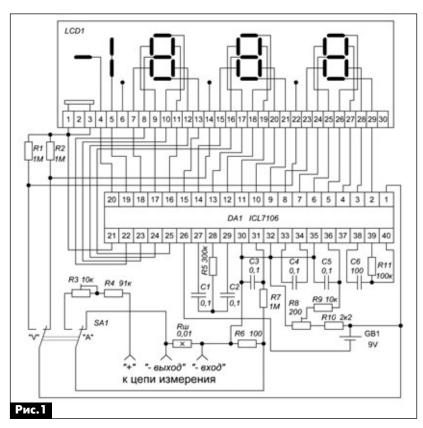Все детали конструкции собраны на двустороннем фольгированном стеклотекстолите размерами 72х67 мм. Рисунок печатной платы со стороны установки элементов показан на рис.2, а с обратной стороны – на рис.3. На рис.4 показана схема расположения элементов на печатной плате. На схеме видно, что выводы 2–20 микросхемы DA1



припаяны к дорожкам печатной платы поверхностным монтажом со стороны установки элементов. Микросхема DA1 использована в корпусе DIP-40. Для обеспечения хорошей ремонтопригодности ампервольтметра для установки микросхемы DA1 рекомендуется использовать соответствующую панельку. Выводы 2–20 панельки отгибают и припаивают сверху. Остальные выводы паяют, как обычно, через отверстия с обратной стороны монтажа. Установка остальных элементов схемы особенностей не имеет.

Для комплектации конструкции вместе с ЖК-индикатором выпаивают из разбираемого мультиметра также и остальные элементы схемы. Исключение составляют резисторы R3 и R4. Для обеспечения точности настройки в позиции R3 использован многооборотный подстроечный резистор типа СП5-2. Резистор R4 — любого типа мощностью 0,25 Вт. Шунт Rш также выпаивают из мультиметра и сгибают его дугой таким образом, чтобы он вошел в установочные отверстия и не мешал другим элементам схемы. Номиналы всех элементов указаны на схеме (рис.1).

Контактные площадки для ЖК-индикатора следует аккуратно залудить и слегка отшлифовать мелкой наждачной бумагой. ЖК-индикатор крепят к плате четырьмя штатными шурупами через отверстия, отмеченные точками на рис.2 и рис.3.


Переключатель SA1 удобно расположить под индикатором на скобе из листового металла. Для крепления скобы к печатной плате используют незанятое деталями пространство платы под индикатором.

Сборка и наладка

При сборке ампервольтметра из исправных деталей он начинает работать сразу.

После сборки следует произвести его настройку и калибровку. Сначала, вращая движок подстроечного резистора R8, следует выставить образцовое напряжение 100 мВ на выводах 35, 36 DA1. Затем, переключив ампервольтметр в режим измерения напряжения, на его вход подают известное напряжение постоянного тока и, вращая движок резистора R3, добиваются получения правильных показаний значения поданного напряжения.

Более сложным процессом является калибровка амперметра. Для этого ампервольтметр переключают в режим измерения тока и через клеммы «- вход», «- выход» включают последовательно в цепь, ток в которой известен. Изменяя сопротивление шунта Ш, добиваются получения правильных показаний значения протекающего через шунт тока. Для уменьшения сопротивления шунта производят более глубокую его посадку на плату, а для увеличения, наоборот, производят более высокую посадку. Допустимы также надкусывание, спиливание и тому подобные процедуры, уменьшающие площадь его сечения либо длину.

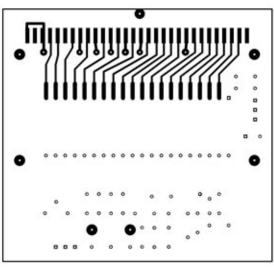




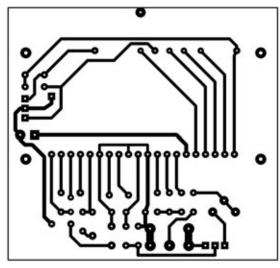


Рис.3

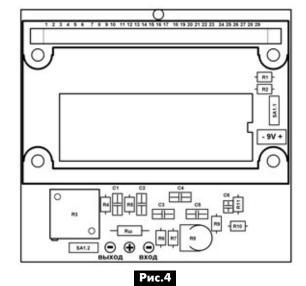

Литература

- 1. Садченков Д.А. Современные цифровые мультиметры. М.: СОЛОН-Пресс, 2002.
- Бирюков С. Цифровой мультиметр // Радио.
 1990. №9. С.55.



Датчик контроля протечки воды ch-c0020

Г. Чернов, г. Днепропетровск

В настоящее время одним из важных элементов домашней автоматики стал контроль над протечкой воды. Протечка воды может произойти по разным причинам, из-за повреждения водоснабжения у вас или у соседа свыше, или из-за простой случайности, но всегда это довольно неприятное и дорогостоящее событие. Для того чтобы обезопасить себя от такого рода неприятностей, был разработан датчик, описание которого приведено в этой статье. Датчик контроля протечки является открытым проектом сайта [1]. Данный проект рекомендуется для начинающих разработчиков, которые впервые столкнулись с программированием микроконтроллеров.

Собственно, автором разработано не одно, а два устройства:


- автономный датчик протечки со звуковой сигнализацией, предназначен для тех пользователей, которые пока не имеют возможности поставить аварийный клапан для отсечки воды, но есть желание получить хотя бы звуковую сигнализацию:
- датчик для работы в комплексе с модулем управления аварийным клапаном водоснабжения.

Одно и второе устройство собрано на микроконтроллере (МК) типа PIC10F222 в корпусе SOT-23. Это один из самых маленьких и самых простых МК. Расположение и назначение его выводов показано на **рис.1**.

Для первого варианта датчика предусмотрена возможность установки звукоизлучателя («пищалки»), а также светодиода индикации. Во втором варианте предусмотрены выходы сигнала индикации работы датчика и сигнала аварии.

Предвижу вопрос: «Почему использован микроконтроллер, а не более привычные операционный усилитель или компаратор?»

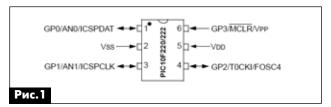Во-первых, наше время, – время микроконтроллеров. Во-вторых, аналоговые устройства подразумевают наличие потенциометров для настройки параметров, «уход нуля», может со временем приводить к необходимости регулировки чувствительности датчика, что крайне нежелательно для такого рода устройств. При этом чувствительность может возрасти, что вызовет ложное






«срабатывание» при отсутствии аварийной ситуации, и наоборот, если чувствительность уменьшится, то датчик может не сработать, когда начнется потоп.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера избавлен от причуд «плавания нуля», что и определило выбор МК. И еще один плюс МК – возможность решения всех проблем с логикой работы датчика.

Какие принципы заложены в работу устройства контроля протечки воды?

Главный из этих принципов – это измерение падения напряжения между контактами (электродами), которые и будут контролировать наличие воды. Датчик имеет четыре ножки-электрода, на которых он устанавливается на полу. Любая трубопроводная вода содержит большое количество солей, что делают ее проводящей электричество.

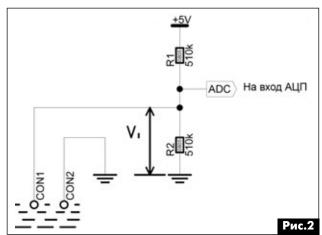Рассмотрим, как работает датчик по упрощенной схеме (**рис.2**). Резисторы R1, R2 в этой схеме – это делитель напряжения, к выходу которого подключены электроды. В «сухом» состоянии, при одинаковых номиналах резисторов, на выходе делителя будет 2,5 В (при питании 5 В). При попа-



дании воды в зону электродов суммарное сопротивление (электроды + резистор R2) начнет уменьшаться, что приведет к понижению напряжения на выходе делителя. Программно задается уровень аварийного порога и гистерезис срабатывания МК, и он по изменению величины напряжения на резисторе R2 может контролировать протечку воды или ее отсутствие.


Схема и работа


Разберемся, как работает датчик, используя схему **рис.3** (автономный датчик) и **рис.4** (датчик для работы в комплексе с модулем управления аварийным клапаном).

Напряжение питания поступает на схему через разъем CON2. Диоды D2 предохраняют схему от переполюсовки напряжения питания, а стабилитрон ST3 (на 15 В) защищает ее от подачи повышенного напряжения. МС ST1 типа 78L05 обеспечивает получение и стабилизацию напряжения питания

5 В для МК. Соединитель CON1 предназначен для внутрисхемного программирования микроконтроллера. Это избавит от проблемы предварительного программирования контроллера перед пайкой. Диодная сборка DS1 – это двухсторонний диодный ограничитель напряжения на контактах датчика (для защиты входа АЦП МК). Назначение выводов МК (с учетом его программы) приведено в таблице. Измерительный делитель выполнен на резисторах R3 и R5 сопротивлением 510 кОм (этим делителем определяется и входное сопротивление датчика, а значит, и его чувствительность). Для фильтрации используется конденсатор С1 0,1...0,47 мкФ. R2 ограничивающий резистор. Назначение остальных деталей схем рис. 3 и рис. 4 понятно без дополнительного объяснения.

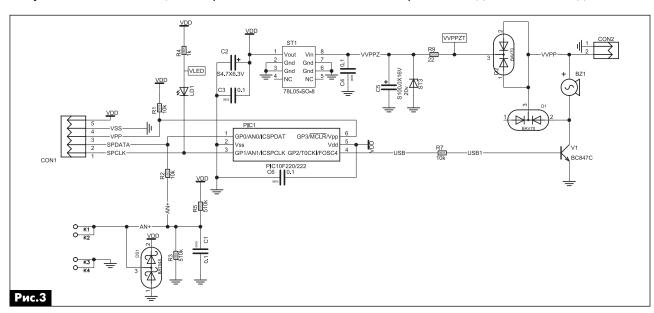У микроконтроллера PIC10F222 имеется встроенный 8-битный АЦП. Опорными напряжениями для него служат Vcc и Vss, т.е. АЦП может оцифровывать напряжения в диапазоне от 0 до 5 В. Это



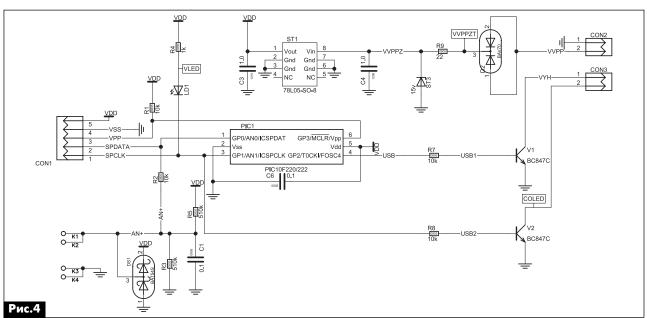




значит, что МК делит этот диапазон на 256 значений, и при чтении данных из регистра АЦП ADRES мы получим значения от 0 до 255.

Если для делителя выбраны резисторы с одинаковым сопротивлением, то при напряжении питания 5 В на выходе делителя будет 2,5 В (приблизительно). 2,5 В на входе АЦП даст на выходе число 2,5/(5/256)=128. Это значит, что в «сухом» состоянии с АЦП будем считывать значение 128. При «замыкании» электродов водой напряжение, естественно, будет понижаться. Вопрос насколько? Все это можно выяснить только экспериментальным путем. Берем вольтметр, подключаем к электродам датчика, включаем питание и меряем напряжение. В «сухом» состоянии у меня было 2,43 В, при замыкании контактов пальцами руки напряжение понижалось до 2,1 В. Это значит, что для микроконтроллера мы будем иметь значение «сухое» - 124 и, так называемое, «мокрое» -107. Это значение получено при измерении на сопротивления пальцев руки. Для воды оно будет значительно ниже, но и этих данных достаточно для задания параметров работы микроконтроллера. Выберем порог срабатывания 100 и гистерезис 5. Гистерезис необходим для создания зоны устойчивости в районе порога срабатывания. Это значит, что режим «Авария» включится, когда значение, получаемое от АЦП, станет ниже 100-5=95, и отключится, когда оно станет выше 100+5=105.


Выбирать очень низкое значение порога срабатывания нежелательно, а вот чем больше гистерезис, тем лучше защита от помех. Все хорошо в меру. Верхний теоретический порог датчика равен 128. На практике он может быть выше или ниже. Это зависит от точности стабилизатора напряжения и погрешности выбранных резисторов. Взаимное расположение уровней контроля показано на рис.5.

Реально датчики работали с уровнем контроля напряжения 80 и гистерезисом 20. Эти параметры зависят только от интуиции и опыта разработчика.

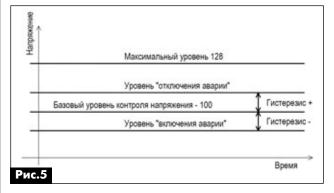Как видно из таблицы, цифровой порт GP1 используется для индикации работы датчика. МК запрограммирован так, что если светодиод медленно мигает – датчик работает. Если он мигает быстро, то обнаружена протечка воды. Такой алгоритм необходим, чтобы можно было легко кон-



тролировать работоспособность датчика. Для автономного датчика вывод GP2 будет управлять звуковым сигналом. Алгоритм работы следующий. Если сигнализатор молчит, нет протечки, а если раздается периодический сигнал, то наблюдается протечка воды. Если сигнализатор «попискивает», то протечка была ранее. Датчик изготовлен в корпусе польского производства типа Z-65. Под этот корпус была разработана плата (рис.6).

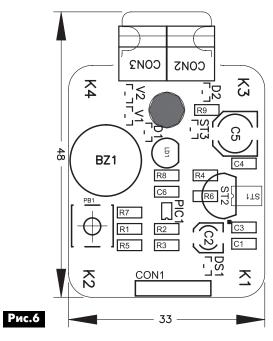

Для программирования МК были использованы программатор-отладчик PICkit 3, среда программирования MPLAB 8.83 и компилятор HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.83.

«Прошивки» для программирования МК можно скачать по ссылкам [2 и 3], а листинг программы на языке высокого уровня Си для автономного датчика – по ссылке [4].

Приобрести готовый датчик контроля протечки воды ch-c0020 (см. цены на стр. 62) можно через посылторг «Радиоаматор»: тел.: (044) 291-00-31, (067) 796-19-53.

Ссылки

- 1. http://open.e-voron.dp.ua/.
- 2. http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uplo-ads/2011/12/ch-c0020av.rar «прошивка» для контроллера PIC10F222 для автономного датчика V1.0A.
- 3. http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uplo-ads/2011/12/ch-c0020-V1.0Z.rar «прошивка» для контроллера PIC10F222 для зонового датчика V1.0S.
- 4. http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uplo-ads/2011/12/ch-c0020avtonom.rar проект на HITECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.83 для автономного датчика контроля протечки воды V1.0A.


Проблесковый фонарь для велосипеда

А. Алексенцев, Р. Проць, г. Львов

В статье приведено описание заднего проблескового фонаря для велосипеда, частота мигания которого увеличивается при освещении велосипеда светом фар приближающегося автомобиля. Для питания фонаря достаточно одного элемента 1,5 В при токе потребления 6...10 мА.

При передвижении в городских условиях и вдоль шоссейных дорог велосипед является средством передвижения повышенной опасности. Особенно опасным такое передвижение становится в вечернее и ночное время. Оснащение велосипеда отражателем света или задним фонарем красного цвета в известной мере снимает опасность передвижения. Повысить безопасность передвижения, по мнению авторов статьи, можно применением проблескового фонаря заднего света, частота мигания которого зависит от освещения велосипеда светом фар наезжающего сзади автомобиля. При разработке устройства управления светом фонаря обращено внимание на простоту реализации и малое потребление от источника питания. Разработанное устройство обеспечивает мигание фонаря с частотой 1,5...2 Гц, а при внешнем освещении увеличивает частоту мигания до 20 Гц. Частоту мигания и диапазон изменения частоты можно поменять по своему усмотрению.

Источник света выполнен на двух сверхъярких светодиодах VD1 и VD2 (см. **рис.1**), подключенных к первичной обмотке трансформатора блокинг-генератора на транзисторе VT2. Для обеспечения эффективного использования напряжения источника питания транзистор следует выбрать с малым напряжением насыщения, например, KT815A, KT630, KT603 (Б, В, Г). Трансформатор блокинг-генератора изготовлен на ферритовом кольце K10х6х5 с магнитной проницаемостью 1000 или на кольце диаметром 10 мм от балласта экономичных ламп. На кольце следует намотать 32 витка сложенным вдвое проводом диаметром 0,2 мм типа ПЭВ-2. После пропитки обмоток воском трансформатор крепят на плате.

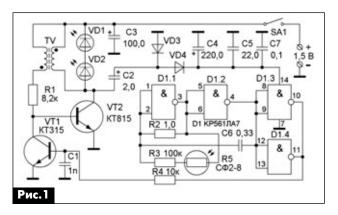

Как правило, блокинг-генератор работает без наладки при правильном подключении концов обмоток. Управление работой блокинг-генератора осуществляется ключом на транзисторе VT1, в качестве которого можно также использовать любые маломощные транзисторы, например, КТ315, КТ503, КТ3102 или другие. При его открывании база VT2 шунтируется на землю и выключает блокинггенератор и свечение светодиодов. Генератор импульсов управления собран на ячейках D1.1 и D1.2 микросхемы КР561ЛА7. Частота импульсов определяется конденсатором C6, резисторами R2 и R3 и фоторезистором R5. Эквивалентное сопротивление резисторов определяет частоту мигания светодиодов при затененном фоторезисторе, резистор R3 служит для ограничения максимальной частоты мигания при освещении фоторезистора. Ячейки D1.3 и D1.4 выполняют функции буферных элементов управления ключом VT1.

Питание микросхемы D1 осуществляется от выпрямителя с удвоением напряжения на диодах VD3, VD4, который выпрямляет импульсы от блокинг-генератора. В выпрямителе можно применить любые диоды, но рекомендуется использовать диоды с малым прямым падением напряжения. Например, германиевые или диоды Шотки, при которых даже при падении напряжения источника питания до 0,7 В, напряжение питания микросхемы превышает 3 В, что позволяет использовать элемент питания до глубокого разряда. Поскольку частота блокинг-генератора более 10 кГц, то электролитические конденсаторы С4 и С5 рекомендуется шунтировать керамическим конденсатором С7. Конденсаторы С5 и С7 следует разместить как можно ближе к выводам 7 и14 микросхемы.

При приведенных на схеме значениях номиналов элементов устройство работает при уменьшении напряжения питания до 1 В. Уменьшением сопротивления резистора R1 до 2 кОм минимальное напряжение питания можно свести до 0,7 В. В фонаре можно применить светодиоды красного или белого цвета свечения. В последнем случае даже при R1=8,2 кОм минимальное напряжение питания равно 0,7 В, но в фонаре нужно использовать красное стекло. Также необходимо применить меры для исключения попадания на фоторезистор света от светодиодов. Конструктивное решение и выбор элемента питания устройства зависит от имеющегося в наличии каждого обладателя велосипеда ненужного корпуса фонаря.

Литература

1. Алексенцев А., Проць Р. Акустический сенсор для дистанционного управления освещением // Радиоаматор. – 2010. – №10. – С.32–33.



Микроконтроллеры STM32. Барьер 1

С.М. Рюмик, г. Чернигов

Читатели нашего журнала уже привыкли к тому, что каждый год публикуются новые циклы статей о применении микроконтроллеров (МК). Так было с 2004 по 2011 гг. Так будет и в 2012 г. Особенностью нынешнего цикла является смена разрядности МК и переход от 8- к 32-битным моделям. Это веяние времени, откладывать на будущее уже никак нельзя.

Преемственность в повествовании полностью сохраняется. Пригодятся полученные ранее навыки в программировании на языке Си. Начинающих электронщиков, а также тех, кому число «32» кажется чересчур большим, поспешим успокоить. Методика подачи материала предполагает минимальный начальный уровень знаний. Да, да именно так! Не исключено, что кто-то сможет самостоятельно освоить микроконтроллерную технику прямо с 32-битного барьера (ждем результатов). После этого 8-битные МК покажутся легко раскалываемыми «орешками».

Человек, изучивший хоть один тип МК, может поставить себе в жизни большой знак «плюс». Как правило, начинают с простых 8-битных МК фирм Atmel и Microchip. А что же дальше? Какое семейство или ядро выбрать, на чем остановиться, чтобы не прогадать в ближайшие несколько лет?

Стандартная цепочка рассуждений примерно следующая:

- «Изучил AVR/PIC-контроллеры, программирую на Си/Ассемблере, набил руку на разработке несложных проектов, но чувствую, что пора познакомиться с новыми типами МК»;
- «В учебном заведении преподавали 8-битные МК, но в дальнейшей работе, скорее всего, придется применять 16/32-битные, значит, надо заранее подготовиться»;
- «Сконструировал прибор, но хотел бы улучшить его параметры за счет применения более мощного и быстродействующего МК»;
- «Умею паять, давно изучаю теорию МК по разным книгам и журналам, но все было недосуг, а теперь очень хочу применить знания на практике».

Мотивация и престиж.

В радиолюбительском движении, как и в целом в обществе, существует немаловажное понятие «престиж». Например, в 1960-е годы престижно было своими руками сделать радиоприемник, в 1970-е – звуковой усилитель с колонками, в 1980-е – электронные часы, в 1990-е – домашний компьютер и т.д. Сейчас большим шиком считает-



ся освоение «крутых» МК с завораживающими названиями: ARM, Cortex, Blackfin, Stellaris. Простыми светодиодными «мигалками», звуковыми «пищалками» и реле, которые переключаются одной кнопкой, уже никого не удивишь.

Но существует и другая точка зрения, согласно которой по-старинке надо сначала детально изучить основы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, счетчики) и попрактиковаться в создании устройств наподобие «Кто первый нажмет кнопку» и «Елочная гирлянда». Методологически, быть может, оно и правильно, но только не в наше стремительное время.

Появился доступ к Интернету и, благодаря ему, сейчас можно оценить всю палитру разработок по всему миру. А ситуация такова, что радиолюбители «с места в карьер» штурмуют микроконтроллерные модули, конструируют разнообразных роботов, используют интеллектуальные 3D-датчики, ЖК-дисплеи. И все это на основе МК, причем все более мощных по параметрам.

«Гамлетовский» вопрос сейчас звучит примерно так: «Что лучше – посвятить массу времени, чтобы досконально изучить микросхемы залежавшейся на полке серии К561, или сразу начать с МК (не смущаясь их большой разрядностью), а там где надо – почитать отцовские книжки и радиолюбительские журналы 20-летней давности».

Как поступить – каждый решает сам. Нужно поверить в свою мечту и избегать людей, которые в нее категорически не верят, ибо ничего кроме насмешек в ответ не получишь. В свою очередь, предлагаемый вниманию читателей цикл статей о 32-битных МК может стать хорошим «мотиватором» для сомневающихся, ведь пошагово на их глазах будет создаваться что-то вполне реальное и осязаемое.

Анализ публикаций про МК в журнале РА.

2004 г. – первые статьи и первые сомнения. Заключались они не в выборе типа МК (тогда господ-

ствовало семейство MCS-51), а в буквах сокращенного названия слова «микроконтроллер». К счастью, аббревиатура «МК» прижилась и используется повсеместно.

В 2005 г. настал черед AVR-контроллеров. Причины – простота их внутрисхемного программирования, невысокая цена, встроенные каналы АЦП, ШИМ, а также свободно распространяемая среда WinAVR. Базовым МК дальновидно был выбран ATmega8, который до сих пор массово применяется в любительских конструкциях и продолжает выпускаться с префиксом ATmega8A.

В 2006 г. для сравнения были изучены PIC-контроллеры. По возможностям они не хуже AVR, но отсутствие полноценного бесплатного Си-компилятора накладывало (и до сих пор накладывает) ограничение на их легальное использование в сложных устройствах.

2007...2009 гг – это время «собирать камни», т.е. применять накопленные знания для конструирования разнообразных устройств на основе интерфейса USB, сетевых технологий и беспроводной GSM-связи.

2010, 2011 гг – состоялось знакомство с платформой «Arduino». Здесь впервые МК и несколько навесных элементов были представлены единим унифицированным модулем. Феномен «Arduino» еще предстоит осмыслить, ведь к микроконтроллерному сообществу присоединилась большая армия дилетантов. Высокомерное представление о том, что МК – это удел немногих избранных, было подвергнуто сильному сомнению.

В 2012 г оставаться по-прежнему на уровне 8 бит было бы запредельной роскошью. Надо двигаться дальше. По законам диалектики следующим семейством МК должно стать какое-либо из 16-битных. Но, если посмотреть чуть дальше, за горизонт, то видно, как хорошо структурированы 32-битные ARMы, как много крупнейших фирм-изготовителей работают на этом рынке и как стремительно снизились цены на МК и программаторы к ним.

Парадоксальность ситуации в том, что 8-, 16-и 32-битные МК исторически развивались почти одновременно. Малогабаритные 8-битные МК вне конкуренции были и остаются применительно к простым конструкциям. Многовыводные 32-битные МК позиционируются как «кирпичики» для построения многоканальных датчиковых и исполнительных устройств, «мозговых» центров управления, а также быстродействующих процессоров обработки аудио/видео. Для 16-битных МК в этой классификации отводится всего лишь роль промежуточного звена.

Если сразу освоить 32-битные МК (а это вполне реально), то на их основе можно конструировать и совершенствовать то, что сейчас делается на базе МК с разрядностью 16 и 8 бит. По цене кристаллов – сопоставимо, иногда даже в минус, а по параметрам – выше, иногда намного.

Предлагается воспользоваться уникальной возможностью, которую дарит судьба, и попытаться совершить «прыжок в будущее». В любом случае, как говорят одесситы, «много знаний, как и много здоровья, не бывает». Единственное, что надо сделать, это трезво оценить свои силы в двух архиважных вещах, без которых все дальнейшие статьи останутся лишь «фантиком без начинки». Во-первых, необходимо подключиться к Интернету, во-вторых, необходимо решить проблему запаивания микросхем с очень малым расстоянием между выводами.

Подключение к Интернету.

Раньше необходимым и достаточным условием становления радиолюбителя считалось наличие радиодеталей и умение держать в руках паяльник. Затем добавилось требование иметь персональный компьютер. А с появлением МК сначала в рекомендательном, а теперь в обязательном порядке к компьютеру должен быть подключен Интернет. Если этого нет, то результатов ждать сложно.

Речь не идет о «безлимите» 24 часа 7 дней в неделю. Достаточно иметь периодический доступ к Всемирной паутине, например, на работе, в учебном заведении, в библиотеке, в интернет-кафе, в клубе, у соседей, у знакомых и т.д. Но, лучше всего, конечно же, это домашний Интернет, пусть даже и такой, за которым приходится становиться в очередь...

Интернет-услуги могут предоставляться следующими путями:

- через сеть кабельного телевидения по одним и тем же проводам с разделением данных через модем HCNA;
- через провода телефонной сети общего пользования и ADSL-модем;
- через компьютерную сеть местного провайдера по выделенному кабелю, который подключается к компьютеру прямо к сетевой карте Ethernet;
- через Wi-Fi роутер, обслуживающий все компьютеры в подъезде/здании на расстоянии 50-100 м;
- через малогабаритный 3G-модем, вставляемый в разъем USB компьютера.

Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества. Например, совмещение Интернета и кабельного телевидения (домашнего телефона) не требует прокладки дополнительных проводов по квартире. В компьютерной сети местного провайдера обычно самые низкие тарифы, по типу 30...40 грн в месяц (\$3,75...\$5) за «безлимит» со скоростью до 10 Мбит/с. Беспроводной Wi-Fi удобен при наличие нескольких компьютеров в квартире, а 3G-модем можно взять с собой в поездку, на дачу или на отдых.

На ЗG-модемы стоит обратить особое внимание. Они хорошо решают проблему доступа к Интернету в сельской местности, а ведь там немало толковых радиолюбителей. Операторов ЗG-связи



несколько (табл.1). Для минимизации расходов можно выбрать тариф, который не требует обязательной ежемесячной платы, т.е. тратишься только тогда, когда работаешь в Интернете. К примеру, стоимость 700 Мбайт данных в сети CDMA без абонплаты при тарифе «3G-3 копейки» составляет 40 грн (\$5), чего при экономном трафике достаточно не только для скачивания микроконтроллерных программ, даташитов, общения на форумах, покупок радиодеталей в интернет-магазинах, но и для просмотра погоды, новостей, программ телевидения, посещения «одноклассников» и т.д.

Технология запаивания микросхем.

К большому сожалению для умельцев, которые «одной левой» ремонтируют ламповые и транзисторные телевизоры, в микроконтроллерной технике расстояния между выводами радиоэлементов значительно сократились. Если саму микросхему МК еще можно взять за корпус пальцами, то запаять выводы при расстоянии между ними 0,5 мм без специального технологического оборудования могут лишь Левши-самоучки.

32-битные МК разных фирм-изготовителей выпускаются в похожих квадратных планарных корпусах с числом выводов от 36 и выше. Они рассчитаны на паяльную пасту с автоматизированной пайкой или на профессиональных монтажниц, которые делают работу медленнее, чем автоматы, зато почти даром.

В узкой тусовке под названием «мир 32 бита» DIP-корпусов принципиально нет, но сымитировать их можно при помощи специальных печатных плат. Называются они «Платы-переходники TQFP/DIP» и выпускаются, например, фирмой ЕмКит (фото 1-3, http://emkit.com.ua/). Строго говоря, термин «DIP» здесь не совсем уместен, поскольку буква «D» означает слово «Dual», т.е. две (а не четыре) линейки выводов. Но логически все понятно и видоизменять терминологию нет смысла.

В центре переходника запаивается МК, а в отверстия по краям – «гребенки» соединителей PLD или PLS с расстоянием между выводами 2,54 мм (**puc.1**). Это стандартные штыри для джамперов.



Получившийся сборный модуль можно вставлять в панели, разъемы или многократно запавать в рабочие платы как обычные микросхемы.

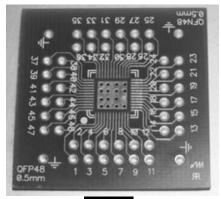


Фото 1

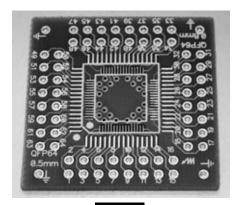


Фото 2

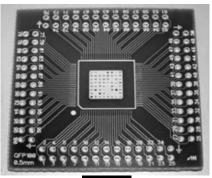


Фото 3

Стоимость отечественных переходных плат примерно 11...17 грн (\$1,4...\$2,1), что, к сожалению, дороже самих микросхем 32-битных МК STM32F100C4T6B, которые в них устанавливаются. Слабым утешением служит тот факт, что при определенной сноровке печатные платы можно изготовить в домашних условиях «лазерно-утюжным» методом. Но лучше бы промышленность постаралась выпускать не столь «золотые» платы.

Пайку соединителей PLD пользователь без труда выполнит сам, а вот пайку МК желательно пере-

Табл. 1

1403111				
Оператор 3G-связи	Интернет-сайт (февраль 2012 г.)	Минимальный тарифный план	Объем, Мбайт	Тариф, грн (\$1=8 грн)
Интертелеком	http://www.intertelecom.ua/	«Адреналин 30»	550	30
Киевстар	http://www.kyivstar.ua/	«Интернет 3G»	600	50
PEOPLEnet	http://inet.bizmir.net/	«Легкий старт»	700	45
MTC	http://www.mts.com.ua/	«Новый МТС 50»	1000	50
CDMA	http://www.cdma.ua/	«3G 50»	1000	50
ТриМоб	http://www.3mob.net.ua/	«ОГО!Мобильный»	2000	60

поручить профессионалу (или стать им). Сделать это можно несколькими способами.

- 1) Связаться с местной фирмой электронного профиля или радиозаводом, на котором паяют SMD-компоненты.
- 2) Воспользоваться паяльной станцией, которую используют при ремонте в телевизионных мастерских или одолжить оборудование у ремонтника-индивидуала.
- 3) Освоить технологию самодельной пайки SMD-микросхем, посмотрев видеоуроки: http://alex-avr2.livejournal.com/27755.html, http://www.youtube.com/watch?v=9b5ngCdjFRY, а также поискав сайты по ключевым словам: «пайка, SMD, миниволна, микроволна». Данная технология подразумевает создание полусферического углубления на жале паяльника. Коэффициент поверхностного натяжения капли припоя в таком жале выше, чем коэффициент поверхностного натяжения капли между выводами элемента. Остатки припоя «всасываются» обратно, не давая ему растекаться и замыкать контакты.

Практическая часть.

Чтобы не быть голословным, предлагается начать знакомство с 32-битными МК с оценочного комплекта STM32VLDISCOVERY фирмы STMicroelectronics (далее по тексту Discovery, фирма STM). Его уникальность заключается в том, что он одновременно является и учебно-монтажной платой наподобие «Arduino» с портами, светодиодами и кнопками, и USB-программатором ST-Link для МК с ядром Cortex-M3. Другими словами, отдельно покупать или делать программатор не надо.

Органы управления и индикации Discovery показаны на **рис.2**. Основой служит связка двух 32битных МК фирмы STM:

- MK(1) STM32F103C8T6 программатор ST-Link, связь с компьютером через USB, тактовая частота 72 МГц, 64 Кбайт ПЗУ, 20 Кбайт ОЗУ, корпус LQFP-48;
- MK(2) STM32F100RBT6B отладочный МК с возможностью быстрой перепрошивки, тактовая частота 24 МГц, 128 Кбайт ПЗУ, 8 Кбайт ОЗУ, корпус LQFP-64.

Отпускная цена модуля Discovery в интернетмагазинах, перечисленных на фирменном сайте http://www.st.com/internet/evalboard/product/250863.jsp, составляет всего лишь \$11...\$16. Думается, что это специальная политика разработчика, чтобы низкой ценой привлечь к изучению своих МК как можно больше пользователей. Для сравнения, модуль «Arduino UNO» стоит в 2,5...3 раза дороже, чем Discovery, при этом технические параметры «итальянца» во столько же раз хуже.

Приобрести модуль Discovery можно через Интернет. Здесь надо сразу преодолеть психологический барьер и не пытаться сэкономить на са-

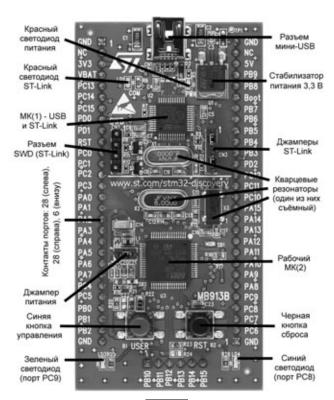


Рис.2

мостоятельном изготовлении подобного устройства (себе дороже). Варианты покупок:

- воспользоваться каким-либо интернет-магазином или фирмой, «погуглив» по ключевым словам: «STM32VLDISCOVERY, купить». Покупка осуществляется быстро. Стоимость модуля от \$16 и выше, плюс небольшие накладные расходы за пересылку и страховку;
- купить модуль через знакомых, которые живут в том городе, где находится интернет-магазин, так, говорят, надежнее;
- обратиться в местную фирму (магазин), торгующую радиодеталями, могут привезти вживую, «под заказ» и с гарантией.

Начальное тестирование модуля.

Убедиться, что на плате Discovery установлены три джампера согласно рис. 2. Подключить модуль к разъему USB компьютера через кабель от имеющегося под рукой мобильного телефона с разъемом miniUSB. Операционная система компьютера должна через несколько секунд автоматически опознать устройство как «Дисковый накопитель STM32» и идентифицировать его как новый съемный диск с очередной порядковой буквой алфавита, например, «G:\». На диске будут присутствовать три рекламных файла интернетссылок фирмы STM. Эта информация извлекается из памяти МК(1) Discovery.

Проверить появление в системе двух новых устройств: «Пуск-Настройка-Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств» (рис.3). Если возле них появятся желтые вопро-



сительные знаки ошибок, то одной из причин может быть конфликт букв дисков. Изменить буквы можно следующим образом: «Пуск-Настройка-Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Запоминающие устройства-Управление дисками».

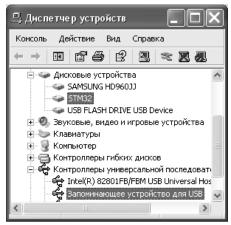


Рис.3

Нормальной работой Discovery считается свечение красного светодиода питания и постоянное мигание зеленого светодиода. При каждом нажатии на синюю кнопку на секунду загорается синий светодиод и одновременно увеличивается частота мигания зеленого светодиода (и так по кругу). Нажатие на черную кнопку приводит к начальному сбросу программы. Подобная картина означает, что перед продажей в МК(2) модуля Discovery была зашита проверочная программа. Знатоки быстро найдут сходство с модулем «Arduino», в котором тоже мигает светодиод при первой подаче на него питания после распаковки из бандероли.

Программная часть.


Основным языком программирования для 32-разрядных МК считается Си (С++). Соответственно, пользователь должен иметь представление о структуре Си-программы и особенностях ее построения применительно к МК. Думается, что вводный курс по схемотехнике и программированию МК достаточно подробно изложен в [1], [2]. Это минимум, который необходимо хотя бы один раз прочитать (состав и параметры идеализированного МК [1]), изучить (мини-учебник по языку Си [2]) и пролистать (все остальное).

Порядок действий.

- 1) Скачать на сайте китайской фирмы CooCox http://www.coocox.org/CooCox_ColDE.htm последнюю версию бесплатной среды ColDE по ссылке «Download Directly» (файл «ColDE-1.4.0.exe», 90 Мбайт). Инсталлировать по умолчанию в папку C:\CooCox\ColDE.
- 2) Скачать на сайте http://www.coocox.org/CoIDE/Compiler_Settings.html последнюю версию свободного Си-компилятора GCC (файл «arm-2011.03-coocox.rar», 29 Мбайт). Распаковать архив

и скопировать папку «arm-2011.03-соосох» для однозначности на диск С:\.

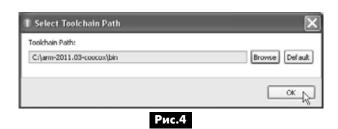3) Запустить на выполнение среду CoIDE. Провести одноразово настройку Си-компилятора: «Project-Select Toolchain Patch-выбрать путь C:\arm-2011.03-coocox\bin-нажать OK» (рис.4). Компиляторов может быть несколько, и это мудрое решение. Действительно, в любой момент времени можно изменить путь к папке и провести компиляцию с другим программным инструментом.



4) Создать новый проект, для чего на первом шаге указать фирму ST (**puc.5**), на втором – выбрать тип МК(2) STM32F100RB (**puc.6**), на третьем – поставить галочку возле библиотеки ввода-вывода GPIO (**puc.7**), подтвердить действия «Yes», ввести имя проекта, например, «hello», и нажать «Finish». Этот стандартный порядок действий годится для других Си-программ модуля Discovery, поскольку основное назначение МК(2) – работа с портами ввода-вывода.





Рис.5

5) У электронщиков-эмбеддеров заведена давняя традиция, согласно которой первая программа для каждого нового типа МК должна «помигать светодиодом». Изобретать ничего не надо. Примеры Си-программ и шаблоны функций встроены прямо в среду CoIDE. Например, для библиотеки ввода-вывода GPIO в левом верхнем окне надо выбрать строку «GPIO (with 4 examples)», в появившемся централь-

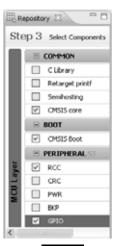


Рис.7

46

ном окне нажать «GPIO_Blink add» и наблюдать, как функция «GPIO_Blink();» автоматически вставилась в файл «main.c» разрабатываемого проекта (puc.8). Если просмотреть текст функции «GPIO_Blink view», то можно заметить, что она заставляет в бесконечном цикле мигать зеленый светодиод, подключенный к порту PC9, что и требовалось получить.

- 6) Провести компиляцию проекта: «Project-Build», дождаться сообщения в нижнем окне «-BUILD SUCCESSFUL» (рис.9). Ошибок быть не должно, поскольку ни одного символа в программе вручную не корректировалось.
- 7) Провести настройку программатора: «Debug—Debug Configuration—выбрать адаптер ST-Link—нажать Apply, затем Close» (рис.10). Эта операция проводится одноразово. Провести программирование МК(2): «Flash—Program Download». Наблюдать кратковременное свечение красного светодиода ST-Link, которым сопровождается обмен данными между компьютером и Discovery. Через секунду в нижнем окне CoIDE появятся три сообщения: «Erase: Done», «Program: Done», «Verify: Done». Это означает, что Flash-память МК успешно очищена, запрограммирована и проверена на отсутствие ошибок.

Итог работы – мигание зеленого светодиода с периодом ровно 2 с. На нажатие синей кнопки он теперь не реагирует, следовательно, фирменная тестовая программа действительно была удалена из памяти и заменена новой.

Важное примечание. Процесс программирования Debug на компьютерах с нестандартными WinXP может привести к сообщению «No STLink detected», т.е. якобы программатор ST-Link не обнаружен, хотя в системе он исправно определяется как логический диск и USB-устройство.



Рис.9




В этом случае помогает замена файла C:\CooCox\CoIDE\bin\STLinkUSBDriver.dll (длина 65536 байтов) более старым файлом STLinkUSB Driver.dll (длина 389632 байта), который располо-

жен по адресу http://rghost.ru/5286408/private/

cc40eefd2e93f540d5c2883d9f5ee20c.

Литература

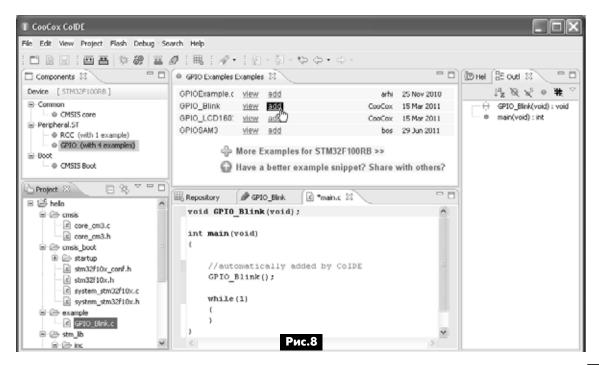- 1. Рюмик, С. М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 1 / Сергей Рюмик. – М. : Додэка-XXI, 2010. – 356 с. – ISBN: 978-5-94120-211-9.
- 2. Рюмик, С. М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 2 / Сергей Рюмик. М.: Додэка-XXI, 2011. 397 с. ISBN: 978-5-94120-270-6.



0012 #10

Один подход к отладке проекта, созданного в пакете Flowcode for PIC

В.М. Злобин, г. Саратов

Многие радиолюбители уже познакомились с программой Flowcode для создания устройств на микроконтроллерах (МК). Слабые возможности этой программы для симуляции при отладке программного кода МК побудили автора использовать для этой цели возможности других программ. В настоящей статье, на примере простой задачи, показано, как можно компенсировать этот недостаток Flowcode, используя популярные пакеты Proteus VSM и MPLAB IDE.

Среда программирования Flowcode сильно облегчает написание программ для микроконтроллеров тем, кто занимается этим от случая к случаю. Главным недостатком Flowcode можно назвать очень слабенький симулятор для отладки создаваемого программного кода для МК, но его можно компенсировать возможностями других программ.


Свой подход к пошаговой отладке проиллюстрирую на элементарном примере – «мигающий» светодиод (обычный этап для начинающего). Под пошаговой отладкой я понимаю последовательное выполнение алгоритма с определением состояния ключевых параметров схемы. Собственно, отлаживать такую простую программу, которая рассматривается в статье, и не требуется. Мы лишь рассмотрим технологический прием применения пакета средств, для отладки схемы с МК. Заметим, что отлаживать многоэлементную схему лучше по частям, так как большие проекты требуют учета многих факторов и больших ресурсов.

Для создания программ для МК я использую следующие доступные программы:

- Flowcode V4 for PICmicros [1];
- Proteus 7 [2];
- MPLAB IDE v8.50 [3, 4].

Работа с использованием приведенных программных средств в этой статье не описывается. Для этого есть соответствующие руководства и вспомогательные материалы. Про хитрости и полезности каждой из приведенных программ, используемых в технологии отладки, не говорится. Все это можно найти в [1–4] и другой литературе. Хотелось, чтобы отладка узла рассматривалась как процесс, а не «тыканье кнопочек и мигание лампочек». Описываемый прием позволяет соотнести состояние элементов отлаживаемого узла (например, подключенного к МК светодиода) и содержимое регистра контроллера или значение переменной программы.

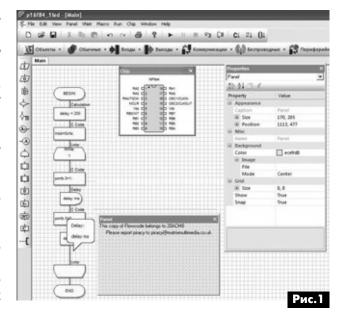В создании исходного кода, как указывалось выше, была использована программа Flowcode for



PIC (далее FC), которая позволяет создавать относительно простые программы для МК, с минимальными затратами времени. Окно программы FC с задачей показано на **рис.1**.

Можно было составить алгоритм иначе (без вставок кода на языке Си, используя только средства FC), но усложним пример, чтобы показать отображение симуляции вставок команд на Си при отладке в Proteus-e. В программу введена запись в регистр TRISB и управление битами порта «В» командами языка программирования Си. Пакет FC при симуляции вставок команд на Си не позволяет при отладке увидеть результат их работы, здесь придется дождаться этапа использования пакета Proteus VSM

Для создания этой программы были использованы обычные приемы работы с FC (см. [1]). Итак, расставляем графические блоки-модули инструментария FC в соответствии с несложным алгоритмом нашей задачи, сохраняем, а затем ком-

пилируем проект средствами FC (компилятор boostc). Получаем исходные файлы программы с расширениями .c, .asm и файл «прошивки» с расширением .hex. Кто-то из опытных программистов видит в FC забавную игрушку, но вот всего пять минут – и требуемые исходные файлы программы созданы (их перечень показан на рис.2).



(Продолжение следует)

Некоторые опечатки и неточности в публикациях по MC34063

Е.Л. Яковлев, г. Ужгород

Микросхеме МС34063 не везет как-то особенно. В ряде статей с описанием конструкций на этой ИМС [1, 3] встречаются опечатки и неточности, которые отражаются на качестве работы описанных в этих статьях устройств и не всегда позволяют радиолюбителю их запустить. Автор анализирует эти неточности и предлагает способы их исправления.

Практически все производители радиокомпонентов размещают информацию о своей продукции и типовые примеры ее использования в виде справочных листков на бесконечных просторах сети Интернет. К сожалению, иногда встречаются ошибки в сопутствующих схемах, а «битая» информация может находиться в сети без корректировки по нескольку лет. Бывает, что и авторы публикаций допускают ошибки и неточности.


В одном из последних номеров РА была напечатана статья о USB адаптере на микросхеме MC34063A для автомобиля [1]. Эта микросхема и ее аналоги уже достаточно давно выпускаются многими производителями. Известна, например, LM34063A. Отечественным аналогом этих микросхем является KP1156EУ5.

О микросхеме КР1156EУ5 достаточно подробно было рассказано в журнале «Радио» [2] еще более 10 лет назад. Там же приводились справочные материалы по ее типовому использованию в качестве повышающего, понижающего или инвертирующего преобразователя напряжения. Изобилует материалами по этой микросхеме и Интернет.

В статье [1] рассматривается классический понижающий преобразователь


(Step-Down) на MC34063A. Его схема из «даташита» [4] показана на **рис.1**.

Однако на схеме рис. З из [1] сразу же бросается в глаза то, что коллектор сильноточного выходного транзистора микросхемы (вывод 1) не должен соединяться с «плюсом» источника входного напряжения (11...15 В) через достаточно большое сопротивление (330 Ом) резистора R1. Резистор R1 – это датчик тока силового ключа микросхемы. Его номинал составляет порядка 0,33 Ом и зависит от максимального тока, на который рассчитана схема.

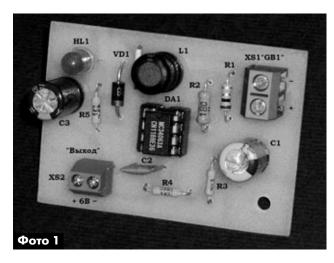

Кроме того, указанное на схеме соотношение номиналов резисторов R2 и R3 (3 кОм / 1,5 кОм), скорее всего, не обеспечит получение запланированного автором выходного напряжения $5~\mathrm{B}$.

Из [2, 4] известно, что при работе микросхемы MC34063A на вывод 5 микросхемы должно подаваться напряжение порядка 1,25 B, значит, таким должно быть падение напряжения на резисторе R3, а суммарное падение напряжения на двух последовательно соединенных резисторах R2 и R3 должно быть равно в данном случае 5 B. Если бы номинал резистора R3 был 1,5 кОм, то величина сопротивления резистора R3 должна была бы быть 4,5 кОм. Для сохранения требуемого соотношения сопротивлений этих резисторов проще выбрать их стандартные значения: R3 – 1,2 кОм и R3 – 3,6 кОм. Эти номиналы, были указаны в публикации [2].

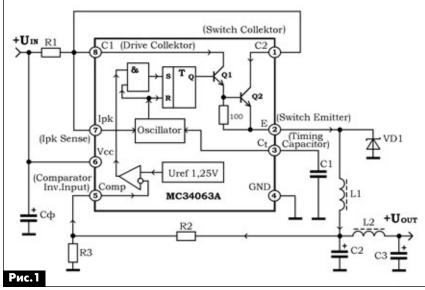




Емкость конденсатора, который подключен к выводу 3 микросхемы (С1), определяет частоту работы преобразователя. При работе схемы частота меняется в широких пределах, но в типовых схемах производителя микросхем МС34063A номинал С1 рекомендуется где-то от 470 до 1500 пФ. На схеме рис.3 из [1] она имеет заметно большую величину, что также может сказаться на работоспособности устройства.


Микросхему МС34063А применяли и применят в своих конструкциях очень многие авторы. При этом некоторые из них тоже совершают ошибки. Так, в публикации [5] было описано зарядное устройство для аккумуляторов мобильных телефонов. Оно было рассчитано для работы от гальванических элементов.

Поскольку в данной конструкции автором предполагалось получить выходное напряжение устройства большей величины, чем исходное (входное) напряжение, то микросхема МСЗ4063A включена по схеме повышающего (Step-Up) преобразователя напряжения (см. схему из «даташита» **рис.2**).

Известно, что вывод 5 микросхемы МС34063А предназначен для контроля этой МС выходного напряжения устройства. По типовой схеме включения микросхемы необходимо подавать выходное напряжение схемы на резистивный делитель, а его выход (точку соединения резисторов делителя) следует соединять с выводом 5 микросхемы. В схеме из [5] детали делителя включены неверно. Я подправил схему (рис.3) и собрал макет (фото 1). Топография разработанной печатной платы показана на рис.4, а расположение радиокомпонентов на плате – на рис.5.

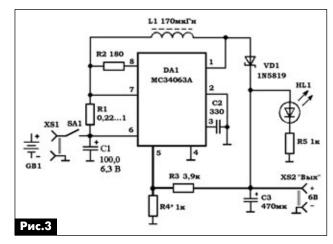Резистор R1 задает ток ограничения микросхемы. В справочной информации, например в [2], сопротивление этого резистора определено формулой R1=0,3/ $I_{\rm kn}$. При этом для схемы повышающего преобразователя (**рис.2**) $I_{\rm kn}$ =2 $I_{\rm выx}$ (1+ α), а для понижающего преобразователя, соответственно,




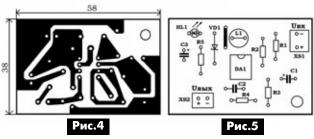

 $I_{KN}=2I_{BblX}$. Для обоих случаев I_{KN} не меньше, чем удвоенный выходной ток микросхемы I_{BblX} . Из этого следует, что номинал резистора R1 на схеме из [5] в действительности должен был быть указан как 0,22 Ом, а для резистора R2 – 180 Ом. Фактически, для достижения максимального выходного тока около 0,5 А номинал R1 следует несколько увеличить. Вероятно, достаточно применить резистор с сопротивлением, например, 0,3 Ом.

Выходное напряжение схемы предполагалось автором 6 В. Значит, если питать схему от источника напряжением 3 В, то от этого источника потребуется ток почти 1 А. Мне кажется, что при таком значительном энергопотреблении использование в качестве первичных источников питания маломощных аккумуляторов или гальванических элементов и микросхемы без радиатора весьма

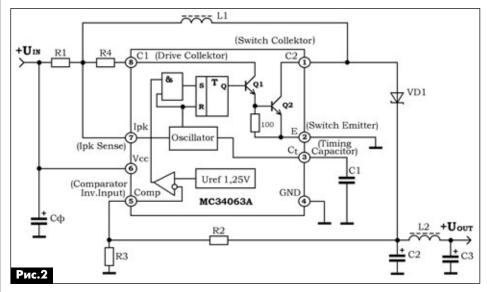проблематично. Кроме этого ТУ предусматривает минимально допустимое напряжение питания микросхемы МС34063А – 3 В. При этом напряжение двух гальванических элементов или аккумуляторов в процессе работы уменьшилось бы даже до 2 В. Скорее всего, автором подразумевалось использование для схемы в качестве источника питания этой схемы трех гальванических элементов или аккумуляторов с номинальным напряже-



нием такой батареи 4,5...3,75 В. Именно такой источник разрядится в процессе работы примерно до 3 В, но условие работоспособности микросхемы МСЗ4063A при этом не нарушится.


Возможно, что и дроссель L2 (очень маленькой индуктивности – 1 мкГн) в цепи подачи напряжения со схемы [5] на заряжаемый аккумулятор мобильного телефона избыточен, поэтому на **рис.3** он отсутствует.

В качестве L1 при экспериментах использовался малогабаритный дроссель индуктивностью 150 мкГн.

При подготовке этой статьи я обнаружил, что в своей статье [6] на рис.3 мной была допущена ошибка. Исправленный вариант рисунка печатной платы показан на **рис.6**. Стыдно, конечно, за свою невнимательность во время графических работ. Объяснение этому есть: сначала изготавливалась плата, на ней все проверялось в работе, а потом оформлялись материалы экспериментов.

Литература

- 1. Кашкаров А.П. USB адаптер на микросхеме MC34063A в автомобиле // Радиоаматор. 2012. №1. C.26–27.
- 2. Бирюков С. Преобразователи напряжения на микросхеме KP1156EУ5 // Радио. 2001. №11. C.38–40.
- 3. Кашкаров А.П. Зарядные устройства с питанием не от сети 220 В // Электрик. 2007. №1. С.66–67.

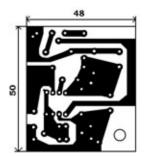

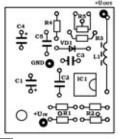


Рис.6

- 4. Semiconductor Components Industries, LLC. MC34063A, MC33063A, NCV33063A. 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators. Режим доступа: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
- 5. Бобонич П.П. Зарядное устройство для аккумуляторов мобильных аппаратов от гальванических элементов // Радиоаматор. 2010. №9. C.32–33.
- 6. Яковлев Е.Л. Миниатюрный преобразователь напряжения // Электрик. 2008. №1-2. C.60-61.
- 7. Бобонич П. Автономная «зарядка» для «мобильника» // Радиомир. 2010. №12. С.11–12.
- 8. Возвращаясь к напечатанному (№12/10, C.11) // Радиомир. 2011. №7. C.15.
- 9. Miniaturní měnič step-down v SMD // Amatérské RADIO. 2007. №7. S.7–8.





осветитель на пантографе прямоугольной линзой N3 стекла размерами 190х155мм. Сила увеличения ДИОПТРИЙ (дополнительная) савигаемая линза). ABe. люминесцентные лампы по 9 Bт. 220 B (входят в поставку) обеспечивают бестеневую подсветку и снабжены MUHTNILLISE KOXVXOM. Зашишённый механизм балансировки пантографа. Крепится к столу. Цвет белый.

8066DC-3 - профессиональный осветитель на пантографе с круглой линзой из стекла диаметром 12 см. Сила увеличения З диоптрии. Фокусное расстояние 33 см. Линза закрывается крышкой для предотврашения попадания пыли и механических повреждений. Кольшевая люминесшентная бестеневая лампа 22 Вт., 220 В (входит в поставку). Крепится к столу. Цвет белый.

8066DC-5 - профессиональный осветитель на пантографе с круглой линзой из стекла диаметром 12 см. Сила увеличения 5 диоптрий. Фокусное расстояние 20 см. Линза закрывается крышкой для предотврашения попадания пыли и механических повреждений. Кольцевая люминесцентная бестеневая лампа 22 Вт, 220 В (входит в поставку). Крепится к столу. Цвет белый.

ООО "СЭА Электроникс" реализует линзы со склада в Киеве!

www.sea.com.ua; info@sea.com.ua; Ten.: (044) 291-00-41,

факс: (044) 291-00-42



Центральный офис: Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б



Новые источники питания для светодиодов компании Mean Well мощностью 96 и 100 Вт

Новые серии HVG-100 и HVGC-100 для светодиодов от компании Mean Well имеют мощность до 96 и 100 Вт соответственно, и снабжены схемой активной компенсации реактивной мощности. Новинки подходят как для помІещений, так и для внешних применений, так как выполнены в защищенном металлическом корпусе и являются пылеи влагозащищенными по классу IP65/IP67 стандарта IEC 60529 (ГОСТ 14254-96).

Эти модели предназначены для работы в однофазных сетях, однако имеют увеличенный диапазон входных напряжений: 180...480 В АС (254...679 В DC).

HVG(C)-100 серия LED-источников питания доступна в трех вариантах исполнений: с маркировкой A, B, D.

В моделях с индексом «А» предусмотрена возможность регулировки тока от 50 до 100% (в моделях серии HVGC-100 – от 60 до 100%) и выходного напряжения в пределах $\pm 10\%$ от номинального значения.

Модели «В»-типа имеют функцию диммирования «З в 1» (регулировка 0...10 В DC сигналом ШИМ, сопротивлением).

«D»-тип (опционально) предусматривает возможность временного диммирования (timer dimming) по заранее заданной заказчиком программе, сохраненной на встроенной плате управления.

Обе серии LED-источников питания имеют двухступенчатую коррекцию коэффициента мощности. Они соответствуют ограничениям по эмиссии гармонических составляющих тока согласно стандарту EN61000-3-2 класса С (>50% нагрузки). При нагрузке >50% достигается значение коэффициента мощности PF>0,9. Согласно требованиям устойчивости к импульсным помехам стандарта EN61000-4-5, данные модели выдерживают скачки напряжения до 4 кВ, что подходит для условий уличного освещения. Благодаря переработанной и улучшенной схеме источников, КПД новых серий превышает 92%, и для них не требуется принудительное охлаждение.

Кроме стандартных функций защиты от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки,



перегрева HVG(C)-100 также имеют сертификаты соответствия UL/CUL/FCC (для HVG-100) и UL/CUL/TUV/CB/CE (для HVGC-100), включая UL8750 и EN61347-2-13.

Общие характеристики:

- широкий входной диапазон переменного напряжения: 180...480 В;
- алюминиевый герметизированный корпус, соответствующий стандарту IP65/IP67;
- возможность подстройки выходного напряжения и тока;
- устойчивость к скачкам напряжения до 4 кВ (EN61000-4-5);
- встроенная схема активной компенсации реактивной мощности;
 - высокий КПД: >92%;
 - не требуется принудительное охлаждение;
- защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
 - габаритные размеры: 236х68х38,8 мм;
- сертификаты: HVG-100: UL/CUL/FCC, HVGC-100: UL/CUL/TUV/CB/CE;
 - гарантия: 5 лет.

Отличия моделей приведены в таблице.

За дополнительной технической информацией и по вопросам приобретения продукции MEAN WELL обращайтесь к официальному дистрибутору Mean Well Enterprises Co., Ltd на территории Украины – ООО «СЭА Электроникс», тел.: (044) 291-00-41, info@sea.com.ua.

Ссылки

1. http://www.sea.com.ua/brand/page2211.html – сайт официального дистрибутора Mean Well Enterprises Co., Ltd.

Модель	Тип	Защита	Вход / Выход	Подстройка выходного тока и напряжения
HVG/HVGC- 100-xA	Стандартный	IP65	Кабель	HVG-100: выходной ток и напряжение регулируют встроенным потенциометром HVGC-100: выходной ток регулируют встроенным потенциометром
HVG/HVGC- 100-xB	Стандартный	IP67	Кабель	Выходной ток регулируется 010 В DC сигналом ШИМ или сопротивлением
HVG/HVGC- 100-xD	Опциональный	IP67	Кабель	Выходной ток регулируется встроенной платой управления (программа управления может быть изменена по требованию заказчика)

Программный продукт ISMO VS – решение для транспортных предприятий

Сергей Дорошенко, г. Киев

Наши читатели по предыдущим номерам журнала уже знакомы с программно-аппаратным комплексом мониторинга транспортных средств GRYPHON. В данной статье мы хотели бы кратко изложить возможности данного комплекса при использовании его руководителями транспортных предприятий с целью контроля выполнения поставленных задач по использованию транспортных средств предприятия.

Основные функции комплекса мониторинга автомобилей на основе модуля GRYPHON – это построение на электронной карте местности пройденного маршрута транспортным средством (трека) с отметками мест и времени стоянок, текущей скорости, мест появления тревожных событий с указанием времени и их сущности, построение соответствующих отчетов в виде электронных таблиц, в том числе в формате EXCEL.

Владельцы мелких автопарков (до 20 автомобилей) уже по достоинству оценили возможности предоставляемого нами **бесплатного** Интернет-сервиса на сайте www. cars-control.com.ua по мониторингу автомобилей, о чем свидетельствует постоянный рост продаж комплексов GRYPHON. Тем не менее, сервис данного сайта не в полной мере подходит для средних и крупных автохозяйств, поэтому компанией был предложен дополнительный программный продукт ISMO VS.

Основные дополнительные возможности программного продукта ISMO VS по сравнению с бесплатным Интернет-сервисом мониторинга автомобилей:

- 1. Программный продукт ISMO VS устанавливается на отдельной аппаратной части, что существенно повышает производительность всего комплекса при создании отчетов о пройденном пути, стоянках транспортных средств и т.д.
- 2. Добавлена возможность создания дополнительных пользователей сервисом (диспетчеров), которым руководитель транспортного отдела (администратор аккаунта) может перепоручать отдельные


функции по контролю групп автомобилей. При этом диспетчер не имеет доступа к настройкам объектов, карты и модуля. Администратор аккаунта может каждое утро корректировать количество закрепленных за диспетчером автомобилей в зависимости от графика работы автомобилей. Окно управления пользователями администратором аккаунта и закрепление за ними автомобилей показано на **рис.1**.

- 3. Если в бесплатной версии Интернет-сервиса предоставляются данные для составления отчетов за последние 30 суток и отчеты можно формировать за любые 7 дней в течение этого периода, а треки строить за любые три дня, то в ISMO VS таких ограничений нет.
- 4. Количество геозон в бесплатной версии ограничено 20, в то время как в ISMO VS таких ограничений нет. При этом геозоны можно задавать двух видов: запрещенные (красные) и разрешенные (зеленые). Также в программе ISMO VS дополнительно подсчитывается пробег внутри каждой геозоны с выводом данных в виде соответствующих отчетов.
- 5. Пользователь имеет возможность адаптировать под свои потребности количество и содержание

отчетов, которые предоставляются сервисом.

Данные дополнительные возможности программного продукта ISMO VS позволяют руководящему персоналу транспортного предприятия (отдела):

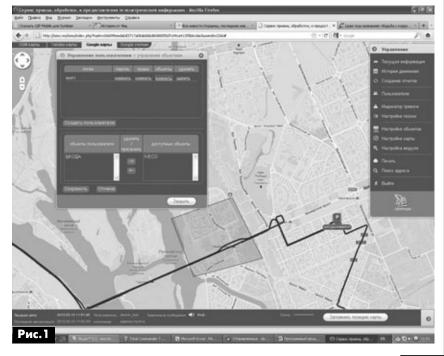- 1. Существенно повысить оперативность контроля текущего состояния автомобилей автопарка, которые находятся в пути, сократить время реагирования на исправление различных проблемных ситуаций.
- 2. Большая часть информации о текущем состоянии автопарка становится доступной сразу всем категориям руководящего и оперативного состава, заинтересованных в данном вопросе.
- 3. Сократить расходы предприятия на мобильную связь, которая ранее использовалась для выяснения текущего состояния каждого автомобиля, его местоположения в данный момент. Нет необходимости осуществлять постоянные доклады руководящему составу о состоянии дел выехавших в рейс автомобилей, так как они это могут выполнить самостоятельно.
- 4. Облегчить выполнение задачи составления месячных, квартальных и годовых отчетов о пробеге, стоянках автомобилей. По данным





отчетов можно в сжатые сроки составлять сводки об эффективности использования автопарка, проводить анализ реально израсходованного и нормативного расхода топлива по подсчитанному программным продуктом пробегу.

- 5. При возникновении конфликтных ситуаций с недобросовестными водителями иметь под рукой задокументированные объективные данные о пройденном автомобилем пути, его стоянках, времени пересечения запрещенных и разрешенных геозон и т.п. с тем, чтобы аргументировать соответствующие организационные меры.
- 6. Назначать и переназначать ответственных исполнителей по мониторингу автомобилей автопарка и оперативно закреплять за этими исполнителями автомобили в соответствии с графиком работы транспортных средств.
- 7. Оперативно контролировать качество работы ответственных исполнителей (диспетчеров) и вносить соответствующие коррективы или давать указания.
- 8. При подключении различных датчиков-сигнализаторов к бортовому модулю GRYPHON (сигнализатор открытия дверей прицепа, тревожная кнопка, сигнализатор повышения/понижения температуры внутри прицепа и т.п.) у диспетчера появляется дополнительная информация о состоянии транспортного средства и возможность оперативно влиять на проблемные ситуации (несанкционированный доступ к грузу, попытки завладеть транспортным средством злоумышленниками, выход из строя каких-либо бортовых агрегатов или оборудования и т.п.).
- 9. Получать достоверные данные о пробеге транспортного средства по данным, полученным от спутников, в том числе при выходе автомобильного счетчика километража из строя, а также своевременно выявлять случаи накруток этого счетчика.

На **рис.2** показано окно, в котором создается отчет о пробеге, стоянках и нормативном расходе топлива.

- 10. Осуществив ввод в настройки объекта значения нормативного расхода топлива на данное транспортное средство, получать норму расхода топлива на пройденный путь автомобиля. Это позволит оперативно выявить случаи хищения топлива и причины перерасхода.
- 11. Наличие возможности установки на карте запрещенных и


разрешенных геозон позволяют своевременно выявлять случаи несанкционированного простоя, отклонения от маршрута или использования транспортного средства не по назначению, в том числе в нерабочее время.


12. Владельцы маршрутных транспортных средств могут задавать маршруты с указанием остановок и контролировать время выхода транспортных средств на маршрут, время прибытия на остановки и убытия с них, а также получать соответствующие отчеты как по пробегу вдоль маршрута и стоянкам, так и по событиям. При необходи-

мости дистанционный он-лайн доступ к данной информации может предоставляться соответствующим службам городской администрации для контроля работы общественного транспорта.

На **рис.3** показана электронная карта с мониторингом маршрута геозоны (многоугольник серого цвета).

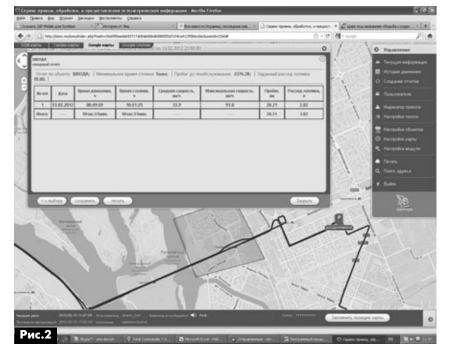По всем вопросам, связанным с предложенной нами продукцией или сотрудничеством, обращайтесь по телефону (044) 291-00-44 или отправляйте запрос по e-mail: info@cars-control.com.ua



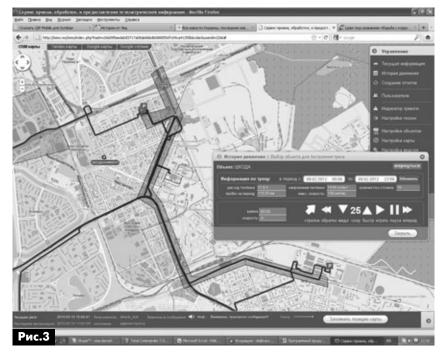

БЮЛЛЕТЕНЬ КВ+УКВ

Любительская связь и радиоспорт

Ведущий рубрики **А. Перевертайло,** UX7UN

(tnx DL7BC, F6AJA, VK5CP, JI3DST, PT2OP, OE3GEA, I1JQJ, HA0NAR, TA1HZ, MM0DFV, NG3K, LA6VJA, G3SWH, YT3W, F5NQL, OH2BU, E70A, OH2BN, YT1AD, SM3CVM, EA5BYP, LU1FAM, VA3RJ)

Особая благодарность за постоянную помощь радиолюбителям г. Омска RW9MC и UA9MHN

DX UNIVERSITY - Первые занятия в DXуниверситете (DXU), по образцу успешного проекта Контест-университета (CTU), состоятся 20 апреля в Holiday Inn в Visalia, штат Калифорния. Среди лек-TODOB AA7A, G3SXW, K4UEE, K9LA, N7NG, W3UR, W6OAT, W9KNI и XE1KK. Вы можете узнать секреты тактики, необходимые для того, чтобы сработать с DX, оптимизации станций и антенн для DX-инга, а также ознакомиться с такими темами как источники информации, дипломы, этика в эфире, дистанционная работа, QSL-обмен и многое другое. Вы ознакомитесь также с точкой зрения DX-экспедиционеров на тему того, какую тактику следует применять DX-менам, чтобы попасть в лог. Более половины мест для «студентов» уже забронировано, хотя регистрация началсь только три недели назад. Полную информацию см. на сайте www.dxuniversity.com

LOTW & CQ AWARDS - ARRL и CQ Communications,Inc. подписали соглашение о начале поддержки дипломов, учрежденных CQ, через систему электронного подтверждения связей -ARRL'овский Logbook of the World. Дипломы CQ станут первыми не ARRL'овскими дипломами, поддерживаемыми LoTW; система будет вводиться постепенно, начиная с диплома CQ WPX, За ним последуют другие дипломы CQ. Планируемая дата начала поддержки LoTW для WPX - 1 апреля 2012 г. Радиолюбители смогут использовать LoTW для создания списка подтвержденных связей для предъявления в качестве заявки на WPX. При этом будут действительны стандартная стоимость услуг LoTW и дипломов CQ.

60M NEW WEB SITE – С помощью K3ZXL, K5YY и W8GEX запущен новый сайт, посвященный диапазону 60 м, который расположен по адресу http://60metersonline.net.



Там вы сможете найти информацию о текущих мероприятиях на диапазоне 60 метров, предстоящих DX-экспедициях и др.

VISALIA 2012 – 63-я Ежегодная International DX Convention, организуемая Southern California DX Club'ом, будет проходить в Holiday Inn and Conference Center в Visalia, Калифорния, 20-22 апреля. Онлайновую форму регистрации и другие подробности см. на сайте www. dxconvention.org

AFRICA TOUR – Luc, F5RAV, будет активен позывным 6V7T из Сенегала и позывным С5LT из Kololi, Гамбия. Работа будет вестись SSB и PSK.
QSL via F5RAV.

3B8, MAURITIUS ISL. – Slavo, SP2JMB, и Dorota, SP2TO, будут активны позывным 3B8GY с острова Маврикий (АF-049). Они будут работать на всех КВ-диапазонах CW, SSB и RTTY и примут участие в ARRL DX CW Contest. OSL via SP2JMB.

3CO, ANNOBON ISL. – Elmo, EA5BYP, и Javier, EA5KMЮ объявили о своих планах экспедиции на остров Annobon (AF-039). Они отправятся в Malabo (остров Bioko, AF-010), Экваториальная Гвинея, в середине февраля и, возможно, будут активны оттуда позывным 3C6A. С этого острова они будут работать позывным 3C0E на діапазонах 160-6 метров CW, SSB и RTTY. QSL via EA5BYP.

3D2_cr – Hrane, YT1AD, и многонациональная команда операторов (AA4NN, AD6E, AH6HY, EA1IR, I2VGW, K3LP, K6SRZ, N6PSE, PY5EG, RW4NW, UA4HOX и WD5COV) будет активна на всех диапазонах всеми видами излучения позывным 3D2C с Conway Reef (OC-112) с 25 сентября по 6 октября. QSL via YT1AD.



4J1, MALYJ VYSOTSKIJ ISL. – В 2011 г. премьер-министры России и Финляндии подписали новое соглашение о сдаче в аренду Финляндии российской части зоны Сайменского канала. Обмен ратификационными грамотами состоялся 17 января, и через месяц новое соглашение вступило в силу. В состав арендуемой территории более не входит остров Малый Высоцкий, т.е. он уже не удовлетворяет критериям, на основании которых он был включен в список стран DXCC.

4U1ITU — Операторы из International Amateur Radio Club'а в штаб-квартире ITU в Женеве будут использовать специальный позывной 4U1WRC во время проведения Всемирной конференции по электросвязи (WRC-12). QSL via бюро HB9 по адресу: IARC, P.O.

QSL via бюро HB9 по адресу: IARC, P.C Box 6, 1211 Geneva 20, Switzerland.

5V, TOGO – Franco, I1FQH, будет активен позывным 5V7V из Того. Он планирует работать в основном на диапазонах 160-30 метров. QSL via I1FQH.

60, SOMALIA – Darko, J28AA (E70A), планирует работать (позывной будет выдан по прибытии) из г. Харгейса, полуавтономная территория Сомалиленд. Он собирается работать на диапазонах 40-10 метров.

6Y, JAMAICA – Gerhard, OE3GEA, будет активен позывным OE3GEA/6Y5 с Ямай-ки (NA-097). Он будет работать в «отпускном стиле», в основном CW. QSL via OE3GEA.

9M2, WEST MALAYSIA – специальная станция 9M4CNY будет активна с острова Penang (AS-015), Западная Малайзия. Планируется работа на диапазонах 40 и 20 метров SSB.

QSL direct по адресу в qrz.com.





АЗ, TONGA – Sigi, DL7DF и еще девять опытных операторов (DK1BT, DK7LX, DL4WK, DL5CW, DL7KL, DL7UFN, DL7UFR, SP3CYY и SP3DOI) будут активны позывным АЗ5YZ с Тонга в течение 7-24 марта. Они будут работать CW, SSB, RTTY, PSK31 и SSTV на диапазонах 160-6 метров, используя несколько станций (одна из них будет выделена для работы цифровыми видами). QSL via DL7DF.

C2, NAURU – Pista, HA5AO, и George, HA5UK, были вынуждены отменить свой ранее объявленный тур по Океании (Т2HA, 3D2HA, Т30HA и Т33HA). Вместо этого они направились на Науру (ОС-031) и будут активны позывным C21HA, работая двумя станциями на КВ-диапазонах.

QSL via HA5UK.

C5, GAMBIA – Alan, G3XAQ, будет активен позывным C56XA из Гамбии с 27 февраля по 15 марта. Он будет работать CW на KB-диапазонах. Его основная цель – участие в RSGB Commonwealth Contest. QSL via G3SWH.

CE, CHILE – Roberto/CE3CT, Pedro/CE3FZ и Luc/LU1FAM будут активны позывным 3G7C с острова Chiloe (SA-018) 15-18 апреля. Они будут работать двумя станциями CW, SSB и RTTY, уделяя особое внимание диапазону 30 метров и НЧ-диапазонам.

QSL direct via CE3FZ no appecy: Pedro Barroso, P.O. Box 3159, Santiago, Chile.

со, сива – В результате изменения нормативов, регулирующих работу кубинских радиолюбителей, работа на диапазонах 80 и 40 метров теперь разрешена операторам третьей категории, имеющим позывные с префиксом СL. Им разрешено работать на 3550-3750 кНz и 7100-7125 кНz, мощностью максимум 10 Вт СW и телефоном.

CT8, AZORES ISL. – OH2BH, OH2MM, OH2PM и OH8NC вскоре отправятся в трехнедельную поездку на Азорские острова, откуда они будут работать позывными CR2A и CR2X вместе с CU2KG и CU2KH в различных конфигурациях в ходе ARRL CW & SSB Contest'ax, а также в CQWW 160M SSB Contest. QSL CR2A и CR2X via OH2BH.

CY9, ST. PAUL ISL. – Международная команда из 10 человек будет активна с острова St. Paul (NA-094) в середине 2012 г.



EI, IRELAND – Специальный позывной EI80IRTS будет использоваться в течение 2012 г. в честь 80-летия Irish Radio Transmitters Society (IRTS). QSL via EI4GXB.

F, FRANCE – TM70TRS – специальный позывной, выданный в честь 70-летия Войск связи французской армии. Он будет использоваться французскими военными радиоклубами в течение 2012 г. в основных национальных и международных соревнованиях и других мероприятиях. QSL via F6KHX.

F, FRANCE – Francois, F8DVD, будет активен позывным TM8AAW в ходе 9-й Антарктической недели активности. Он будет работать на диапазоне 40-10 метров в основном SSB из своего домашнего QTH в Macon, Франция. QSL via F8DVD.

FG, GUADELOUPE – Jean-Pierre, F6ITD, будет активен SSB и цифровыми видами на КВ-диапазонах из Гваделупы (NA-102) с 9 февраля по 13 марта. Он будет работать позывным FG/F6ITD из Basse-Terre до 19 февраля, а затем – из La Desirade. OSI via F6ITD.

FR, REUNION ISL. – Stephane, F5UOW, будет активен позывным TO2R с острова Реюньон с 26 марта по 9 апреля. 24-25 марта и 10-14 апреля он будет работать как FR/homecall. Работа будет вестись им в свободное время на диапазонах 40-10 метров CW и немного SSB. QSL via F5UOW.

FS, SAINT MARTIN ISL. – Benoit, F8PDR, будет активен позывным FS/F8PDR с острова Saint-Martin (NA-105), в этот же период он будет работать также с Sint Maarten (голландской части этого же острова) (PJ7). Основная работа будет CW и RTTY на диапазонах 80-10 метров. QSL via F8PDR.

FW, WALLIS & FUTUMA ISL. – Позывной FW0NAR будут использовать Laci, HA0NAR, и его жена Susanne (третий член группы, HA0DU, не смог присоединиться к ним) с острова Wallis (ОС-054). Планируется также работа с острова Futuna (ОС-118) позывным TW0F. QSL via HA0NAR.

GM, SCOTLAND – Операторы из Orkney Amateur Radio Club (http://



eu009.webplus.net/) будут работать тремя специальными позывными в поддержку сбора средств для Royal National Lifeboat Institution («Королевского общества спасения на водах»).

GB1OL (QSL via MM5DWW), GB2OL (QSL via GM0WED) и GB4OL (QSL via GM0IFM) будут активны на большинстве диапазонов SSB и немного CW и цифровыми видами.

HR, HONDURAS – Gerard, F2JD, снова будет активен позывным HR5/F2JD из Copan, Гондурас, со 2 февраля по 6 мая. Он планирует работать на всех диапазонах всеми видами излучения. QSL via F6AJA.

HS, THAILAND – Eddy, ON4AFU, активен в настоящее время позывным HS0ZJF/8 с острова Koh Samui (AS-101). Он также будет работать этим же позывным HS0ZJF/8 с острова Koh Butang (AS-126), а позывным XU7AFU из Kampang Song, Камбоджа. QSL via ON4AFU.

JW, SVALBARD – Torkel, LA6VJA, будет активен позывным JW6VJA из Longyearbyen (EU-026), Шпицберген. Он будет работать только на НЧ-диапазонах, т.к. там сейчас темно в течение всего дня. QSL via LA6VJA.

KH2, GUAM – Take, JS6RRR, планирует работать позывным KH2/JS6RRR с Гуама (OC-026). Он собирается работать на 160-6 м SSB, CW, FM, RTTY и PSK31. QSL via JS6RRR.

KHO, MARIANA ISL. – Albert, HB9BCK, будет активен позывным KH0/HB9BCK с Марианских островов (ОС-086). Он планирует работать на диапазонах 80-10 метров CW, SSB, PSK и RTTY. QSL via HB9BCK.

LX, LUXEMBOURG – Специальный позывной LX75RL будет использоваться в течение 2012 г. в честь 75-летия со дня основания Reseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes (люксембургская радиолюбительская ассоциация – член IARU).

QSL via LX2A.

PJ2, CURACAO ISL. – Tom, AA9A, будет активен позывным PJ2/AA9A с Кюрасао (SA-099). Он будет работать в «отпускном стиле» на диапазонах 40-10 метров CW и SSB. QSL via AA9A.



PJ4, BONAIRE ISL. – После участия в DX-экспедиции PJ4C Norbert/DJ7JC останется на острове еще на несколько дней. Он будет работать позывным РЈ4М с Бонайре (SA-006). QSL via DJ7JC.

РУ, BRAZIL - По случаю 78-летия Бразильской радиолюбительской лиги (LABRE) ее головная станция (РТ2АА) будет работать специальным позывным **ZY78AA**. Кроме того, планируется использование специальных позывных станциями LABRE в различных штатах. Все QSO будут автоматически подтверждены через бюро. QSL via PT2AA.

PY, BRAZIL - Leopoldo/I8LWL, Paki/IZ8GDO, Vespe/IW8EZV, Angelo/PY2VA и Toni/PY2YW будут активны позывным PR2I с острова Ilha Comprida (SA-024) и с острова Peruhibe (SA-071). QSL via IK7JWX.

PY, BRAZIL - PP5BK, PP5BZ, PP5VK, PP5ZB, PU5ATX и РY3OZ будут активны позывным PS5F с острова Santana de Fora (SA-088). Они будут работать CW и SSB на диапазонах 40-10 метров и, возможно, цифровыми видами и на диапазоне 6 метров. QSL via PP5BZ.

PY, BRAZIL - Orlando, PT2OP, и Fred, PY2XB, будут работать SSB и CW на диапазонах 40-10 метров позывными PV2PC (QSL via PT2OP) и ZX2S (QSL via PT7WA) и острова Sao Sebastiao (SA-028).

PZ, SURINAM – Ken/N2ZN, Redd/Al2N и Dave/WJ2O будут активны позывным PZ5RO из Суринама, в том числе в ARRL DX CW Contest. QSI via AI2N.

SM, SWEDEN - ON4AWT, ON5RZ и ON7DS будут активны со станции SI9AM (King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society, www.si9am.se) в городе Ragunda.

QSL via SM3CVM.

T6, AFGANISTAN - Jose, CT1FKN, находится в Афганистане в составе International Security Assistance Force, и работает в эфире позывным T6JM. Он будет работать в основном на диапазоне 20 метров SSB и цифровыми видами. Срок действия его лицензии истекает 13 июня.



IOTA-news (tnx UY5XE) ЗИМНЯЯ И ВЕСЕННЯЯ АКТИВНОСТЬ

EUROPE

EU-001

EU-003

FU-003

EU-003

EU-003

EU-003

EU-021

EU-023

EU-026

EU-065

EU-089

ASIA

AS-003

AS-006

AS-006

AS-015

AS-058

AS-066

AS-101

AS-102

AS-126

AS-133

AS-136

AS-136

AS-160

AFRICA

AF-003

AF-010

AF-016

AF-021

AF-027

AF-027

AF-039

AF-049

AF-073

SV5/DJ7RJ

CU2/G7VJR

CR2A

CR2X

CU2KG CU2KH

TF3IRA

9H3TX

JW6VJA

TM7CC

4S7ULG

VR2ZQZ/p

9M2/RA9LR

9M4CNY

R3BY/0

BV100

HS0ZJF/8

HS07.JF/8

XU7KOH

BA4DW/4

BA7IO/4

BY1RX/4

ZD8UW

FR/F8APV

3C6A

ZS8M FH/DL7BC

тотвс

3C0E

TS7C

3B8GY

VR2JN

CR2W



ZF2TE

K6PV/6 KT3Q/6

XF1M

N3MK

T47C

J7N

TO2T FS/F8PDR

TO3J

XF1C

WA2USA/4

OE3GEA/6Y5

FG/F6ITD

W1ASB/p

V31JZ/p

V31YN/p

XF1AA

FP/W6HGF

N.AMERICA

NA-016

NA-032

NA-066

NA-066

NA-078

NA-083

NA-085

NA-086

NA-097

NA-101

NA-102

NA-102

NA-136

NA-146

NA-165

NA-180

NA-180

NA-189

YW5LR SA-055 LW5DFR/D SA-062 PW6C SA-064 CE1TBN/7

SA-071	PR2I
SA-071	PW2IO
SA-088	PS5F
SA-099	PJ2/AA9A
OCEANIA	
OC-004	VK5CP/9
OC-009	T88WG
OC-009	T88ZO
OC-026	KH2/JS6RRR
OC-031	C21HA
OC-033	TX8NC
OC-047	H44MS
OC-047	H44XB
OC-054	FW0NAR
OC-069	P29CS
OC-078	V63YWR
OC-086	KH0/HB9BCK
OC-100	H40FN
OC-101	P29VCX
OC-112	3D2C
OC-117	P29VCX
OC-118	TW0F
OC-128	DU1/JJ5GMJ
OC-223	VK2CL

		OC-128	DU1/JJ5G
S.AMERICA		OC-223	VK2CL
SA-002	VP8DMN	OC-227	VK4EI
SA-002	VP8DNT	OC-239	YB9WZJ/p
SA-006	PJ4C	OC-240	P29VCX
SA-006	PJ4M		
SA-018	3G7C	ANTARCT	ICA
SA-024	PR2I	AN-001	VP8DJB
SA-024	PY2FN/p	AN-007	VP8DIF
SA-028	ZX2S	AN-011	KC4USV

СОРЕВНОВАНИЯ CONTESTS Календарь соревнований по радиосвязи на КВ Апрель

ДАТА	время итс	CONTEST	MODE
4	1700 - 2100	10 meter NAC	CW/SSB/FM/Digi
4	1800 - 2000	MOON Contest	CW/Digi/SSB
7	0000 - 0400	LZOCC 40 m Sprint Contest	CW
7-8	1200 - 2359	QRP ARCI Spring QSO Party	CW
7-8	1500 - 1500	SP DX Contest	CW/SSB
7-8	1600 - 1600	EA RTTY Contest	RTTY
7-8	1800 - 0500	Missouri QSO Party (1)	CW/SSB
7-8	1800 - 1800	QCWA QSO Party	ÁII
8	1800 - 2400	Missouri QSO Party (2)	CW/SSB
8	0030 - 0230	NAQCC Straight Key/Bug Sprint	ĆW
8	0001 - 2359	EUCW/FISTS QRS Party	CW
11	1800 - 2000	MOON Contest	CW/Digi/SSB
14-15	0700 - 1300	Japan International DX Contest	CW
14	1200 - 1700	DIG QSO Party (10 - 20 m)	CW
14	1600 - 1959	EU Sprint Spring	CW
14-15	2300 - 2300	Montana QSO Party	CW/Phone/Digi
14-15	1800 - 0359	Georgia QSO Party (1)	CW/SSB
14-15	2100 - 2100	Yuri Gagarin International DX Contest	CW
15	0000 - 2359	SKCC Weekend Sprintathon	CW
15	0600 - 1000	UBA Spring Contest	SSB
15	0700 - 0900	DIG QSO Party (80 m)	CW
15	0800 - 1200	International Vintage Contest 1	AM/CW/SSB
15	0900 - 1100	DIG QSO Party (40 m)	CW
15	1400 - 2359	Georgia QSO Party (2)	CW/SSB
15	1500 - 1700	Hungarian Straight Key Contest	CW
15	1700 - 2100	International Vintage Contest 2	AM/CW/SSB
18	1800 - 2000	MOON Contest	CW/Digi/SSB
20-21	2100 - 2100	Holyland DX Contest	CW/SSB/Digi
21	0000 - 2400	TARA Skirmish Digital Prefix Contest	Digi
21	0500 - 0859	ES Open HF Championship	CW/SSB
17	1500 - 1700	Feld-Hell Club Sprint	Feld-Hell
21	1600 - 1959	EU Sprint Spring	SSB
21-22	1600 - 0400	Michigan QSO Party	CW/SSB
21	1700 - 2000	EA-QRP CW Contest (1)	CW
21-22	1800 - 0500	Ontario QSO Party (1)	CW/Phone
21	2000 - 2300	EA-QRP CW Contest (2)	CW
21-22	2100 - 0500	YU DX Contest (1)	CW
22	0700 - 1100	EA-QRP CW Contest (3)	CW
22	0900 - 1700	YU DX Contest (2)	CW
22	1100 - 1300	EA-QRP CW Contest (4)	CW
22	1200 - 1800	Ontario QSO Party (2)	CW/Phone
22	0001 - 2359	EUCW/FISTS QRS Party	CW
25	0000 - 0200	SKCC Sprint	CW
28-29	1200 - 1200	SP DX RTTY Contest	RTTY
28-29	1300 - 1259	Helvetia Contest	CW/SSB/Digi
28-29	1600 - 0159	Florida QSO Party (1)	CW/Phone
28-29	1700 - 1700	Nebraska QSO Party	CW/Phone/Digi
28-29	1600 - 2159	Florida QSO Party (2)	CW/Phone
20 20	.500 2100	1.0.100 QOOT arty (E)	011/1 110110



ДИПЛОМЫ AWARDS

НОВОСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ДИПЛОМОВ

ДИПЛОМ «ХАРЬКОВ-АВИА»



Диплом учрежден Харьковской городской общественной ассоциацией радиолюбителей «Общество друзей радио». Для выполнения диплома необходимо набрать минимум 86 очков (86 лет Харьковскому Авиазаводу) в 2012 г. В каждый последующий год количество необходимых очков увеличивается на одно: 2013 г. – 87 очков, 2014 г. – 88 очков и т.д.

Порядок начисления очков за двухсторонние связи (наблюдения SWL):

- коллективная радиостанция ХГАПП (Харьковский Авиазавод) UT0LWR (UV2L) 20 очков;
- коллективные радиостанции Харьковских авиапредприятий и организаций US4LWC, US4LWX, UR4LWN – 15 очков;
 - операторы /am 15 очков;
- операторы коллективной радиостанции UT0LWR: UX7LQ, UT5LA, UT5LU, UT2LC, UT7LM, UT8LN, UR3LPM, UR5LO, UR5LCV, US4LS, UR2LA, UR2LR – 10 очков;
- радиолюбители члены клуба «Пятый Океан» 5 очков:
- радиолюбители члены ассоциации «Общество Друзей Радио» 3 очка;
- радиолюбители Харькова и области 1 очко.

На диапазонах 1,8 и 28 МГц, а также на УКВ-диапазонах очки удваиваются.

Повторные связи допускаются на разных диапазонах. Связи засчитываются с 01.01.1994 г.

Заявка на получение диплома «Харьков-Авиа» должна содержать сведения о проведенных QSO (или SWL) и заверяться личной подписью. Оплата производится почтовым либо банковским переводом (ПриватБанк).

Стоимость диплома для членов ОДР составляет 7 грн. Для радиолюбителей Украины: 15 грн., для радиолюбителей России: экв. 3 IRC, для радиолюбителей других стран: 5 IRC (вкл. пересылку).

Адрес для отправки заявок и почтового перевода: Панченко Дмитрию Николаевичу, а/я 2373, Харьков-1, 61001, Украина.

ДИПЛОМ «ХАРЬКОВ»



Диплом учрежден Харьковской городской общественной ассоциацией радиолюбителей «Общество друзей радио». Диплом присуждается за проведение двухсторонних радиосвязей (или наблюдений - SWL) с радиостанциями города Харькова и Харьковской области на КВ и УКВ диапазонах. Для получения диплома необходимо набрать 25 очков. Каждая радиосвязь (или SWL) с Харьковом и Харьковской областью на КВ диапазонах дает 1 очко, на УКВ диапазонах - 2 очка. Для станций, которые находятся более чем в 500 км от харьковского корреспондента, достаточно провести 1 QSO (или SWL) на УКВ диапазоне. Радиосвязь (или SWL) со специальным или юбилейным позывным ЕМ/L.., EN/L.., EO/L... дает 5 очков. Заявка на получение диплома «Харьков» должна содержать сведения о проведенных QSO (или SWL) и заверяться личной подписью. Участники соревнований «Слобожанский Спринт» могут получить диплом «Харьков» на основании отчета и упрощенной заявки (при этом 25 очков набирать не обязательно). Оплата производится почтовым либо банковским переводом. Стоимость диплома для членов ОДР составляет 7 грн. Для радиолюбителей Украины: 15 грн., для радиолюбителей России: 3 IRC, для радиолюбителей других стран: 5 IRC (вкл. пересылку). Адрес для отправки заявок и почтового перевода: Панченко Дмитрию Николаевичу, а/я 2373, Харьков-1, 61001. Украина.

ДИПЛОМ «СУМЫ-350»



Диплом учреждён Сумским областным отделением ЛРУ совместно с управлением по физической культуре и спорту при администрации города Сумы.

Выдаётся всем лицензированным радиолюбителям, (наблюдателям) за проведённые QSO с различными радиостанциями города Сумы. При этом в течении 2005 года необходимо набрать 350 очков. Каждая станция города Сумы

даёт 25 очков, мемориальные станции серии EM350 дают 70 очков. Повторы не разрешены. Стоимость диплома, с учётом пересылки на домашний адрес, составляет: для станций Украины эквивалент 1 IRC,

для стран СНГ эквивалент 3 IRC для других стран эквивалент 5 IRC.

Типовая заявка и оплата высылается по адресу: Анатолий Тихонов, а/я. 62 Сумы 40030 Украина.

Список любительских радиостанций г.Сумы:

UR0ADX

UR3AA-AAC-AAN-AAP-AAW-AAY-AAZ-ABA-ABC-ABJ-ABL-ABM-ABO-ABY-ACI-ACP-ACS-ACU-ACV-ADD-AND-ADM-ADW -AEG-AEM-AEN-AEO-AET-AEV-AEW-AEX-AEZ-AFB-AFD-AFE-AFF-AFI-AFL-AFQ-ASW

UR4AWZ

UR5AAA-AAC-AAD-AAE-AB-ABK-ACK-ACS-ACU-ACZ-AER-AFL-AFN-AFP-AFS-AGH-AGJ-AGR-AGY-AGZ-AHS-AIR-AIV-AKG-ALK-AN-AO-AOT-APN-APP-AQD-AQG-AQH-ARB-ARJ-ARE-ARM-ARN-ASA-ASF-ASR-ASU-ATT-AVB-AVL-AVT-AW

UR6AJ, UR7AW, US0AK, US1AWP, US4AS, US5AEK-AEQ-AF-AFI, US7AF-AI-AW

UT0AM, UT1AA-AB-AO-AP, UT2AA-AB-AM-AL-AO-AT-AW, UT5AD-AN-AR-AX-AWW

UY5AA-AB-AC-AS-AU-AR-AW-AX, U5OA, UX5OF, UT7AXA, UT8AO.

ДИПЛОМ «SUDA»



Диплом «SUDA» учрежден Сумским областным отделением ЛРУ.

Дипломом награждаются все радиолюбители (наблюдатели) за установление радиосвязей с 10 административными районами Сумской области.

За связи с 15-ю и 25-ю районами дополнительно выдаются наклейки.

Радиосвязи засчитываются с 24.08.91 года на любых радиолюбительских диапазонах любым видом излучения. Срок выполнения диплома не ограничен.

Заявка составляется на бланке и заверяется подписью двух радиолюбителей. Дипломный менеджер оставляет за собой право проверки QSO, вызывающих сомнения.

Оплата диплома:

- для радиолюбителей Украины экв.1 IRC на момент отправки заявки (наклейка 0,25 IRC)
- для радиолюбителей СНГ 2 IRC (наклейка 0.5 IRC)
- для радиолюбителей других стран
 5 IRC (наклейка 1 IRC)

Список районов URDA Сумской области:

SU-01 г. Сумы. Заречный р-н

SU-02 г. Сумы. Ковпаковский р-н

SU-03 г. Ахтырка

SU-04 Ахтырский р-н

SU-05 Белопольский р-н

SU-06 Бурынский р-н

SU-07 Великописаревский р-н

SU-08 г. Глухов

SU-09 Глуховский р-н

SU-10 г. Конотоп

SU-11 Конотопский р-н

SU-12 Краснопольский р-н

SU-13 Кролевецкий р-н

SU-14 г. Лебедин

SU-15 Лебединский р-н

SU-16 Липоводолинский р-н

SU-17 Недригайловский р-н

SU-18 Путивльский р-н

SU-19 г. Ромны

SU-20 Роменский р-н

SU-21 Середино-Будский р-н

SU-22 Сумской р-н

SU-23 Тростянецкий р-н

SU-24 г. Шостка

SU-25 Шосткинский р-н

SU-26 Ямпольский р-н

Заявка вместе с оплатой высылается дипломному менеджеру по адресу:

Юрий Алексеевич Рябенко, а/я 122, г.Сумы, 40024, Украина.

ЛИПЕЦК – ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ

Диплом учрежден Липецким областным радиоклубом РОСТО (ДОСААФ) и выдается всем радиолюбителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья за радиосвязи и наблюдения, проведен-



ные с любительскими радиостанциями г. Липецка и Липецкой области. Радиосвязи (наблюдения) засчитываются с 1 января 2001 года без ограничения по времени.

Для получения диплома необходимо выполнить одно из 3 условий:

- 1. Провести 25 радиосвязей (наблюдений) с радиолюбителями Липецкой области, при этом не менее 15 радиосвязей (наблюдений) с радиолюбителями г.Липецка, одна из которых с радиолюбителем, работающим на металлургическом предприятии города. Повторы засчитываются на разных диапазонах или разными видами излучения.
- 2. Провести 10 радиосвязей (наблюдений) с различными радиолюбителями области только на диапазоне 160 м, при

этом наличие радиосвязи с радиолюбителем – металлургом не обязательно, или только 2 радиосвязи (наблюдения) с радиолюбителями – металлургами на этом же диапазоне.

- 3. Провести на диапазоне 145 МГц 5 радиосвязей (наблюдений) или 1 радиосвязь (наблюдение) с радиолюбителем металлургом (радиосвязи через репитер не засчитываются).
- 4. В «день города», который празднуется липчанами ежегодно в 3-е воскресенье июля, диплом можно получить всего за 1 qso с городом липецком (но не областью).

Оплата диплома для радиолюбителей России производится почтовым переводом на сумму 50 рублей, стран СНГ – эквивалент 2,5 IRC, стран дальнего зарубежья – 6 IRC. Ветеранам ВОВ России и стран СНГ, а также труженикам тыла диплом выдается бесплатно. Оплата диплома производится по указанному ниже адресу.

Заверенная заявка на диплом, составленная в виде выписки из аппаратного журнала, вместе с квитанцией об оплате заказным письмом высылаются по адресу:

389016, г. Липецк – 16, а/я 843, Мазаеву Игорю Борисовичу.

Список радиолюбителей – работников металлургических предприятий:

UA3GAW, UA3GDI, UA3GER, UA3GFX, UA3GGG, UA3GTK, RA3GFV, RA3GGO, RA3GJ, RA3GZ, RU3GI (ex RA3GFH), RU3GP (ex UA3GPO), RU3GR, RW3GO, RW3GZ, RZ3GC.





«CKTB»

3AO «POKC»

Украина, 03148, г. Киев, ул. Г. Космоса, 2Б т/ф: (044)407-37-77; 407-20-77, 403-30-68 e-mail: pks@roks.com.ua http://www.roks.com.ua

Спутниковое, эфирное ТВ. Многоканальные цифровые системы с интегрированной системой условного доступа МИТРИС, MMDS.

Телевизионные и цифровые радиорелейные линии. Модуляторы ЧМ, QPSK, QAM 70 МГц, RF, L-band. Охранная сигнализация, видеонаблюдение.

НПФ «Видикон»

Украина, 02099, Киев, ул. Зрошувальна, 6 тел.: 567-74-30, 567-83-68,

факс: 566-61-66 e-mail:vcb@vidikon.kiev.ua http://www.vidikon.kiev.ua

Разработка, производство, продажа для КТВ усилителей домовых и магистральных, фильтров и изоляторов, ответвителей магистральных и разъемов, головных станций и модуляторов.

«ВИСАТ» СКБ

Украина, 03115, г. Киев, ул. Святошинскоя, 34, т/ф: (044) 403-08-03, тел: 452-59-67, 452-32-34 e-mail: visat@i.kiev.ua http://www.visatUA.com

Спутниковое, кабельное,радиорелейное 1,5...42ГГц. МИТРИС, ММDS-оборудование. МВ, ДМВ, FM передатчики. Кабельные станции BLANKOM. Базовые антенны DECT; PPC; 2.4 ГГц; ММDS 16dBi; GSM, ДМВ 1 кВт. СВЧ модули: гетеродины, смесители, МШУ, усилители мощности, приемники, передатчики. Проектирование и лицензионный монтаж ТВ сетей. Спутниковый интернет.

«Влад+»

Украина, 03134, г. Киев, ул. Булгакова, 18, т/ф: (044) 458-56-68, тел.: (044) 361-22-89, (044) 383-87-13. e-mail: vlad@vplus.kiev.ua www.vlad.com.ua

Оф. представитель фирм ABE Elettronika-AEV-CO. EI-ELGA-Elenos, ANDREW. ТВ аналоговые и цифровые передатчики, FM транзисторные передатчики, радиорелейные линии, студийное оборудование. Антенны передающие для ТВ и FM, фидер для тракты ТВ и FM, модернизация и ремонт ТВ передатчиков. Доставка оборудования из-за границы и таможенная очистка груза. Услуги таможенно-лицензионного склада. Монтаж печатных плат.

Beta tvcom

Украина, 83004, г. Донецк, ул. Гаражная, 39, т/ф. (062) 381-81-85, 381-98-03, 381-87-53, 386-36-33, 386-36-45 http://www.betatvcom.dn.ua, e-mail: office@betatvcom.dn.ua Производство сертифицированного оборудования: полный спектр оборудования для цифрового ТВ; ГС на цифровых и аналоговых модулях для КТВ, цифро вые и аналоговые ТВ и FM передатчики 1 – 2000 Вт, системы MMDS, МИТРИС, ЦРРС диапазона 7-40ГГц до 155 Мбит/с, оптические передатчики 1310 и 1550 нм. Измерительные приборы 5-26000 МГц.

РаТек-Киев

Украина, 03056, г. Киев, пер. Индустриальный, 2 тел: (044) 277-67-41, т/ф: (044) 277-66-68 е-mail: ratek@torsat. kiev.ua Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Производство радиопультов, усилителей, ответвителей, модуляторов, фильтров. Программное обеспечение цифровых приемников. Спутниковый интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ООО НПП «ПРОЛОГ-РК»

Украина, 04212, г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 4а, к.74 тел: (044) 451-46-45, 451-85-21,

факс: 451-85-26 e-mail: prolog@ipnet.ua

Оптовые и мелкооптовые поставки импортных и отечественных р/электронных компонентов, в том числе с приемкой «1», «5», «9».

Техническая и информационная поддержка, гибкая система скидок, поставка в кратчайшие сроки.

000 «АМел»

02098, м. Київ, пр-т. Тичини, буд. 4, оф. 9 тел: (044) 294-26-84 факс: (044) 294-24-66 http://www.amel.com.ua

e-mail: info@amel.com.ua

Активные и пассивные радиоэлектронные компоненты импортного производства (NXP.Atmel), коннекторы, кабельнопроводниковая продукция, изготовление и монтаж печатных плат. Гибкие цены, доставка.

ООО «РКС КОМПОНЕНТЫ»

03150, г. Киев, ул. Новозабарская, 2/6 тел./факс: (044) 206-43-00 e-mail: rcs1@rcs1.relc.com www.rcscomponents. kiev. ua Склад ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ в Киеве. Прямые поставки от производителей.

000 «РТЭК»

Украина, 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 62, офисный центр «Ферммаш», оф. 46. тел: (044) 456-98-69, (044) 456-51-27, (044) 520-04-77, 520-04-78, 520-04-79 e-mail:chip@roinbow.com.ua

http://www.rainbow.com.ua

http://www.rtcs.ru

Официальный дистрибьютор на Украине ATMEL, MAXIM/DALLAS, INTERNATIONAL RECTIFIER, NATIONAL SEMICONDUCTOR, ROHM.

HiKC електронікс

02002, г. Киев, ул.Флоренции, 1/11 т/ф: (044) 516-85-13, 516-40-56, 516-59 50, 541-04-56 e-mail: chip@nics.kiev.ua www.nics.kiev.ua

Комплексные поставки электронных компонентов. Более 20 тыс. наименований со своего склада: Analog Devices, Atmel, Maxim, Motorola, NXP, Texas Instruments, STMicroelectronics, International Rectifier, Power-One, PEAK Electronics, Meanwell, TRACO, Powertip.

СЕА Електронікс, ТОВ

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13Б.

тел.: (044) 291-00-41 (багатоканальний)

т/ф: 291-00-42

e-mail: info@sea.com.ua http://www.sea.com.ua

Регіональні представництва:

Дніпропетровськ: dnipro@sea.com.ua;

Харків: kharkiv@sea.com.ua

Львів: lviv@sea.com.ua;

Севастополь: sevastopol@sea.com.ua;

Одеса: odessa@sea.com.ua; Донецьк: den@sea.com.ua. Електронні компоненти; електротехнічна продукція; промислові комп'ютери; бездротові компоненти; світлотехнічна продукція; AC/DC-, DC/DC-, DC/AC- перетворювачі; вимірювальні пристрої;

лічильники електроенергії; паяльне обладнаня;

контрактне виробництво.

МАСТАК ПЛЮС

Украина, 04080, г. Киев, ул. Межигорская, 83, оф. 610, тел: (044) 537-63-22, ф. 537-63-26 e-mail: info@mastak-ukraine.kiev.ua http://www.mastak-ukraine.kiev.ua Поставка электронных компонентов Xilinx, Atmel, Grenoble, TI-BB, TI-RFID, IRF, AD, Micron, NEC, Maxim/Dallas, IDT, Altera, AT. Регистрация и поддержка проектов, гибкие условия оплаты, индивидуальный подход.

VD MAIS

Украина, 03061, г. Киев-33, а/я 942, ул. М. Донца, 6 тел: (044) 492-88-52 (многокан), 220-0101, факс: 220-0202 e-mail:info@vdmais.kiev.ua http://www.vdmois.kiev.ua

Эл. компоненти, системы промавтоматики, измерительные приборы, шкафи и корпуса, оборудование SMT, изготовление печатных плат. Дистрибьютор: Agilent Tehnologies, AIM, ANALOG DEVICES, ASTEC POWER, Cree, DDC, ELECTROLUBE, ESSEMTEC, FILTRAN, GEYER ELECTRONIC, IDT, Hameg, HARTING, KINGBRIGHT, Kroy, LAPPKABEL, LPFK, MURATA, PACE, RECOM, Rittal, Rohm, SAMSUNG, Siemens, SCHROFF.

«ТРИОД»

Тиратроны, кенотроны. Магнетроны, лам-

Украина, 03194, г. Киев -194, ул. Зодчих, 24 т/ф: (044) 405-22-22, 405-00-99 e-mail: ur@triod.kiev.ua http://www.triod.kiev.ua Радиолампы пальчиковые 6Д.., 6Н.., 6П.., 6Ж.., 6С и др. Генераторные лампы Г, ГИ, ГМ, ГМИ, ГУ, ГК, ГС и др. пы бегущей волны, клистроны, разрядники. Электронно-лучевые трубки, видиконы, ФЭУ. Контакторы ДМР, ТКС, ТКД и др. Автоматы защиты АЗР, АЗСГК и др. СВЧ модули 1ГИ..., 1УИ..., 1УСО и др. Сельсины, двигатели. Высоковольтные конденсаторы К15-11, К15У-2 и др. Гарантия. Доставка. Скидки. Продажа и закупка.

000 «Дискон»

Украина, 83008, г. Донецк, ул. Умова, 1 т/ф: (062) 385-49-09, (062) 385-48-68 e-mail:discon@discon.com.ua http://www.discon.com.ua
Поставка эл. компонентов (СНГ, импорт) со склада. Всегда в наличии СПЗ-19. СП5-22, АОТ127. АОТ128, АОТ101. Пьезоизлучатели и звонки. Стеклотекстолит фольгированный одно и двухсторонний. Трансформаторы, корпуса и аккумуляторы.

ООО «ПАРИС»

01013, г. Киев, ул. Промышленная, 3 тел: (044) 286-25-24, 284-58-24/25, т/ф: 285-17-33 е-mail:paris@mail.paris.kiev.ua www.parisgroup.com.ua Разъемы, соединители, кабельная прочители и переключатели. Электрооборудование: шкафы, щиты, короба, лотки, пускатели. ЖКИ, светодиодная продук-

000 «ЛЮБКОМ»

ция. Инструмент.

Украина, 03035. г. Киев, ул. Соломенскоя, 1, оф. 205-211 т/ф: (044) 496-59-08 (многокан), 248-80-48, 248-81-17, 245-27-75 е-mail: dep_sales@lubcom.kiev.ua Поставки эл. компонентов – активные и пассивные, импортного и отечественного производства. Со склада и под заказ. Информационная поддержка, гибкие цены, индивидуальный подход.

GSM СТОРОЖ

Украина, г. Ровно, Тел.: (097) 48-13-665 http://www.gsm-storozh.com.ua e-mail: info@gsm-storozh.com, mapic@mail.ru

Охранные устройства с оповещением по каналу сотовой связи — охрана объектов с оповещением на телефон (звуковое, SMS и GPRS сообщения), дистанционное управление устройствами, определение координат автотранспорта (GSM и GPS навигация), возможность дистанционного контроля группы объектов (DTMF, CSD, GPRS диспетчер). Разработка, производство, внедрение. Гибкие цены, гарантия, доставка по CHГ.

ООО «НЬЮ-ПАРИС»

01013, г. Киев, ул. Промышленная, 3 Тел.: (044) 277-35-87, 277-35-89 факс: (044) 277-35-88 e-mail: newparis@newparis.kiev.ua http://www.newparis.kiev.ua Электронные компоненты: соедините-

Электронные компоненты: соединители, оптические компоненты, шкафы и распределительные элементы, кроссовое оборудование, источники бесперебойного питания.

«ЭлКом»

Украина, 69000, г. Запорожье, пр. Ленина, 152, (левое крыло), оф. 309 т/ф: (061) 220-94-11, тел: 220-94-22

e-mail: elcom@elcom.zp.ua http://www.elcom.zp.ua

Эл. компоненты отечественного и импортного производства со склада и под заказ. Спец. цены для постоянных покупателей. Доставка почтой. Продукция в области проводной связи. электроники и коммуникаций. Разработка и внедрение.

ТОВ «Бриз ЛТД»

Украина, г. Киев, ул. Шутова, 16 тел: (044) 599-32-32, 599-46-01 e-mail: briz@nbi.com.ua Радиолампы 6Д, 6Ж,6Н,6С, генераторные ГИ, ГС, ГУ, ГМИ, ГК, ГМ, тиратроны ТР, ТГИ, магнетроны, клистроны, разрядники, ФЭУ, лампы бегущей волны. Проверка и перепроверка. Закупка и продажа.

ОЛЬВИЯ-Электро

Украина, 03113, г. Киев, ул. Дружковская, 10, оф. 711 тел.: (044) 503-33-23, 599-75-50, (067) 504-76-54, (093) 329-74-29, (099) 738-01-28 e-mail: korpus@oe.net.ua, andrey@oe.net.ua http://www.olv.com.ua Корпуса пластиковые для РЭА, кассетницы. Пленочные клавиатуры. Кабельно-проводниковая продукция.

000 «PEKOH»

Украина, 03168, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 108 e-mail: rekon@rekon.kiev.ua http://www. rekon.kiev.ua Поставки электронных компонентов. Гибкие цены, консультации, доставка.

НПКП «Техекспо» Україна, 79015, м. Львів,

вул. Героїв УПА, 71д тел.: (032) 295-21-65, (032) 245-25-24, τ/ϕ : (032) 244-04-62 Електронні компоненти. Контрольно-вимірювальна техніка. Паяльне обладнання та аксесуари. Виготовлення друкованих плат. Прямі поставки зі складів ТМЕ, MICROS, TRIM-POT (Польща).

ООО «СерПан»

Украина, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8 тел.: (044) 594-29-25, 454-13-02, 454-11-00 e-mail: cerpan@cerpan.kiev.ua www. cerpan.kiev.ua
Предлагаем со склада и под заказ: разьемы 2РМ, СШР, ШР и др.; Конденсаторы, микросхемы, резисторы; Предохранители, диоды, реле и другие радиокомпоненты.

ООО «Имрад»

Украина, 04112, г. Киев, ул. Шутова, 9 т/ф: (044) 490-2195, 490-21-96, 495-21-09/10 e-mail: imrad@imrad.kiev.ua http://www.imrad.kiev.ua Высококачественные импортные электронные компоненты для разработки, производства и ремонта электронной техники со склада в Киеве.

ООО «КОМИС»

Украина, 03150, г. Киев, пр. Краснозвездный, 130 т/ф: (044) 525-19-41, 524-03-87 e-mail: gold_s2004@ukr.nel http://www.komis.kiev.ua
Комплексные поставки всех видов отечественных эл. компонентов со склада в Киеве. Поставка импорта под заказ. Спец. цены для постоянных клиентов.

ДП «ЭЛФА Электроникс»

04071, г. Киев, ул. Оболонская, 47 тел: +38 (044) 221-29-66, 221-29-67 e-mail:office@elfaelectronics.com.ua www.elfaelectronics.com.ua ДП «ЭЛФА Электроникс» официальный представитель компаний ELFA, Visaton, Кеуstone в Украине. Осуществляет поставку импортных (от более 600 производителей) электрокомпонентов, акустических систем и электрооборудования общим объемом ассортимента 65 000 наименований. Срок поставки 10-14 дней.

«СИМ-МАКС»

Украина, г. Киев, пр. Лесной, 39 А, 2 этаж тел: (044) 502-69-17, 568-09-91, (063) 568-09-91, (095) 777-77-63, (067) 909-77-73 e-mail: simmaks.5680991@gmail.com http://www.simmaks.com.ua Радиолампы, 6H,6П, 6Ж, 6С и др. Магнетроны, тиратроны, клистроны, разрядники, ЛБВ. Проверка, гарантия, доставка.

000 «Радар» Украина, 61058, г. Харьков,

(для писем а/я 8864)

ул. Данилевского, 20 (ст м. «Научная») тел.: (057) 754-81-50, факс: (057) 715-71-55 e-mail: radio@radar.org.ua Радиоэлементы в широком ассортименте в наличии на складе: микросхемы, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, элементы индикации, разъемы, установочные изделия и многое другое. Возможна доставка почтой и курьером.

ООО «РАДИОКОМ»

Украина, 21021, г. Винница, ул. Келецкая, 60, к.1 тел.: (0432) 53-74-58, 65 72 00, 65 72 01, (050) 523-62-62, (050) 440-79-88, (068) 599-62-62 e-mail:radiocom@svitonline.com http://www.radiocom.vinnitsa.com Радиокомпоненты импортного и отечественного производства. Керамические, электролитические и пленочные конденсаторы. Резисторы, диоды, мосты, стабилизаторы напряжения. Стабилитроны, супрессоры, разрядники, светодиоды, светодиодные дисплеи, микросхемы, реле, разъемы, клеммники, предохранители.

TOB «EBOKOM YKPAÏHA»

Україна,03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3Б тел.: (044) 520-19-13, (044) 520-19-16, (044) 520-19-17 Более 480 000 изделий со склада Farnell (http://uk.farnell.com) за 5 дней!





Электронные наборы и приборы почтой

Уважаемые читатели, в этом номере опубликован сокращенный перечень электронных наборов и модулей «МАСТЕР КИТ», а также измерительных приборов, инструментов, журналов и книг, которые вы можете заказать с доставкой по почте наложенным платежом. Каждый набор состоит из печатной платы, компонентов, необходимых для сборки устройства, и инструкции по сборке. Все, что нужно сделать, это выбрать из каталога заинтересовавший Вас набор и с помощью паяльника собрать готовое устройство. Если ве собрано правильно, устройство заработает сразу без последующих настроек. Если в названии набора стоит обозначение «модуль» (МК, МР, МТ), или «готовый блок» (ВМ) значит, набор не требует сборки и готов к применению. Вы имеете возможность заказать эти наборы, измерительные приборы, инструмент и паяльное оборудование через редакцию. Стоимость, указанная в прайс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что составляет при общей сумме заказа от 1 до 99 грн. — 20 грн., от 100 до 199 грн. — 25 грн., от 200 до 500 грн. — 35 грн.

Для получения заказаа Вам необходимо прислать заявку на интересующий Вас набор, или книгу по адресу: Издательство «Радиоаматор» («МАСТЕР КИТ»), а/я 50, Киев110, индекс 03110, или по факсу (044) 291-00-29. В заявке разборчиво укажите кодовый номер изделия, его название и Ваш обратный адрес. Заказ высылается наложенным
платежом (оплата заказа при получении на почте). Срок получения заказа по почте 2-4 недели с момента получения заявки. Номер телефона для справок, консультаций и оформления заказов: с 12.00 до 18.00 по тел. (044) 291-00-31, (067) 796-19-53, (050) 187-62-20, е-mail: val@sea.com.ua, http://www.ra-publish.com.ua. Ждем Ваших заказов. Более
подробную информацию по комплектации набора и его техническим характеристикам Вы можете узнать из каталога «МАСТЕР КИТ-2010-2» стоимостью 35 грн.

NR01 Набор начи EK001 Электронне EK001P Электронне EK002P Радиоконст EK003 Электронне EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронне	чие набора Цена в нающего радиолюбителя (инструмент, паяльник, припой, 2 платы с компон	.435 .435 .140	BM6032 BM6120 BM6501 BM8010	Лампа светодиодная 300 люмен (потребление 6Вт) Светильник на мощных светодиодах USB-осциллограф (с функциями частотомера и генератора)	325
NR01 Набор начи EK001 Электронне EK001P Электронне EK002P Радиоконст EK003 Электронне EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронне	нающего радиолюбителя (инструмент, паяльник, припой, 2 платы с компон	.435 .140	BM6501	USB-осциллограф (с функциями частотомера и генератора)	
EK001 Электронны EK001P Электронны EK002P Радиоконст EK003 Электронны EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронны	ій конструктор «Чудо КИТ» FM радиоприемник ій конструктор «Чудо КИТ» FM радиоприемник (набор для пайки)	.140	•		0233
EK001P Электронны EK002P Радиоконст EK003 Электронны EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронны	ій конструктор «Чудо КИТ» FM радиоприемник (набор для пайки)		DIVIOUTU		545
EK002P Радиоконст EK003 Электроннь EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронны			BM8020	Двухдиапазонный частотомер с ж/к дисплеем (1,1Гц - 12 МГц, 100-960 МГц)	
EK003 Электроннь EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронны	руктор «твое радио» №2. (гім, с жки дистл, часами и встроенным таимером)		BM8021	USB-осциллограф (2-х канальный, 100Гц - 200КГц)	
EK004 Радиоконст EK007 Радиоконст EK35 Электронны	й конструктор «Твое радио №3» Стереофонич. УКВ, FM тюнер с пультом ДУ		BM8022	цифровой запоминающий USB осциллограф (с ЖКИ дисплеем)	
ЕК007 Радиоконст ЕК35 Электронны	и конструктор «твое радио тиз» стереофонич. Уко, гистонер с пультом ду руктор «Твоё радио» №4		BM8023	Запоминающий USB логический анализатор	
ЕК35 Электронны	руктор «твое радио» №1. (Цифр. FM-радиопр.+цифр. усилитель D-класса		BM8036	8-кан микропр таймер, термостат, часы «Умный дом» с возм подкл до 32 датчиков.	
	руктор «твое радио» изт. (цифр. гиг-радиопр.+цифр. усилитель b-класса ий конструктор «Чудо КИТ» на 35 электронных схем для детей от 4 до 9 лет		BM8037	Udppoвой термометр (до 16 датчиков)	
ЕК39 Электронны	им конструктор «чудо кит» на 33 электронных схем для детей от 4 до 9 лет		BM8038	Охранное устройство GSM-автономное (GSM-сигнализация) (готовый блок)	
•	им конструктор «пудо кит» на 39 схем для детей от 5 до 12 лет этруктор (для детей от 5 до 12 лет)		BM8039	GSM интеллектуальное управляющее охранное устр-во «Гардиан» (охр.+тепл. датчики)	
	труктор (для детей от 5 до 12 лет)		BM8039S	Датчики дыма и устройство согласования	
	структор (для детей от 5 до 12 лет)		BM8040	ДУ на ИК-лучах + приемн плата на 10 выходов 12-24В по 2А. Дальность 10-15 м	
	ий конструктор «Чудо КИТ» с солн. батар. на 9889 схем для дет. от 5 до 14 лет		BM8042	Универсальный импульсный металлоискатель Кощей-5И (блок). Глубина - 1,5-3м	
•	L-USB-LPG (для авто с инж. и газовым двигат.) гот. устр-во USB + CD с прогр.		BM8043	Селективный металлоискатель «КОЩЕЙ-18М» с ж/к дисплеем (блок). Глубина - 2 м	
	астер КИТ-2010». Бумажная версия 2010 год, выпуск 2			КБ Аккумуляторная батарея 1.3А/ч с заряд, устр. для ВМ8042.8043.8044	
	астер кит-2010». Бумажная версия 2010 год, выпуск 2 эри сам 55 электр. устр. из наборов «МАСТЕР КИТ». Схемы для самост. сборки		NM8043	Печатный датчик-катушка включая кабель, разъемы и гермеввод для ВМ8043	
	L-USB-LPG (инж. и газ двигат.) гот. устр. USB + CD с прогр. + колодка OBDII		BM8044	Импульсный металлоиск. «Кощей-5ИМ» с ж/к дисплеем (блок). Глубина 1,5-3м	
	озы-сто (инж. и таз двигат.) тот. устр. озы + од с прогр. + колодка обыт :атель «IMPULSE» (прототип м/и «KLON PIV», плата спаяна, самоопр. катушек)		NM8044	импульсный металлойск. «кощей-эйм» с жук дисплеем (олок). глуойна 1,3-эм	
	атель «пигосэе» (прототип м/и «ксом гту», плата спаяна, самоопр. катушек) пизация SEA G12 (базовый блок+2 беспр. датч+2 брелока+сирена+блок пит.)		DK015	Пинпоинтер (целеуказатель). (Для точного обнаруж мелких предм в грунте 25-180мм.)	
	иозация од А Ст2 (озобый олок+2 оеспр. дат++2 орелока+сирена+олок пит.) 10й магнито-контактный датчик для SEA G12		DK013	Металлоискат. BM8043 «Кощей-18М» в сборе-блок, штанга, АКБ, печ. датч (гар.12 мес.)	
	ой датчик движения для SEA G12		DK025/1	Пластиковый корпус катушки для ВМ8041- 44 с кроншт., гермовводом и шпильками .	
	юй датчик разбития стекла с адаптером для SEA G12		DK020/1	Глубинный датчик-катушки для бикосчт- 44 с кроншт., гермовводом и штильками .	
	иой датчик разоития стекла с адаптером для ЗЕА GT2		DK033	Кольцевая катушка для ВМ8043 «КОЩЕЙ-18М» (готовое устройство)	
	для SEA G12		DK034 DK036	Катушка DD30 для BM8043 «КОЩЕЙ-18М» (гот. устройство диаметр 19,5 см. для монет)	
	гдия ЗЕА 012 (тафон» (Виброаккустический аппарат для лечения различных заболеваний)		КІТ-штанга	Штанга телескопическая для металлоискателя (0,6-1,3м) с подлокотником (вес 350гр.)	
	ттафон» (омороаккустический аппарат для лечения различных заоолевании) Отный пьезоизлучатель		ВМ8049	Включатель освещения с дистанционным управлением от телевиз. пульта (нагр.150 Вт)	
	отный пьезоизлучатель й переключатель на SMD (220B, 800Bт., регулир. порог сраб.) гот. блок		BM8049M	Включатель освещения с дистанционным управлением от телевиз. пулыта (нагр. 130 вт) Включатель освещения с дистанционным управлением до 1,5 кВт от любого пульта ДУ	
	и переключатель на эмір (2205, осовт., регулир, порог срас., гот. слок		BM8050	Переходник USB в COM (интерфейс: USB1.1, USB2.0.)	
	й регулируемый стабилизатор напряжения 1.230В/ЗА (готовый блок)		BM8051	Переходник USB-UART адаптер (готовое устройство)	
	и регулируемый стаоилизатор напряжения 1,2356/3A (готовый олок) аптер с регулируемым выходным напряжением 1,515В/1А (гот. блок)		BM8060	Бытовая ч/б видеокамера-глазок (с ИК диапазоном, матрица ССD 1/3, разъемы RCA) .	
	H4 22 Вт (TDA2005) с радиатором		BM8079D	Источник бесперебойного питания 12В/0.4А	
	лощности 220В/ЗкВт		BM9009	Внутрисхемный программатор AVR микроконтроллеров (LPT-адаптер)	
	ный барьер 50 м		BM9010	USB внутрисхемный программатор AVR	
	ный усилитель (готовый блок)		BM9213	Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB	
	ыный элемент (готовый блок)		BM9215	Универсальный автомооильный адаптер к-с-линии озв Универсальный программатор (базовый блок) (готовый блок)	
	кЗ час/300Вт (готовый блок)		BM9221	Устройство для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card PCI	
	иощности 500 Вт/220В		BM9222	Устройство для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card LCD	
	лощности 1000 Вт/220В		BM9225	Видео-регистратор (РС плата для цифр.сист. видеонабл. на 4 канала -до 24 видеокамер)	
	иощности 2500 Вт/220В		BM9230	DMX контроллер (3-х канальный с дисплеем, 12-30B, 0,35/0,7/1A)	
	управления насосом (готовый блок)		MA601A	Зарядное устройство для цифровых устр-в miniUSB,3 в 1 (с резервным АКБ 550мА)	
	управления насосом (готовыя олок) ий таймер 1180 мин/сек/220B/200Вт		MA802	РІВ детектор движения (крепление стена/потолок). Готовое устр-во	
	вольтметр (готовый блок)		MA901	USB-FM радио с пультом ДУ	
	счетчик (подсчет кол-ва посетителей, товара и пр.) (готовый блок)		MA1238B	Электронный бейджик (8 разных цветов свечения)	
	жения с звуковым сигналом (зона дейсвия до 7м.) (готовый блок)		MA3401	Автономная GSM сигнализация	
	игнализация (5 независимых зон) (готовый блок)		MA9213	Универсальный автомобильный ОВD-II сканер (ELM 327)	
•	цифровое (-20+ 100С)нагр. 500Вт, точность 0,1С (готовый блок)		MK035	Ультразвуковой модуль для отпуг. грызунов (готовое устройство для помещ. 30-50м)	
	жения с фотодиодом (сумеречным переключ) (готовый блок)		MK041	Сигнализатор осадков (датчик дождя, 12В) (модуль)	
	часы с таймером (10 программ) (готовый блок)		MK063	Универсальный усилитель НЧ 3,5 В (модуль)	
	лощности 12/24В 30А(готовый блок)		MK067	Модуль регулировки мошности переменного напряжения 1200Вт/220В	
	часы-секундомер-таймер (готовый блок)		MK071	Регулятор мощности 2600 Вт/220В(модуль)	
	контроллер температуры с жк диспл. (гот. блок 0-99°, нагрузка 220В 1А)		MK072	Универсальный усилитель НЧ 18 Вт (модуль)	
	плавного включения ламп накаливания 220В/800Вт. 5 сек.		MK075	Универсальный ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов (автономный модуль)	
	JSB-термометр MP707. (Подкл. до 32 датч, 2 независ канала упр. нагузками)		MK080	Отпугиватель подземных грызунов «Антикрот» (радиус возд. 20м 10 соток)	
	144 4x40 Вт (ТDA7386, авто, готовый блок)		MK084	Универсальный усилитель НЧ 12 Вт (модуль)	
	модуль) НЧ 100 Вт (ТDA7294, готовый блок)		MK107	Стац. ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов (модуль без п/и)	
	модуль) НЧ 70 Вт (ТDA1562, авто), (готовый блок)		MK113A	Таймер 2сек23минуты (модуль)	
	НЧ 2x40 Вт (TDA8560Q/TDA8563Q)		MK148	Модуль защиты аккумуляторной батареи 12В	
	модуль) НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок)		MK153	Индикатор микроволновых излучений (готовый модуль)	
	тоусилитель мостовой 4х77 Вт (ТDA7560, авто) готовый блок		MK171	Регулятор мощности (9-28В, 500Вт, 10А) для электродвигат, ламп накал., и пр. (модуль)	
	й микрофонный усилитель (готовый блок)		MK173	Блок управления поливом огорода (с измерителем влажности грунта) (модуль)	
	ій ревербератор (эффект «Эхо»/ «Объемный звук»)		MK180	USB-EDGE модем + гарнитура. Для подключ. ПК к Интернету через телеф. SIM-карту .	
	усилитель D-класса мощностью 315 Вт		MK303	Сотовый стационарный телефон стандарта GSM (готовое изделие)	
	усилитель D-класса мощностью 315 Вт с цифровым процессором звука		MK308	Программируемое устр-во управления шаговым двигателем (модуль)	
	ый звуковой усилитель (2х210Вт) D-класса с возм. расширения до 6 каналов		MK317	Программируемый модуль 4-канального ДУ 433 МГц	
	ический темброблок (202000 Гц; Rвх>30 кОм, Rвых=20 Ом)		MK319	Модуль защиты от накипи	
	рильтр НЧ для сабвуфера (готовый блок)		MK321	Модуль предусилителя 10 Гц100 кГц	
	ереофонич. регулир. усилитель с балансными входами 2-х канальный		MK324	Программируемый модуль 4-канального ДУ 433 МГц	
	атель напряжения 24B-12B (вх.20-30B; вых.12-13B, 10A) (готовый блок)			д. Дополнительный пульт для МК324	
	н. устройство доступа для магнитных и соленоидных э/замков (+5 ключей)			м. Дополнительный приемник для МК324	
	вня воды		MK330	Модуль исполнительного устройства для систем ДУ МК317/МК324	
	0150 (готовый блок)		MK331	Радиоуправляемое реле 433 МГц (220 В/2,5 А) (модуль)	
	ркости ламп накаливания 12 B/50 A		MK333	Программируемый 1-канал. модуль радиоуправляемого реле 433 МГц (220 В/7 А)	
	ый модуль		MK342	Электронный сторож (на основе фотодатчика)	
	одиодная 150 люмен (потребление ЗВт)		MK343	Двухканальный дистанционный радиовыключатель 433 МГц (220В/2Х300Вт)	

62



MK344	Двухканальный плавный регулятор яркости (220В/300Вт, 433МГц. коммутатор+ДУ)	395	MT5060	Автономный светильник на светодиодах с датчиком движения	.155
MK353	Универсальный отпугиват. грызунов «Торнадо-М-7» (пл. возд. до 200 кв.м.)	345	MT6021	Влагогрязезащитный динамик. (герметич. короб для МР-3 плееров)	
MK355	Отпугиватель крыс и мышей. Ультразвук. стационарное устройство. (пл. возд. до 100м)	285	MT6022	Оптическая мышь на палец (надевается на указательный палец - для ПК и ноутбуков)	.125
MK356	Отпугиватель крыс и мышей (автономный (автомобильный - 12в), пл. возд. до 80 кв.м.) .		MT6030	Вибродинамик (ЗВт, 60дБ с USB адаптером и ист пит.)	
MK8044	Универс. импульсн металлоискатель «Кощей 5ИМ» (полный набор в футляре-рюкзаке)		MT6034	Светодиодная фитолампа для подсветки домашних растений	
MP101	Процессор управления светом в салоне автомобиля (плавн. вкл, задержка и пр.)		MT6050	МРЗ-плеер 2 Гб на солнечной батарее (MP3, WMA)	
MP301F	Регулятор мощности 30A, +830В		MT6080	Цифровая авторучка (пишите и рисуйте от руки в память ПК - более 100 листов A4)	
MP302F MP303F	Регулятор мощности 50A, +830B		MT8030	Автоматическая защита компьютера от любопытных коллег (блокировка при дист. 2м)	
MP304F	Модуль реле на 1 канал (500Вт)		MT8045	Мобильная защита от непрошенных гостей (автономная ИК сигнализ. пр-перед. до 20м.)	
MP305F	Таймер 15 сек10 мин/500Вт		MT8055	Сигнализация утечки газа. (с цифр. индикатором уровня утечки газа и звук. оповещ.)	
MP306F	Регулятор мощности 1,5A, 512В		MT9000	Квартирная SMS-сигнализация (блок+ 2 беспр. датч на откр., темп., протечку, утеч. газа)	
MP309	Блок 4-х канального АЦП		MT9002 NT801/2	Многофункциональный беспроводной датчик для МТ9000 (открытие, темпер, протечки)	
MP324	Модуль 4-х канального ДУ 433 МГц (приемник-передатчик, 5-12В, 30м)		NT1217	Электронный идентификатор (5 электронных ключей+1 приемник считыватель)	
МР324/пер	Пульт для модуля 4-х канального ДУ 433 МР324, МР326, МР325	80		тифровой олок обраб. сигн. для саовуф. канала. Аудиопроцессор 2.1 (стерео+саовуф)	
MP325	Модуль дистанционного управления 433 МГц (кнопки/триггер, два реле)		NKOO5/B KOL	лусе сумеречный переключатель с корпусом Регулируемый источник питания 012 В/0,8 А	
MP326	Модуль дистанционного управления 433 МГц (кнопки/триггер, четыре реле)	300	NK037	Регулируемый источник питания 1,230 В/4 А	
MP501F	Цифровой счетчик с возможн. подкл. индикат. большого разм. (зн. 0-9999, до 14см)	295	NK037 NK037M	Импульсный регулируемый стабилизатор напряжения 1.237В/3.ОА	
MP503	Двухканальный термометр с анимированным светодиодным индикатором 5х7 (блок)	165	NK057W	Усилитель НЧ 22 Вт (TDA2005, мост)	
MP507	Вольтметр -10+15В		NK083	Инфракрасный барьер 50 м	
MP508	Вольтметр ±100 В		NK092	Инфракрасный прожектор	
MP701	Релейный блок коммутации (4 канала)		NK134	Электронный стетоскоп (МСЗ4119Р) (автомобильный и пр.)	
MP707	Цифровой USB-термометр MP707. (подкл. до 32 датч, 2 независ канала упр. нагрузками) .		NK140	Мостовой усилитель НЧ 200 Вт(TDA2030+по паре КТ818 и КТ819 в каждом плече)	
MP707R	Цифровой USB-термометр/термостат. (подкл. до 32 термодатч, 2 независ кан упр. нагр)		NK146	Исполнительный элемент 12В	
MP708	USB-ИК приемник MP708 (блок+пульт ДУ)		NK292	Ионизатор воздуха	
MP709	USB-реле с управлением через интернет		NK294	6-канальная цветомузыкальная приставка	
MP800A	Блок управления УМЗЧ с обычным потенциометром и цифровым дисплеем		NK300	Лазерный световой эффект	
MP800D	Блок управления УМЗЧ с цифровым потенциометром и цифровым дисплеем		NK314	Детектор лжи	
MP903	Цифровой стереофонический УКВ/FM тюнер с пультом ДУ(65-108 МГц)		NK316	Ультразвуковой отпугиватель грызунов	
MP910 MP911	Брелок для систем ДУ 433МГц со сдвигающейся защитной крышкой 12В		NM1041	Регулятор мощности 650 Вт/220 В	98
MP913	Приемник ДУ 433 МГц (кнопка, 2 реле) для пульта МР910		NM1042	Терморегулятор с малым уровнем помех	.105
MP1089	Встраеваемый цифровой FM-приемник. (готовый модуль)		NM1112	Светодиодная лента (1 метр, 60 светод., 9-14 В) 4 вида -синяя, красная, белая, желтая	
MP1115	Цифровой усилитель D-класса 15 Вт. Проект «Китайский синдром» (восточная сторона) .	•	NM2034	Усилитель НЧ 70 Вт TDA1562 (автомобильный)	.148
MP1181DI	Многофункциональный USB-MP3/WMA плеер		NM2042	Усилитель 140 Вт ТDA7293	.144
MP1181DIF	Многофункциональный USB-MP3/WMA плеер с FM-приёмником		NM2044	Усилитель НЧ 2x22 Вт (TA8210AH/AL, авто)	.100
MP1203	Модуль усилителя 2x2 Вт с питанием от USB (LN4088)		NM2051	Двухканальный микрофонный усилитель	52
MP1205	Цифровой индикатор спектра звукового сигнала (10 - полос)		NM2061	Электронный ревербератор	.169
MP1215	Цифровой усилитель D-класса мощностью 2х15 Вт. Проект «Китайский синдром»		NM2112	Блок регулировки тембра и громкости (стерео)	.125
MP1225	Цифровой усилитель D-класса мощностью 2x25 Вт (ТРА3123)		NM2115	Активный фильтр НЧ для сабвуфера	70
MP1229	Предварительный усилитель-темброблок с микроконтролл. еправл. и ЖКИ (ТDA7313)		NM2116	Активный 3-полосный фильтр	79
MP1230	Аудиорегулятор 1 канал	210	NM2117	Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала	97
MP1233	Высококачественный предварит. усилитель-темброблок. 4-канала, ЖКИ, ДУ (ТDA7313) .	198	NM2118	Предварительный стереофон. регул. усилитель с балансом	70
MP1251	Цифровой 5.1 Dolbi Digital AC-3, Dolbi Pro Logik, DTS аудио декодер (ресивер)	595	NM3101	Автомобильный антенный усилитель	
MP1252	Домашний кинотеатр. Аналог и цифр вх/вых 5.1, ДУ. Темброблок. Dolbi Digital DTS, PCM .	995	NM4011	Мини-таймер 130 с	45
MP2103DI	Встраиваемый BLUETOOTH/USB/SD-MP3/WMA плеер		NM4012	Датчик уровня воды	
MP2103DIF	Мультимедийная микросистема MP3/WMA/FM/BLUET00TH		NM4013	Сенсорный выключатель	
MP2151	Hi-Fi. Цифровой усилитель D - класс , 2 x 300 Вт 1 x 600 Вт (мост)		NM4021	Таймер на микроконтроллере 199 мин	
MP2201	Hi-Fi. Цифровой усилитель D - класс. 2 x 400 Bt 1 x 800 Bt (мост)		NM4022	Термореле 0150 С	
MP2281	Hi-Fi. Цифровой усилитель D - класс, 2 x 530 Вт 1 x 1060 Вт (мост)		NM4411	4-канальное исполнительное устройство (блок реле)	
MP2503	Встраиваемый USB-MP3/WMA плеер (блок)		NM4412	8-канальное исполнительное устройство (блок реле)	
MP2503RL MP2603DI	Встраиваемый USB-MP3/WMA плеер с пультом ДУ и ЖК дисплеем (блок)		NM4511	Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А	
MP2606	Встраиваемый USB-MP3 плеер с ЖК дисплеем		NM6013	Автоматический включатель освещения на базе датчика движения	
MP2803DI	Встраиваемый USB-MP3/WMA плеер с пультом ДУ и ЖК дисплеем (блок)		NM8031	Тестер для проверки строчных трансформаторов	
MP2866	Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы/будильник, LED дисплей		NM8032 NM8036	Прибор для проверки ESR качества электролитич. конденсаторов	
MP2896	Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы/будильник, LED дисплей			4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы Пластик, корпус для катушек металлоиск, 8041-44 с кроншт., гермевв, и шпильками	
MP2902	Цветной монитор 2,5 дюйма		NM8043		
MP2904	Цветной 4' TFT-LCD модуль разрешением 320 x 240 с видеоконтроллером		NM8044	Печатный датчик-катушка включая кабель, разъемы и гермеввод для ВМ8043	
MP2905	Цветной 5,6' TFT-LCD модуль разрешением 320 x 240 с видеоконтроллером		NM9211	Программатор для контроллеров АТ89S/9OS фирмы АТМEL	
MP2907	Цветной 7' TFT-LCD модуль разрешением 480 x 240 с вид-м	440	NM9211	Универсальный адаптер для сотовых телефонов (подкл. к ПК)	
MP2907M	Цветной 7' TFT-LCD видеорегистратор с разрешением 800 x 480 модуль (4 Гб)	695	NM9213	Адаптер К-L-линии (для авто с инжекторным двигателем)	
MP29035	Цветной 3.5' TFT-LCD модуль разрешением 320 x 240 с видеоконтроллером	440	NM9214	ИК-управление для ПК	
MP29035M	Цветной 3,5' TFT-LCD видеорегистратор с разрешением 800 x 480 модуль (4 Гб)		NM9215	Универсальный программатор (базовый блок)	
MP3100	Датчик движения (для управл. освещ. порог 150 люкс)		NM9216.1	Плата-адаптер для универс. программатора NM9215 (микроконтр-ра ATMEL)	
MP3503I	Микросистема - USB-MP3/WMA плеер с пультом ДУ		NM9216.2	Плата-адаптер для ун. прогр. NM9215 (для микроконтроллера PIC)	
	В Микросистема - FM-тюнер, USB-MP3/WMA плеер, темброблок, пульт ДУ		NM9216.3	Плата-адаптер для ун. прогр. NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx)	
MP3503DFI	Микросистема - USB-MP3/WMA плеер, темброблок, пульт ДУ		NM9216.4	Плата-адаптер для ун. прогр. NM9215 (адаптер I2C-Bus EEPROM)	
MP9744 MT1001	Цифровой усилитель D-класса мощностью 2x20 Вт. (20-20000 Гц, +414B)		NM9216.5	Плад. для NM9215 (ад. EEPROM SDE2560, NVM3060 и SPI25xxx)	
MT1010	Гибкая видеокамера-эндоскоп + кейс (1/6 VGA CMOS: 680x480 pix, 6 смбеск., 30 к/сек.)		NM9217	Устройство защиты компьютерных сетей (BNC)	65
MT1010	тиокая видеокамера-эндоскоп + кеис (1/6 VGA CINOS: 680X480 ріх, 6 смоеск., 30 к/сек.)		NM9218	Устройство защиты компьютерных сетей (UTP)	
MT1020	Звуковой информатор с датчиком движения (автономное устр-во, дальн. Зм., длит. 10с.)		NM9221	Устройство для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card PCI	
MT1040	Охранник зрения и осанки (устр-во устан. на монитор и подкл. через USB-порт)		NT324LED	Контроллер RGB световых лент (для совместной работы с ДУ MP324)	
MT1060	Анализатор детского плача. (голоден,хочу спать,стресс,раздражен,скучаю)+темп. влажн		NT800	Аккумулятор 12В/1,3Ач	
MT1070	Брелок антистатик (прибор для снятия статического напряжения с LCD-дисплеем)		NF192	3-канальная цветомузыкальная приставка 2400 Вт/220 В	
MT1080	USB-ионизатор воздуха (в виде флэшки, плотн. анионов 1 млн/см ³ , вес 22г. гот. устр-во)		NF235	Сумеречный переключатель 12 В	
MT1081	USB-ароматизатор воздуха (в виде флэшки, вес 22г. гот. устр-во)		NF245	Регулятор мощности 500 Вт/220 В	
MT2010	Антисон (устройство для автомобилистов, крепление на ухе)		NF246	Регулятор мощности 1000 Вт/220 В	
MT3031	Возвращатель 5 «целей», модель для путешествий (брелок с GPS модулем и жк диспл) .		NF247	Регулятор мощности 2500 Вт/220 В	
MT3032	Возвращатель «Актив» (12 маршрутов, 500 точек, 130гр., с GPS модулем и жк диспл)		NF250	Устройство управления насосом	
MT4011	Измеритель мощности и контроля качества электроэнергии с ЖК дисплеем		NF251	Циклический таймер 1180 мин/сек/220B/200Вт	
MT4012	Тройник «220B+2 USB» (Для зарядки USB-девайсов от сети 220B.		NF404	Цифровой вольтметр Усилитель НЧ 100 Вт	
MT4013	Цифровой термометр с жк дисплеем для душа (проточный с насадкой но шланг) 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2		NF406 NF407		
MT4020	Электронный безмен с ж/к дисплеем. Измеряемый вес 0-5 кг., точность 10г. Вес 42г		NF407 NF408	Электронный термометр со светодиодной индикацией (для экспресс-оценки)	
MT4025	Весы-безмен для багажа с жк дисплеем. Измеряемый вес 0-50кг. Вес 120г.		NF400 NF409	цифровой счетчик (подсчет кол-ва посетителей, товара и пр.)	
MT4060 MT4075	Электронный шагомер (фитнес-шагомер) с ж/к дисплеем		NF409 NF410	датчик движения с звуковым сигналом (зона деисвия до /м.) Стереоусилитель НЧ 2х1 Вт. (TDA2822M)	
MT4075	кухонный таимер-магнит с ж/к дисплеем (с выоором олюд и звуковым сигналом)		NF441	Детектор приближения на ИК лучах (530см., нагр. до 1000 Вт)	
MT5001	Сверкающая рюмка-стакан (включ. подсветки при налич жидк.) 4 цв кр.ж.з.синий, 60 мл.		NF451	Охранная система на ИК лучах (барьер сраб. до 7 метров, подключ. нагрузка до 500 Вт)	
MT5001	Сверкающая рюмка-стакан (включ. подсветки при налич жидк.) 4 цв кр.ж.,з.,инии, оо ил		NF491	Отпугиватель крыс, насекомых и тараканов + корпус с п/и	
MT5002	Гибкая светод. лампа-фонарь с магнитами (для часовых мастерских и радиомонтажн.) .		NF492	Бесконтактный детектор переменного напряжения	
		•	-		

Цены указаны в грн.

Альтернативные источники энергии. Практические конструкции по использованию энергии солнца, воды, земли, биомассы. Нит, Германович А., 2011г, 320с.

Сборник лучших публикаций журнала «Электрик». Инженерные решения + CD с журналами за 10 лет.
Бытовые и актомобильные конфициционеры. Монтаж, чстановка, эксплуатация. Брошюра
Металлоискатели, конструкции. Мастерская радиолюбителя. Брошюра
ОБМ сигнализации из старой мобилки. (Простые конструкции без программаторов). Брошюра
Трежфазный электродвитатель в однофазной сети. Способы подключения. Брошюра
Изготовление бензина из воды и бытового газа. Конструкция и описание устройства. Брошюра
Изготовление бензина из воды и бытового газа. Конструкция и описание устройства. Брошюра
Изготовление бензина из воды и бытового газа. Конструкция и описание устройства. Брошюра
Изготовление бензина из воды и бытового газа. Конструкция и описание устройства. Брошюра
Изготовление подмения с решения в подмения в подмения и законструкции
Домашний практик. Сварочный полуавтомат. Брошюра - схемы, конструкции. 2010г.
Оханные и пожалые всигельна сигнализации. Бошюра - схемым, конструкции. 2010г. 25 лучших программ для работы с жестким диском. Форматирование, восстан, поврежд, данных и пр. Ни 150 полезных программ для Вас и вашего компьютера. Будрия А, НиТ. 2012г., 256е. Англо-русский словарь-справочник для польз. ПК, ноутбуков, планшетных компьютеров. НиТ.2011г, 304с. Бесплатные антивирусы 6 бесплатное использование платных антивирусы 6 Неголатное использование платных антивирусы. Неголатное использование платных антивирусы. В Негользование платных антивирусы. В Негользование. Самоучитель Все для работы с жестким диском, файлами и данными. Полное руков. + DVD. НиТ.416с. + DVD Глюки, сбои и ошибки компьютера. Решемя проблемы сами, Просто е олжомом. НиТ, 2012г., 240с. Домашний фото/видеоальбом на DVD. Богданов М.В., НиТ, 2008г., 160с. 60.00 **50.00** 60.00 59.00 118.00 85.00 **40.00** 25.00 20.00 20.00 20.00 25.00 29.00 30.00 Домашний фото/видеоальбом на DVD. Богданов М.В., НиТ, 2008г., 160с.

Железо 2011. Путеводитель по компьютерным устр-вам и комплектующим. Казимов А., 2011г., НиТ, 400с.

Защита компьютера от вирусов (книга + видеокурс на DVD). В.Вулф, НиТ,160с.+ DVD

Золотая сборная операционных систем на вашем ПК. Как установить 25 систем на одном ПК + сD

Интернет. Поломе руководствся Книга + DVD се видеоуроками и программами. НиТ, 2012г., 560е + DVD

Как это делается на компьютере?! Практич- справ. для начинающих и не только вкл. Wind 7,2010г., 320с.

Как заказать сайт. Практическое руководство для наченающих и не только вкл. Wind 7,2010г., 320с.

Как заказать сайт. Практическое руководство для непрофессионалов. НиТ, 2012г., 192с.

Как пользоваться компьютером. Краткий усте с видеоурокомим на CD. Самоучитель. Лобанов, 2011г.

Как восстановить файлы и данные с жесткого диска, флешки, поврежденных СО/DVD, 2009г., 256с. + DVI

Как восстановить файлы и данные с жесткого диска, флешки, поврежденных СО/DVD, 2009г., 256с. + DVI 100.00 58.00 115.00 25.00 25.00 Охранные и пожарные системы сигнализации. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г Окранные и пожарные системы сигнализации. Брошнора - схемы, конструкции, zutur.

Лектрошокеры. Брошнора - схемы, конструкции, z0t1г.

Самодельный микроппазменный сварочный аппарат. Брошнора - схемы, конструкции, 20t0г.

Самодельный электростатический воздухоочиститель. Брошнора - схемы, конструкции, 20t0г.

Самодельный электростатический воздухоочиститель. Брошнора - схемы, конструкции, 20t0г.

Самодельные установки для промывки инжекторных систем. Брошнора - схемы, конструкции, 20t0г.

Самодельная установка для изотовления лекобетона. Брошнора - схемы, конструкции, 20t0г.

Самодельная установка для изотовления лекобетона. Брошнора - схемы, конструкция, 20t0г.

Самодельная установка системы безинеримонного отопления. Брошнора, конструкция, 20t0г. 125.00 29.00 75.00 75.00 89.00 98.00 Как восстановить файлы и данные с жесткого диска, флешки, поврежденных CDIVVD, 2009г., 256с. + DVD Компьютер. Полное руководство. Книга+игровой DVD (полее 50 игр). Антоненко, 2011г., 560сгр. + DVD Компьютер, лаж женщик. Саммучитель + DVD. Соколянская, НиТ, 2012г., 386с. + DVD Компьютер инструкция по применения для начинающих. Книга + DVD с видеокурсами и прогр., 2010г., НиТ Компьютер инструкция по применения для начинающих. Книга + DVD с видеокурсами и прогр., 2010г., НиТ Компьютер инструкция по применения для начинающих. Книга + DVD с видеокурсами и прогр., 2010г., НиТ Компьютер и Компьютер и Компьютер для женщин. Трубникова Н, НиТ, 2012г., 358с.
Полезный компьютер для ваших родителей. НиТ, 2012, 336с.
Реестр Windows 7. Кинга готовых рецептов. Самоучитель. НиТ, 2011г., 224с.
Сайт на 1-Съттрикс: создание, поддержка и продвижение. Базовое практич. руков-во. Расторгуев, 2012г.
Самоучитель Интернет. Лагирнов А, НиТ, 2010г., изде-2 с-, 224с.
Самоучитель Интернет. Лагирнов А, НиТ, 2010г., изде-2 с-, 224с.
Самоучитель Linux. Установка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование. Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование. Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование. Пихомиров. НиТ, 2010, 366с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель Linux. Становка, настройка, использование, Тихомиров. НиТ, 2010, 304с.
Самоучитель на практементов на п 25.00 115.00 25.00 29.00 85.00 100 00 самодывная установка системы семянерционного отопления. Брошира, конструк Самодельная лечь на жидком топливы. Брошора, конструкция, 2010г. Самодельная печь на жидком топливс. Брошора, конструкция, 2010г. Печи для бани. В помощь домашнему мастеру. Конструкции, проекты. Брошюра Системы современного отопления. Теплогенераторы, газовые камины. Брошюра 25.00 69.00 95.00 25.00 75.00 Теплицы, парники. Проекты и технология строительства. Брошюра. Установка сантехники в загороднем доме и квартире. В помощь домашнему мастеру. Брошюра 25.00 85.00 **100.00** 25.00 Установка сантехники в загороднем доме и квартире. В помощь домашнему мастеру, Брошюра. Зкономное строительство загородного дома. Расчеты, выбор оптимальных вариантов. Брошюра. Электронный аппарат из компьютерного блока питания. Брошюра - схема, конструкция, 2010г. Сварочный инвертор - это просто. В помощь домашнему мастеру. Брошюра -схемы, конструкции, 2008г. Краткий справочник сварицика. Корякин-Черняк, НиТ, 2010г., 288с. 25.00 120.00 59.00 80.00 57.00 самоучитель полезных программ для ноутбука + VDI. Рукянцев А., 448с. + DVD
Суперфлешка.150 лучших программ, игр и утилит, работающих прямо с флешки. 2009г.252с. + CD с прогр.
Суперфлешка.150 лучших программ, игр и утилит, работающих прямо с флешки. 2009г.252с. + CD с прогр.
Суперфлешка.150 лучших программ, игр и утилит, работающих прямо с флешки. 2009г.252с. + CD с прогр.
Суперфлешка.150 лучших программ, игр и утилит, работающих лежно с флешки. 2009г.252с. + CD с прогр.
Суперкомпьючтель работът в Интернете. Все самое интересное, полезное и нужное... HиT, 2012г., 560с.
Фотошогичк. Самоуч. Adobs Photoshop CS3 на практике. Обраб, фотомонтаж и фотоприколы. HиT, 224с.
Excel 2010. Пошаговый самоучитель + справочник пользователя. Серогородский, HuT, 2011г., 400с.
Цифровее фото, видео, зудио. Практич. - самоучитель с Сототрице Bild. HuT, 2009г., 346с.-DVD
MATLAB. Самоучитель. Практический подход. HuT, 2012г., 448с.
Windows 7 с обновлениями 2012. Все об использования и настройках. Самоучитель. 2-е изд. Ковтанок А., МК., 304с
Windows 7 с обновлениями 2012. Все об использование. Просто о сложном. Кузнецов Н.А., HuT, 234с.
Windows 7 с обновлениями 2012. Все об использование. Просто о сложном. Кузнецов Н.А., HuT, 234с.
Windows 7 с обновлениями 2012. Все об использование. Просто о сложном. Кузнецов Н.А., HuT, 234с.
Windows Vista. Установка, настройка, использование. Просто о сложном. Кузнецов Н.А., HuT, 234с.
Иполное руководство 2012. Windows 7. Кинга - DVD с обновле2012, видеоур. гаджетами и прогр. 2012г.
AutoCAD 2011. Кинга-риск с библиотеками, шрифтами, форматками и видеооряму, КАРАОКЕ. 256с. + DVC
ADOBE Photoshop CSS. Официальная русская версия. Кинга - нучебный курс + цв. вклейки. HuT, 448с., 2012г.
Photoshop CSS. Официальная русская версия. Кинга - нучебный курс + цв. вклейки. HuT, 448с., 2012г.
AutoCAD 2011. Кинга-риск с библиотеками, шрифтами, форматками и видеоорямами. HuT, 202с.
Hobavok. Сво Сомарание и редактирование тексповых уокументов., 2010г., HuT, 192с.
Hobavok. Word 2010. создание и редактирование текстовых краткии справочник сварщика. коряжин-черняк, ни I, 2010г., 200с.
Справочник по современным аетосигнализациям том 1 и том 2. Корякин-Черняк, 2009г., по 320с.
Самоучитель по установке систем защиты автомобиля от угона. Найман В.С., Нит. 384с.
Содержание драгоценных металлов в компонентах радиоэлектронной аппаратуры. Справочник, 208с.
Вся радиоэлектроника Украины 2012. Каталог. К.Радиоаматор, 2011г., 80 с.А4
Мастер КИТ. Электронные наборы, блоки и модули. Олисание и хар-ки. Каталог 2010г. Бумажная версия.
Собери сам 55 лектронные устройств из наборов. «МАСТЕР КИТ». Схямы для самостоятельной сборки., 272с.
Импульсные источники питания от А до Z. (+ CD). Санджай Маникатала, 2008г., МК, 256с. по 45.00 39.00 92.00 105 00 35.00 49.00 94.00 60.00 импульсные источники питания от а до 2. (+ сы). Санджаи маникатала, 2006г., мкг., 256с. Источники питания. Расчет и конструирование. Мартин Браун., МК-Пресс, 2007г., 288с. Источники питания. Расчет и конструирование. Мартин Браун., МК-Пресс, 2007г., 288с. Современные источники питания ПК и периферии. Полное руководство. Кучеров Д., Нит, 2007г., 346с.+CD Активные SMD-компоненты. Маркировка, характеристики, замена. Турута Е.о., Нит, 2006г., 542с. Энциклопедия радиолюбителя. Современная элементная база. Шмаков, НиТ, 2-е изд-е, 384с., 2012г. **55.00** 54.00 69.00 175.00 40.00 115.00 105.00 125.00 Элциклипиедии радиолиоми ели. Сизрешенная элемен ная оваза. шмакив, пит. 2-е изде-, 304к., Со 12т. Справочник по цветовой, кодовой маркировсем в взаимозаменяемости элементов - цв. вклейжи 2010г, 320с. Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD от А до Z. Том 1, (А... М), изд. 4 дол. 816с. Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды 0... 9. Справочник. Изд. 4-е переработанное и доп., 664с. Транзисторы. Справочник. Том 1, т. Z. Турута Е. Ф., НиТ, по 538с. Транзисторы в SMD исполнении. Справочник. Авраменко А.Ф., Т.1, т. 2 МК-Пресс., 544с.+640с. Мощные транзисторы для телевизоров и мониторов. Справочник. НиТ, 444с. Мощные транзисторы для телевизоров и мониторов. Справочник. НиТ, 444с. 88.00 145.00 68.00 100.00 100.00 100.00 no 95.00 no 55.00 50.00 149.00 179.00 Мощные транзисторы для телевизоров и мониторов. Справочник. Нит. 444с.
Микропсорное управление телевизорам. Виноградов А.В., НиТ, 144с.
Микропсомы для СО-проигрователей. Сервосистемы. Справочник. НиТ, 268с.
5000 современных микроском МИНЧ и их амалоги. Справочник. Трурта Е. Ф., НиТ, 560с.
Электроника. Микроконтроллеры для начинающих Хофмани М., БХВ, 2010г., 304с.
Измерение, управление и регулирование с помощью АVR микроконтролл. В. Трамперт, 2006г., 208с.+CD
Измерение, управление и регулирование с помощью РС микроконтроллеров. Д. Кохц. МК, 2006г., 302с.+CD 25.00 38.00 105.00 125.00 30.00 30.00 45.00 Измерение, управление и регулирование с помощью АУР микроконтролля В. Трамперт, 2006г., 206с. +CD Измерение, управление и регулирование с помощью Микроконтроллеров. Д. Кожц. Мк. 2006г., 302с. +CD Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Excel. Г. Беридт, 2008г., 256с.+CD Имкроконтроллеры. РГС и встроения в системы. Применение Ассемблера и С для РГС18. МК., 2010г. 752с. Микроконтроллеры АРМТ. Семейство LPC2000 компании Philips. Т. Мартин. М. Доряса, 240е.+CD Микроконтроллеры АРМТ. Семейство LPC2000 компании Philips. Т. Мартин. М. Доряса, 240е.+CD Микроконтроллеры АРМТ. В Семейства х51. Фрунзе А.В., М.:Сокидмен, 336с. А4 Микроконтроллеры АРМТ. В начинающ. Вихуальное проектиро, язык С, ассемблер + CD., МК,2010г. Проектирование интеллектуральных датчиков с помощью Містострів dPDF. К. Хадлстон.МК, 2008г. 320с.+CD Семейство микроконтроллеры. Проектирование и применению. К. Молел, 544с. Силовые полупроводниковые ключи. Семейства, хадактеристики, применение. К. МК.-196с., 304с. Силовые полупроводниковые ключи. Семейства, хадактеристики, применение. К. МС. Трес., 304с. Силовые полупроводниковые ключи. Семейства, хадактеристики, применение. М. Додека, 2006г., 384с. Ремонт. Программый ремонт сотовых телефоное Samsung и Motorola (более 220 моделей). Вып. 106,2008г., 184с. Злектуроная лаборатория на IBM РС. т.12. М.: Солов, 672с. - 640с.- СD
10 практических устройств на АУВ микроконтроллерах. Кравчение А., МК, 2011г., 416с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....Я.). Разаное М.Г., 2007г., 288с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....Я.). Разаное М.Г., 2007г., 208с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....Я.). Разаное М.Г., 2007г., 208с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....Я.). Разаное М.Г., 2007г., 208с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А....Я.). Разаное М.Г., 2007г., 208с.
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремо 59.00 50.00 69.00 40.00 165.00 145.00 55.00 55.00 55.00 65.00 68.00 65.00 56.00 58.00 55.00 55.00 55.00 50.00 25.00 55.00 55.00 DVD-R «Радио» Архия 1925-000 г.т. Все номера.

DVD-R «Моделист-конструктор» 1996-2009 г.т. Весь архив на 1 диске

DVD-R «Моделист-конструктор» 1996-2009 г.т. Весь архив на 1 диске

DVD-R «Юный техник» 1956-1989 г.т. Весь архив на 1 диске

DVD-R «Ремонт и сервис» 2005-2009 г.т. 65.00 55.00 по 90.00 55.00 55.00 DVD-R «Радиоаматор» 1994-2009г.: Все номера
DVD-R «Радиоаматор» 1994-2009г.: Все номера
DVD-R «Радиоаматор» 1994-2009г.: Все номера
DVD-R «Радиоаматор» 3 лектрик + Радиокомпоненты» 2008-2010г.г.
DVD-R «Ательно от да ор». К-РУКВ, Сн-Бъ. гродоские, спутниковые. Около 500 конструкций.
DVD-R «Большой справочник по транзисторам» Даташиты на 3200 позиций 55.00 55 00 28.00 105.00 55.00 DVD-R «Полный справочник по зарубежным транзисторам, диодам, микросхемам на 2011г. (0-9, A-Z)» 115.00 65.00 DVD-R «Энергетика, электротехника, автоматика». Сборник справочников и нормативных докул DVD-R «Электродвигатели от A до Я».

DVD-R «Практическая схемотехника. Более 2500 полезных схем на 1 диске» 120.00 65.00 55.00 **55.00** DVD-R «Радиоэлектроника и схемотехника от A до Я» DVD-R «Суперсборник схем, рекомендаций и техлитературы для радиолюбителя» 55.00 **55.00** Справочник дачного электрика. Всесонов В.В., НиТ, 2010г., 384с.

Справочник дачного электрика. Вессонов В.В., НиТ, 2010г., 384с.

Справочник дачного мастера: вода, газ, электричество, отопление, охрана и не только..., НиТ, 2010, 352с.

Зарубежные рехидентые радиотелефонь (SONY-SANYO, BELL, HITACHI, FUNAI и пр.), 176с. А4тсх.

Абонентские телефонные аппараты. Корякин-Черняк С.П., Изд. 5-е доп. и перераб., 368с.

Настольная книга разработчика роботов - С.D. Бишен О., МК, 2010г., 400с.

Металлюскатели своими румами. Как искать что бы найти монеты, украшения, клады. Корякин-Черняк Как собрать металлюскатели своими руками (Законструкции). Дубровский С.П., НиТ, 2010г., 256с.

Как собрать металлюскатели своими руками. Кобелев, НиТ, 2011г., 304с.

Как собрать шпионские штучки своими руками. Корякин-Черняк С.Л., НиТ, 2010г., 224с.

Как собрать антенны для связи, телевидения, МІ-П своими руками. Массорин, НиТ, 2010г., 224с.

Как собрать антенны для связи, телевидения, МІ-П своими руками. Массорин, НиТ, 2010г., 240с. + СВ.

Сательны. Практическое руководствс. Миллер А, НиТ, 2012г., 480с.

Спутниковое телевидение от А доЯ. Корякин-Черняк С., НиТ, 2010, 416с.

Знадиниковое телевидение от А доЯ. Корякин-Черняк С., НиТ, 2010, 416с.

Знадиниковое телевидение от А доЯ. Корякин-Черняк С., НиТ, 2010, 416с.

Знадиниковое телевидение в А доя. Корякин-Черняк С., НиТ, 2010, 416с.

Знадиниковое телевидения. Выбор, устан-настройка, работа, схемот. ремонт., 2010г., 416с. + СО Картирный вопрос. Домашняя электроссть, шпионские штучки, освещение, сварка и не только 2009г., 320с.

500 схем для радиолюбителей. Радиостанции и трансиверь. Семьян А.П., изд. 3-е перерас. и дополн., 412с.

500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями. Днишенко В.А., 460с.

500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями. Днишенко В.А., 460с.

500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями. Днишенко В.А., 460с. 75.00 DVD-R «Ремонт измерительной техники от А до Я». Схемы + инструкции DVD-R «Ремонт измерительной техники от А до Я». Схемы + инструкции DVD-R «Рыбалка, устройства для рыбалки, электроудочки». Схемы, инструкции DVD-R «УМНЧ, операционные усилители, аудиотехника». Схемы, инструкции, теория DVD-R «Сварка и сварочные аппараты. Технологии и конструкции.» 88.00 55 00 55.00 55.00 25.00 30.00 110.00 55.00 DVD-R - «Сварка и сварочные аппараты. Технопогии и конструкции.»

DVD-R - Сварка. Теория, практика, конструкции сварочных аппаратов»

DVD-R - «Собрание схем телефонов Велр, Siemens, Panasonic, Nokia - 1996-2010 г.в. (280 схем)

DVD-R - «Мониторы ICR, SAMSUNG» схемы и сервис мануалы

DVD-R - «Мониторы ACER, PHILIPS, PANASONIC, REC схемы и сервис мануалы

DVD-R - «Мониторы ACER, PHILIPS, PANASONIC, NEC схемы и сервис мануалы

DVD-R - «Телевизоры « SAMSUNG» схемом и оболуживание отечественных и зарубежных ТВ
DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1985-2009 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1991-2010 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1991-2010 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMPP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в.

DVD-R - «Телевизоры ICS, SAMP - Схемотехника, модели 1991-1991 г.в. 50.00 65.00 55.00 69.00 64.00 55.00 115.00 69.00 130.00 55.00 55.00 55.00 89.00 55.00 120.00 DVD-R «Телевизоры VESTEL, ERISSON» Схемотехника, модели 1985-2010 г.в.
DVD-R «LCD Телевизоры Samsung, Panasonic, Sharp» Схемотехника моделей 2002-2010г.в
DVD-R «Телевизоры «VJC, Kira» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.
DVD-R «Телевизоры «SONY» + аудиотехника. Схемотехника, модели 1990-2009 г.г. 55.00 35.00 DVD-R «Телевизоры» «SUNI "» - аудионельных демонельных, модели 1995-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» Блоки питания, прошивки, пульты управления на все ТВ» - модели 1985-2011 г.в.

DVD-R «Телевизоры» (-RUNDIG» Схемотехника, модели 1985-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» «GRUNDIG» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» БЕКО, REKORD, ROADSTAR» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» «RAINFORD, BEKC» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики. Кашкаров А.П., НиТ, 208с.
500 схем для радиолюбителей. Усилители мощности любительских радиостанций, 2008г., 248с.
500 схем для радиолюбителей. Современные передатчики. (1.8-430 МГц. "1.8, 68 УКВ, 170 Смем для радиолюбителей. Современные передатчики. (1.8-430 МГц. "1.8, 68 УКВ, 170 Смем для радиолюбителей. Современнае схемотехника в освещении. Эффективное электропитание люминесцентных ламп, светодноров, элементов «Униног дома». Давиденке А., НиТ, 2008г., 320с-кСО Шпиноское штучки или секреты тайной радиосвязи. Адаменко М., ДМК, 2010г., 155с.
Злектронные устройства для уюта и комфорта. Кашкаров А., 2010, ДМК, 254с., Электронные устройства для уюта и комфорта. Кашкаров А., 2010, ДМК, 254с., Злектронные устройства для уюта и комфорта. Кашкаров А., 2010, ДМК, 254с., Злектронные заукс дестрая ато просто Сделай сам. Авраменко 10 Ф., МК, 288с.
Искусство схемотехники. Просто о сложном. Таврилов А., НиТ, 2011г., 352с.
Искусство памповой схемотехники. Гаврилов А., НиТ, 2012г., 334с.
Искусство памповой схемотехники. Таврилов А., НиТ, 2012г., 334с.
Радиолюбительские конструкции усилителей и сабеуфферов своими руками. Сухов Н., НиТ, 2012г., 272с.
Радиолюбительские конструкции на РІС-микроконтрольноми руками. Гарков А., НиТ, 2012г., 334с.
Основы цифровой схемотехники. Бафинов транами. На Стемов А.В. М.Зко-Трендз., 286с.
Цифровая обработка ситналов в трактах заукового вещания. Учебное пособие. Попов О.Б., Гл.-Т, 344с.
Основы цифровой схемотехники. Бафинов Радиосвязи. Степанов А.В., М.Солон. 208с.
Методы компьютерной обработки ситналов радиосвязи. Степанов. А.В., М.Солон. 208с.
Пехмологии измерений первичной стигалов радиосвязи. Степанов. А.В., М.Солон. 208с. 55.00 69.00 55.00 55.00 65.00 48.00 55.00 55.00 DVD-R «Телевизоры» «RAINFORD, BEKO» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» «SHARP, ERISSON» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» «АКАІ, AIWA, Hitachi, Funai» Схемотехника, модели 1990-2009 г.г.

DVD-R «Телевизоры» «Горизонт, Витязь, Рубин, Рекорд» Схемотехника, около 300 моделей

DVD-R «Схемы отечественных цветных и ч/б телевизоров 1970-1996 г.в.» более 200 моделей

DVD-R «Цифровые фотоаппараты САSIО, NIKON, САИОN, Оіітриз и др.» схемы и сервис

DVD-R «Ремонт стиральных машин» Теория, практика, схемотехника.

DVD-R «Ремонт микуроволновых печей LG, Samsung, Daewoo и др.» Схемотехника, модели 1990-2010 г.г.

DVD-R «Конфиционеры и холодильники». Теория, практика, схемотехника.

DVD-R «Конфиционеры и холодильники». Теория, практика, схемотехника.

DVD-R «Конфиционеры» и холодильники». Теория, практика, схемотехника.

DVD-R «Конфиционеры» и холодильники». Теория, практика, схемотехника. 55.00 55.00 **55.00** 58.00 79.00 84.00 35.00 55.00 55.00 120.00 125.00 112.00 no 59 00 55.00 53.00 UPU-R «Ноутбуки. Инструкция по ремонту. семым и сервисная документация. (1994-2011.) 53.00 X Хурналы. (готимость за 1 якз. издания) 55.00 × Радіоаматор» №2-12-2003г., №1-12-2001г., №1-23.45,67-8,9.10,11,12-2011., №1-23.45,67-8,9.10,11,12-2011., №1-23.2011., №1-23.2011., №1-23.2012. № 2 документация. №1-12-2005г., № **40.00** 84.00 58.00 30.00

25.00 Оформление заказов по системе «Книга-почтой»

Оплата производится по б/н расчету согласно выставленному счету. Для получения счета Вам необходимо выслать перечень книг, которые Вы хотели бы приобрести, по факсу (044) 291-00-29 или почтой по адресу: издательство «Радіоаматор», а/я 50, Киев-110, 03110. В заявке укажите свой номер факса, почтовый адрес, ИНН и № свидетельства платильщика налога.

星 Доставка книг осуществляется наложенным платежем (оплата при получении посылки на почте) доставка книг осуществляется наложенным платежем (оплата при получении посылки на почте). Стоимость, указанная в прайс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что составляет при общей сумме заказа от 1 до 99 грн. — 20 грн., от 100 до 199 грн. — 25 грн., от 200 до 500 грн. — 35 грн. Для оформления заказа Вам необходимо прислать заявку на интересующую Вас книгу по адресу: Издательство «Радиоаматор» («Книга-почтой»), а/я 50, Киев-110, индекс 03110, или сделать заказ по тел./факсу: (044) 291-00-29.