

Издается с января 1993 г.
№ 9 (269)
сентябрь 2016

Ежемесячный научно-популярный журнал
Свидетельства о регистрации:
Украина – КВ №18826-7626Р от 04.04.2012г.
Россия и СНГ – РП №268 от 25.09.1012г.

Редакционная коллегия:

Главный редактор
И.Б. Безверхний

В.Г. Бондаренко
С.Г. Бунин, UR5UN
М.П. Власюк
А.М. Зиновьев
А.А. Перевертайло, UT4UM
Э.А. Салахов
А.Ю. Саулов (аудио-видео)
Е.Т. Скорик
С.М. Рюмик

Адрес редакции:

Киев, ул. Краковская, 13А
Для писем:
а/я 50, 03110, Киев-110, Украина
тел. (044) 291-00-29
ra@sea.com.ua
http://www.ra-publish.com.ua

Издатель: Издательство «Радиоаматор»

В.В. Моторный, директор,
тел.: 291-00-31, ra@sea.com.ua,
А.М. Зиновьев, лит. ред., az@sea.com.ua
С.А. Ковалевская, подписка и реализация,
тел.: 291-00-29, sveilana@sea.com.ua
Отдел рекламы:
С.В. Латыш, тел.: 291-00-30, lat@sea.com.ua
Е.В. Фурса, тел.: 291-00-29,
моб.: (093) 603-27-25, rek@sea.com.ua

Подписано в печать: 09.09.2016 г.
Дата выхода номера: 16.09.2016 г.
Формат 60х84/8. **Усл. печ. лист.** 7,54
Учетн. изд. лист. 9,35.
Подписной индекс через
ДП «Пресса» – 74435, 01567
Общий тираж по странам СНГ –
12 000 экз.
Цена договорная

Отпечатано с компьютерного макета
в типографии «Аврора Принт»
г. Киев, ул. Причальная, 5,
тел.: (044) 550-92-44

Реферируется ВИНТИ (Москва):
Журнал «Радиоаматор», Киев.
Издательство «Радиоаматор»,
Украина, г. Киев, ул. Краковская, 13А

При перепечатке ссылки на «Радиоаматор»
обязательны. За содержание рекламы
и объявлений ответственность несет
рекламодатель. Мнение редакции может
не всегда совпадать с точкой зрения
авторов статей.

Новостная информация взята из открытых
интернет-источников

2. УМЗЧ на биполярных транзисторах с ТОС А. Сафонов
7. Какие параметры на самом деле определяют качество работы УМЗЧ? А. Кисленский
10. Двухполосный активный кроссовер второго порядка. Полярность и фаза А. Петров
14. Устройства мониторинга аккумуляторных батарей В. Рентюк,
18. Мощный источник питания АБК11-18-5 А. Бутов
21. LDD-1200H/HW и LDD-1500H/HW –
новые DC/DC драйверы светодиодов MEAN WELL
для монтажа на печатную плату Ю. Скрипка
22. Автономный режим в ИБП В. Кандауров
24. Монитор питающего напряжения А. Николаев
26. Цифровой автомат защиты ламп накаливания на транзисторах MOSFET А. Одиноц
27. Принципиальная схема цифрового фотоаппарата OLYMPUS CAMEDIA C120
33. Отвечаем на вопросы и письма наших читателей
34. Приборы реального времени в наборах МАСТЕР Ю. Савицкий
36. Особенности схемы и сервисных режимов
телевизионного шасси S63A фирмы Samsung И. Безверхний
39. Микроконтроллеры Wi-Fi. Сеанс 3 С. Рюмик
42. О современных технологиях, электромобилях, медицине и образовании
46. Простой способ защиты информации па ПК Г. Закоморный
48. Как бороться с вредоносными программами И. Петренко
51. Бюллетень КВ+УКВ А. Перевертайло
54. Визитные карточки
56. Техническая литература

Дорогие друзья!

На дворе сентябрь, и у вас в руках свежий номер журнала «Радиоаматор» (РА 9/2016). Журнал вышел вовремя, несмотря на субъективные и объективные трудности.

Дорожает все: электроэнергия, вода, а также услуги полиграфии, почты и компаний-распространителей печатной продукции. Правда, рынок рекламы несколько возрос. Вне зависимости от всего этого и известных событий на востоке Украины, мы сохранили журнал, а наш авторский коллектив пополнился новыми специалистами. Сохранился и постоянный контингент наших подписчиков.

Мы выдержали все эти испытания. Чтобы выживать в дальнейшем, необходима полноценная и своевременная подписка на следующий 2017 год, которая уже началась.

Замечу что, как и в прошлом году, те из наших читателей, кто поможет с организацией дополнительной рекламы в наших изданиях будут поощрены. Пишите и звоните.

Оформить подписку на журналы «Радиоаматор», «Электрик» и «Радиокомпоненты» с января 2016 г. на год или полгода, а также с ближайшего месяца можно в ближайшем почтовом отделении.

Наши подписные индексы:

- в Украине 74435, 22901, 48727;
- в России 74435 и 22090.

Критику, пожелания, статьи и вопросы присылайте в редакцию по адресу: а/я 50, 03110, Киев-110, Украина, или на электронный адрес: ra@sea.com.ua.

Главный редактор журнала «Радиоаматор» Игорь Безверхний



УМЗЧ на биполярных транзисторах с ТОС

Подготовил **Андрей Сафонов**, г. Москва

В статье описывается высококачественный УМЗЧ с выходной мощностью 2х250 Вт в котором используются комплиментарные биполярные транзисторы и неглубокая токовая обратная связь (ТОС).

Рассматриваемый УМЗЧ разработан на основе УМЗЧ с токовой ООС [1] и с учетом опыта эксплуатации 4 экземпляров этого УМЗЧ в течение нескольких лет.

Все теоретические предпосылки, положенные в основу нового варианта УМЗЧ остались теми же самыми, что и для [1], изменения коснулись только схемотехнической и конструктивной реализации аппарата.

Недостатки УМЗЧ прототипа

При работе с [1] было отмечены высокое собственное выходное сопротивление и недостаточные токовые возможности оконечного каскада выполненного на комплиментарных МОП полевых транзисторах (ПТ). Проявлялось это в значительном снижении уровня максимального неограниченного выходного напряжения при работе на низкоомную нагрузку из-за того, что пиковое напряжение на выходе каскада усилителя напряжения (УН) было явно недостаточно для полного открывания выходных ПТ при сопротивлении нагрузки менее 2...3 Ом.

Кроме того, у ПТ довольно велико собственное остаточное напряжение в открытом состоянии (6...8 В при токе 10 А), а это заметно ограничивает эффективность использование напряжения источника питания. Большая и весьма нелинейная входная емкость ПТ при использовании только одного буферного каскада после УН, заметно влияет на работу каскада УН.

При поиске источников искажений в усилителе [1] выяснилось, что несимметричная цепь термостабилизации с источником опорного напряжения (ИОН) на TL431 вносит заметные искажения (в основном четные гармоники). Это проявляется на частотах до 3...4 кГц, где импеданс шунтирующего эту цепь конденсатора ещё достаточно велик.

Стабилитроны лавинного пробоя, работающие в качестве ИОН для каскодных каскадов, обладают высоким уровнем собственных шумов, что увеличивает общий шум УМЗЧ, как за счет собственно шумов стабилитронов, так и за счет интермодуляционных составляющих этого шума с сигналом.

Как выяснилось, входной каскад УМЗЧ выполненный на комплиментарных ПТ (несмотря на все его достоинства) обладает все же заметной собственной нелинейностью, причем намного большей,



чем 4-транзисторный биполярный каскад. Это происходит, в основном, за счет увеличения уровня четных гармоник вызванного меньшей степенью комплиментарности имеющихся на рынке ПТ, по сравнению с биполярными транзисторами (БТ).

Работа устройства

Полностью симметричная схема УМЗЧ с токовой ОС на биполярных транзисторах, разработанная с учетом вышесказанного, приведена на **рис. 1**.

УМЗЧ имеет следующие основные характеристики:

1. Номинальный диапазон частот при неравномерности АЧХ +0/-3 дБ (без входного фильтра ВЧ помех), Гц..... 0...200.000.
2. Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ома, Вт 2 х 250.
3. Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт 2 х 125.
4. Номинальная выходная мощность на нагрузке 2 Ома, Вт (в течение 5 с) 2 х 500.
5. Коэффициент нелинейных искажений при номинальной выходной мощности на нагрузке 4 Ома и частоте сигнала 10 кГц, % 0,012.
6. Скорость нарастания выходного напряжения (с цепями коррекции АЧХ, без входного фильтра ВЧ помех), В/мкс 400.
7. Время установления выходного напряжения, нс менее 200.
8. Глубина общей ООС, дБ 14.


Входной каскад УМЗЧ выполненный на транзисторах VT1 - VT6 осуществляет преобразование напряжение – ток и вычитание из тока сигнала тока обратной связи (ОС). Усиление сигнала происходит в каскаде на транзисторах VT7 – VT12, представляющем собой симметричное «токовое зеркало с усилением» и каскодным выходом.

Резисторы R12 и R43 осуществляют преобразование выходного тока этого каскада в напряжение. Основное усиление сигнала по мощности производится выходным каскадом, представляющим собой симметричный эмиттерный повторитель, в каждом плече которого выключены по 3 транзистора (VT19-VT21 и VT22-VT24, соответственно).

В качестве выходных применены мощные комплиментарные транзисторы типов MJ21193 / MJ21194 производства компании ON Semiconductor (бывшая компания Motorola). Такой вы-



Рис. 1

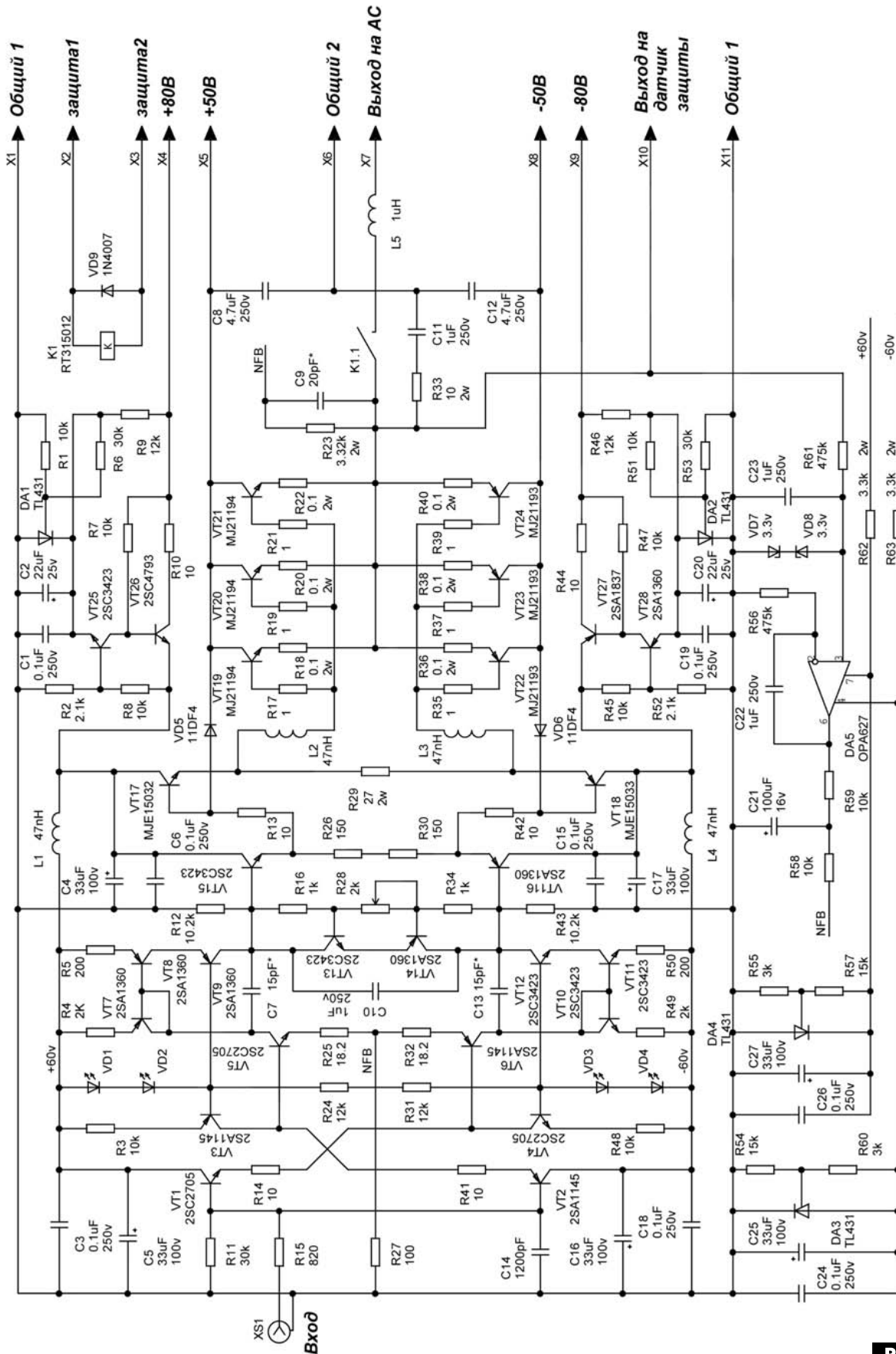

бор не случаен и основан на ряде сравнительных экспериментов с различными транзисторами в выходном каскаде. Первоначально предполагалось применить транзисторы типа 2SA1216 и 2SC2922,

которые хорошо известны разработчикам высококачественных УМЗЧ. Это очень линейные, с точки зрения малой зависимости коэффициента h_{213} от тока коллектора, комплементарные пары.



Однако при внимательном изучении их параметров в технических условиях насторожило очень большое изменение граничной частоты в зависимости от тока коллектора (в диапазоне 100 мА...5 А) в зависимости от типа проводимости транзистора. Отношение максимальной частоты к минимальной превышает 6 раз (10...62 МГц), для р-п-р транзисторов, и 6,5 раз (11...72 МГц) для п-р-п транзисторов. Это наводит на мысль об очень сильной зависимости у этих транзисторов величин емкостей база - эмиттер и база - коллектор от тока коллектора. А такая сильная зависимость может стать источником заметных искажений на высоких частотах даже при небольшом выходном сопротивлении предвыходного каскада УМЗЧ.

Поиск более удачных, с этой точки зрения, транзисторов показал, что выбирать особенно не из чего. При сопоставимой линейности по коэффициенту $h_{21э}$ значительно меньшую зависимость граничной частоты от коллекторного тока обнаружили (из доступных на рынке) только транзисторы типа MJ21193 / MJ21194 и MJ21195 / MJ21196. У них изменение граничной частоты не превышает 1,5 раза (4,5...6,6 МГц) для транзисторов р-п-р и 1,7 раза (4,5...7,5 МГц) для транзисторов п-р-п.

Кроме того, эти транзисторы имеют большую максимальную рассеиваемую мощность, большую максимально допустимую температуру перехода и более широкую область безопасной работы.

Сравнение УМЗЧ с выходными каскадами, выполненными на 2SA1216/2SC2922 и каскадами, выполненными на MJ21193 / MJ21194, показало заметное субъективное преимущество вторых, проявляющееся в более спокойном характере звука, меньшей «яркости» и утомительности звучания УМЗЧ. Кроме того, УМЗЧ на транзисторах MJ21193 / MJ21194 демонстрирует более основательный, наполненный и глубокий звук.

Объективные измерения показали меньший уровень интермодуляционных составляющих в каскаде на транзисторах MJ21193 / MJ21194, а также быстрее затухающий, по сравнению с 2SA1216 / 2SC2922, спектр гармоник, хотя величины 2 и 3 гармоник у каскада на транзисторах MJ21193 / MJ 21194 были несколько выше.

Для увеличения максимального выходного тока выходного каскада, в нем применено параллельное соединение трех транзисторов в каждом плече. Предвыходной каскад с током покоя около 40...45 мА выполнен на весьма мощных и достаточно линейных транзисторах типа MJ15032 / MJ15033 и обеспечивает нормальные условия раскачки для трех параллельных выходных транзисторов.

Все источники опорных напряжений для каскодных каскадов, нагрузочных источников тока входных ЭП и стабилизаторов питания – это либо прямосмещенный светодиод, либо параллельный стабилизатор типа TL431. Это позволило избавиться от шумов лавинного пробоя, характер-

ных для стабилитронов, и, соответственно, понизить общий уровень шумов усилителя в целом.

Система поддержания нуля на выходе аналогична таковой усилителя [1] и отличается лишь применением иной, более качественной элементной базы.

Источник питания и защита АС

Защита акустических систем (АС) от постоянного тока на выходе усилителя выполнена на основе «оконных» компараторов на сдвоенных ОУ. Наряду с защитой АС применён также мягкий заряд емкостей фильтра питания УМЗЧ. Для этого, при включении питания, ток заряда ограничен резистором в цепи первичной обмотки силового трансформатора. Это продлевает жизнь дорогим конденсаторам фильтра и не дает автомату на ток 16 А расположенному в силовом щитке питающем квартиру отключать питающую сеть 230 В / 50 Гц при каждом включении УМЗЧ. Схема источника питания и защитных систем приведена на **рис.2**.

Конструкция и детали

Все маломощные транзисторы, примененные в УМЗЧ, производства компании Toshiba. Транзисторы выходного и предвыходного каскада производства ON Semiconductor.

Все транзисторы должны быть попарно подобраны с точностью не хуже $\pm 2,5\%$ по значению $h_{21э}$. Транзисторы токовых зеркал подобраны, с такой же точностью, в четверку. Между транзисторами VT1 и VT6, VT2 и VT5, VT7 и VT8, VT10 и VT11 попарно необходимо обеспечить тепловой контакт.

Светодиоды ИОН следует подобрать так, чтобы прямое напряжение на VD1 и VD2, VD3 и VD4 было одинаковым при номинальном рабочем токе равном 4,5 мА.

Резисторы R18, R20, R22, R29, R36, R38, R40 – мощные измерительные толстопленочные типа MP930 производства компании Caddock,. Остальные резисторы – металлопленочные, мощностью 0,5 Вт с допуском $\pm 1\%$ производства компании BC Components.

Оксидные конденсаторы – Elna серии RJH, кроме конденсатора C21 – он типа FK производства Black Gate. Конденсаторы C7 и C13 – керамические, типа KT1 или KT2. Все пленочные конденсаторы – производства компании Rifa серии PHE426.

Выходные, предвыходные и термостабилизирующие транзисторы смонтированы на алюминиевых радиаторах типа O153-150 по три транзистора каждого плеча плюс соответствующий предвыходной транзистор плюс термостабилизирующий транзистор (VT15 или VT16) на одной половине радиатора.

Корпуса транзисторов изолированы от радиаторов прокладками из оксида алюминия. Применение слюды и мягких прокладок на основе стеклоткани, ставших популярными в последнее вре-

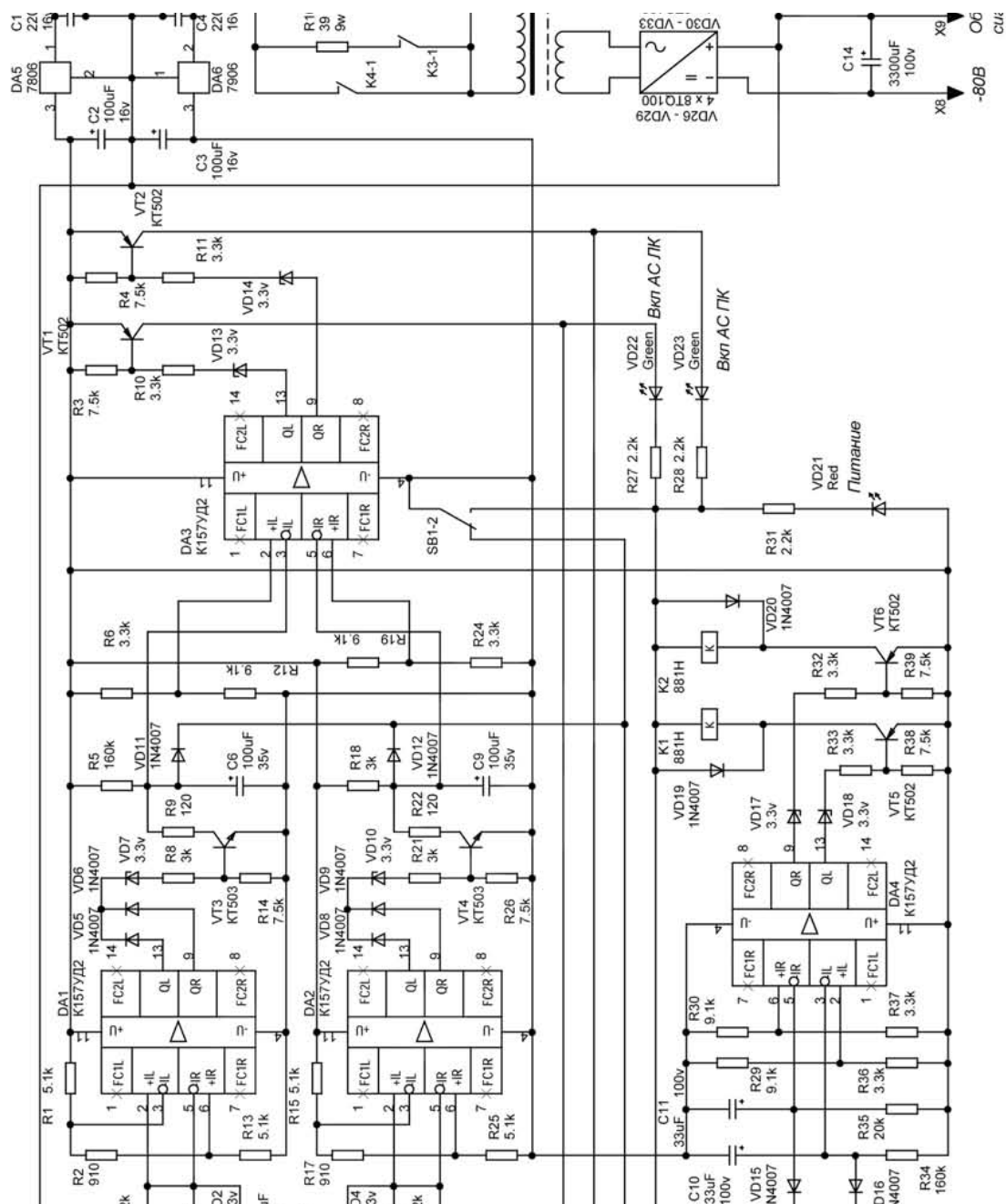


Рис.2



мя, нежелательно, поскольку эти материалы имеют большее тепловое сопротивление, чем прокладки из Al_2O_3 .

Тепловое сопротивление контактная поверхность радиатор – окружающая среда не должно превышать $0,85^\circ C/Вт$ на каждое плечо из 3 выходных и одного предвыходного транзисторов.

Большинство элементов УМЗЧ смонтировано на печатной плате из фольгированного материала типа FR4 толщиной 2 мм с фольгой толщиной 70 мкм. Транзисторы VT9, VT12, VT15, VT16 установлены на индивидуальные радиаторы площадью по 20 см^2 , а VT26, VT27 – по 50 см^2 , размещенные на печатной плате.

Источник питания

Силовой трансформатор TR2 (см. **рис.2**) – тороидальный, габаритной мощностью 2,5 кВт. Количество витков в его обмотках выбрано таким, чтобы индукция в магнитопроводе не превышала 0,8 Тл. Вторичные обмотки силового питания выполнены медной шиной.

Все выпрямители источника питания выполнены на диодах Шоттки производства компании International Rectifier. Конденсаторы фильтров силового питания – производства компании Rifa, серии PEN169. При монтаже усилителя для силовых цепей использовался литцендрат типа ЛЭПШД 1000 x 0,05, помещенный в полиэтиленовую термоусадочную трубку.

Настройка УМЗЧ

УМЗЧ, собранный без ошибок из заведомо исправных деталей, практически не требует настройки. Ток покоя выходного каскада устанавливается потенциометром R28 в пределах 300...1000 мА. Номиналы C7 и C13 подбирают при замкнутой цепи ООС по критерию получения гладкой переходной характеристики при сохранении максимально возможной скорости нарастания выходного напряжения. Т.е. при подаче на вход меандра частотой 10 кГц на выходе он должен иметь и крутые фронты, и отсутствие выбросов.

Благодаря высокой собственной линейности, УМЗЧ в принципе может работать без общей ООС. В этом случае первый полюс его АЧХ находится на частоте около 320 кГц, а коэффициент усиления составляет 42 дБ. В УМЗЧ введена неглубокая ООС, причем постоянной глубины в полосе частот, охватывающей все гармоники любой звуковой частоты вплоть до 16-го порядка для 20 кГц. Это позволяет увеличить коэффициент демпфирования и уменьшить нелинейные искажения, сохранив, при этом, монотонно убывающий характер их спектра.

Литература

1. А. Сафонов. УМЗЧ повышенной мощности с неглубокой ООС // Радиоаматор. – 2016. – №5. – С.6-11.

ATTEN
INSTRUMENTS

со склада
в Киеве!

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AT8502D — термовоздушная двухканальная цифровая ремонтная станция с паяльником и термофеном. Предназначена для впаивания/выпаивания SMD-компонентов и микросхем в корпусах с двусторонним и четырехсторонним расположением выводов (DIP, QFP, SOP, TSOP, PLCC, BGA). Станция имеет два LCD дисплея для более полного отображения параметров пайки. Есть возможность осуществлять быстрый доступ к трем заранее предустановленным температурным режимам ($200^\circ C$, $300^\circ C$, $400^\circ C$), которые наиболее часто используются при работе.

Технические характеристики:

- Диапазон температур: паяльника от $200^\circ C$ до $480^\circ C$, термофена от $100^\circ C$ до $500^\circ C$
- Мощность паяльника 50 Вт
- Мощность термофена 800 Вт
- Антистатическое исполнение
- Вес 5,5 кг



В комплект поставки входит: блок управления, паяльник с подставкой, термофен, держатель термофена, комплект насадок к термофену.



Компания СЭА
электроника электротехника компоненты оборудование

25
лет

Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: +38 (044) 291-00-41, факс: +38 (044) 291-00-42
www.sea.com.ua | info@sea.com.ua

Какие параметры на самом деле определяют качество работы УМЗЧ?

Анатолий Кисленский, г. Киев

Для продвижения своей продукции, производители аудиоаппаратуры приводят ряд параметров якобы указывающих на «непревзойденного качества» того или иного УМЗЧ. Однако многие из таких параметров практически ничего не говорят о качестве работы УМЗЧ.

(Окончание. Начало см. РА7-8/2016)

Вторая методика: на вход УМЗЧ подают прямоугольный сигнал очень большой (лишь бы ничего не сгорело) амплитуды. И тогда уже измеряют скорость нарастания, которая получается максимально возможной. И цифры при этом тоже получаются красивые. Но к реальной жизни это отношения не имеет, поскольку искажения входного сигнала при этом будут очень велики. И поэтому в практике звуковоспроизведения такая ситуация не встречается. Тем не менее, обычно все фирмы-производители УМЗЧ пользуются вторым способом – реклама прежде всего.

Уровень паразитных составляющих

Это соотношение номинального значения шумоподобного сигнала (которым по своей сути является реальный звуковой сигнал) к уровню паразитных составляющих. Иными словами, этот параметр описывает уровень тех составляющих на выходе, которых не было на входе УМЗЧ. Это могут быть наводки по питанию или иные помехи.

Параметр очень емко характеризует качество исполнения УМЗЧ, и поэтому непопулярен у производителей.

Поэтому вместо цифры, характеризующей его или простой спектрограммы, маркетологи любят говорить о необходимости использования выносных источников питания или использования специальных конденсаторов огромной емкости, которые снабжены даже специальными разрядными резисторами (**рис.6**) в данном конкретном аппарате.

По этой причине данный параметр указывает только в спектрограммах производителей ЦАП, да и то не всегда.

Амплитудная характеристика

Она характеризует способность УМЗЧ одинаково усиливать сигнал разной амплитуды. У идеального УМЗЧ амплитудная характеристика, т.е. зависимость величины выходного сигнала от входного, должна иметь вид наклонной прямой линии. Иными словами, поданный на вход УМЗЧ



пилообразный сигнал на выходе должен оставаться точно таким же, как и на входе.

Однако используемые в УМЗЧ усилительные элементы, и в первую очередь биполярные транзисторы, обладают значительной нелинейностью амплитудной характеристики. У типичного биполярного транзистора с увеличением выходного тока коэффициент усиления (в справочной литературе его указывают как $h_{21э}$) сначала увеличивается, а затем падает. Т.е. биполярный транзистор имеет крайне нелинейную амплитудную характеристику, и усиливаемый им звуковой сигнал сильно искажается.

Гораздо более высокой линейностью амплитудной характеристики обладают полевые транзисторы. Однако строить на них весь УМЗЧ – дорогое удовольствие. Поэтому добросовестные производители используют их в выходном каскаде УМЗЧ, где амплитуда сигнала достигает наибольших значений. В предварительных каскадах биполярные транзисторы стараются использовать на той части их амплитудной характеристики, где можно выбрать линейный участок (**рис.7**).




Рис.6



Полоса пропускания

Под ней подразумевается полоса частот, в которой УМЗЧ обеспечивает равномерное усиление сигнала. В стандарте Hi-Fi, разработанном в 1970-е годы, устанавливалась полоса частот, в которой коэффициент усиления УМЗЧ должен был изменяться не более чем на 3 дБ или в 0,7 раза (**рис.8**), в пределах частотного диапазона 20 Гц...20 кГц. Такая же полоса звуковых частот была заложена и в стандарт при разработке аудио CD дисков, когда была выбрана частота дискретизации аудиосигнала 44,1 кГц.

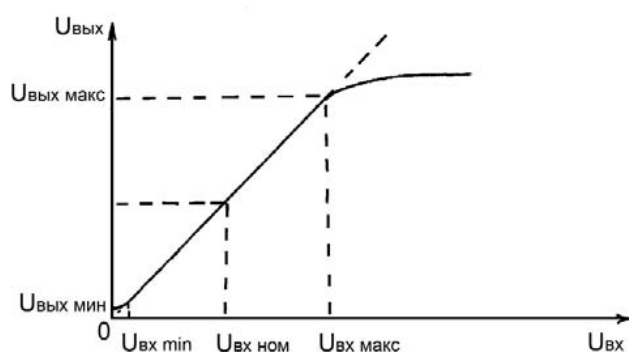В дальнейшем частоту дискретизации для аудиодисков повышали – вначале до 48 кГц, а затем до 96 кГц. По теореме Котельникова, при такой частоте дискретизации (96 кГц) аудио сигнал будет ограничен верхней частотой в 48 кГц.



Т.е., вроде бы, УМЗЧ не зачем иметь большую полосу пропускания. Однако «слепые» прослушивание одной и той же фонограммы на УМЗЧ с разной полосой пропускания, показали, что более широкополосный УМЗЧ звучит лучше.

Более того, УМЗЧ с полосой пропускания 3 МГц, звучит лучше, чем УМЗЧ с полосой пропускания 2 МГц. Связано это с тем, что чем шире полоса пропускания у УМЗЧ, тем больше скорость нарастания выходного напряжения, о которой уже говорилось ранее, а значит такой УМЗЧ будет лучше воспроизводить атаку звукового сигнала.

Из-за этого производители часто лукавят и указывают полосу пропускания не при максимальной выходной мощности УМЗЧ, а малосигнальную полосу пропускания при выходной мощности 1 Вт.

Поскольку УМЗЧ с полосой пропускания 2-3 МГц – это весьма дорогие и сложные в производстве и настройке аппараты, то производители не хотят возиться с ними, а изготавливать УМЗЧ с полосой пропускания 100...300 кГц. Соответственно этот параметр производители не любят и стараются либо не указывать его в характеристиках своих изделий, либо указывают малосигнальную полосу.

Что касается нижней рабочей частоты УМЗЧ, то тут существует несколько подходов. Ряд аудиофилов ратует за то, чтобы УМЗЧ не имел на входе разделительного конденсатора и усиливал

все сигналы, начиная с постоянного тока, т.е. почти от частоты 0 Гц. Разумеется, это усложняет согласование УМЗЧ с другими аудиоустройствами, поскольку в этом случае источник аудио сигнала должен не иметь на своем выходе постоянную составляющую. К тому же воздействие на человека инфразвуковых частот не всегда благотворно.

С другой стороны нижняя граница полосы пропускания 20 Гц представляется слишком высокой и в хорошо предающих басы УМЗЧ она составляет 5...10 Гц.

Выводы

Так сложились обстоятельства, что объективные критерии оценки качества работы УМЗЧ, которые в наибольшей степени совпадают с субъективными ощущениями слушателей, не получили всеобщего распространения и не любимы производителями аудиоаппаратуры. Хотя объективно такие критерии оценки качества работы аудиоаппаратуры явно востребованы. Попытки ввести их повсеместно были предприняты ещё в 1970-е годы, в то время когда происходило бурное развитие транзисторной аудиотехники. В то время уровень развития аудиотехники был достаточно не высоким, и любое улучшение этих параметров было хорошо заметно на слух, что и позволяло объективно сравнивать характеристики различных УМЗЧ.



В процессе улучшения аппаратов были достигнуты достаточно хорошие параметры, и процесс зашел в тупик – параметры звучания стали одинаково хорошими у всех УМЗЧ. Т.е. тогда можно было купить топовый, т.е. недешевый, УМЗЧ из линейки продукции любой фирмы и этим решить проблему качественного звуковоспроизведения. Однако, из-за очень высокой надежности аппаратуры тех лет, для производителей это означало огромный спад уровня продаж. Производителям надо было как-то стимулировать потребителя как можно чаще менять набор домашней аудиоаппаратуры.

Выход нашли в концепции High-End, т.е. провозгласили, что хорошие цифры параметров УМЗЧ не гарантируют высокое качество его звучания. Более того, нет никакой связи между техническими характеристиками и качеством звуча-

ния УМЗЧ. К тому же каждый аппарат High-End должен иметь свое неповторимое (т.е. искажающее исходную фонограмму) звучание.

Странно получается – несколько десятилетий производители работали над тем, чтобы улучшить параметры аудиоаппаратуры, и все были согласны с тем, что это правильный путь развития, а теперь вдруг резко передумали. Т.е. видим яркую иллюстрацию того, как погоня за прибылью перечеркивает здравый смысл.

Чтобы стимулировать спрос и увеличить свои прибыли, производители воскресили давно забытую ламповую технику и виниловые пластинки, придумали сетевые провода с большой палец толщиной, мраморные корпуса, золотые межблочные кабели и т.д. и т.п.

У покупателя глаза разбегаются от огромного числа предложений. Но беда в том, что форма стала преобладать над содержанием. К тому же, стало традицией, совершенствуя и при этом удорожая форму, не очень заботиться о содержании. Так в дорогом корпусе может размещаться УМЗЧ выполненный целиком на ИМС, и имеющий весьма посредственное звучание.

В угоду этой новой традиции исчезли регуляторы тембра, индикаторы перегрузки, выход на наушники, а, в ряде аппаратов, даже сетевой выключатель. Т.е. объективно нужные и удобные для пользователя элементы исключили из аудиоаппаратуры во имя превозносимому маркетинговыми и не очень осязаемому пользователями субъективно – эмпирическому качеству. Поэтому параметры, объективно оценивающие качество работы УМЗЧ, не нужны фирмам-производителям. Ведь аппарат с посредственными характеристиками трудно будет продать за несколько тысяч долларов. Поэтому лучше о части характеристик, особенно о тех, которые объективно характеризуют УМЗЧ и явно говорят о его слабых местах, просто промолчать.

Имея аппаратуру с весьма посредственными параметрами, маркетингологи стремятся продать её по явно завышенной цене используя другие способы, а не улучшение технических характеристик, во имя того, чтобы потенциальный покупатель поверил в уникальность того или иного аппарата.

Поэтому при выборе УМЗЧ, кроме необходимой вам величины выходной мощности, следует обращать внимание на следующие его характеристики:

- полосу пропускания при номинальной выходной мощности или скорость нарастания выходного напряжения;
- величину интермодуляционных искажений;
- линейность амплитудной характеристики;
- коэффициент гармоник на верхней рабочей частоте (для хорошего УМЗЧ он должен быть не более 0,001%).



TRACO POWER

Надёжно. Доступно. Сейчас.

tracopower.com

Модульные DC/DC-преобразователи мощностью 20...60 Вт для промышленных применений

Серии TMDC



Компания СЭА – официальный дистрибьютор TRACO ELECTRONIC на территории Украины



Компания СЭА
электроника электротехника компоненты оборудование

25
лет

Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: +38 044 291-00-41, факс: +38 044 291-00-42
info@sea.com.ua, www.sea.com.ua



Двухполосный активный кроссовер второго порядка. Полярность и фаза

Александр Петров, г. Могилев

Кроссоверы используются для разделения звукового диапазона на частотные полосы, как в АС, так и в УМЗЧ. В статье рассматриваются особенности использования активных кроссоверов для двухполосного УМЗЧ.

В двухполосном или многополосном УМЗЧ каждый из его каналов усиления работает на свою динамическую головку(и) и усиливает определенную полосу звуковых частот. Для того чтобы такие УМЗЧ работали корректно на каждый из их

звой характеристики, и как следствие — величина группового времени запаздывания (ГВЗ). Наилучшими фазовыми характеристиками, а значит и наименьшим ГВЗ, обладают фильтры Бесселя. На втором месте, по этому показателю, фильтры Баттерворта.

Использование фильтров Бесселя

В качестве кроссовера второго порядка хорошо зарекомендовал себя простой кроссовер [1]. Вниманию радиолюбителей предлагается еще

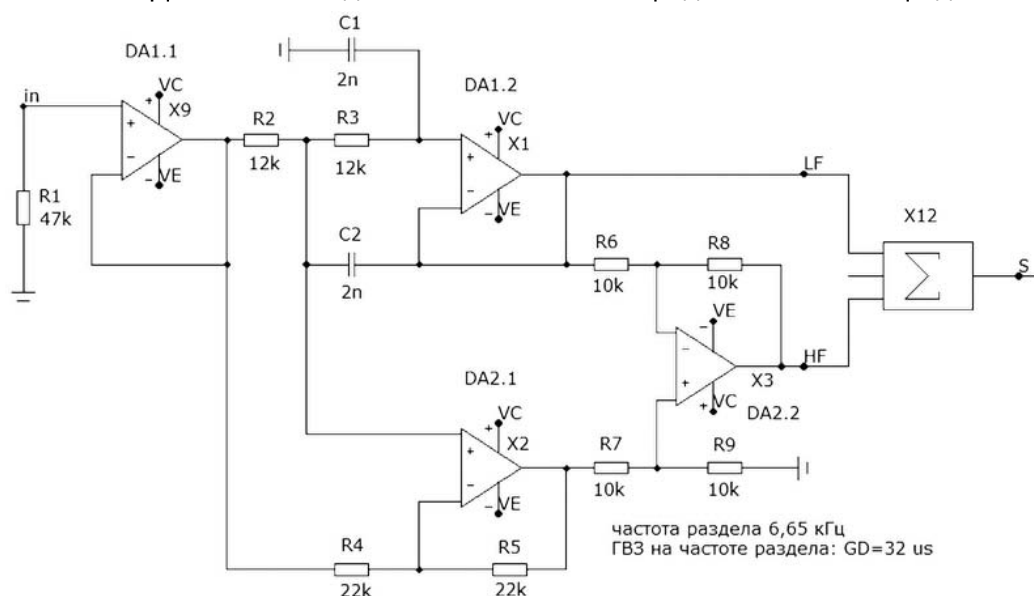


Рис.1

входов надо подавать нужную полосу частот, выделенную из общего звукового сигнала. Для такого выделения и используются кроссоверы.

Существует большое разнообразие схем активных кроссоверов отличающихся как порядком (крутизной спада), так и типом используемого фильтра. От типа используемого фильтра зависит насколько резко начинается спад его АЧХ с заданным наклоном (в данном случае 12 дБ/окт), а значит и плавность фа-

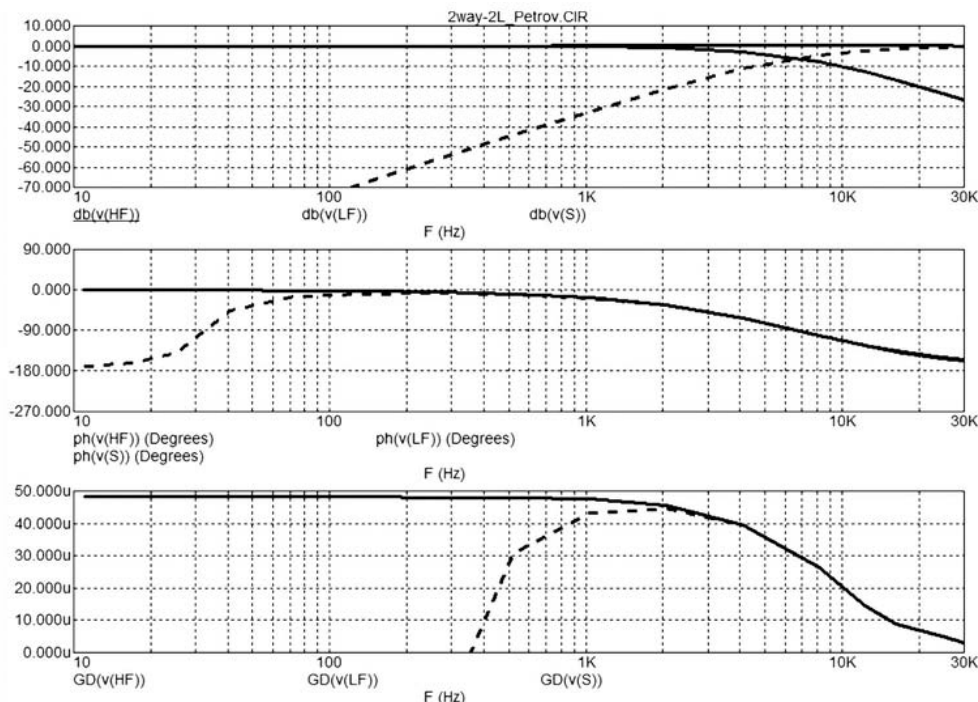


Рис.2

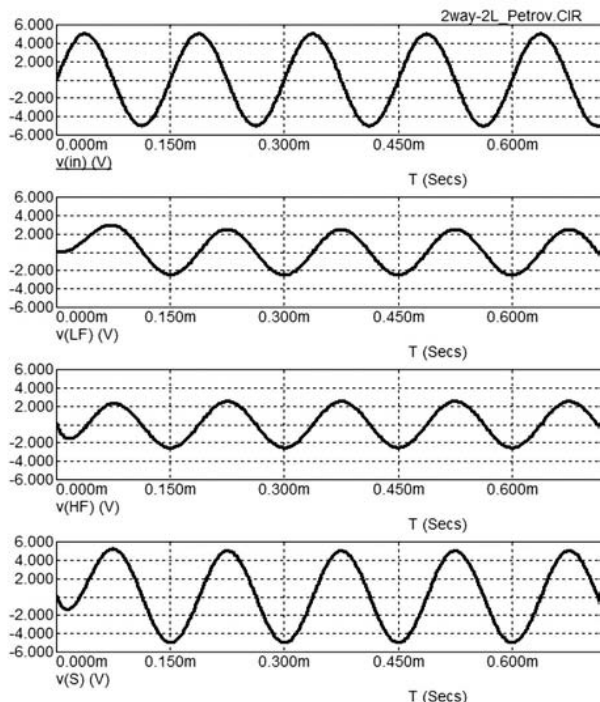


Рис.3

один вариант аналогового кроссовера. Если в [1] в качестве фильтра ВЧ используется фильтр Бесселя второго порядка, а НЧ составляющие получают вычитанием ВЧ из фазовернутого входного сигнала, то в данном кроссовере наоборот: фильтр Бесселя второго порядка используется в качестве фильтра НЧ, а канал ВЧ получается в результате вычитания НЧ из фазовернутого входного сигнала. К достоинствам обоих решений относится минимальное количество конденсаторов (всего 2) и возможность перестройки частоты раздела в широких пределах всего двумя резисторами (сдвоенным резистором для режима моно или

счетверным для режима стерео). Выходные сигналы обоих каналов во всей полосе звуковых частот находятся в фазе. Схема предлагаемого кроссовера показана на **рис. 1**.

На **рис.2** показаны основные характеристики: АЧХ, ФЧХ и групповое время задержки (ГВЗ).

В результате использования одного и того же конденсатора как в фильтре НЧ, так и в фазовращателе понижены требования к разбросу номинала этого конденсатора. Как показала практика, конденсаторы с допуском $\pm 5\%$ вполне пригодны для работы. Частота раздела 6,65 кГц выбрана условно для наглядного анализа различных способов применения кроссовера. Как видно из графика ФЧХ, от 100 Гц и выше сигналы на выходах фильтров находятся в фазе. Ниже 100 Гц затухание фильтра ВЧ более 70 дБ, и ослабленный сигнал уже не оказывает влияния на суммарную АЧХ устройства. В области НЧ примерно до 1 кГц ГВЗ постоянно и не превышает 50 мкс. Выше 1 кГц ГВЗ снижается и на частоте раздела равно 32 мкс. На **рис.3** показан сигнал частотой 6,65 кГц в контрольных точках: на входе, на выходах фильтров и на выходе сумматора, предназначенного для контроля.

Из **рис.3** наглядно видно, что оба сигнала (ВЧ и НЧ) на частоте раздела в два раза меньше по амплитуде и сдвинуты по фазе на 90 градусов, так как фильтр 2 порядка дает сдвиг на 90 градусов. В результате и выходной сигнал также сдвинут на 90 градусов по отношению к входному сигналу.

Как видим, в установившемся режиме, в котором обычно и измеряют характеристики, все хорошо – сигнал хоть и с небольшим сдвигом во времени прекрасно восстанавливается при сложении (имеется в виду по звуковому давлению при совпадении акустических центров используемых в АС динамических головок).

Несколько усложним задачу и подадим на вход устройства чередующиеся сигналы частотой 6,65 кГц и 13,3 кГц, **рис.4**. Судя по осциллограммам, и на сложном сигнале кроссовер справляется со своей задачей неплохо.

А теперь представим себе, что акустические центры ВЧ и НЧ (скорее СЧ для трехполосной системы) не совпадают и акустический центр СЧ-головки на 2,55 см глубже (дальше от слушателя), что соответствует

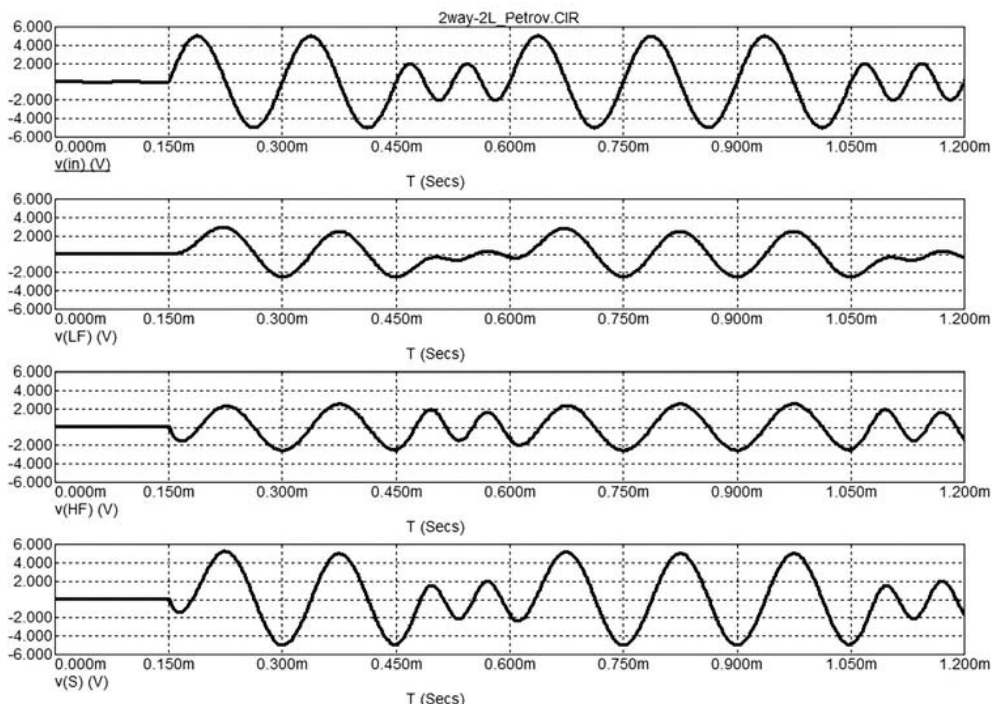


Рис.4



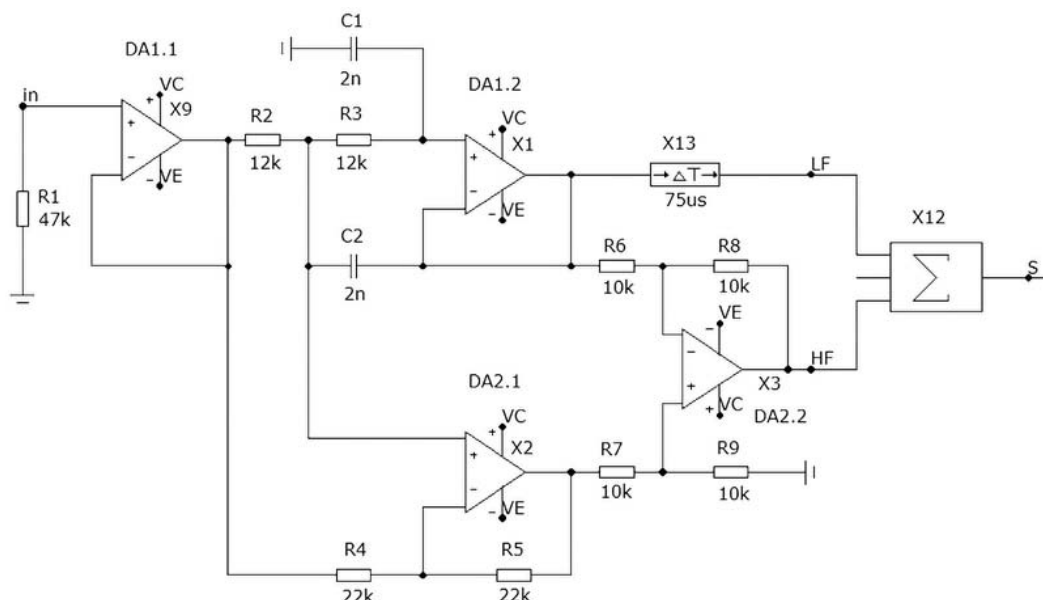


Рис.5

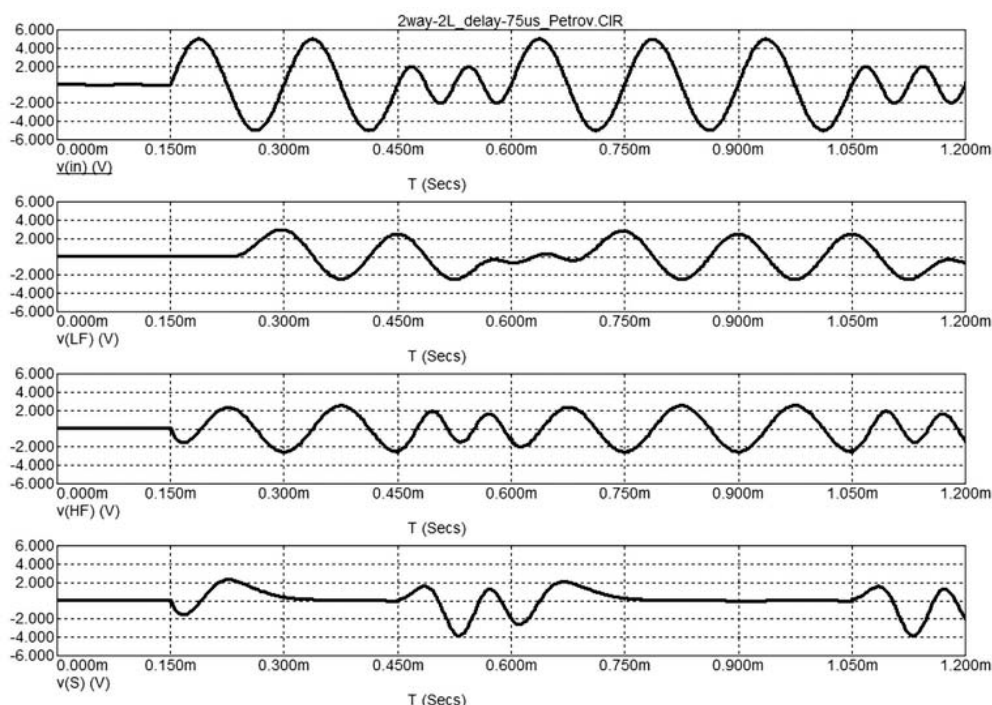


Рис.6

задержке СЧ-сигнала примерно на 75 мкс. Внесем в схему кроссовера такую задержку на выходе НЧ-канала (рис.5) и посмотрим, что будет происходить в результате сложения сигналов на выходе, рис.6.

В результате задержки на 75 мкс (соответствует половине периода при частоте 6,65 кГц) сигналы на выходах фильтров на частоте раздела оказались в противофазе и при сложении взаимно вычитаются (за исключением первого полупериода который искажается за счет ГВЗ). Огибающая сигнала 13,3 кГц также искажена. Такое явление часто имеет место на практике и простейший способ устранения недостатка – это перефазировка НЧ-головки. Для проверки получаемого результата внесем в схему после линии задержки

инвертор (рис.7) и посмотрим осциллограммы (рис.8).

В результате перефазировки сигналы на частоте раздела восстанавливаются уже со второго полупериода, однако сигнал 13,3 кГц так и остается разнесенным во времени и восстанавливается несколько хуже, хотя он и ослаблен в НЧ-канале почти на 12 дБ (4 раза). Как видим изменение полярности сигнала на частоте раздела частично «лечит» фазу сигнала по звуковому давлению только на одной частоте (частоте раздела и то в установившемся режиме), на остальных же частотах фазы будут разбегаться.

Коррекция временной задержки

В литературе [2] и в Интернете [3] можно встретить способ коррекции временной задержки с помощью фильтров всепропускающего типа. В канале ВЧ добавляется фазовращатель с такими параметрами, чтобы внести задержку на частоте раздела равную задержке НЧ-сигнала. Для того чтобы на частотах выше частоты раздела сигналы также были задержанными примерно на такое же время частоту фазовращения следует брать в 3...5 раз выше частоты раздела (а лучше ещё выше), что не всегда реализуемо, так как с ростом частоты фазовращения снижается вре-

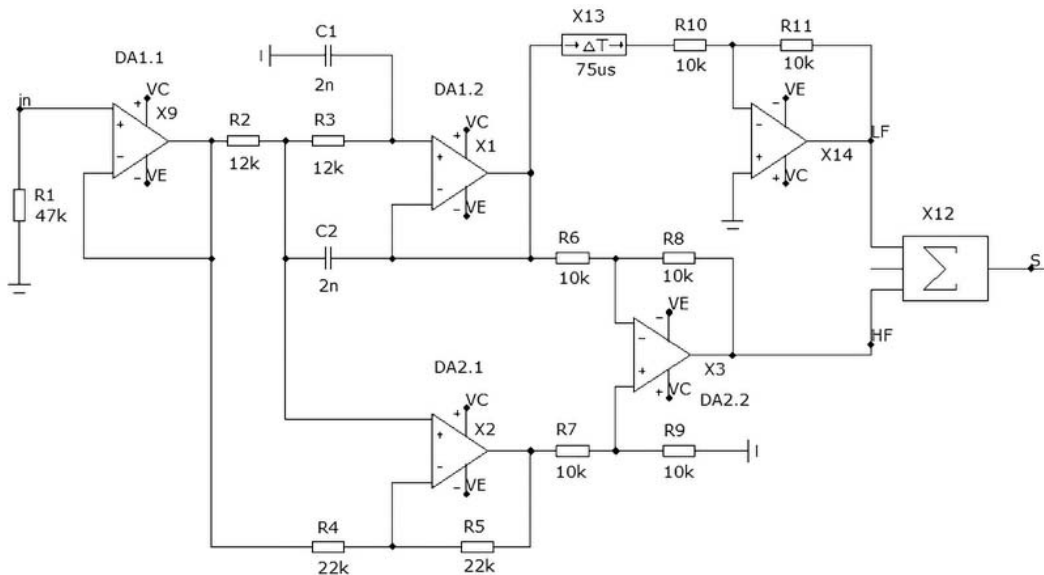


Рис.7


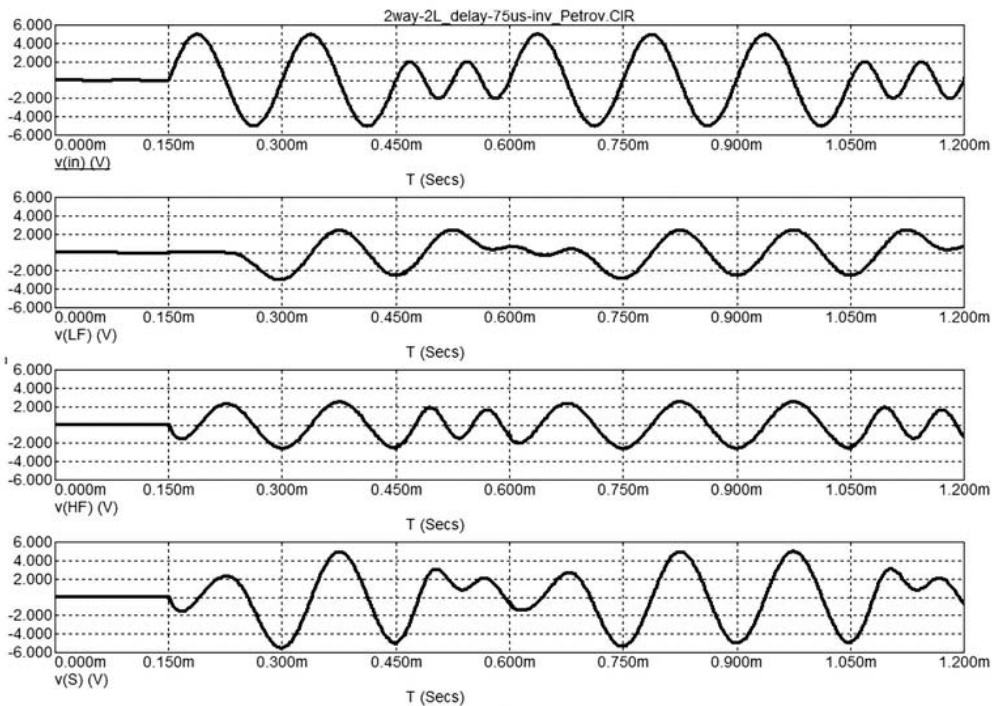


Рис.8

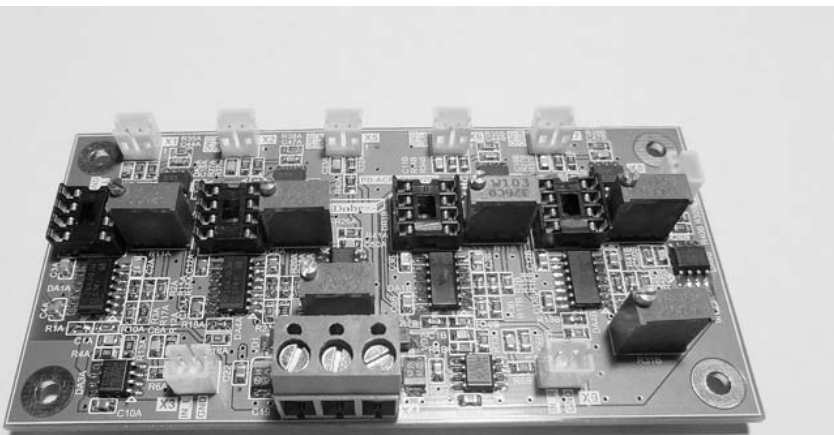

мая задержки. Приходится искать компромисс. В качестве фазовращателя второго порядка часто используют фильтр Делияни-са [4], который позиционируется как фазолинейный, но на самом деле таковым не является, а представляет собой скорее фазокогерентный.

(Продолжение следует)

Литература:

1. А. Петров, Пере-страиваемый кроссовер // Радиомир. – 2009. – №12.
2. John Caldwell, Active Crossover Circuit for Two-Way Loudspeakers, TIDU035-December 2013-Revised December 2013.
3. Rod Elliot, Phase Correction - Myth or Magic, <http://sound.westhost.com/pcmhm.htm>.
4. Питер Латски, Фазолинейный активный кроссовер, Дайд-жест // Радиолюбби. – 1999. – №5.



Устройства мониторинга аккумуляторных батарей

Владимир Рентюк, г. Запорожье

В статье рассматривается применение ИМС TL431 как основного компонента монитора состояния аккумуляторных батарей.

Как известно, для продления срока эксплуатации аккумуляторных батарей (особенно свинцовых и никель-кадмиевых) необходимо выполнять три важных условия. Первое – не допускать глубокого разряда батареи. Второе – не допускать перезаряд батареи. Третье – эксплуатировать батарею при полном цикле разряд-заряд. Что имеется в виду? Первые два момента ясны и не требуют особых пояснений. А вот третий – требует. Для правильной эксплуатации необходимо, чтобы цикл заряда батареи начинался только тогда, когда она будет разряжена до некоторого определенного уровня. Это продлевает срок службы батареи примерно на 30%.

Автор имел возможность проверить это утверждение на практике. Действительно, правильно заряжаемые батареи эксплуатировались пять лет и более (отдельные экземпляры до 8) вместо обычных трех-четырех. Если рассматривать герметические необслуживаемые (их иногда называют гелевые) свинцовые аккумуляторы (например, 12 В 12 А·ч NP12-12 производства YUASA), то в циклическом режиме эксплуатации при нормальной температуре окружающей среды (+20°C), для этих батарей требуется разряд до примерно 10,20 В и последующий заряд до достижения на батарее напряжения 14,5 ±3% В. Величина этого напряжения зависит от температуры, оно изменяется на корректирующий фактор, равный –24 мВ/°С [1]. Если батарея работает в буферном режиме (напряжение хранения для NP12-12 13,65 В), то желательно, чтобы она периодически (раз в 28...30 дней) была разряжена до минимально допустимого уровня напряжения и заряжена до напряжения 14,5 В ±3%. Важность этой процедуры подчеркивает тот факт, что в современных агрегатах бесперебойного питания (UPS) ведущих изготовителей (например, APC) предусмотрен принудительный периодический, полный разряд батареи с последующим ее зарядом до номинального уровня.

Имеющиеся на рынке индикаторы состояния батарей, индицируют только некое условное напряжение на батарее. Их схемотехника, особенно светодиодных столбиков (автор имел опыт их настройки и ремонта), не обеспечивает требуемой точности измерений и мало информативна. В большинстве такие индикаторы – это просто



украшение салона автомобиля, отвлекающее водителя, и не более того.

Предлагаемое автором решение мониторинга состояния аккумуляторных батарей первоначально было разработано для свинцовых аккумуляторов, используемых в качестве буфера в системе солнечной батареи. Базовое решение впервые было опубликовано автором в [2]. В основе схемы лежит необычный триггер Шмитта, выполненный на ИМС TL431. Эта недорогая и недефицитная ИМС представляет собой управляемый напряжением стабилитрон, или, точнее, параллельный стабилизатор напряжения. Она содержит высокостабильный точный источник опорного напряжения 2,5 В, операционный усилитель, выходной транзистор с открытым коллектором (ток до 100 мА) и элементы защиты.

Вариант монитора со световой сигнализацией

Электрическая принципиальная схема простейшего варианта монитора за состоянием аккумуляторной батареи показана на **рис. 1**.

Устройство, как сказано выше, выполнено на базе TL431ACLP (здесь и далее имеются в виду ИМС TL431 производства Fairchild Semiconductor Corporation) [3].

Верхнее напряжение срабатывания триггера (VT+) равно

$$VT+ = V_{ref} \cdot (1 + R1/R3),$$

где $V_{ref} = 2,5$ В – напряжение внутреннего источника опорного напряжения ИМС TL431.

Когда напряжение на батарее выше, чем пороговое напряжение VT+, через ИМС TL431 (D1) потечет ток, а напряжение на ее катоде уменьшится до уровня приблизительно 2 В [3], транзистор V1 откроется, и светодиод HL1 включится. Напряжение отпущения триггера VT рассчитывается по формуле:

$$VT- = V_{ref} \cdot (1 + R1R2/(R1 + R2)1/R3).$$



Когда напряжение на батарее будет меньше напряжения V_{T-} , ток через ИМС TL431 (D1) уменьшится до величины менее чем 1 мкА [3], а напряжение на ее катоде станет равно напряжению батареи. Транзистор V1 закроется, а светодиод HL1 погаснет. Светодиод HL1 включится снова только тогда, когда напряжение на батарее после зарядки снова будет больше, чем поро-

рис.1 опционально добавляется ряд элементов, и она приводится к виду, показанному на **рис.2**.

Конденсатор C1 (выбирают с малым током утечки) обеспечивает анализ батареи в момент включения устройства, питание которого осуществляется от контролируемой батареи. Емкость конденсатора C1 выбирают исходя из необходимого времени анализа, которое должно быть примерно 3...6 с. В момент включения питающее напряжение от батареи поступает на вход R микросхемы D1 через делитель напряжения R1R2, R3 (C1 еще не заряжен, и резисторы R1, R2 в этот момент включены параллельно). Если уровень напряжения на входе R микросхемы D1 меньше, чем напряжение ее внутреннего источника опорного напряжения ($V_{ref}=2,5$ В), то ток через микросхему практически отсутствует. В этом случае светодиод не светится. Это показывает, что батарея (заметьте, именно для конкретной нагрузки) находится в недостаточно заряженном состоянии и нуждается в подзарядке. Индикатор HL1 светится, если

уровень напряжения на входе D1 больше, чем напряжение ее внутреннего источника опорного

Рис.1

ное напряжение V_{T+} . То есть батарея будет находиться в своем полностью заряженном состоянии. Предлагаемый монитор показывает не текущее напряжения на батарее (как большинство упомянутых выше мониторов), а именно тот факт, что батарея была полностью заряжена и выключится только при заданном минимально допустимом напряжении на батарее, то есть полный цикл заряд-разряд будет пройден (что, собственно, и продлевает срок службы батарей). Это и отличает предлагаемый монитор от существующих индикаторов.

Для показанной на **рис.1** схемы соответственно выбрано $V_{T+}=14,01$ В и $V_{T-}=10,18$ В, что соответствует типовым величинам для обычной 12-вольтовой свинцовой аккумуляторной батареи при температуре 25°C.

Контроль батареи в периодически включаемой аппаратуре

Если требуется контроль батареи в периодически включаемой аппаратуре, то есть батарея не работает постоянно в буферном режиме или требуется выход на схему управления, то к схеме

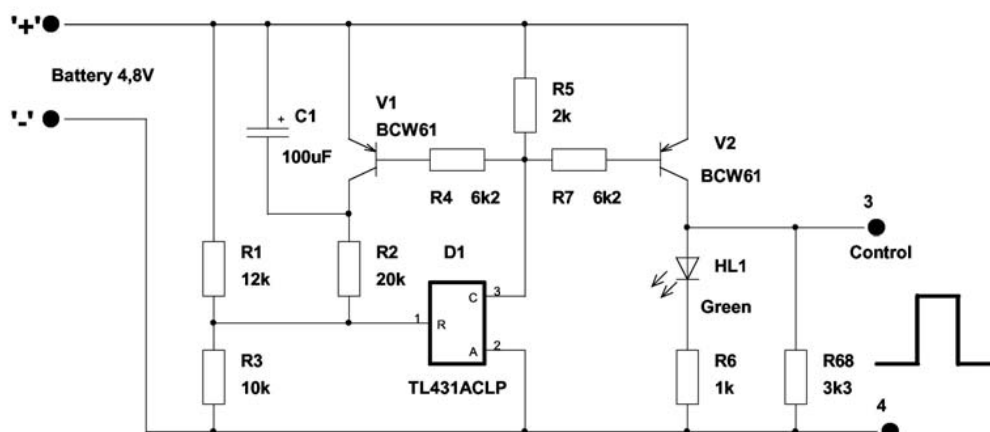


Рис.2

напряжение ($V_{ref}=2,5$ В). В этом случае через TL431 течет ток, а транзисторы V1 и V2 открыты. Транзистор V1 соединяет резистор R2 с входом TL331, и порог действия триггера изменен в сторону уменьшения. Индикатор HL1 не светится, если напряжение на батарее меньше заданного минимального уровня.

Таким образом, мы имеем устройство, которое указывает состояние батареи для работы на заданную нагрузку непосредственно при включении устройства, другими словами, ее кондиционное или некондиционное состояние. Предлагаемый монитор не требует регулировки, потому что отклонение величины напряжения внутреннего источника опорного напряжения для TL431A (производства Fairchild) не превышает



1% (для TL431 – 2%) [3], у других изготовителей, например Motorola, есть варианты TL431 с допуском $\pm 0,4\%$.

Монитор, показанный на **рис.2**, был разработан для контроля батареи из четырех NI-MH аккумуляторов и имеет верхнее напряжение 5,5 В

Монитор для автомобильной батареи

Следующая схема (**рис.3**) была разработана для стандартной автомобильной аккумуляторной батареи 13,8 В. Устройство позволяет осуществлять контроль батареи и исправность зарядного устройства.

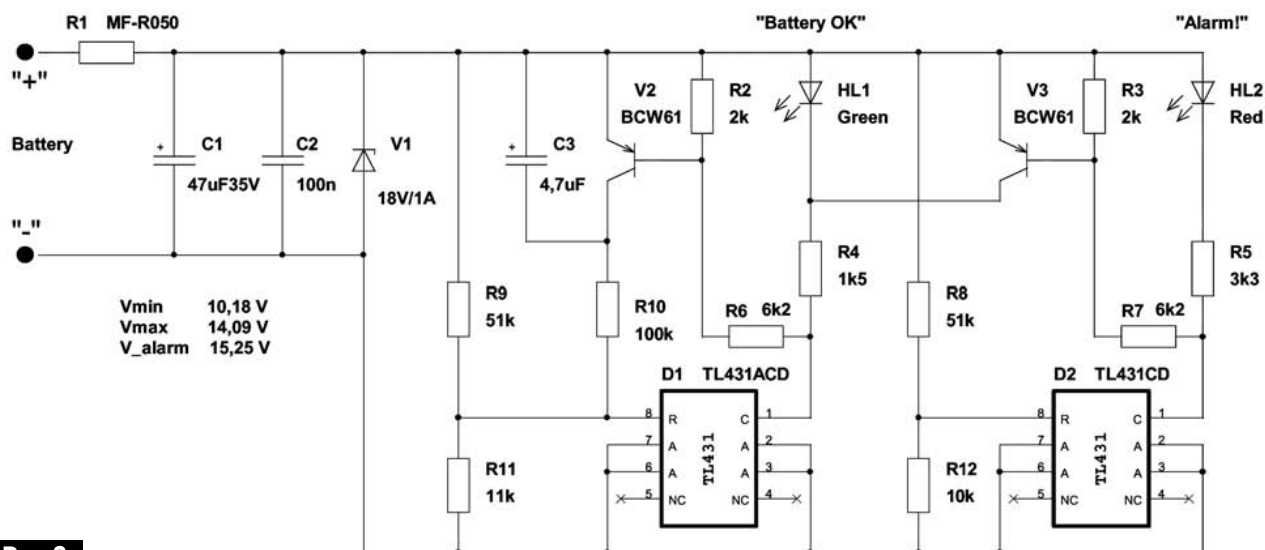


Рис.3

(индикатор включен) и низкое напряжение 4,4 В (индикатор выключен). Сигнал с выхода 3 (Control) использовался для управления зарядным устройством. Если этот сигнал должен

Состояние батареи индицируется двумя индикаторами: зеленым – «батарея кондиционно заряжена» (HL1 «Battery OK»), красным – авария зарядного устройства (HL1 «Alarm!»), он

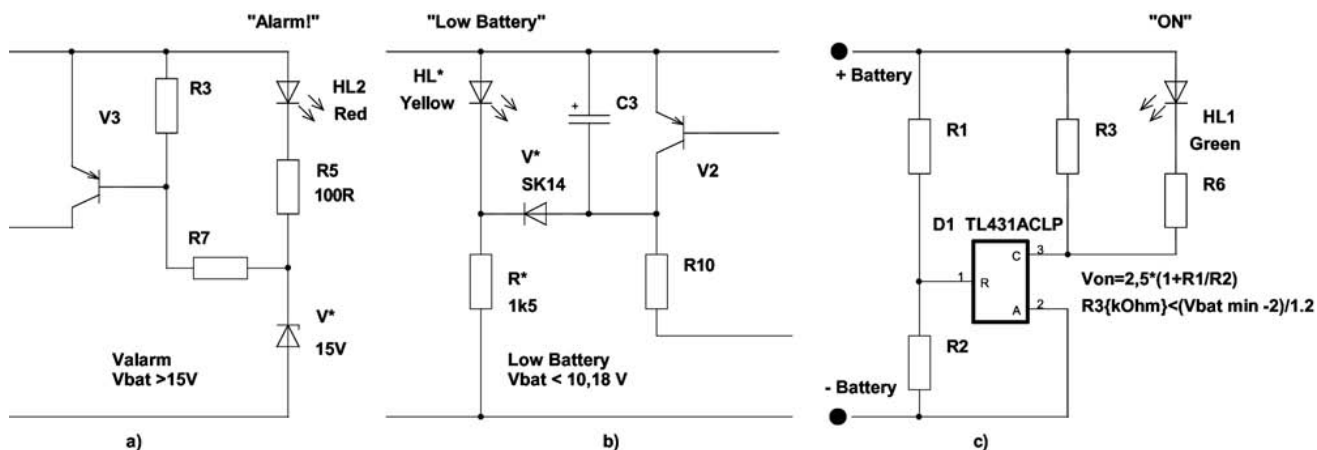


Рис.4

быть подан на логическую ИС, то необходимо принять меры к сопряжению уровней сигналов. Светодиодный индикатор HL1 может быть подключен непосредственно к катоду TL431 с подходящим резистором (как это показано на **рис.1**), при использовании схемы для 6-, 9- или 12-вольтовых батарей. При необходимости, в любой из приведенных схем легко можно использовать опторазвязку монитора от системы управления. Излучающий диод оптрона может быть подключен отдельно или включен последовательно с индикаторным светодиодом или вместо него.

включается при перезарядке батареи из-за отказа реле-регулятора. Цепь (полимерный самовосстанавливающийся предохранитель) R1C1C2V1 обеспечивает защиту монитора от бросков напряжения в бортовой сети автомобиля. Как правило, такая цепь защиты отсутствует в массовых индикаторах, что приводит к их выходу из строя, так как в бортовой сети автомобиля могут присутствовать короткие экспоненциально спадающие импульсы напряжения от -90 до +150 В и относительно длительное повышение напряжения до +18 В. Последнее не представляет опасности для данного монитора даже без



защиты. Каскад, выполненный на ИМС D1, подробно рассмотрен выше. Каскад, анализирующий аварийную ситуацию, выполнен на ИМС D2 и работает следующим образом. При превышении напряжения на батарее ИМС D2 начинает проводить ток и включает индикатор HL2, открывается транзистор V3, который блокирует индикатор HL1.

Упрощенные мониторы для автомобильного аккумулятора

Схема (рис.3) может быть упрощена заменой каскада на ИМС D2 на стабилитрон V* с включением, показанным на рис.4,а. Это удешевляет устройство, но снижает и точность срабатывания индикатора аварии «Alarm!». Дополнить схему можно каскадом на элементах HL*, R*, V* (желательно диод Шоттки), показанным на рис.4,б. Эта доработка будет сигнализировать (индикатор «Low Battery» HL* желтого цвета свечения) о некондиционном состоянии батареи, то есть для случая, когда напряжение на батарее ниже ее минимально допустимого уровня. Недорогой, но точный индикатор состояния батареи, выполняющий функцию индикатора включения, может быть выполнен по схеме рис.4,с. Он будет указывать только то, что напряжение батареи для данной нагрузки не ниже заданного.

При необходимости устройство можно дополнить компенсатором, который будет изменять пороги индикации в зависимости от условий эксплуатации батареи. В этом случае последовательно к резистору R9 подключают резистор номиналом 3 кОм, который замыкается накоротко в режиме эксплуатации при нормальной температуре окружающей среды 15...35°C и включается в цепь при температурах ниже 0°C. Доработка изменяет порог срабатывания индикатора с 14,09 В до 14,77 В. При необходимости между выводом 1 ИМС D2 и плюсовым проводом может быть подключен звуковой сигнализатор «buzzer».

Преимущества предлагаемых технических решений состоят в следующем:

1. Однополярное питающее напряжение от 3,3 В до 36 В непосредственно от контролируемой батареи. Источники опорного напряжения, дополнительные питающие напряжения не требуются.

2. Высокая температурная и временная стабильность (50 ppm/°C типовая).

3. Опционно дополнительный сигнал управления (с коллектора транзистора V2 для схемы рис.2), позволяющий отключать нагрузку от батареи, тем самым, предотвращая ее недопустимо глубокий разряд. Управляющий сигнал может использоваться и для того, чтобы подключать батарею к зарядному устройству только после ее

полного разряда для обеспечения полноценных циклов заряд-разряд и т.д.

4. Светодиодный индикатор дает информацию о корректной работе системы в целом с учетом нагрузки батареи.

5. При необходимости гальванической развязки схемы мониторинга со схемой управления вместо индикатора может быть подключен оптрон.

6. Простая компоновка на односторонней печатной плате малой площади 28x28 мм для схемы рис.3 при использовании ИМС в корпусах 8-SOP.

7. Низкая себестоимость.

8. Может использоваться как вставка в аккумуляторную батарею.

9. Гибкость и простота схемотехнического решения.

Внимание! Резистор в цепи катода ИМС TL431 (резистор R5+R4 на рис.1, резистор R5 на рис.2 и R2+R6, R3+R7 на рис.3) не может быть удален или заменен цепочкой «резистор» – «светодиод» или «резистор» – «полупроводниковый переход». Это необходимо для надлежащего функционирования ИМС TL431. В любом случае, к цепочке «резистор» – «светодиод» или «резистор» – «полупроводниковый переход» должен быть обязательно подключен параллельно некоторый катодный резистор (например, R5 в схеме рис.2 или R4+R5 в схеме на рис.1), обеспечивающий обязательный для должного функционирования схем минимальный начальный ток через ИМС не менее 1 мА во включенном состоянии [3]. Необходимо также учитывать, что у разных изготовителей (например, у Fairchild и Motorola) суффиксы, определяющие полные спецификации, тип корпуса и диапазон рабочих температур ИМС TL431, не совпадают. Имеются и аналоги этой ИМС с другими названиями, например, LM431 производства National Semiconductor. У этого производителя есть вариант рассматриваемой микросхемы в удобном малогабаритном корпусе SOT-23, например, LM431BCM3/N1D.

Таблицы для вычисления номиналов элементов мониторов (рис.1–рис.3) содержатся в файле «Calculations.xls», а трассировка и сборка печатной платы по рис.3 – в файлах «PCB_design.cdr» или «PCB_design.pdf», их можно запросить в редакции журнала по e-mail: electrik@sea.com.ua.

Литература

1. NP SERIES – NP12-12 Data Sheet Yuasa Battery Sales (UK) Ltd www.yuasa-battery.co.uk.

2. Vladimir Rentyuk. Shunt regulator monitors battery voltage, EDN Sept 18, 2008, pg58 www.edn.com/article/471845-Shunt_regulator_monitors_battery_voltage.php.

3. TL431/TL431A Programmable Shunt Regulator, www.fairchildsemi.com/ds/TL%2FTL431.pdf.



Мощный источник питания АБК11-18-5

Андрей Бутов, с. Курба, Ярославской обл.

Этот источник питания с нестабилизированными выходными напряжениями постоянного тока может работать в двух режимах: как двухполярный источник питания с выходными напряжениями $+17,5\text{ В}$ и $-17,5\text{ В}$ при максимальном токе нагрузки 3 А в обоих каналах одновременно или как однополярный с выходным напряжением $+18\text{ В}$ при максимальном токе нагрузки 5 А .

Устройство может использоваться для питания усилителей звуковой частоты, электропаяльников, преобразователей напряжения, электроинструментов или быть базовой конструкцией для питания линейных и импульсных стабилизаторов напряжения, например [1–2], мощных зарядных устройств, мощных светодиодных осветительных установок. Принципиальная схема устройства показана на **рис.1**. Напряжение сети $230\text{ В}/50\text{ Гц}$ переменного тока поступает на первичную обмотку сетевого понижающего трансформатора Т1 через плавкий предохранитель FU1, двухобмоточный дроссель L1, замкнутые контакты выключателя SA1, терморезистор RT1, помехоподавляющий конденсатор C1. Варистор RU1 защищает устройство от всплесков напряжения сети. Кратковременные всплески напряжения сети 230 В , которые миновали LC-фильтр, варистор подавляет без вреда для себя, при продолжительных всплесках сетевого напряжения, он может оказаться пробитым, что приведет к перегоранию предохранителя FU1.

Понижающий трансформатор имеет две силовоточные вторичные обмотки. Верхняя по схеме вторичная обмотка питает выпрямитель напряжения $+17,5\text{ В}$. Напряжение переменного тока 16 В поступает на мостовой диодный выпрямитель VD3. Конденсаторы C10, C12 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. Значения напряжений указаны при токе нагрузки 3 А . Светящийся светодиод HL1 сигнализирует о наличии выходного напряжения. Датчик выходного тока канала положительного напряжения реализован на проволочных резисторах R9–R12, защитном диоде VD5, токоограничительном резисторе R3 и микроамперметре PA1. Терморезистор RT1 с отрицательным ТКС уменьшает бросок тока через контакты выключателя, обмотки трансформатора, диодные мосты и конденсаторы фильтра выпрямленного напряжения при включении питания сети.

Канал выходного напряжения $-17,5\text{ В}$ работает аналогично каналу напряжения положительной полярности. Переключателем SB2 можно переключить режим работы источника питания из двухканального режима в одноканальный и на-



оборот. При верхнем по схеме положении контактов переключателя SB2 источник питания работает в двухканальном режиме. При переводе контактов в нижнее положение, оба канала источника питания соединяются параллельно, при этом он будет работать в «усиленном» одноканальном режиме. Переключателем SA1 можно выбрать, в каком канале микроамперметр PA1 будет измерять ток. В конструкции используется микроамперметр с нулевым значением посередине шкалы. Микроамперметр подключен таким образом, что стрелка отклоняется влево при измерении тока напряжения отрицательной полярности и вправо при измерении тока напряжения канала положительной полярности. Диоды VD1, VD2 защищают микроамперметр от перегрузки.

Устройство не имеет специальной защиты от перегрузки выходов, поскольку при коротком замыкании на выходе перегорит предохранитель FU1, а перегрузку будет видно по положению стрелки PA1. Для дополнительной защиты устройства от повреждений, при желании, в разрыв цепи между вторичными обмотками и выпрямительными мостами можно установить полимерные самовосстанавливающиеся предохранители на ток 4 А типа LP30-400, LP60-375 или MF-R400. Кроме винтовых гнезд для подключения нагрузки устройство также оснащено гнездом СГ5 для подключения нагрузок, суммарный ток которых при подключении к этому гнезду не должен превышать 2 А .

Конструкция и детали

Вид на монтаж сверху показан на **рис.2**, вид снизу – на **рис.3**. Устройство было смонтировано в корпусе размерами $172 \times 150 \times 122\text{ мм}$ (см. **фото** в начале статьи). Использован готовый корпус от из-

мерительного прибора ИМПИ-3. Корпус дополнен пластмассовыми ножками высотой 8 мм, что улучшает его охлаждение. Задняя стенка заменена перфорированной вентиляционными отверстиями металлической пластиной, на которой закреплен держатель ДВП-7 для плавкого предо-

сопротивлением 10...47 Ом, например, подойдет терморезистор из компьютерного источника питания, монитора. Варистор MYG20-431 можно заменить FNR-20K431, FNR-20K471. Остальные резисторы МЛТ, ОМЛТ, С1-4, С1-14, С2-23.

Конденсатор С1 проходной 4-выводный типа

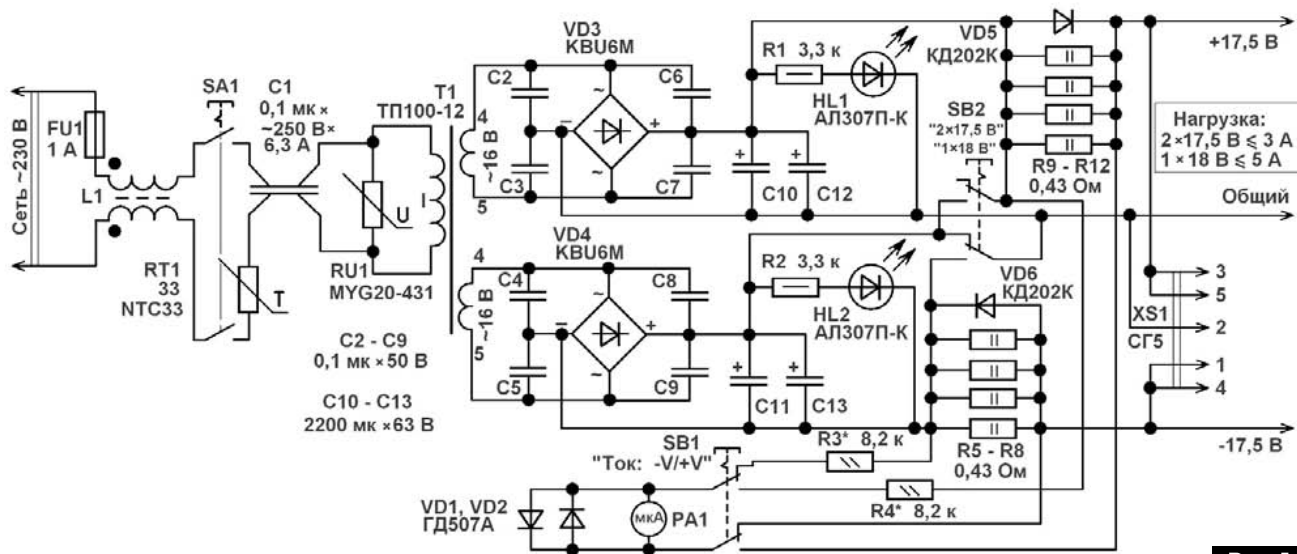


Рис. 1

хранителя длиной 30 мм. В верхней и нижней стенке корпуса в зоне установки понижающего трансформатора просверлено по 33 вентиляционных отверстия диаметром 4,5 мм. Сильноточные цепи выполнены многожильными медными монтажными проводами в ПВХ изоляции с сечением по меди не менее 1 мм². Применение монтажных проводов в полиэтиленовой изоляции не допускается.

В понижающем трансформаторе типа ТП100-12 используются две самые сильноточные обмотки, номера их выводов указаны на **рис. 1**. При самостоятельном изготовлении трансформатора можно применить Ш-образный сердечник с площадью центрального керна 14 см², первичная обмотка содержит 800 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,43 мм, вторичные обмотки – по 68 витков такого же провода диаметром 1,2 мм. Изготовленный таким образом трансформатор будет иметь малый ток «холостого хода», но относительно большие габариты. Для уменьшения габаритов самодельного трансформатора можно воспользоваться броневым ленточным сердечником с параметрами: толщина магнитопровода 30 мм, ширина магнитопровода 25 мм, толщина стали 0,2 мм, ширина окна 30 мм, высота окна 50 мм. Первичная обмотка такого трансформатора будет содержать 800 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм, вторичные обмотки – по 62 витка провода диаметром 1,2 мм. Все обмотки намотаны равномерно попарно на каждом каркасе.

Резисторы R5–R12 проволочные типа С5-16МВ. Терморезистор RT1 типа NTC33 с отрицательным ТКС сопротивлением 33 Ом в холодном состоянии можно заменить любым аналогичным резистором

К73-21Б на рабочее напряжение переменного тока 250 В и максимальный проходной ток 6,3 А. При отсутствии такого или подобного конденсатора его можно заменить обычным полиэтилентерефталатным К73-17, К73-24 на рабочее напряжение 630 В. Конденсаторы С2–С9 любые керамические или пленочные на рабочее напряже-



Рис. 2

ние не менее 50 В. Конденсаторы С10–С13 оксидные К50-24, К50-35, К50-68 или импортные аналоги. Поскольку конденсаторы фильтров выпрямленных напряжений работают при относительно большом токе, для уменьшения их нагрева и повышения надежности конструкции необходимо включать несколько таких «тонковыводных» конденсаторов параллельно. При наличии достаточного количества свободного места в



корпусе для уменьшения пульсаций выходных напряжений желательно увеличить емкость конденсаторов фильтра, установив еще по 1–2 дополнительных конденсатора параллельно С10, С12 и С11, С13. Также можно применить в каждом канале по одному оксидному конденсатору типа К50-18 на 10000 мкФ 50 В, но такие конденсаторы имеют большие габариты – 100х43 мм без учета длины винтовых выводов.

Диоды КД202К можно заменить любыми из серий КД202, КД242–КД247, подойдут диоды с прямым падением напряжения не менее 0,5 В при токе 1 мА. Более высоковольтные диоды обычно имеют большее прямое падение напряжения. Если подобрать подходящие диоды не получится, то на место резисторов R5–R12 нужно установить такие же резисторы, но сопротивлением 0,33 Ом, что потребует также установки резисторов R3, R4 меньшего сопротивления. Диодные выпрямительные мосты размещены на дюралюминиевой теплоотводящей пластине размерами 137х95х2 мм. Вместо КВУ6М можно применить любые диодные мосты из серий КВУ6, BR605, KBPC601–KBPC610, RS801–RS807, КВУ8. Диоды VD1, VD2, которые шунтируют рамку микроамперметра, должны быть маломощными германиевыми, например, Д9, Д18 при напряжении полного отклонения стрелки не более 120 мВ или маломощными кремниевыми при большем напряжении.

На месте микроамперметра в приборе ИМПИ-3 был установлен микроамперметр неизвестной марки, подвижная рамка которого имеет сопротивление 1,56 кОм. Можно применить другие микроамперметры с «нулем» посередине шкалы, например, М494, М2001, М4200. Также вместо одного микроамперметра можно применить пару приборов с «нулем» в начале шкалы, в этом случае переключатель SB1 не потребуются.

Светодиоды АЛ307П-К красного цвета свечения можно заменить любыми аналогичными, например, КИПД66 Г-К, RL52-SR113.

Дроссель L1 содержит 5 витков сетевого провода, намотанных челночным способом на ферритовом цилиндре длиной 30 мм и диаметром 12 мм.

Переключатели SB1, SA1 – тумблеры ТП1-2 на коммутируемый ток 2 А. Переключатель SB2 – аналогичный импортный тумблер на коммутируемый ток 5 А.

Потребляемый от сети ток «холостого хода» с трансформатором указанного на схеме типа около 38 мА, выходные напряжения «холостого хода» около 21 В при напряжении сети 230 В. При компоновке узлов следует учитывать возможный сильный нагрев терморезистора RT1, что является его нормальным состоянием, и вероятность самовозгорания варистора RU1, которая может произойти при повышении сетевого напряжения до 280 В и более. Переключать режимы работы

источника питания при подключенной нагрузке можно только после отключения нагрузки или после отключения сетевого питания выключателем SA1. Если от этого ИП питается какое-либо элек-



Рис.3

тронное устройство, например УМЗЧ, импульсный стабилизатор, то на входе питания, несмотря на наличие конденсаторов фильтра С10–С13, оно должно иметь собственные блокировочные конденсаторы емкостью от 1000 мкФ на каждый 1 А потребляемого тока. Поскольку предполагается



дальнейшее развитие этой конструкции, ей присвоено авторское идентификационное название АБК11-18-5.

Литература

1. Бутов А.Л. Экономичный стабилизатор напряжения // Электрик. – 2008. – №11–12. – С.81–82.
2. Бутов А.Л. Импульсный стабилизатор для сетевого адаптера // Электрик. – 2010. – №1–2. – С.60–61.

LDD-1200H/HW и LDD-1500H/HW – новые DC/DC драйверы светодиодов MEAN WELL для монтажа на печатную плату

Юрий Скрипка, г.Киев

В течение многих лет тайваньская компания Mean Well выпускала LED-драйверы постоянного тока (DC-DC) LDD-L, LDD-H и LDB-L, которые получили много положительных отзывов и стали очень востребованными среди производителей светодиодных светильников.

Компания Mean Well Enterprises Co., Ltd. является ведущим тайваньским производителем импульсных источников питания. Mean Well постоянно модернизирует и расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, внедряя новые технологии и ориентируясь на потребности рынка (источники питания с пониженным энергопотреблением, источники питания для освещения и т.д.).

Широкая номенклатура, отличные технические характеристики и невысокая стоимость источников питания MEAN WELL позволяют выбрать оптимальный вариант для разрабатываемой аппаратуры. Основными областями применения источников питания MEAN WELL являются: промышленная автоматика, телекоммуникационное и торговое оборудование, системы освещения и отображения информации, медицинская техника и т.д.


Внешний вид LED-драйверов от Mean Well показан на **рисунке**.

В целях дальнейшего удовлетворения спроса на данный тип источников, MEAN WELL начинает производство аналогичных источников питания с выходным стабилизированными токами 1200 и 1500 мА типа LDD-1200H/HW и LDD-1500H/HW.

Драйвера серии LDD-H/HW с выходным стабилизированным током 1200 и 1500 мА имеют возможность дистанционного управления включением/выключением и диммирование методом ШИМ. Набор встроенных защит включает защиту от короткого замыкания и от перегрева с автоматическим включением после устранения причины перегрузки.

Конструктивно драйверы LDD-H/HW выпускаются в двух модификациях: с выводами под пайку на печатную плату (тип H) и с проводными выводами (тип HW). Диапазон рабочих температур составляет от -40°C до +85°C, допускается нагрев корпуса до +100°C. При этом допустимы вибрации до 2G, частотой 10...500 Гц.

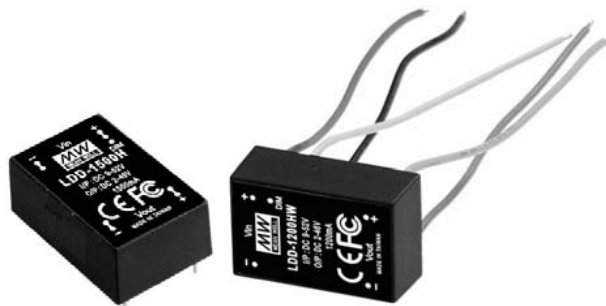Внутри данные преобразователи залиты компаундом, что делает их пыле- и влагозащищенными. Оба блока имеют неизолированную «понижающую» топологию, что позволяет достигать высокого КПД порядка 96%. Размеры всей линейки



LDD-H/HW, включая новинки: 31,8 x 20,3 x 12,2 мм, что очень удобно для тех, кто ранее уже использовал LED-драйверы данного семейства.

Эти LED-драйверы могут применяться при разработке светильников для уличного и ландшафтного освещения, бытового и коммерческого освещения, а также освещения туннелей и т.д.

К типовым применениям источников стабилизированного тока LDD-1200H/HW и LDD-1500H/HW относятся системы внутреннего и наружного светодиодного освещения, уличное освещение, ландшафтная и архитектурная подсветка и пр. При этом DC/DC-преобразователи применяются на выходе конвертеров переменного тока, в свою очередь запитанных от сети. Применение LDD-H/HW позволяет стабилизировать ток через светодиодные матрицы продлевая, таким образом, их срок эксплуатации.

Основные характеристики источников питания LDD-1200H/HW и LDD-1500H/HW:

- Режим стабилизации выходного тока (С.С.).
- Входное постоянное напряжение: 9...52 В.
- Выходное постоянное напряжение: 2...46 В.
- Высокий КПД до 96%.
- Рабочая температура: -40...+85°C.
- Соответствуют EMI без использования каких-либо дополнительных компонентов (EN55015 и FCC часть 15).
- Защита от короткого замыкания и перегрева.
- Огнестойкий пластиковый корпус.
- Встроенное диммирование, ШИМ и функция удаленного включения/выключения.
- Соответствует стандартам FCC/CE.
- Размеры (Ш x Г x В): 31,8 x 20,3 x 12,2 мм.
- Гарантия: 3 года.

За дополнительной технической информацией и по вопросам приобретения продукции Mean Well обращайтесь к официальному дистрибьютору MEAN WELL ENTERPRISES CO., Ltd на территории Украины – Компанию СЭА по тел.: (044) 291-00-41, или E-mail: info@sea.com.ua





Автономный режим в ИБП

Виктор Кандауров, п. Камышеваха, Луганской обл.

Для бесперебойной работы персональных компьютеров используют источники бесперебойного питания (ИБП), позволяющие при пропадании сетевого напряжения автоматически переходить на питание от встроенного аккумулятора. В их составе имеется мощный преобразователь DC-AC 12 В/230 В. Такие ИБП можно использовать в полевых условиях для питания различной аппаратуры, требующей напряжения питания 230 В. Современные ИБП имеют режим автономной работы, в то время как у многих старых ИБП его нет. На примере одного из таких устройств рассматривается возможность его запуска в автономном режиме.

Компьютерные источники бесперебойного питания зарекомендовали себя как компактные, мощные и надежные источники резервного питания. Единственный недостаток – небольшая емкость встроенного аккумулятора, позволяющая поддерживать нагрузку в течение короткого времени, что, в принципе, достаточно для компьютера, чтобы при пропадании напряжения в сети сохранить данные и корректно завершить работу. Со временем аккумулятор исчерпывает свой ресурс, а иногда и раньше срока выходит со строя. Бывает так, что по этой причине ИБП просто снимают с эксплуатации. Однако электронная часть блока остается исправной, и, подключив такой ИБП, например, к автомобильному аккумулятору, его можно использовать в полевых условиях в качестве мощного источника питания с выходным напряжением 230 В/50 Гц.

Современные ИБП позволяют работу в автономном режиме, однако многие старые модели запускаются от аккумулятора только лишь при наличии сетевого напряжения и последующем его исчезновении, автономно запустить их не удастся. В руки автору попал один из таких ИБП – модель BCint400 (см. **фото** в начале статьи). Решено было попытаться исправить недостаток, сделать возможным автономный запуск устройства. Поиски принципиальной схемы этого ИБП, в том числе и в Интернет, были безрезультатны, поэтому было принято решение самостоятельно разобраться в схеме.

Проанализировав работу устройства, было обнаружено, что в схеме установлен трансформатор Т1 (**рис. 1**), с выхода которого, при наличии сетевого напряжения, через диодный мост на схему ИБП подается напряжение 12 В. В момент исчезновения напряжения в сети, напряжение на выходе моста пропадает, что приводит к запуску преобразователя и переходу в автономный ре-



жим, в результате на выходе моста снова появляется напряжение, поддерживающее работу устройства уже в автономном режиме. Решение оказалось простым: достаточно кратковременно подать в эту точку 12 В от аккумулятора – и преобразователь запустится. Таким образом, имитируется вначале наличие, а потом исчезновение напряжения питающей сети, что и приводит к запуску ИБП в автономном режиме. Возможно, такой способ применим и на других подобных ИБП.

На **рис. 1** утолщенными линиями показаны элементы для подачи напряжения от аккумулятора. Назначение диода VD1 – предотвращение протекания обратного тока при случайном нажатии SA1 при работающем ИБП. В качестве SA1 используется клавиша alarm/reset (сброс сигнала тревоги) ИБП, отключенная от прежних цепей. В качестве VD1 можно использовать любой маломощный кремниевый диод. В устройстве выключатель сети расположен под разъемом подключения сети, между выходными разъемами, что не совсем удобно, поэтому необходимо выключатель сети и клавишу alarm/reset поменять места-

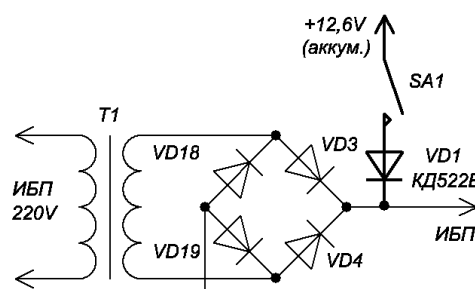


Рис. 1

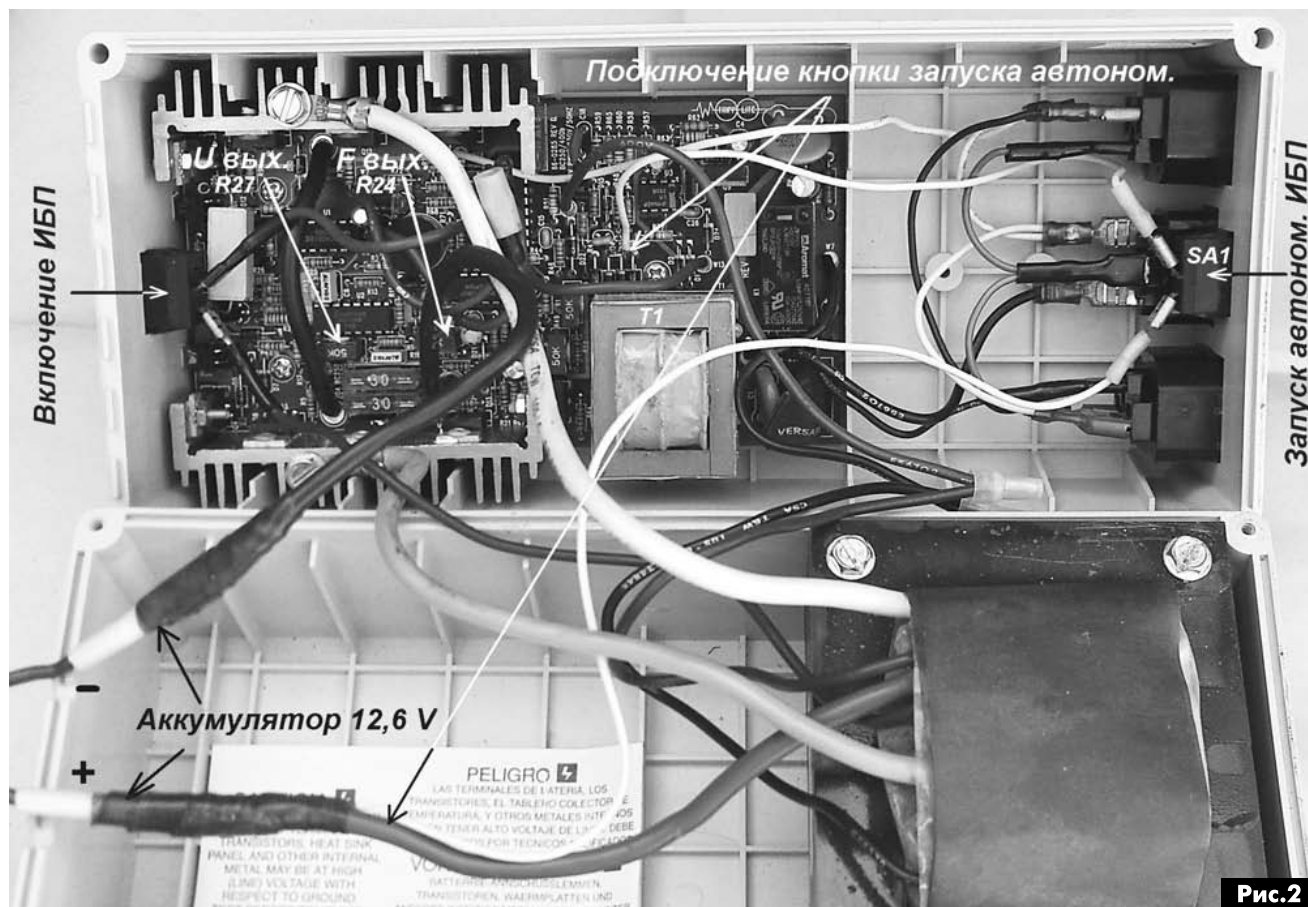


Рис.2

ми. На **рис.2** и **рис.3** показано место подключения кнопки запуска автономного режима.

При необходимости можно подстроить выходное напряжение (R27) и частоту (R24) ИБП. Выходное напряжение ИБП желательно снизить регулятором с 230 В до 220 В. Измерительные приборы (мультиметр, включенный в режим вольтметра) при измерении этого напряжения будут давать погрешность, так как форма выходного напряжения этого ИБП близка к прямоугольной. Поэтому проще произвести регулировку, подключив на выход лампу накаливания и сравнивая яркость её свечения при её подключении к сети и к выходу ИБП (при этом в сети должно быть 220 В, а аккумулятор нормально заряжен).

В ИБП контролируется степень заряженности аккумулятора, поэтому при разряженном или не полностью заряженном аккумуляторе ИБП может не включиться. При подключении внешнего аккумулятора необходимо иметь в виду, что ток, потребляемый от него в зависимости от нагрузки, может достигать 20 А и более, поэтому сечение питающих проводов должно быть достаточным, не менее 5...10 мм².

Также надо быть очень внимательным при подключении аккумулятора, так как при подключении его в неправильной полярности в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем – выйдет из строя ИБП.

Если предполагается длительная работа ИБП при больших нагрузках, необходимо обеспечить

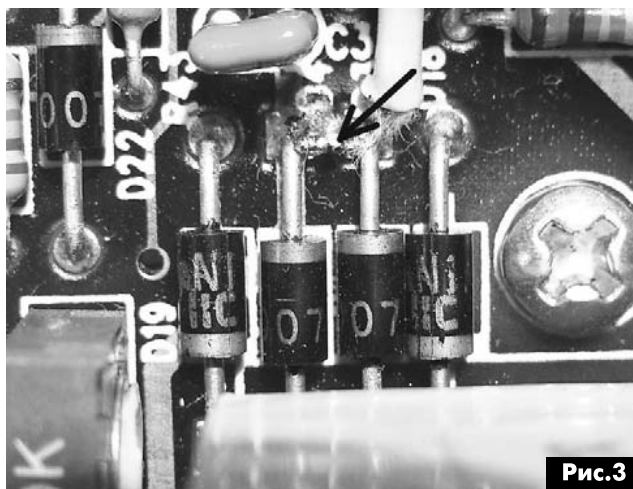


Рис.3

дополнительное охлаждение, установив внутри ИБП вентилятор и просверлив в корпусе достаточное количество отверстий.

Из-за формы выходного напряжения ИБП, близкой к прямоугольной, нежелательно от него питать индуктивную нагрузку (трансформаторы, электродвигатели).

Если все-таки необходимо получить форму выходного напряжения, близкую к синусоидальной, последовательно с нагрузкой надо включить конденсатор, емкость которого подбирают экспериментально, в зависимости от конкретной нагрузки. При подборе емкости контролируют форму тока, а не напряжения на нагрузке. Для подключения нагрузки к ИБП можно либо использовать переходник, либо установить разъем (розетку).



Монитор питающего напряжения

Андрей Николаев, г. Запорожье

Для контроля работоспособности оборудования и предотвращения выхода из строя дорогостоящей аппаратуры часто необходимо контролировать величину питающего их напряжения. Наиболее просто это делать с помощью монитора питающего напряжения со световой сигнализацией.

В [1] была показана схема (рис. 1) монитора напряжения питания радиоустройств напряжением 12 В. Эта схема наглядно иллюстрирует многообразие схем на ИМС серии 556. Известно, что практически это два таймера серии 555, но выполненные в одном корпусе. При нахождении питающего напряжения в зоне допуска монитор сигнализирует об этом свечением светодиода зеленого цвета. При выходе за зону допуска зеленый светодиод начинает мигать и включается красный светодиод, привлекая внимание обслуживающего персонала к выходу питающего напряжения за допустимые пределы.

На рис. 1 принципиальная схема, на первый взгляд, кажется «замысловатой», поэтому она была повторена на макете (фото 1).

На рис. 2 показан рисунок печатной платы макета, а на рис. 3 – расположение радиокомпонентов на ней. Следует подчеркнуть, что макет заработал при первом включении.

На одном из таймеров микросхемы IC1 реализована типовая схема ждущего мультивибратора. Времязадающий конденсатор C3 заряжается через резистор R4 и диод D3. Разряд этого конденсатора происходит через резистор R5 и разрядный транзистор этого таймера. Равенство номиналов резисторов R4 и R5 обеспечивает скважность импульсов мультивибратора около единицы (время заряда конденсатора практически равно времени его разряда).

Ждущий режим работы мультивибратора задается потенциалом входа R (вывод 10) этой микросхемы. Если на этом входе нулевой потенциал (с выхода OUT другого таймера), то вышеописанный мультивибратор заторможен. При положительном потенциале на входе R таймер начинает работать и генерировать импульсы.

На «первом» таймере микросхемы IC1 выполнена схема сравнения величины напряжения питания всей схемы с эталонным, которое задается подстроечным резистором P1.

Непосредственно после подачи напряжения питания на схему на выходе «1OUT» (вывод 10) появляется единичный потен-

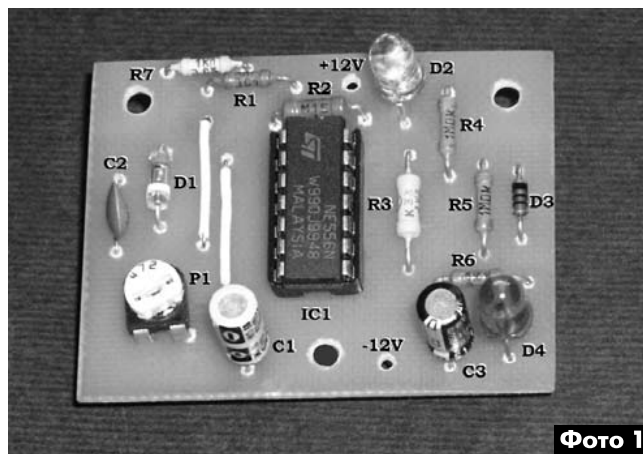


Фото 1

циал. Это обусловлено тем, что первоначально конденсатор C1 разряжен и на входе «1THR» микросхемы IC1 присутствует нулевой потенциал.

Единичное состояние выхода первого таймера обуславливает кратковременное свечение светодиода D4. Через 1...2 с конденсатор C1 заряжается, а светодиод D4 погасает. В заторможенном состоянии второго таймера на его выходе «2OUT» (вывод 9) присутствует нулевой потенциал, и светодиод D2 светится.

Стандартная логика работы микросхем серий 555 и 556 предусматривает изменение состояний внутреннего триггера, если входные сигналы на соответствующих входах менее $0,33U_{пит}$ или более $0,66U_{пит}$. В данной схеме за счет стабилизации напряжения на входе «1CV» (вывод 3 IC1) и соединении входа «1THR» (вывод 2) с источником

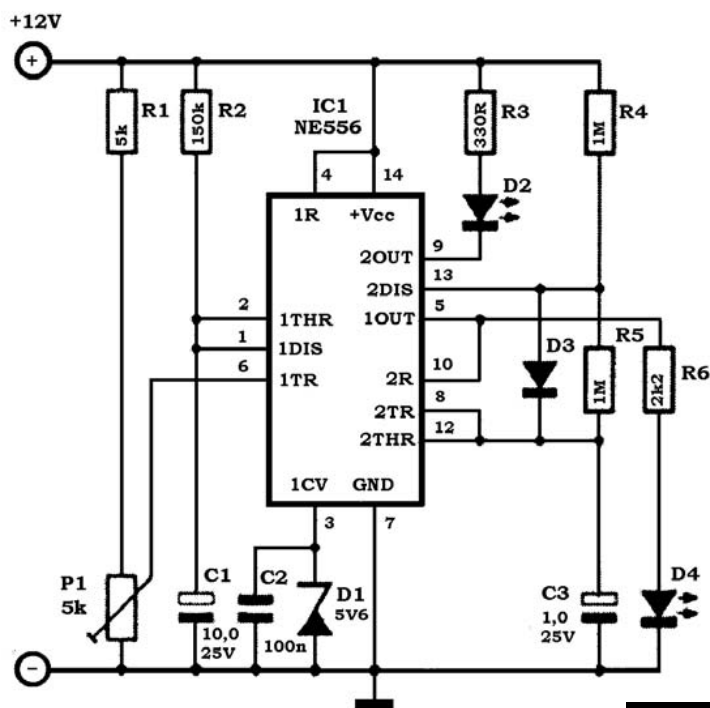


Рис. 1

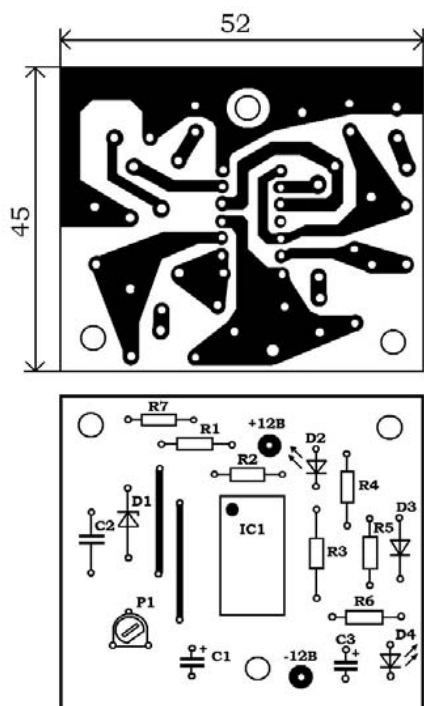


Рис.2

напряжения питания микросхемы алгоритм работы микросхемы резко изменился.

В схеме макета использовался отечественный стабилитрон D1 – КС156А. Он характерен тем, что имеет относительно большой минимальный ток стабилизации. Между выводом CV и выводом подачи «плюса» источника питания внутри микросхем таймеров серии 555-556 размещен резистор номиналом 5 кОм, поэтому для увеличения тока через стабилитрон D1 целесообразно в схеме установить дополнительный резистор R7 между источником питания и выводами 3IC1. Его сопротивление не критично. На макете использовался резистор 1 кОм. Стабильность работы порогового элемента схемы при этом повысилась.

Для уменьшения тока через светодиод D2 целесообразно увеличить номинал его балластного сопротивления – резистора R3, например, до 1...2,2 кОм.

Хочу обратить внимание всех читателей, что за последнее время участились случаи, когда некоторые авторы публикуют без всякой ссылки материалы других авторов. При этом они настолько «модернизируют» схему первоисточника, что их «творение» становится неработоспо-

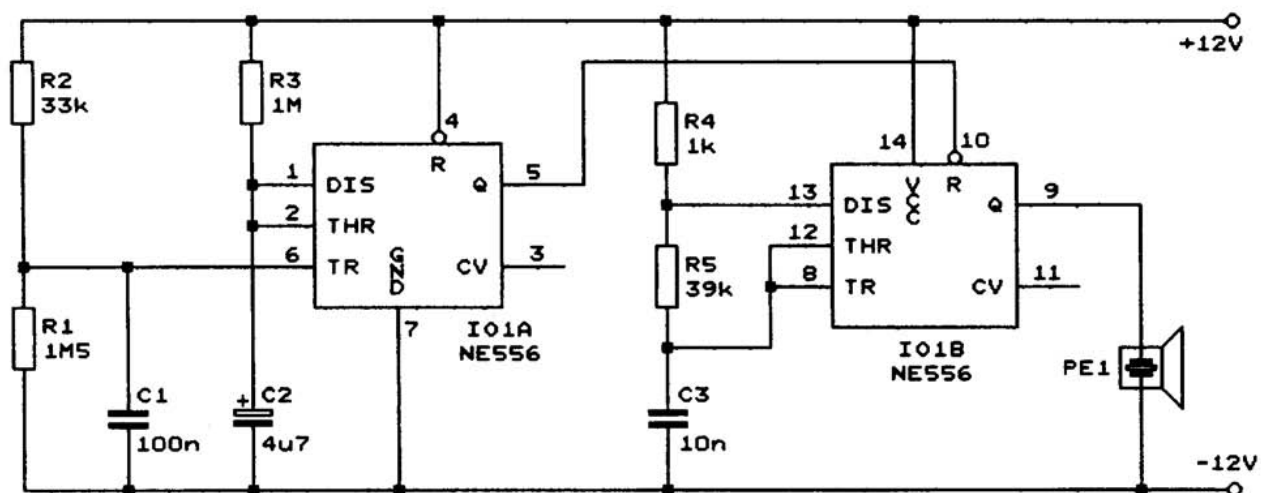


Рис.3

Рабочая зона сократилась примерно до 0,2...0,3 В. Так, например, на макете при соответствующей регулировке P1 светодиод D2 постоянно светил, если напряжение питания было более 10,3 В. Если напряжение с выхода регулируемого источника питания уменьшалось до величины 10,26 В и менее, то светодиод D2 начинал мигать. При этом зажигался и светил постоянно и светодиод D4.

При повышении напряжения питания до 10,46 В светодиод D4 погасал, а светодиод D2 возобновлял непрерывное свечение. Таким образом, зона гистерезиса сокращена примерно до 0,2...0,3 В.

Для большей наглядности светодиодной индикации макета в качестве D2 использовался зеленый LED, а в качестве D4 – красный. Это наглядно видно на фотографии макета (фото 1).

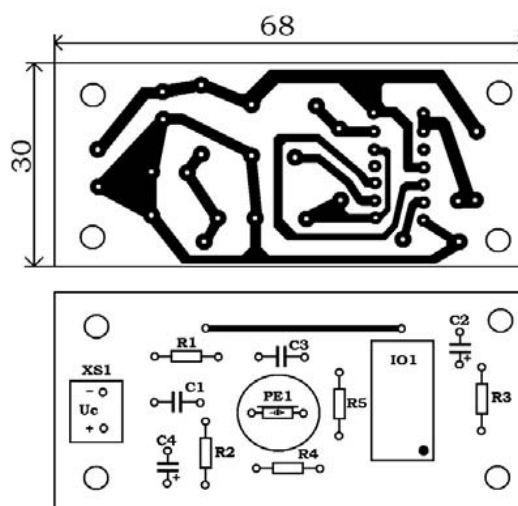


Рис.4



собным. Бывает, что и применяют уже известную из публикаций схему по другому назначению, для придания ей «авторского» вида изменяют лишь некоторые номиналы некоторых ра-

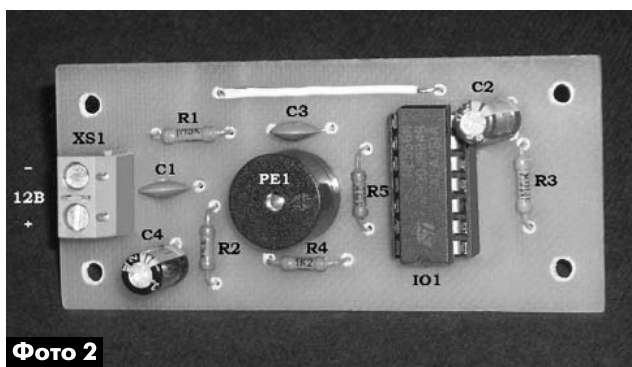


Фото 2

диокомпонентов. Но, самое плохое состоит в том, что они даже не проводят экспериментальной проверки своей конструкции.

Так, в чешском журнале [2] почти через год после выхода в свет журнала со статьей [1] появилась «авторская» схема (рис.3), построенная по принципу, описанному выше, но на двух ИМС. В чем состоит ее назначение (автором заявлена сигнализация для водителей – «Включи освещение») и как автор думал контролировать необходимость включения света, из его статьи и схемы непонятно. Действительно, отсутствие в этой схеме стабилизации напряжения на вы-

воде CV микросхемы IO1-A (вывод 3) и отсутствие возможности регулировки напряжения на выводе TR (вывод 6) при настройке совершенно исключают все преимущества схемы рис.1. Схема рис.3 работает совершенно одинаково во всем диапазоне допустимых питающих напряжений от 5 В до 15 В. Убежден, что автор [2] «свою» схему не макетировал. В этом можно было убедиться на собранном мною по рис.3 макете (фото 2). На рис.4 показан рисунок печатной платы макета и расположение радиокомпонентов на плате.

Из вышесказанного следуют вполне очевидные «прописные» истины: все предлагаемые авторами схемы и конструкции должны ими самими проверяться макетированием перед представлением материалов в редакции; не надо «скромничать» – всегда надо указывать первоисточник своей конструкции или работы. Это исключит возможные претензии читателей и действительных авторов разработок.

Литература


1. Jurgen Okroy, Voltage Monitor // Elektor. – 2010. – №7–8.
2. Ivan Halik. Najjednoduchsa signalizacia pre vodcov-zapni svetla // Prakticka elektronika – AR. – 2011. – №3. – S.9. – Obr.3.

Цифровой автомат защиты ламп накаливания на транзисторах MOSFET

Александр Одинец, г. Минск


Как известно, срок службы лампы накаливания во многом зависит от режима ее работы. Нить лампы накаливания наиболее подвержена разрушению именно в момент включения, когда ее сопротивление, в холодном состоянии, в несколько раз меньше, чем в разогретом. Плавное увеличение тока в момент включения позволяет избежать разрушения нити и значительно продлить срок службы лампы накаливания. В статье рассматривается не имеющий аналогов цифровой автомат, обеспечивающий плавное нарастание тока в момент включения.

Известные автору аналоговые конструкции автоматов защиты ламп накаливания на самом деле обеспечивают только нелинейное нарастание тока в момент включения. Дело в том, что вольтамперная характеристика коммутирующего биполярного или полевого транзистора имеет нелинейный вид. Фактически в начальный момент времени, при включении такого автомата защиты в сеть, ток через лампу накаливания имеет очень малое зна-

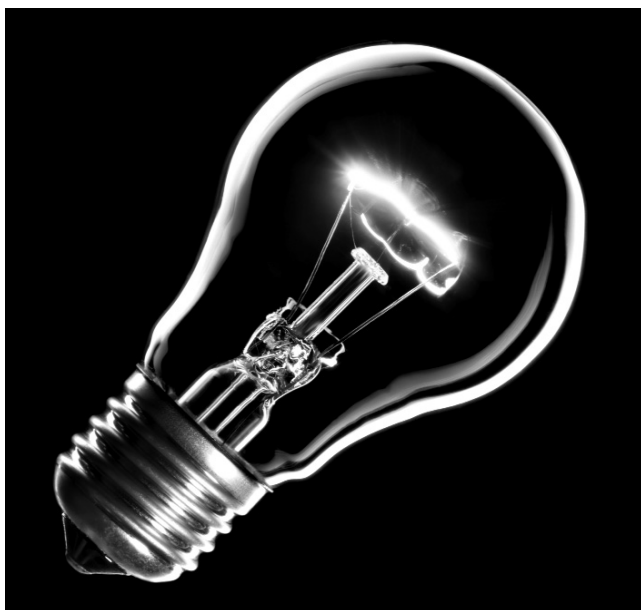


чение. Далее ток возрастает нелинейно и лавинообразно, пока коммутирующий транзистор не войдет в режим насыщения, соответствующий макси-

7-(TX)

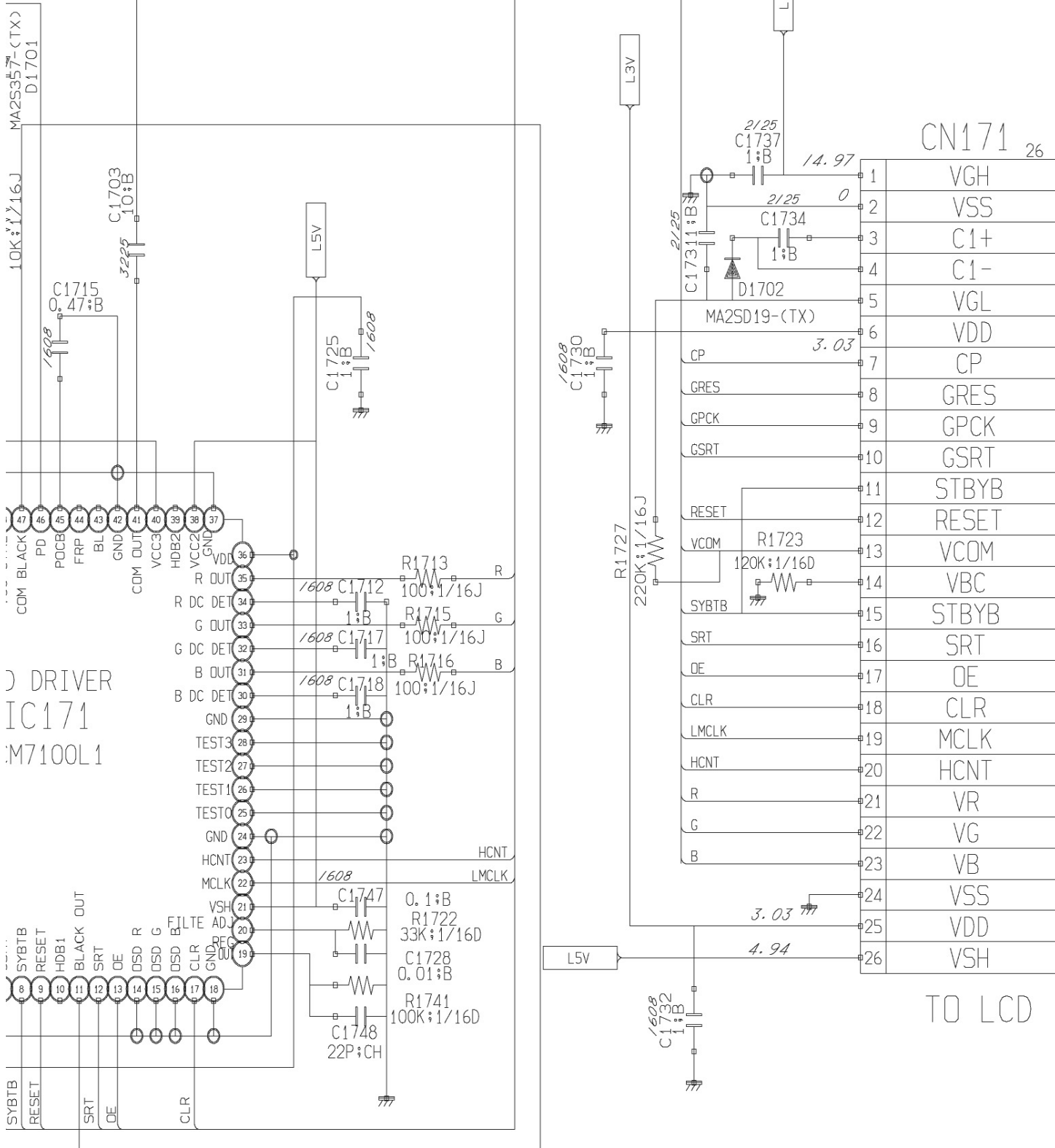


CAB_LCD

C-120/D-380 CIRCUIT DIAGRAI

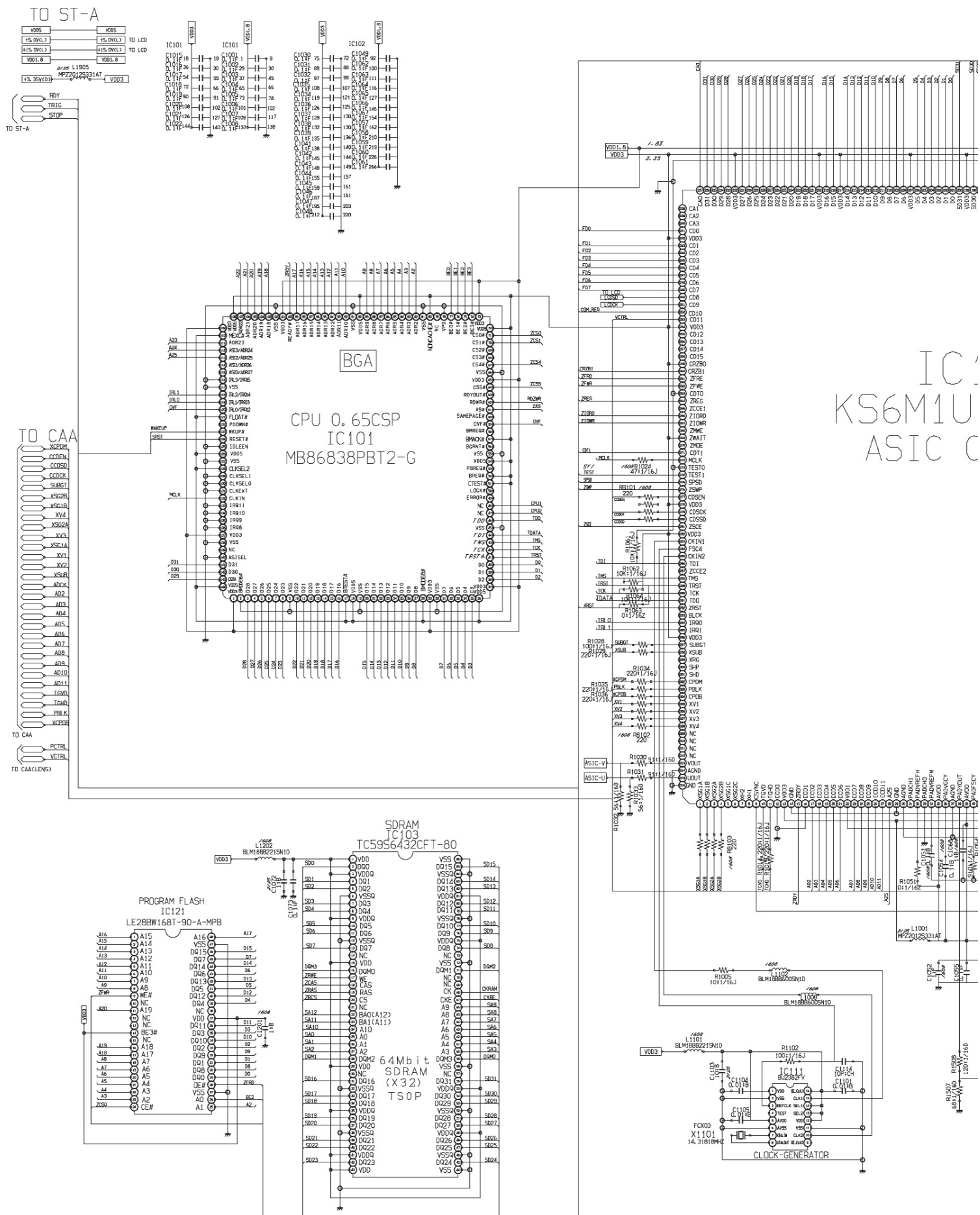


AM : CAB(MAIN) GUI:English

CAB_MAIN

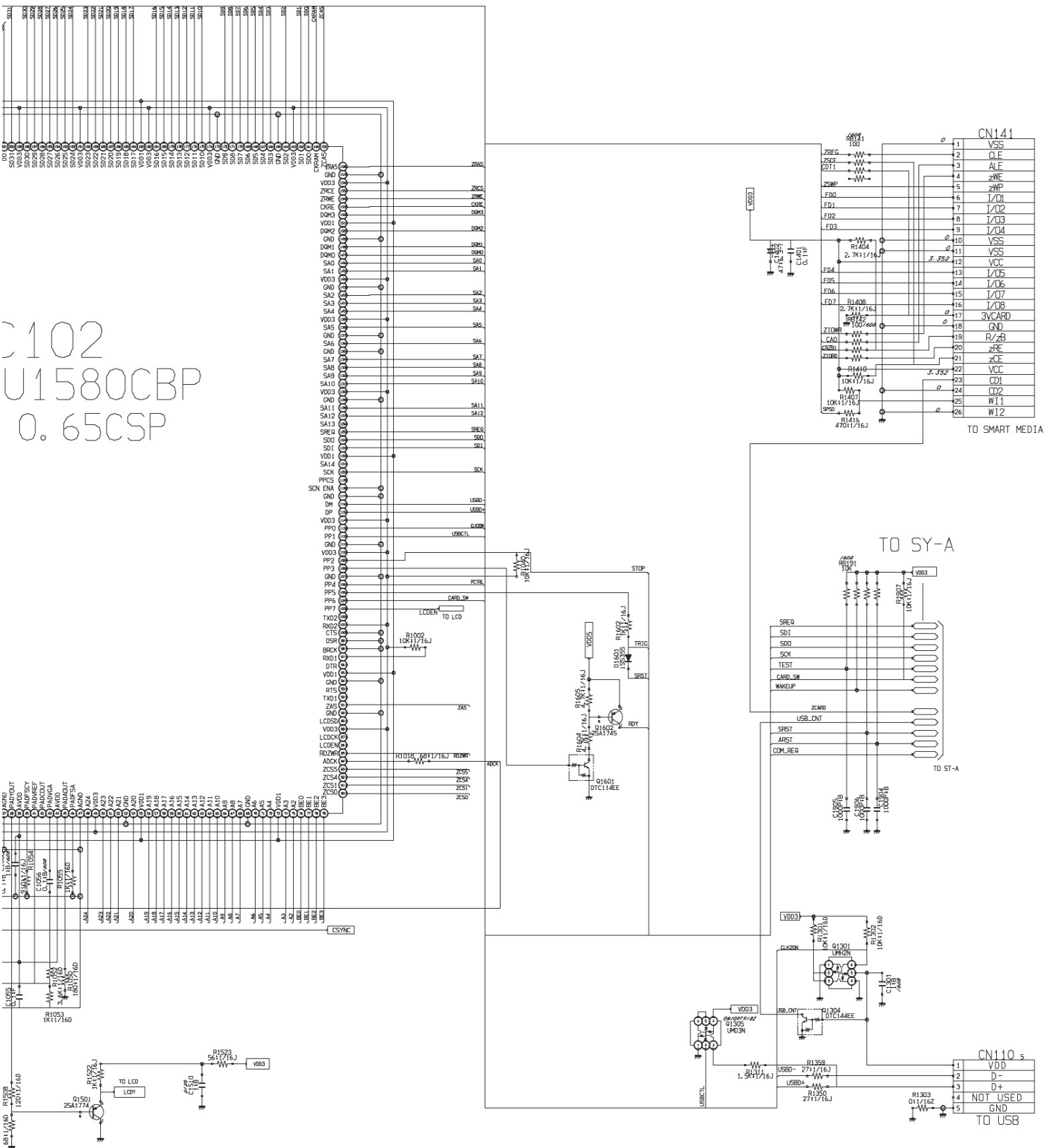

C-120/D-380 CIRCUIT DIAG

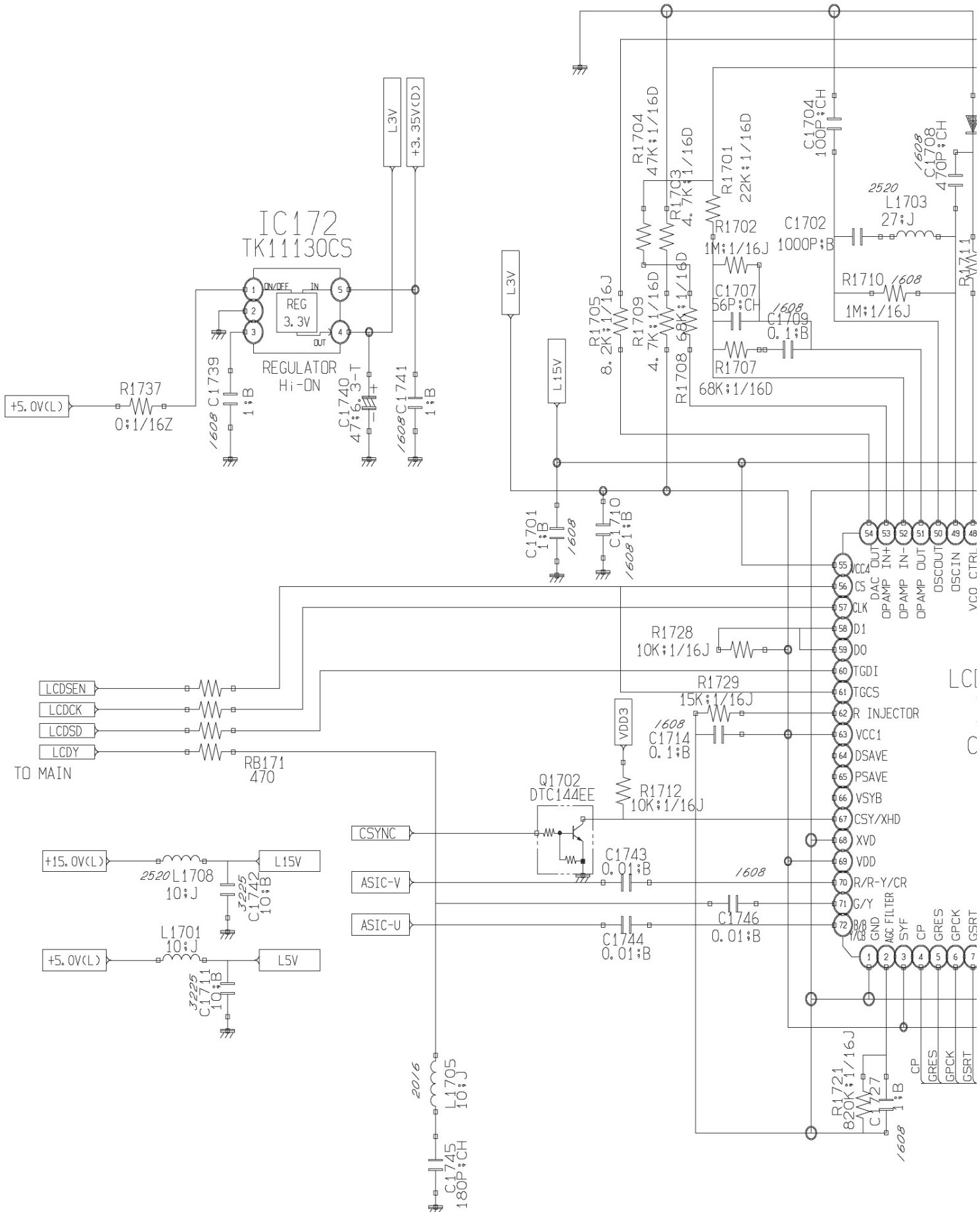

мальной яркости свечения лампы накаливания. Таким образом, не удастся полностью избежать броска тока через лампу накаливания в момент включения даже при относительно большом значении времени задержки включения. Кроме того, такой режим неблагоприятно сказывается и на работе самих коммутирующих элементов.

Применение цифрового метода управления коммутирующими MOSFET-транзисторами с использованием ШИМ-модуляции позволяет добиться действительно линейного нарастания тока через лампу накаливания в момент включения и, тем самым, обеспечить наиболее благоприятный режим ее эксплуатации. Кроме того, благодаря дополнительной функции регулятора мощности, ограничивается максимальное напряжение лампы накаливания, так как напряжением в сети обычно возрастает в вечерние часы из-за уменьшения числа потребителей.

Работа устройства

Схема автомата показана на **рис.1**. Вариант включения транзисторов MOSFET в составе регулятора мощности представлен в [1]. В предлагаемом автомате также реализовано управление мощностью путем изменения скважности импульсов ШИМ-сигнала. Частота импульсов составляет около 2 кГц (точное значение 2048 Гц при частоте задающего генератора 32768 Гц). При этом время нарастания яркости от нуля до 75% от максимального значения составляет 1 с.

Работает автомат следующим образом. При подаче питающего напряжения интегрирующая цепочка C2R3 формирует короткий положительный импульс, сбрасывающий счетчики DD3.1 и DD3.2 в исходное нулевое состояние. При этом на входы предустановки счетчика DD5 поступают уровни лог. «0» с выходов счетчика DD3.1. Импульсы задающего генератора DD1.1–DD1.2 делятся 12-разрядным счетчиком DD2 и подаются:

- на вход одновибратора на элементах DD4.1–DD4.2;
- на вход элемента DD3.1;
- на вход счетчика DD3.2.

Одновибратор формирует короткие отрицательные импульсы по спадам импульсов на входе элемента DD4.1 (вывод 1), которые сбрасывают RS-триггер DD4.3–DD4.4 в исходное нулевое состояние и осуществляют предустановку счетчика DD5 по его входу асинхронной записи «C» (вывод 11).

В начальный момент времени счетчик DD3.1 находится в нулевом состоянии, поэтому по входам предустановки D0–D3 счетчика DD5 загружается нулевая двоичная комбинация. Поскольку RS-триггер DD4.3–DD4.4 изначально находится в нулевом состоянии, на выходе DD4.3 присутствует лог. «0». Ключевые транзисторы закрыты, лампа накаливания обесточена. Счетные импульсы по входу суммирования счетчика DD5 (вывод 5) увеличивают его состояние, и, когда счетчик достигнет перепол-

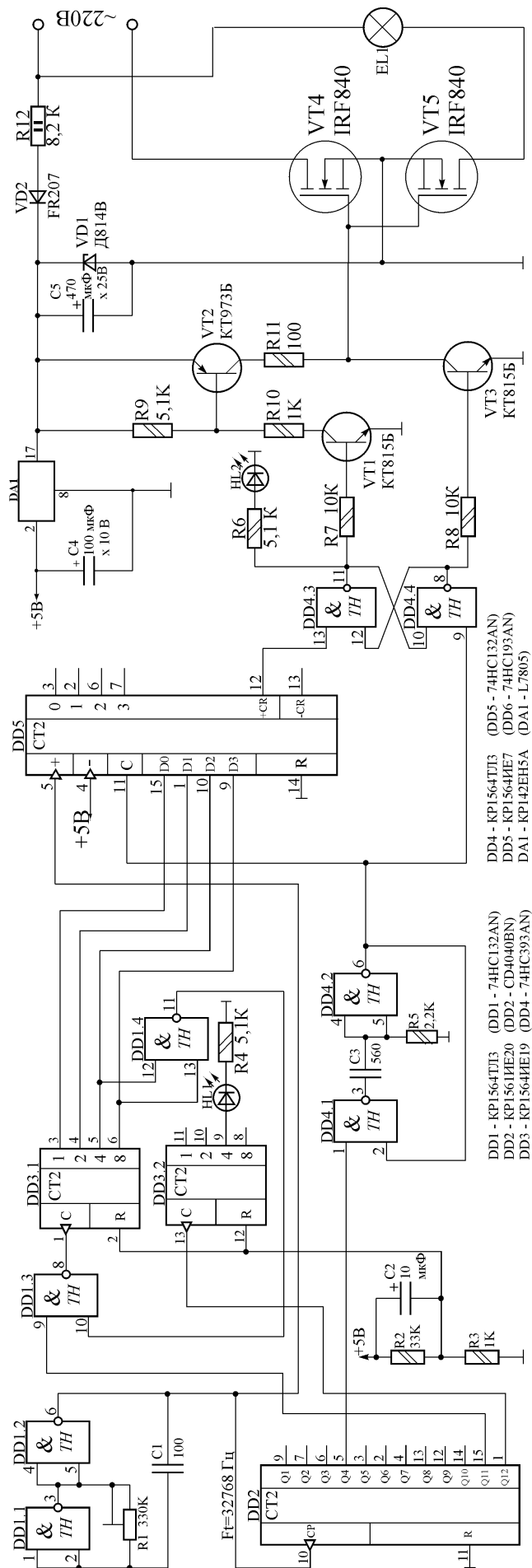


Рис.1

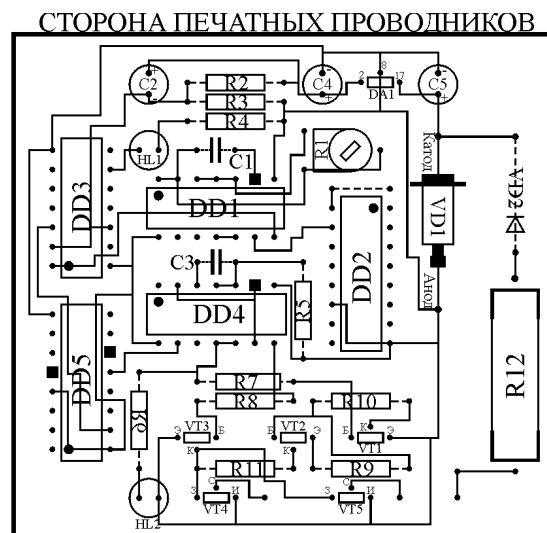
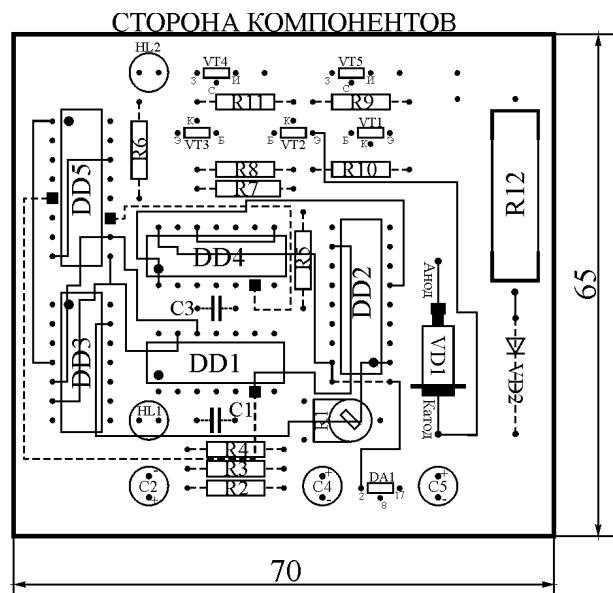


Рис.2

нения, на его выходе переноса «+CR» (вывод 12) сформируется короткий отрицательный импульс, перебрасывающий RS-триггер в противоположное единичное состояние. На выходе DD4.3 появится лог. «1», открывающая ключевые транзисторы и подающая питающее напряжение на лампу накаливания. Описанный процесс повторяется с частотой 2048 Гц и обеспечивает свечение лампы накаливания с минимальной яркостью.

Очередной импульс с выхода «Q11» (вывод 15) счетчика DD2, проходя через элемент DD1.3, увеличивает состояние счетчика DD3.1 на единицу и приводит к увеличению яркости лампы накаливания на 6,5%. Теперь в собственные двоичные разряды счетчика DD5 загружается двоичный код «0001» и так далее по возрастанию, что приводит к увеличению яркости лампы накаливания. При достижении счетчиком DD3.1 двенадцатого состояния, на выходе элемента DD1.4 сформируется уровень лог. «0», который заблокирует прохождение счетных импульсов через элемент DD1.3 и заблокирует работу счетчика DD3.1, который останется в двенадцатом состоянии. Теперь яркость лампы накаливания будет соответствовать 75% от максимальной.

Кроме основной функции, автомат легко приспособить для использования в качестве цифрового регулятора мощности, если исключить счетчик DD3.1 и дополнить его формирователем управляющего кода предустановки по входам счетчика DD5. Этот двоичный код можно сформировать, к примеру, с помощью счетверенной группы микропереключателей или реверсивного счетчика, если дополнить его кнопочным управлением. Также устройство можно дополнить ИМС памяти типа ЭСППЗУ для сохранения установок значения мощности.

Конструкция и детали

Автомат собран на печатной плате из двухстороннего стеклотекстолита размерами 65x70 мм

(рис.2), которая устанавливается в стандартную сетевую разветвительную коробку размерами 80x80x40 мм.

В устройстве применены постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, МЛТ-2 (R12), СПЗ-386 (R1), конденсаторы неполярные типа R10-17, электролитические – К50-35 или импортные.

Стабилитрон VD1 на напряжение стабилизации 9...12 В может быть типа КС191, Д814Б, В, Г, Д или аналогичный, диод VD2 – кремниевый средней мощности с минимально допустимым обратным напряжением не менее 400 В. Транзисторы MOSFET типа IRF840 заменимы IRF740 и другими с минимально допустимым рабочим напряжением сток-исток не менее 400 В и минимально возможным сопротивлением канала в открытом состоянии. Максимальная мощность нагрузки при эксплуатации без радиатора не должна превышать 250 Вт.

Автором проверены также транзисторы КП7173А отечественного производства. Их параметры: максимальный ток стока $I_c = 4$ А, максимально допустимое напряжение сток-исток $U_{c-и} = 600$ В. Сопротивление канала в открытом состоянии < 2 Ом. Максимальная мощность лампы накаливания в случае применения транзисторов типа КП7173А без радиатора не должна превышать 100 Вт. Все ИМС серии KP1564 (74HCxx) заменимы соответствующими аналогами серии KP1554 (74ACxx). Интегральный стабилизатор применен типа KP142ЕН5А (L7805).

В налаживании автомат практически не нуждается, за исключением выбора желаемого времени нарастания яркости от нуля до 75% резистором R1.

Литература

- Евсеев А. Регулятор мощности на транзисторах MOSFET // Радиомир. - 2006. - №5. - С.18-19.

Наш постоянный читатель и подписчик **Николай Александрович Косов** из г. Мариуполя пишет: «Начало этого (2016-го) года для нашей домашней аппаратуры было крайне неудачным. Сначала поломались стиральная машина и ПК, а в ближе к середине января, как раз, перед встречей Нового Года по старому стилю вышел из строя ЖК телевизор Samsung с диагональю экрана 32 дюйма. Как оказалось, после его вскрытия, начал отрываться (с одного конца) один из плоских жгутов-шлейфов от ЖК матрицы (дисплея). Мне удалось плотно прижать шлейф к стеклу матрицы и закрепить его термоклеем. Аппарат проработал две недели и дефект начал проявляться вновь. Причем, интересно, если с усилием прижать шлейф к стеклу матрицы пальцем и удерживать его, телевизор работает, но не всегда. Можно ли восстановить соединение шлейфа с матрицей и как это сделать грамотно?»

Плоские жгуты-шлейфы, обычно не паяют к контактам на стекле матрицы, а «сажают» на, так называемую, анизотропную пленку. Эта изоляционная двухсторонняя клейкая лента (пленка) с вкраплениями «длинных» микроскопических монокристаллов, размеры которых в одном направлении во много раз больше, чем в остальных (типичная длина 1...2 мм, а диаметр 1...2 мкм (микрона). В отличие от других соединительных методов, соединения анизотропной токопроводящей пленкой поддаются ремонту.

В случае, описанном в письме Н. А. Косова, если токопроводящие дорожки на частично оторванном шлейфе, подложке матрицы и анизотропная пленка не повреждены, то можно попробовать подклеить шлейф, прижав его к стеклу матрицы жалом горячего паяльника, через отрезок тонкого картона, проводя паяльником вдоль всей отклеившейся поверхности. Рекомендуемая температура склеивания 250°C в течение 15 секунд.

Если это не удалось, то стеклянную панель в месте подклейки шлейфа и сам шлейф очищаются и промываются спиртом, а, затем, с помощью специального инструмента (модуля) или пинцетом вручную устанавливается отрезок анизотропной ленты. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Удалить защитный слой с пленки.
2. Предварительно соединить анизотропную пленку с подложкой на стекле матрицы.
3. Установить шлейф и выровнять его по подложке.
4. Окончательно позиционировать шлейф на пленке.
5. Соединить шлейф с подложкой через анизотропную пленку при воздействии на получившийся «бутерброд» силы и нагрева. Например, с помощью паяльника.

Операция довольно сложная и требует хорошего зрения (возможно, даже микроскоп) и навыков. Если есть возможность, перед такой ответственной работой, следует потренироваться в подклейке шлейфов в какой-либо старой не нужной аппаратуре.

Наш читатель **Евгений** нашел ошибку в предыдущем номере нашего журнала (РА 7-8/2016), о чем сообщил в редакцию электронным письмом. Так на стр. 32, 33 этого номера опубликована схема телевизора Сокол 54ТЦ8739, который собирался на телевизионном шасси EX-1A/1A1/1A2. Эта схема неверно подписана на стр. 33 как «Принципиальная схема телевизионного шасси U3P/U2P». На стр.33 РА 7-8/2016 и в оглавлении этого номера должно быть написано:

«Принципиальная схема телевизионного шасси EX-1A/1A1/1A2».

Мы благодарим Евгения и просим прощения у читателей за досадную редакторскую ошибку.

Александр Петрович Носов из г. Чернигова просит опубликовать схему старенького цифрового фотоаппарата OLYMPUS CAMEDIA C120. Эту схему мы начинаем публиковать на вкладке этого номера (стр.27-30).



В редакцию нашего журнала довольно часто приходят письма с вопросами, связанными с борьбой с вирусами и вредоносными программами, поражающими наши ПК. Последнее такое письмо прислал в начале июля этого года **Кондратенко Виктор Викторович** из г. Днепр, который в конце мая «поймал» китайскую вредоносную программу Baidu. Помог Виктору Викторовичу избавиться от этой программы и последствий ее деятельности на ПК наш новый молодой автор – сисадмин одной из киевских торговых компаний Игорь Петренко, статья которого «Как бороться с вредоносными программами» размещена на стр. 48 этого номера.

Свои вопросы, статьи и пожелания присылайте в редакцию по адресу: а/я 50, 03110, Киев-110, Украина, или на электронный адрес редакции: ra@sea.com.ua.

От имени редакции на вопросы отвечал главный редактор Игорь Безверхний

Юрий Савицкий, г. Киев

В статье рассмотрены два новых набора фирмы МАСТЕР, в которых используются часы реального времени. Первая конструкция – электронные часы с будильником, а вторая – таймер с высокой цикличностью работы для автоматизации «по часам» процессов «умного дома».

Как известно, самый распространенный измерительный прибор – часы. И хотя в каждом «мобильнике» они уже имеются, интерес к любительским конструкциям не пропадает и в 21 веке. Кроме, собственно, очень важной для нас информации о том «который сейчас час», такие приборы также позволяют автоматизировать многие процессы, связанные с текущим временем. Часто бывает, что изменчивая мода возвращает нас на десятки лет назад. И вот, сейчас очень часто можно встретить, что на почетном месте красуются большие винтажные часы на газоразрядных лампах. В отличие от них, наборы фирмы МАСТЕР – это современные микроконтроллерные изделия, благодаря чему их габариты практически совпадают с размером светодиодного индикатора, а функционал соответствует все-таки требованиям нашего века. Наборы имеют одинаковую конструкцию и внешний вид (см. **фото 1** и **фото 2**), и отличаются только загруженной в них программой, представляя собой миниатюрный модуль.

Набор «Часы реального времени RTC-CLOCK» предназначен для самостоятельной сборки обычных часов. Внешне они ничем особенным не выделяются от многих других конструкций, разве что минимальными размерами и симпатичным изумрудно-зеленым свечением индикатора с высотой цифр 14 мм. Однако, если пыливый читатель рассмотрит печатную плату, то с удивлением обнаружит, что там нет кварцевого резонатора («кварца») и переменного конденсатора для подстройки частоты. Нет не только кварца на 32768 Гц, но и вообще никакого. Ответ на это безобразие прост – кварц не нужен, потому что установлен он внутри «часовой микросхемы» DS3231 фирмы Dallas. Причем, кварц не простой, а с системой термокомпенсации и подстройки. Благодаря этим мерам и тщательной заводской калибровке стабильность хода часов на порядок лучше, чем у решений с внешним кварцем. В результате использования системы термокомпенсации типичная неточность хода часов составляет всего 30 секунд за месяц работы. За техническими подробностями по поводу этой замечательной микросхемы отправляем любознательного читателя к описанию на сайте фирмы Maxim.

Схема соединения часов с внешними цепями показана на **рис.1**. Для поддержания хода часов при отключении общего питания в модуле установлена стандартная литиевая батарейка. Имеется функция будильника. При достижении часами заданного времени подается сигнал – на протяжении одной минуты каждую секунду в течении 300 мс активизируется выход ЗУММЕР. Сигнал можно прервать нажатием на КНОПКУ (**рис.1**).



Как видим по схеме, при срабатывании будильника выход ЗУММЕР с открытым коллектором подключается к общему проводу и таким образом формирует сигналы. Зуммер должен быть со встроенным генератором, то есть издавать звук при подаче постоянного напряжения. Для управления мощной сиреной, лампой или другой нагрузкой вместо зуммера прямо к контактам модуля можно подключить электромагнитное или твердотельное реле. Естественно, что рабочее напряжение зуммера и обмотки реле должно соответствовать напряжению питания.

Оригинально решено управление часами. Всего одна кнопка используется как для установки часов, так и для установки или отключения надоевшего будильника. Это позволяет любителям старины встроить модуль часов в корпус старого механического будильника с одной кнопкой наверху. Кнопка «понимает» короткие и длинные нажатия. Благодаря этому формирует две команды – ВЫБОР ЗНАКА и БОЛЬШЕ, которых вполне достаточно для всех настроек.

Основные параметры устройства

- формат времени (часы:минуты) 23:59;
- погрешность хода не хуже 30 сек/месяц;
- напряжение питания 8...18 В;
- потребляемый ток 20 мА;
- высота знака 14 мм;
- габарит (фронт) 63 x 23 мм.

Полное описание с параметрами, способами управления и другими необходимыми подробностями смотрите на сайте изготовителя [1].

Гораздо большей функциональностью обладает второй набор реального времени – суточный таймер «RTC-TIMER-1Day». Это устройство предназначено для управления процессами, которые циклически повторяются изо дня в день в одно и то же время. Прежде всего, это касается автоматизации, связанной с биологическими объектами, которые, как известно, живут в соответствии с ритмами, задаваемыми звездой по имени Солнце. По внешнему виду это те же электронные часы, но количество будильников (точек срабатывания по времени) здесь увеличено до 50. Причем на каждом заданном во времени шаге можно запрограммировать как включение, так и отключение нагрузки. Само собой разумеется, что при пропадании питания часы продолжают идти от встроенной батарейки, а при появлении питания выход корректно устанавливается в состояние, соответствующее текущему времени.

Круг применения набора чрезвычайно широк. Это и выдача сигнала ДЕНЬ-НОЧЬ для различной автоматики, в том числе, для изменения температурного режима различных помещений, как жилых (врачи рекомендуют спать при

Выход таймера переключается в соответствии с шагами, которые программирует пользователь. Каждый шаг состоит из команды (ON или OFF) и времени ее выполнения. Команды могут чередоваться или повторяться как угодно. В связи с тем, что количество шагов изначально неизвестно, имеется еще одна команда – END. Таймер выполняет команды до тех пор, пока не встретит END, после чего переходит к выполнению первого шага. При работе индикатор показывает текущее время, но для удобства наблюдения за состояни-

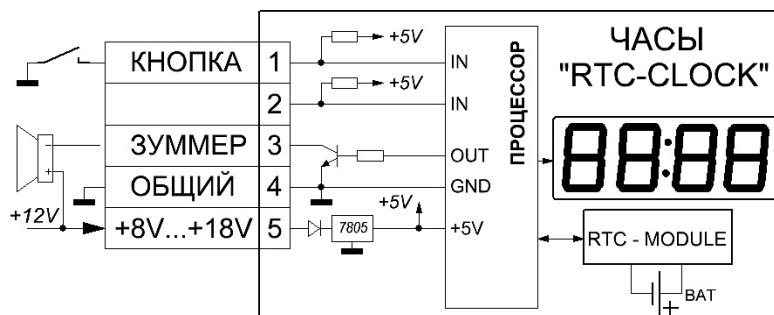


Рис. 1

ем таймера и чтобы не забывать, что перед нами не просто часы, каждые 5 секунд кратковременно появляется информация о текущем состоянии выхода – «OFF» или «ON».

Более сложная процедура настройки шагов потребовала применения двух кнопок. С их помощью реализуются основные этапы настройки таймера: установка на часах текущего времени, просмотр программы шагов и корректировка шагов. Схема включения таймера такая же, как и у часов. Вторая кнопка управления подключается к контакту 2. Основные параметры таймера аналогичны приведенным для часов, но к ним необходимо добавить еще один уже упомянутый: количество программируемых шагов (точек времени) – до 50.

И часы, и суточный таймер – это, однозначно, полезные устройства для организации жизни в умном доме. Если же имеющейся функциональности описанных наборов недостаточно или у Вас есть идеи, как сделать их «еще лучше», то свяжитесь со службой поддержки компании МАСТЕР (разработчиком и изготовителем этих изделий) по E-mail: kitsupport@ukr.net. Мы с удовольствием рассмотрим Ваши предложения по доработке приборов.

Ссылки

1. [www.Imrad/ОПИСАНИЕ ЧАСЫ.pdf](http://www.Imrad/ОПИСАНИЕ%20ЧАСЫ.pdf) – ссылка на описание набора «RTC-CLOCK» в формате PDF.

IMRAD

Электронные компоненты
03113, Украина,
г. Киев, ул. Шутова, 9А, подъезд 3
Тел.: 495-21-10, 495-21-13, 490-21-95
www.imrad.com.ua, kitsupport@ukr.net

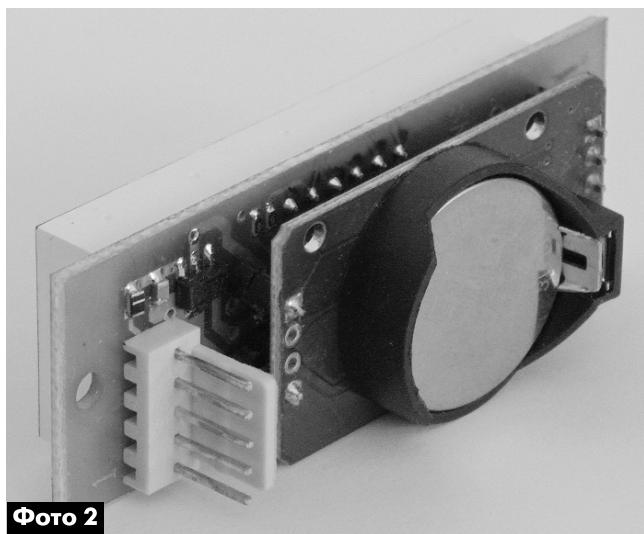


Фото 2

16...20°C), так и промышленных, сельскохозяйственных, галерей и т.д.. Примерами могут служить системы автоматического включения-отключения по времени освещения улицы или теплицы, различные поилки-кормилки животных или рыб. Набор идеально подходит для создания эффекта присутствия людей в пустой квартире путем многократного включения освещения в вечернее и ночное время. А кто-то придумает и более хитрую автоматику. И совсем простое и очевидное, но важное применение, которое непросто реализовать другими способами – многократная в течение суток подача периодических напоминаний.

Особенности схемы и сервисных режимов телевизионного шасси S63A фирмы Samsung

Игорь Безверхний, г. Киев

(Окончание. Начало см. в РА 5/2016, РА 6/2016 и РА 7-8/2016)

100-герцовое телевизионное шасси S63A производства компании Samsung использовалось в нескольких кинескопных телевизорах серии SlimFit этой фирмы с диагональю экрана 29 и 32 дюйма и форматом экрана 16:9. Ремонт и регулировка этих аппаратов вызывают ряд трудностей у радиолюбителей, что и явилось причиной появления этой статьи. В заключительной части статьи автор приводит описание процессора управления, особенности сервисного режима и регулировки телевизионного шасси S63A.

Процессор управления

Процессор управления шасси S63A входит в состав БИС телевизионного процессора (UOC) IC01 типа VCT67хуG, который размещен на плате F-Box Board (см. схему F-Box Board 1 в РА 5/2016 на стр. 29). Рассматривая «обвязку» процессора управления мы будем постоянно «перескакивать», на другие листы схемы телевизионного шасси S63A, что будет указано в тексте, и затем возвращаться обратно.

Процессор управления расшифровывает команды от локальной клавиатуры телевизора и пульта ДУ, обеспечивая следующие основные функции управления:

- включение телевизора в рабочий режим и перевод его в дежурный режим;
- оперативные регулировки телевизора: яркость, контрастность, насыщенность, громкость и т.д.;
- перевод телевизора в сервисный режим, что обеспечивает возможность его сервисной регулировки;
- занесение изменений параметров оперативных и сервисных регулировок в энергонезависимую память телевизора.

Напомним, что корпус IC01 VCT67хуG имеет 208 выводов. Правда, не все из них задействованы. Назначение большинства из выводов этой БИС рассмотрены в предыдущих номерах ж-ла «Радиоаматор». Рассмотрим назначение тех из них, которые относятся к процессору управления.

Локальная клавиатура телевизионного шасси S63A, схема которой приведена в РА 7-8/2016 на стр. 34, подсоединена к двум выводам БИС IC01: 162 (KEY_1) и 159 (KEY_2). Оба эти вывода конфигурированы как входы



двух АЦП. Напряжения на этих выводах зависят от того, какая из кнопок клавиатуры нажата. Эти напряжения во внутренних АЦП БИС IC01 преобразуются в цифровой код, который затем расшифровывается и преобразуется в соответствующие команды.

Сигнал от фотоприемника RM901 типа FRP-3521H31, который расположен на плате MAIN BORD, поступает на вывод 92 (IR) IC01 и также преобразуется в этой БИС в соответствующие команды. Фотоприемник RM901 можно найти на схеме MAIN BORD 2, которая опубликована в РА 5/2016 на стр. 28.

Для тактирования процессора управления используется внутренний кварцованный генератор с внешним кварцем резонатором XV201 с резонансной частотой 20,25 МГц, который подключен к выводам 78 и 79 IC01. Напомню, что этот же генератор используется и для работы других составляющих узлов процессора UOC IC01.

Процессор управления IC01 «общается» с микросхемой памяти, видеопроцессором IC03 CXA2165Q, видеопроцессором канала PIP IC05 TW9906, процессором HDMI IC05 MST3383M-LF-80 по шине I²C. Выводы: 83 (SCL) – линия синхронизации и 84 (SDA) – линия данных.

Команда включения телевизора (POWER), которая формируется в процессоре управления, снимается на блок питания с вывода 115 (P2_7) БИС IC01. Управление включением/выключением светодиодного индикатора дежурного режима осуществляется напряжением с вывода 110 (P3_0) IC01, а включением/выключением светодиодного индикатора таймера – напряжением с вывода 109 (P3_1). Оба этих индикатора выполнены на одном сдвоенном красно-зеленом светодиоде с общими катодами LD901 типа DL-2LRG, который показан на схеме MAIN BORD 2 (РА 5/2016, стр. 28).



Управление включением/выключением петли размагничивания осуществляется с вывода 1 IC01 по линии D_COIL.

Для перепрограммирования и изменения конфигурации процессора управления и всего UOC-процессора IC01 VCT67хyG в ремонтном предприятии используются программаторы с интерфейсом J-TAG. Для подключения такого программатора IC01 имеет четырех выводной интерфейс J-TAG с выводами:

- 4 (TCLK – Test Clock) – сигнал тактирования;
- 5 (TDO – Test Data Output) – выход данных;
- 6 (TDI – Test Data Input) – вход данных;
- 7 (TMS – Test Mode Select) – сигнал управления (сигнал выбора режима работы интерфейса).

Замечу, что, без фирменного программного обеспечения, специальных приборов и опыта, программирование UOC-процессоров проводить нельзя.

Особенности сервисных режимов и регулировки телевизионного шасси S63A

Активация сервисного режима

Для входа в сервисный режим необходимо:

1. Перевести телевизор в дежурный режим.
2. Нажать одну за другой кнопки ПДУ в следующей последовательности:

Info => Menu => Mute => Power On.

Должно открыться сервисное меню (см. **рис.5**). Следует заметить, что вход в сервис при отсутствии навыка не всегда осуществляется с первого раза. Кнопки надо нажимать резко с одинаковыми небольшими временными интервалами между нажатиями.

Выбор строки осуществляется кнопками «вверх» и «вниз», а регулировка (изменение параметра) – «вправо» и «влево».

После ремонта телевизора, как правило, необходима регулировка строчной и/или кадровой развертки аппарата.

Для этого в сервисном меню надо выбрать строку DEFLECTION (рус. – развертка) и войти в меню DEFLECTION (PAL), параметры которого сведены в **табл.6**.

Английское сокращение параметров в пунктах этого меню несложно расшифровать. Ниже для не очень опытных ремонтников приведены примеры того, как это можно сделать.

Все пункты, в которых присутствует буква V, относятся к кадровой развертке, а буква H – к строчной. Amp – усиление (размах, размер). Shift – сдвиг (центровка). Сокращение EW уже встречалось в этой статье. Linearity – линейность. Upper – вверх, а Lower – вниз.

На что влияют, указанные в **табл.6** параметры, показано **рис.6**.

1. Deflection
2. 480p/576p
3. 720p/1080i
4. 4:3 offset--Vixlm
5. Video Adkust1
6. Video Adkust2
7. Video Adkust3
8. Video Adkust4
9. Video Adkust5
10. Video Adkust6
11. Video Adkust7
12. Video Adkust8
13. OPTION (55 OB 00)
14. YC Delay
15. EEPROM
16. Bus Stop
17. checksum 0000
18. RESET

Рис.5

Таблица 6

№	Параметры	Значения				Примечание
		Диапазон	Начальные	WS32Z30/40 (32")	CW29Z30/40 (29")	
0	V Amp	0~63	30	30	34	Регулируется
1	V Shift	0~63	26	26	27	Регулируется
2	H EW	0~63	30	30	21	Регулируется
3	H Shift	0~63	36	36	42	Регулируется
4	V Linearity	0~15	6	6	6	Фиксированное
5	Upper Linearity	0~15	0	0	0	Фиксированное
6	Lower Linearity	0~15	1	1	1	Фиксированное
7	V SC	0~15	3	3	4	Фиксированное
8	H Parabola	0~63	32	32	48	Регулируется
9	Upper Corner	0~63	37	37	38	Регулируется
10	Lower Corner	0~63	34	34	35	Регулируется
11	H Trapezium	0~63	40	40	37	Регулируется
12	Bow	0~63	32	32	34	Регулируется
13	Angle	0~63	30	30	28	Регулируется
14	V Position	0~63	32	32	32	Фиксированное
15	H Parablar_Pal (Offset)	0~63	0	0	0	Фиксированное
16	Upper Corner_Pal (Offset)	0~63	0	0	0	Фиксированное
17	Lower Corner	0~63	0	0	0	Фиксированное
18	Bow(Offset)	0~63	0	0	0	Фиксированное



Пользоваться остальными пунктами сервисного меню **рис.5** приходится не так уж часто.

Регулировка фокусировки

Напомню, в телевизионном шасси имеется как статическая, так и динамическая регулировка фокусировки. Эти операции удобнее всего производить в следующей последовательности:

1. Подайте на вход телевизора сигнал «Сетчатое поле».
2. Установите оптимальную яркость и контрастность изображения.
3. Установите регулятор статической фокусировки (VR) в положение максимум (по часовой стрелке).
4. Установите регулятор динамической фокусировки против часовой стрелки в крайнее положение.
5. Медленно вращая регулятор статической фокусировки против часовой стрелки, добиться минимальной толщины центральной вертикальной линии.
6. Медленно вращая регулятор динамической фокусировки по часовой стрелке добиться оптимальной фокусировки горизонтальных линий вверху и внизу экрана.
7. Проверить качество фокусировки и, при необходимости, повторите пункты 2-6.

Регулировка ускоряющего напряжения

Для осуществления этой регулировки необходимо убедиться, что телевизор не был сильно разрегулирован, а затем:

- включить сигнал цветных полос или сигнал регулировочной таблицы;
- с помощью осциллографа измерить размах сигналов R, G и B на катодах кинескопа от нулевого уровня до уровня «пьедестала», как показано на **рис.7**.
- регулятором ускоряющего напряжения на ТДКС установить «пьедесталы» в эпюрах этих

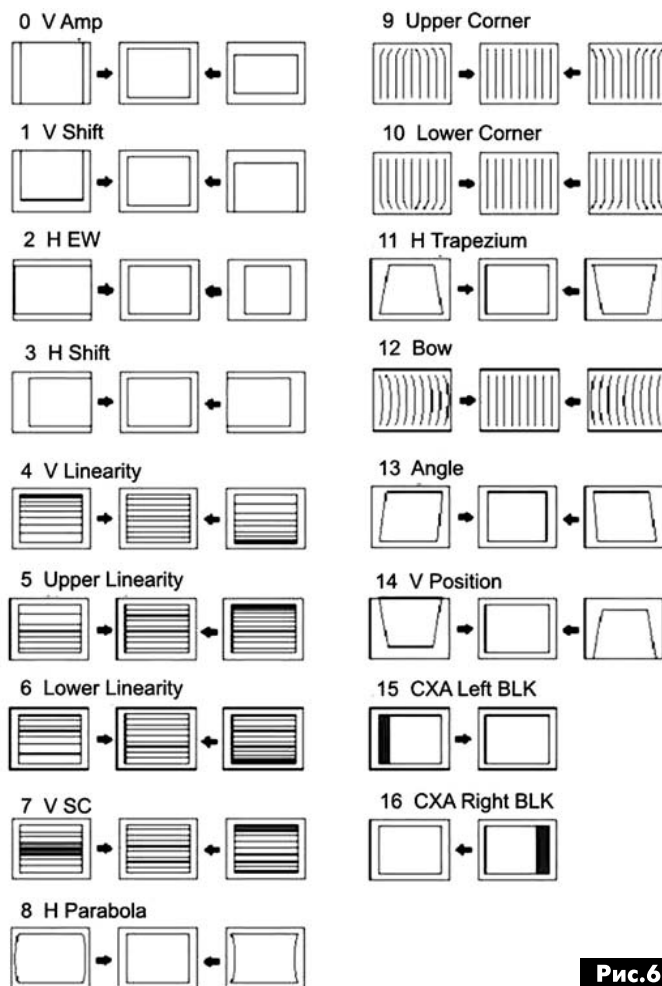


Рис.6

сигналов на уровнях 190 В для кинескопов с диагональю 32" или 180 В для кинескопов 29".

В новых кинескопах допустим разброс размахов сигналов R, G и B не более чем 3 В.

В заключение замечу, что в журнальной статье нет возможности подробно описать как саму схему такого сложного ТВ шасси, как S63A, так и его регулировку с минимумом измерительных приборов доступных радиолюбителю. Так пришлось опустить регулировку баланса белого по двум причинам. Во-первых, потому, что в телевизорах

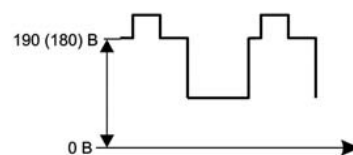


Рис.7

на этом шасси нарушение баланса белого встречается нечасто, а во-вторых, фирма изготовитель рекомендует производить эту регулировку с использованием цветоанализатора типа CA100, просто проверяя соответствующие цветовые координаты.

Микроконтроллеры Wi-Fi. Сеанс 3

Сергей Рюмик, г. Чернигов

(Продолжение. Начало см. в РА6, РА7-8/2016)

Теоретической информации, приведенной в двух первых статьях цикла, должно быть достаточно, чтобы проникнуться важностью проблемы и «созреть» для покупки модуля Wi-Fi на базе чипа ESP8266EX. Совершить покупку можно, например, через интернет-аукцион и уже за пару дней получить по почте желанную посылку. Теперь необходимо убедиться в исправности товара, для чего следует протестировать его основные функции.

Чтобы начать работу с модулем Wi-Fi, нужен компьютер. Подключить его можно через конвертор USB-UART (Рис.10). Тип микросхемы, входящей в конвертор, не унифицирован, поэтому в разных платах присутствуют: CP2102, FT232RL, ATmega32U4, CH340 и т. д.

Конвертор может быть встроенный, а может быть и внешний, например, в виде дата-кабеля от мобильного телефона. В первом случае речь идет о полноценной плате Wi-Fi, во втором — о модуле Wi-Fi, который имеет минимальную аппаратную обвязку и лишь на время подключается к компьютеру для перепрошивки программы.

Как отмечалось ранее, начинать эксперименты с Wi-Fi проще всего, имея готовую заводскую плату, на которой уже распаян конвертор USB-UART и установлен стабилизатор питания. В связи с этим для тестирования будет выбрана плата Wi-Fi, совместимая с WeMos D1 R2 <http://www.wemos.cc/Products/d1_r2.html>. «Совместимая», потому что она не фирменная (есть надпись «D1», но нет надписи «WeMos.cc»), зато более дешёвая. Что поделашь, такая ситуация характерна для продукции, присылаемой из Китая.

Канал питания

Перед началом работы следует определиться с питанием платы Wi-Fi. Важный момент — мощности источника +5 В от порта USB компьютера обычно не хватает для устойчивой работы модулей ESP-12E, ESP-12F, ESP-13 (в этом их основной недостаток). Следовательно, нужен внешний блок питания типа «сетевая вилка».



Рис.10

На плате WeMos для этого предусмотрен отдельный разъём DJK-02A, а в технических параметрах указан диапазон напряжений +9...24 В. Однако торопиться не стоит. Плата является «совместимой», поэтому возможны нюансы, и первая подача питания может оказаться последней...

Лучшая страховка — это анализ работы по электрической схеме, благо она свободно распространяется в Интернете <http://www.wemos.cc/Products/images/d1_r2.pdf>. По функционалу плата соответствует Рис.9 (РА7-8/2016).

Одна незадача — название микросхемы ключевого стабилизатора U2 в схеме почему-то не указано. В реальности на плате стоит «шестиногий» чип в корпусе SOT-23/6 с надписью «1076 T301». Это понижающий (buck) DC/DC-преобразователь AMS1076 фирмы Advanced Monolithic Systems, работающий на частоте 1,4 МГц. Схема его включения стандартная (Рис.11). Резисторы R6, R7 задают выходное напряжение +5 В. Конденсатор C6 обеспечивает вольтодобавку в цепи затвора регулирующего транзистора. А вот входное напряжение по даташиту не должно превышать 18 В (!), значит, анализ схемы был сделан не напрасно.

Откуда же взялось напряжение +24 В? Можно предположить, что плата изначально была рассчитана на установку микросхемы AMS1073, которая действительно допускает питание от 24 В. Но для удешевления продукции запаяли AMS1076.

Аналогичные микросхемы — MP2359, MP2259 фирмы MPS, RT8258, RT8259 фирмы Richtek.

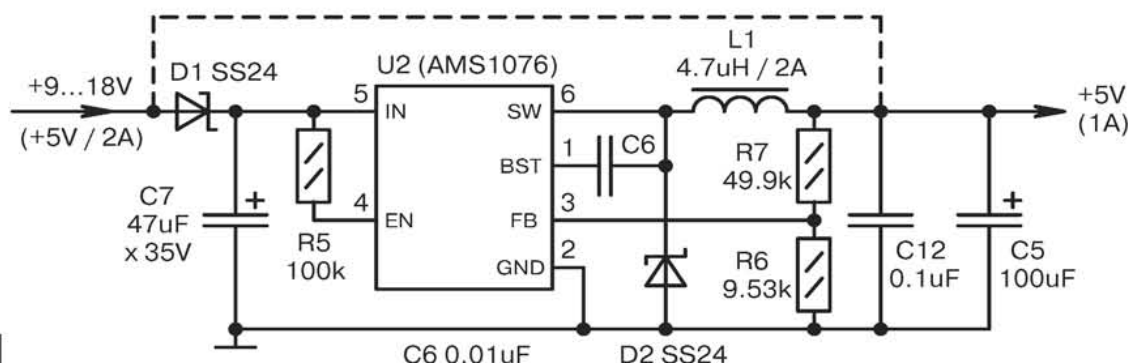


Рис.11

В качестве «сетевой вилки» подойдёт блок питания от игровой приставки SEGA Mega Drive-II. Он аналоговый, 12-вольтовый и достаточно мощный. Если имеется импульсный источник 5 В/1...2 А, то его тоже можно подключить к плате Wi-Fi, поставив перемычку, как показано на Рис. 11 пунктиром. Микросхема преобразователя U2 при этом блокируется и не оказывает влияния на работу.

Программный драйвер USB-UART

После подачи питания и подключения соединительного кабеля к разъёму USB компьютера следует дождаться реакции операционной системы. Если в конвертере USB-UART применяется микросхема FT23xx фирмы FTDI, то драйвера, скорее всего, установятся автоматически. Если появится сообщение «Устройство USB не опознано», то необходимо скачать с Интернета соответствующий файл драйвера (на сленге — «дрова»).

Фирма WeMos для своих плат предлагает драйвер «CH341CER.exe» <http://www.wemos.cc/tutorial/get_started_in_arduino.html>. После его установки в диспетчере устройств компьютера должен появиться новый виртуальный COM-порт «USB-SERIAL CH340». Для однозначности следует настроить его на скорость 115200 бит/с.

Работа с оболочкой Arduino

Тестирование любой платы Wi-Fi удобно проводить через оболочку Arduino, при этом абсолютно без разницы, что в плате WeMos нет AVR-контроллера. Его функцию программно эмулирует 32-разрядный МК, входящий в модуль ESP-12F.

В среде Arduino имеется встроенная библиотека функций для ESP8266, но она относится лишь к официальному шилду Wi-Fi, вставляемому в контакты Arduino-UNO. Для других версий плат Wi-Fi от сторонних изготовителей требуется загрузить дополнительное программное обеспечение.

Порядок действий.

1) Скачать оболочку Arduino-1.6.11 <<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>>.

2) После установки выбрать путь «Файл—Настройки—Дополнительные ссылки для Менеджера плат». Нажать кнопку справа, затем нажать на планку «Нажмите для получения ресурсов для работы с неофициальными платами».

Далее произойдёт переход по ссылке <<https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Unofficial-list-of-3rd-party-boards-support-urls>>, где надо найти пункт «ESP8266 Community» и ввести в панель указанный там адрес «*.json» (Рис. 12). Для сохранения результата и выхода в головной экран нажать кнопку «ОК».

- ☒ Проверять обновления при запуске
- ☒ Конвертировать файлы скетчей в новый формат (.pde -> .ino)
- ☒ Сохранять скетч при проверке или компиляции

Дополнительные ссылки для Менеджера плат:

Рис. 12

3) Зайти в меню «Инструменты—Плата:...—Менеджер плат...» и убедиться, что в самом конце списка появилась новая платформа «esp8266 by ESP8266 Community». Выбрать её и нажать кнопку «Установка». Затем внизу появится полоса загрузки (требуется подключение к Интернету) и в компьютер добавится около 150 Мбайт информации. По завершении нажать кнопку «Закрыть».

4) Зайти в меню «Инструменты—Плата:...» и выбрать в конце списка в разделе «ESP8266 Modules» строку, подходящую по смыслу к используемой плате Wi-Fi (Рис. 13). Здесь допускается экспериментировать, особенно в том случае, когда плата самодельная или нестандартная.

ESPRESSO Lite 1.0
ESPRESSO Lite 2.0
Phoenix 1.0
Phoenix 2.0
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV)
SparkFun ESP8266 Thing
SparkFun ESP8266 Thing Dev
SweetPea ESP-210
WeMos D1 R2 & mini
WeMos D1(Retired)
ESPino (ESP-12 Module)
ThaiEasyElec's ESPino
WifiInfo

Рис. 13

5) В меню «Инструменты» указать номер виртуального COM-порта конвертера USB-UART и настроить его скорость 115200 бит/с. Теоретически можно установить и 921600 бит/с, но на форумах пишут о низкой стабильности такого режима.

Пошаговые скриншоты по настройке оболочки Arduino хорошо расписаны в статье <<http://geekelectronics.org/arduino/wemos-d1-r2-na-esp8266-ndash-pervoe-znakomstvo.html>>.

Тестовые программы

Фирма WeMos разработала несколько тестовых программ для своих плат Wi-Fi и разместила их на странице <https://github.com/wemos/D1_mini_Examples>. После разархивирования файла «D1_mini_Examples-master.zip» следует скопировать его содержимое в папку C:\Program Files\Arduino\Example\. Это стандартный приём в среде Arduino для доступа к программным примерам.

Далее, руководствуясь древней традицией программистов, надо помигать светодиодом на плате WeMos, выполнив микроконтроллерный «Hello, World!». Светодиод по схеме подключается к порту GPIO14 (ESP8266). В обозначениях Arduino это будет цифровой порт D5 согласно раскладке <http://www.wemos.cc/Products/d1_r2.html>.

Программа «мигания» (скетч) строится по шаблону через меню: «Файл—Примеры—ESP8266—Blink» или «Файл—Примеры—01.Basics—Blink». В тексте надо исправить номер порта, к которому подключается светодиод, заменив число 13 числом 14 или D5. Поскольку библиотека Wi-Fi в работе скетча не используется, то в этом режиме плата WeMos ведёт себя как обычный Arduino.

Второй тест заключается в вычислении объёма Flash-памяти модуля ESP-12F. Заранее он не известен, ведь микросхема памяти находится под экранированной крышкой модуля, и прочитать её название нельзя. Не исключено, что кто-то мог сэкономить «на спичках» и установить микросхему меньшего объёма с меньшей стоимостью.

Автор теста памяти — Marcus Sattler <<https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/esp8266/examples/CheckFlashConfig/CheckFlashConfig.ino>>. Скетч находится в меню «Файл—Примеры—ESP8266—CheckFlashConfig». Далее выбрать «Инструменты—Монитор порта» и наблюдать искомую информацию (Рис.14). Судя по надписям, ёмкость микросхемы памяти составляет 4194304 байта или ровно 4 Мбайта.

```
Flash real id: 001640E0
Flash real size: 4194304

Flash id size: 4194304
Flash id speed: 40000000
Flash id mode: DIO
Flash Chip configuration ok.
```

Рис.14

```
scan start
scan done
5 networks found
1: RMS (-44)*
2: A u nas wi-fi !!! (-67)*
3: Broadcom (-91)
4: UKrtelcom_vxvWyD (-84)*
5: osnova_21 (-83)*
```

Рис.15

Третий тест касается собственно модуля Wi-Fi и его способности расшифровывать сигналы протокола IEEE 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц.

Скетч находится в меню «Файл—Примеры—ESP8266WiFi—WiFiScan». После его запуска на мониторе порта каждые 5 с будут высвечиваться строки с указанием близлежащих объектов Wi-Fi и с уровнями их приёма в дБм (Рис.15).

(Продолжение следует)

18-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА



КИП контрольно-измерительные приборы



ЭЛЕКТРОНИКА



ЭНЕРГЕТИКА

12-14
октября
2016 года

Харьков,
ПВЦ "Радмир Экспохолл"
м. Ак. Павлова

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



Организатор выставки ООО «ЭКСПОСЕРВИС»

+38 (057) 758-70-30, (067) 520-46-30, (050) 343-64-97

www.expos.com.ua

expo@kharkov.ukrtel.net



О современных технологиях, электромобилях, медицине и образовании

(Интернет-обзор)

В этом обзоре приведены «оптимистические» прогнозы 4-й технологической революции и некоторые факты их подтверждающие, а также небольшие экскурсии в далекое и не очень прошлое.

В конце 90-х прошлого века у нас в мыслях не было, что годика так через три исчезнет желание печатать фотографии на фотобумаге «мокрым» способом. Например, фирма Kodak в эти годы про-



Фото 1

давала 85% всей фотобумаги в мире. В 1998 году в фирме было 170000 сотрудников. И все же, в течение всего нескольких лет, их бизнес-модель исчезла, и фирма Kodak обанкротилась. Начало этому процессу положило то, что в 1975 году были изобретены цифровые камеры. Первые из них имели разрешающую способность только 10000 пикселей, но прогресс в области микроэлектроники развивался, и пока продолжает развиваться, по закону Мура. Закон Мура – это наблюдение, сделанное в 1965 году одним из основателей корпорации Intel Гордоном Муром. Суть его в том, что количество транзисторов на квадратный дюйм в интегральных схемах увеличивается двукратно каждый год, начиная с изобретения интегральных схем. Мур предсказал, что эта тенденция сохранится и в обозримом будущем. Сейчас даже в фотокамерах смартфонов нередкость матрицы в 13 мегапикселей.

Похоже, то, что случилось с Kodak произойдет во многих отраслях промышленности в ближайшие годы. Но большинство людей не хочет видеть такого поворота событий.

Осмысление экспоненциальных технологий потребовало некоторого времени, прежде чем они получили полное признание всего за коротких несколько лет. Этой тенденции последуют самые разные области, такие как, например, искусственный интеллект, здравоохранение, электро- и самоуправляемые автомобили, образование, трёхмерное печатание и т.д.

Современные технологии развиваются очень быстро - по нарастающей экспоненте.

Добро пожаловать в Экспоненциальный Век, в 4-ю промышленную революцию!

Программное обеспечение компьютеров коренным образом изменит традиционные отрасли промышленности.

Например, фирма Uber – это всего лишь программное средство, фирма не владеет автомобилями, но теперь она крупнейшая такси-компания в мире, и недавно начала работать в Киеве, а фирма AirBnB стала по существу самой большой гостиницей мира, хотя фирма и не имеет своих жилых помещений.

Справедливо и утверждение, что все новое – это хорошо забытое старое. Так, например, в начале XX века автомобили считались экологичной альтернативой лошадям, которые считались причиной зловония. Это забавно до тех пор, пока не узнаешь, что в 1900 году 38% машин в США были электрическими, 40% ездили на пару, и только 22% – на бензине.



Фото 2

Сейчас мир постепенно опять возвращается к электротранспорту. Кататься на трамвае всегда весело, удобно и быстро. Этот вид электрического транспорта широко распространён не только у нас, но и по всему миру. Впервые трамваи появились в начале 19-го века. Работали они в то время не на электричестве, а на конной тяге. Лошади, стоявшие в упряжи перед вагоном, тянули его вперёд. Позднее конструкцию, да и принцип их работы усовершенствовали в Германии. С 1881 года трамваи перешли в разряд электрического общественного транспорта.

Китайская машиностроительная компания Чжучжоуские электровозы (Zhuzhou Electric Locomotive) разработала новый «беспроводной» трамвай, способный перевозить до 380 пассажиров одновременно. Благодаря использованию суперконденсаторов, производитель создал транспортное средство, способное передвигаться по



маршруту без проводов, полностью подзаряжаясь во время коротких остановок. Для того чтобы проехать 3-5 километров, трамваю нужно постоять в ожидании пассажиров около 30 секунд – этого времени хватит, чтобы зарядить аккумуляторы и двигаться дальше. Первый такой вагон уже сошел с конвейера 1 августа 2016 года (**фото 1** и **фото 2**). Дело за малым – осталось оборудовать остановки зарядными устройствами, и все: можно спиливать трамваям «рога» и убирать некрасивые и дорогостоящие провода с улиц.

Особое место на дорогах в современном мире занимают электромобили. Их количество постепенно растет. Производством их занята не только фирма Тесла, но и всемирно известные производители обычных автомобилей, например, Volkswagen. На **фото 3** изображен Volkswagen Golf ELEKTRO с электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л.с.).



Фото 3



Фото 4

С электромобилями пока существует одна проблема – отсутствие должного количества зарядных станций, но и эта проблема постепенно решается. Причем, некоторые из них бесплатны. Недавно в Киеве на массиве Виноградарь, на автостоянке возле одного из торговых центров для посетителей кафе появилась одна из таких зарядных станций на два места (**фото 4**). Ожидаем, что в ближайшее время зарядные станции на дорогах будут объединены в сети и перестанут быть экзотикой. Тем более, что они заметно дешевле и экологичней бензоаппаратов.

Большинство автомобилей у населения развитых стран в ближайшее время станут электрическими. В городах станет тише, воздух станет чище.

В последние годы в продаже появилось множество электровелосипедов (в основном китайского производства), а также подвесных и стационарных электромоторов для различных плавсредств. О применении подвесного электромотора на крейсерской яхте совместно с солнечными батареями и ветрогенератором было рассказано ранее в «Радиоаматоре» (см. [1]).



Фото 5

Заметим, что электротранспортом в последние годы заинтересовались самодельщики. Они изготавливают электромобили, мотоциклы, велосипеды и прочие транспортные средства на электрическом ходу. Более восьми лет назад инженер-механик Денис Лукьяненко из г. Ивано-Франковска самостоятельно спроектировал и создал трехколесную двухместную машину (**фото 5** и **фото 6**). Эта конструкция представляет собой некую смесь электромобиля с электровелосипедом. Правда, в отличие от последнего, она не имеет педального привода.



Фото 6

Как вы думаете, что изображено на **фото 7**. Эта фотография была сделана 95 лет назад 5 августа 1921 года в г. Дейтройте. Практически невозможно догадаться, что на ней изображено. Так вот, это первая в мире радиоуправляемая машина. Да, именно радиоуправляемая. Похоже, с этого все и началось.

В 2018 году самоуправляемые автомобили массово станут доступны широкой публике, а около 2020 года нынешняя автомобильная промышленность начнет потихоньку исчезать. Просто автомобиль нам больше не будет нужен. Вызываем машину по телефону, она прибудет к нам



самостоятельно (без водителя) и отвезет по назначению. Нам больше не нужно будет искать парковку. Мы только заплатим за расстояние, причем, при желании, мы можем работать в дороге. Следующие поколения землян не станут получать водительские права и не станут покупать автомобили.

В настоящее время в мире 1,2 миллиона человек ежегодно гибнет в автомобильных авариях. Они случаются каждые 100 тысяч километров пробега. С самоуправляемыми автомобилями эта цифра упадет до одной аварии на 10 миллионов километров. Это сохранит миллион жизней в год.

Аналитики в Интернет прогнозируют, что большинство автомобильных фирм обанкротятся. Традиционные автомобильные компании стара-

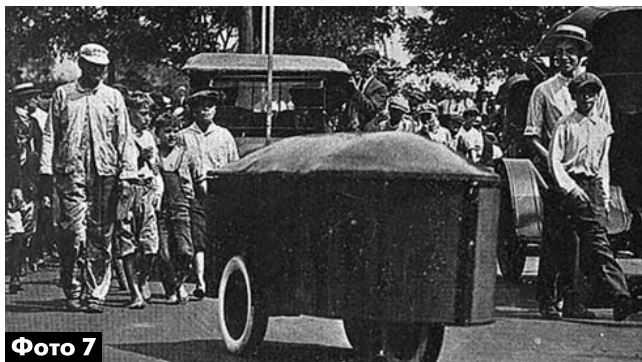


Фото 7

ются усовершенствовать автомобили, в то время как такие технологические фирмы, как Tesla, Apple и Google, применяют революционные подходы и создают компьютеры на колесах. Это полностью изменит города, поскольку для передвижения понадобится на 90-95% меньше автомобилей, а автомобильные стоянки можно будет превратить в парки.

«Понимание» мира компьютерами также растет по экспоненциальному закону. Компьютер уже выиграл игру Го у лучшего игрока мира, что произошло на 10 лет раньше, чем предполагали. Заметим, что игра Го намного сложнее шахмат.

В США, молодым правоведам стало очень трудно найти работу, т.к. теперь можно получить юридическую консультацию во многих областях из IBM Watson в течение нескольких секунд, причем с точностью 90%, по сравнению с 70% точностью от человека-юриста. В скором будущем понадобится на 90% меньше юристов, останутся только узкие судебные специалисты.

IBM Watson уже помогает медикам диагностировать рак в 4 раза точнее, чем это делают люди. Программное обеспечение Facebook уже может распознавать лица лучше, чем человек. Можно предположить, что к 2030 году, «интеллект» компьютеров превзойдет человеческий.

Незавидное будущее ожидает страховые компании. Без автомобильных аварий страховка будет стоить в 100 раз дешевле. Автомобильное страхование практически исчезнет.

Бизнес недвижимости также серьезно изменится. Поскольку можно работать в машине по дороге на работу и прямо из дома, то люди будут выбирать более далекие от места работы, но лучшие районы для жизни.

Использование солнечной энергии последние 30 лет росло по экспоненциальной кривой, но эффект мы видим только сейчас. В прошлом году во всем мире было построено больше солнечных электростанций, чем электростанций на горючих материалах. Предполагается, что стоимость солнечной энергии упадет настолько, что большинство угольных компаний закроется к 2025 году.

С дешевым электричеством придет изобилие дешевой воды. Опреснение сейчас требует два киловатт-часа на кубический метр. Вода есть почти всюду, но, при этом, существует недостаток питьевой воды. Представьте, что станет возможным, когда можно будет иметь любое количество чистой воды почти бесплатно.

Фонд X Prize 10 мая 2011 года объявил, а затем 10 января 2012 года запустил конкурс по созданию совмещенного с телефоном устройства Tricorder X, которое будет сканировать сетчатую оболочку глаза больного, анализировать состав крови и выдыхаемого воздуха. В результате сформируются 54 биологических показателя, определяющие практически любое заболевание. Устройство будет дешевым, что позволит через несколько лет любому на этой планете иметь доступ к медицине мирового класса почти даром. Победители конкурса будут объявлены в начале 2017 года.

Еще один двигатель технологического прогресса – 3D-принтер. Цена самого недорогого трехмерного принтера снизилась с 18 тысяч до нескольких сот долларов в течение десяти лет. В то же время трехмерное печатание стало в 100 раз быстрее. Все основные обувные фирмы начали трехмерную печать обуви. Запасные части к самолетам уже трехмерно печатаются в отдаленных аэропортах. Международная космическая станция уже использует трехмерный принтер, он устраняет необходимость в доставке с Земли нужных многочисленных запчастей. 3D-принтеры строят дома, делают торты и имплантаты. В Китае с помощью трехмерного принтера уже построили 6-этажный дом. К 2027 году 10% всех производимых товаров будет создаваться трехмерными принтерами. Перспективы применения технологии трехмерного печатания вскоре радикально изменят наше представление о различных областях промышленности, строительства, медицины и быта. В конце этого года новые смартфоны получат возможность трехмерного сканирования. В будущем можно будет просканировать свои ноги и «отпечатать» удобную обувь прямо дома.

Специалисты утверждают, что практически любая идея, успешная в 20 веке, провалится в 21-ом. 70-80% нынешних рабочих мест исчезнет в следующие

20 лет. Будет много новых рабочих мест, но неясно достаточно ли их будет создано за этот период.

Ожидается, что скоро появится сельскохозяйственный робот стоимостью в 100 долларов. Фермеры, вместо тяжелой работы в поле, станут просто руководить умными машинами. Аэропоника потребует намного меньше воды. Уже появилась телятина, выращенная из стволовых клеток вне коровы. В 2018 году она будет дешевле натуральной телятины. В настоящее время 30% сельскохозяйственных угодий используется для животноводства. Представьте ситуацию, когда эти площади освободятся. Уже существует несколько новых бизнесов, которые вскоре принесут на рынок протеин из насекомых. Этот протеин лучше, чем мясо. Он будет называться «альтернативный источник белков» (поскольку большинство еще отвергает идею пищи из насекомых).

Уже существуют программы, которые могут определить в каком мы настроении. К 2020 году будут созданы программы, определяющие по выражению лица когда человек лжет. Представьте себе политические дебаты, когда такая программа покажет нам говорят ли правду.

В настоящее время средняя продолжительность жизни возрастает каждый год на три месяца. Четыре года назад средняя продолжительность жизни в мире была 79 лет, сейчас она 80 лет. К 2036 году продолжительность жизни будет каж-

дый год будет возрастать более чем на год. Нынешнее поколение, возможно, будет жить 100 лет и больше.

Современные технологии не обошли и образование.

Самый дешевый смартфон уже стоит 10 долларов в Африке и Азии. К 2020 году 70% людей будет иметь смартфон. Это значит, любой молодой человек в самом удаленном уголке мира может получить доступ к лучшему в мире образованию. Каждый ребенок сможет использовать портал Академии Хана (Khan's Academy) [2] для изучения всего, что изучают в школах Первого Мира. Его уже используют в Индонезии. Создаются версии Khan's Academy на русском и арабском языке, суахили и китайском. Изучение английского языка академия обеспечивает бесплатно, чтобы даже африканские дети овладели беглым английским в течение полугода.

Khan Academy – учебная организация, созданная в 2006 году специалистом по образованию Салманом Ханом с целью обеспечения всех желающих бесплатным образованием мирового класса.

Ссылки

1. Безверхний И. Путешествие по Днепру без солярки и бензина // Радиоаматор. – 2013. – №7. – С.35-39.

2. <https://ru.khanacademy.org/> - русскоязычный сайт Академии Хана (Khan's Academy).



ХІV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА НЕФТЕГАЗЭКСПО - 2016



**8-10
Ноября**

Технический партнер: *RentMedia*



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Украина, 02660, Киев, Броварской пр-т, 15
М "Левобережная"

тел./факс: (044) 201-11-57
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua, www.tech-expo.com.ua



Простой способ защиты информации на ПК

Генрих Закоморный, г. Тбилиси

Судя по сообщениям, появившимся в последние несколько лет, в мире процветает тотальная слежка, собирается личная информация почти обо всех жителях Земли. В связи с этим стала еще более актуальной защита файлов, хранящихся в компьютере, содержащих, например, разработки, научные работы, и т.п. Об одном из простых аппаратных способов защиты информации на ПК рассказано в этой статье.

Как доказал Эдвард Сноуден, любой компьютер, подключенный к Интернету, – открытая книга для опытного специалиста. Радикальный способ защиты – иметь либо два компьютера, либо два жестких диска, один из которых не подключается к Интернету, как это описано в [1], [2], [3], т.к., очевидно, что с отключенного жесткого диска считать информацию невозможно.

До появления Windows 10 и быстродействующих SSD-накопителей второй способ вполне удовлетворял меня. Однако, невозможность получать от Microsoft обновления этой операционной системы, установленной на втором жестком диске, риск выхода из строя SSD-накопителя при отключении питания, если присутствуют напряжения на сигнальных шинах, заставили искать компромиссное решение.

Заключается оно в следующем:

- в качестве жесткого диска №1 используется относительно дешевый SSD-накопитель небольшой ёмкости 60-120 ГБ, на котором установлена операционная система и все приложения;
- в качестве жесткого диска №2 используется обычный жесткий диск, на котором хранится вся личная информация;
- SSD-накопитель включен постоянно, а второй диск при работе в Интернете выключен.

Это позволяет работать с «несекретными» файлами, получать обновления операционной системы и приложений, а при заражении системы вирусами, легко переустанавливать систему и приложения. Второй диск с «секретными» файлами при этом выключен, что, кстати, способствует продлению срока его службы. Скачанные из Интернета файлы, находящиеся на диске №1, можно легко скопировать на диск №2 при отключенном Интернете и затем удалить их с дис-



ка №1. Правда, неудобство этого решения заключается в том, что приходится следить за тем, чтобы случайно не подключиться к Интернету при включенном втором диске. Красный светодиод HL1 (рис.1) предупреждает об этом, сигнализируя о том, что второй диск включен.

Дополнительный контроль может осуществляться очень полезной утилитой DU-Meter, поместив её индикатор на панели задач компьютера. DU Meter – это удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Она содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения, а также ведет подробную статистику входящего и исходящего сетевого трафика. Сведения представляются в цифровом или графическом виде. Работает эта программа с обычными модемами, кабельными модемами, локальными сетями и т.д. Нам же важна информация, о том, включен ли Интернет, которую можно отследить по индикатору программы DU Meter.

Принципиальная схема рассматриваемого устройства, являющегося модернизацией моего же устройства, описанного в [3], приведена на рис.1.

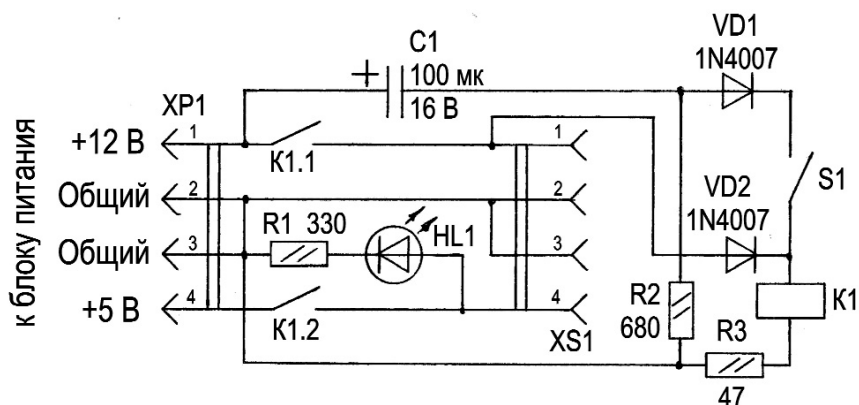


Рис.1



Включение второго диска происходит при замкнутых контактах тумблера S1, в момент включения компьютера.

Разъём питания диска №2 XS1 соединен с блоком питания компьютера через разъём XP1 и контакты K1.1 и K1.2 реле K1. При включении

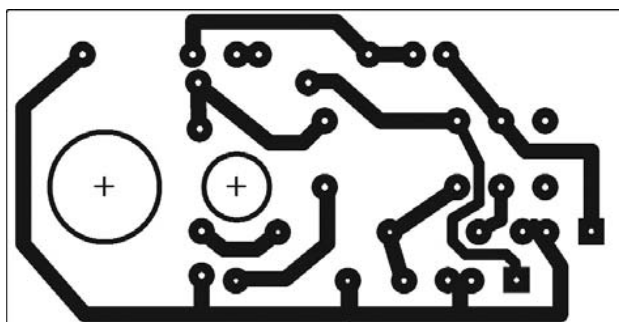


Рис.2

компьютера, в случае, если S1 замкнут, импульс зарядного тока конденсатора C1 вызывает срабатывание реле K1, которое становится на «самоподхват» через контакты K1.2, диод VD2 и включает питание диска №2. После этого, естественно, состояние S1 перестаёт влиять на работу схемы. Если же S1 не был замкнут, конденсатор C1 быстро заряжается через резистор R2, и состояние S1 также не будет влиять на работу схемы, что исключает нештатное включение второго диска.

Примечание редактора

Предложенный в статье способ удобен и дешевле в том случае, если винчестеры уже есть в наличии. Если же «лишнего» жесткого диска нет, или для его установки в ПК отсутствует свободное место (например, в ноутбуке), то для хранения «секретных» файлов удобно использовать, так называемые, съемные HDD-накопители (внешние жесткие диски) (см. **фото**). Их существует множество.

Для подключения внешнего жесткого диска к ПК могут использоваться разные виды интерфейса:

- USB 3.0 (2.0);
- eSATA;
- Ethernet;
- FireWire.

В ряде современных моделях внешних винчестеров интерфейсы часто комбинируются, чтобы дать пользователям возможность максимально расширить сферу применения этих устройств.

Для защиты файлов на внешнем жестком диске подключать его и пользоваться им необходимо при отключенном Интернете. Для подключения внешнего винчестера через порт USB практически всегда используется стандартный кабель.

В устройстве могут быть применены реле с рабочим напряжением до 12 В, в том числе и с одной группой контактов (2 шт. одинаковых реле), с контактами, рассчитанными на ток потребления второго диска. Естественно, реле на 5 В следует подключить не к K1.1, а непосредственно к кон-

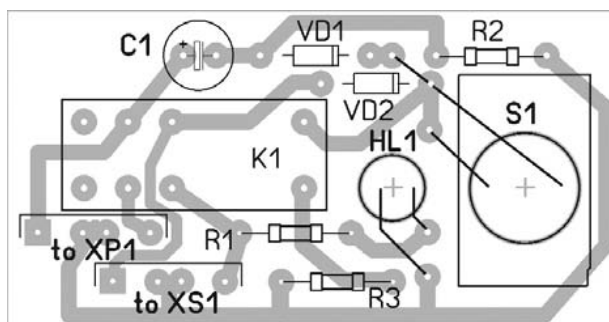


Рис.3

тактам K1.2 (вместо R3 устанавливается перемычка). Реле с другим напряжением срабатывания подключаются через гасящий резистор R3. Хорошо подходят реле от источников бесперебойного питания (UPS). Ёмкость конденсатора C1 должна обеспечивать импульс зарядного тока, достаточного для срабатывания реле K1, а сопротивление резистора R2 должно обеспечивать быстрый заряд конденсатора C1, и должно приблизительно быть равно учетверённому сопротивлению обмотки реле K1. Номиналы элементов, указанные на схеме, соответствуют реле с рабочим напряжением 9 В с сопротивлением обмотки 155 Ом.

Устройство собрано на печатной плате размером 70 x 36 мм (**рис.2**). Чертеж печатной платы в формате программы Sprint LayOut 5.0 для скачивания размещен на сайте издательства «Радиоаматор» [4]. Крепится эта плата к передней заглушке свободного отсека системного блока компьютера тумблером S1 непосредственно. Расположение деталей на печатной плате показано на **рис.3**. Плата соединяется с диском №2 при помощи либо пожертвованного для этой цели кабеля с разъёмом от штатного блока питания ПК, либо дополнительным кабелем с таким разъёмом от старого, ненужного блока питания ПК.

В качестве кабеля с разъёмом XP1 удобно использовать переходник IDE-SATA, отрезав разъём SATA. Никаких дополнительных переделок в компьютере производить не требуется.

Литература

1. Челевич А. Второй жёсткий диск – второй компьютер // Радио. – 2012. – №12. – С.24.
2. Гейман В. Переключение НЖМД в компьютере // Радио. – 2013. – №8. – С.21.
3. Закоморный Г. Ещё раз о переключении НЖМД в компьютере // Радио. – 2014. – №2. – С.28.
4. <http://www.ra-publish.com.ua/> – сайт издательства «Радиоаматор»



Как бороться с вредоносными программами

Игорь Петренко, г. Киев

В этой статье автор, по просьбе читателей «Радиоаматора», делится своим опытом в борьбе с рядом вредоносных программ, которые появляются в Интернете практически регулярно.

«Баннер-попрошайка»

Одну из первых вредоносных программ я «поймал» 17 декабря 2009 г., скачивая книжки и программы. При этом некоторые сайты сбрасывали рекламу (в основном всякую муть: интернет-казино и порно). С какого сайта на мой ПК попала вредоносная программа-вирус iLite Net Accelerator определить не удалось. Окно (баннер) этой программы устанавливается поверх всех окон, блокирует исполнение почти всех программ и требует денег, методом отправки SMS с кодом на определенный короткий номер. Для психологического воздействия в окне вируса работает таймер (красные цифры) с посекундным отсчетом на 3 часа. По истечении 3-х часов окно сбрасывается и появляется вновь при запуске большинства программ. Вредоносное ПО также выполняет следующие действия:

- препятствует запуску «Диспетчера задач» и «Редактора реестра»;
- навязчиво отображает баннер или перезагружает ОС при попытке запуска некоторых приложений;
- препятствует загрузке ОС в безопасном режиме;
- противодействует запуску антивирусных инструментов;
- деактивирует «Восстановление системы Windows».

Типичный образец вредоносного ПО iLite Net Accelerator (и ему подобных) состоит из нескольких библиотек (DLL) со случайным именем, размещающихся в папке system32, размером около 130 КБ (размер варьируется в зависимости от конкретного образца). В системе может присутствовать также исполняемый файл system32/sdra64.exe.

Чуть позже начали появляться и другие подобные вредоносные программы-«попрошайки» с более красиво оформленными баннерами: Get Accelerator, Digital Access, Get Access, Download Manager v1.34 и др.. Все эти вирусы-«попрошайки» даже объединили в семейство Trojan-Ransom.Win32.Digitala.

Антивирусные программы в то время их не вылавливали, кроме специальной программы AVPTool от Касперского. Кроме того, после AVPTool была необходима чистка по специальной методике. Все это можно было найти в Интерне-



те. Постепенно программы, подобные iLite Net Accelerator, начали исчезать и к 2014 году исчезли почти совсем. В последнее время они заражают компьютеры очень редко.

Замечу, что утилита AVPTool удаляла ПО семейства Trojan-Ransom.Win32.Digitala в 2010 году не полностью – «хвосты», замедляющие работу ПК, оставались. Радикально избавиться от последствий этого ПО мне удалось переустановкой Windows с форматированием системного диска.

«Полезные» китайские программы

Таких программ несколько. Автору приходилось сталкиваться с двумя из них: 2345.com и Baidu, точнее с группой программ Baidu.

Заражением этими вредоносными программами происходит практически одинаково в фоновом режиме при скачивании заинтересовавшего пользователя контента, как правило, программ или книг с непроверенных сайтов. Очень часто заражение происходит через Торрент.

Поскольку характерных признаков эти вредоносные программы не имеют, и в программные коды компьютера они не внедряются, то своевременная идентификация и блокирование этих программ антивирусами и большинством специализированных утилит затруднено.

Стандартное удаление этих программ через «Установку и удаление программ» из «Панели управления» удаляет эти программы только из меню «Установки и удаление программ», но сами эти программы разбрасывают свои «хвосты-щупальца» в разные самые укромные места системного диска. Поэтому после такого «удаления» эти программы продолжают работать, раздражая пользователей своей неубиваемостью. Они постоянно совершенствуются и модернизируются и их новые версии удаляются все сложнее и сложнее.

Поэтому в этой статье рассмотрены именно основные подходы к удалению таких вредоносных программ.

Раз, 2345 вышел вирус погулять!



Рис.1

Программа 2345.com классифицируется как браузер-угонщик. Основной проблемой, которую создает 2345.com (рис.1) является то, что он перенаправляет наши запросы в браузерах на сайты, которые могут повредить операционную систему ПК. Кроме того 2345.com эксплуатирует уязвимости в системе безопасности компьютера и изменяет настройки используемых на нем браузеров (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.). Кроме того программа 2345.com замедляет работу ПК, загружая его ресурсы.

Если на свою беду Вы накликали Baidu!

Китайская компания Baidu (переводится с китайского как «Поиск мечты») основана в 2000 году Робинем Ли и Эриком Сю, получившими высшее образование в США.

Baidu (см. фото) – солидная компания, ведущий китайский поисковик. 20 апреля 2006 года менеджмент Baidu заявил о запуске альтернативного проекта – «Байдупедии». Уже через три недели она обогнала по числу статей китайскую Википедию.

В 2016 году президент Baidu Чжан Яцинъ заявил, что в его планах начать массовое производство самоуправляемых автомобилей. По оценкам главы компании, на это понадобится около пяти лет. Все же, утром 12 января 2010 года сайт компании подвергся атаке хакеров из, так называемой, «Иранской киберармии» (Iranian Cyber Army). Злоумышленники изменили DNS-записи и перенаправили трафик на другой сайт.

Через некоторое время после этого появилась вредоносная программа Baidu PC Faster. Это потенциально нежелательная программа, анонсируемая разработчиком как антивирус нового поколения, часто устанавливающаяся на компьютер пользователя автоматически и в скрытом режиме. Программа Baidu проявляется следующим образом:

- активно меняет настройки домашней страницы браузеров;

- навязывает Toolbar и Baidu Search;
- размещает свои ярлыки в меню ПУСК;
- дает карт-бланш загрузке нежелательного ПО и потоку навязчивой рекламы;
- крайне затрудняет работу с клавиатурой и мышью;
- подвешивает папки и программы.

Кстати, подобные неприятности встречаются и при заражении ПК программой 2345.com.

Как удалить программы 2345.com и Baidu

Файлы и папки программ 2345.com и Baidu легко узнать по наличию в их названиях 2345 (рис.2), Baidu и/или иероглифов.

Все действия по удалению этих вредоносных программ желательно проводить в безопасном режиме. Для этого следует перезагрузить компьютер и при его включении нажать клавишу F8. В открывшемся меню за-

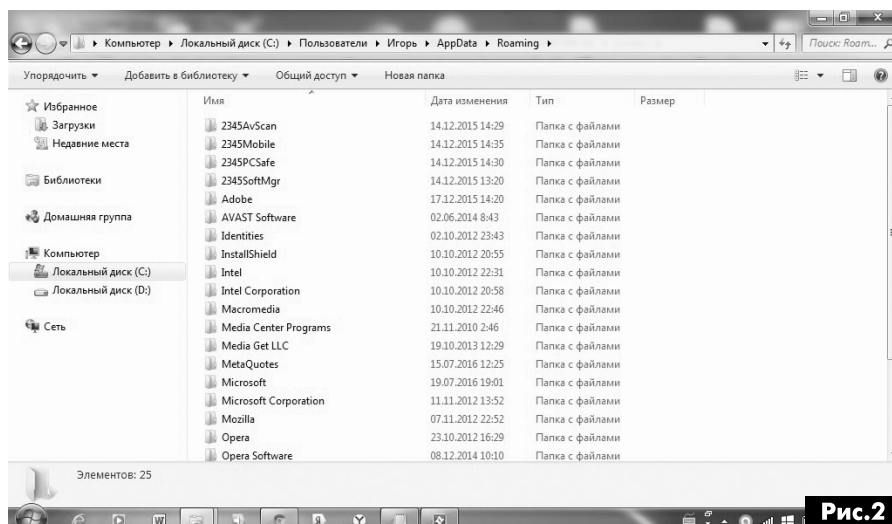


Рис.2



Рис.3

грузки Windows выбрать строку «Безопасный режим».

После загрузки операционной системы в безопасном режиме необходимо:

- Зайти в Панель управления и деинсталлировать все программы, в которых присутствуют 2345, Baidu или иероглифы.





Примечание: деинсталляторы этих программ имеют интерфейс на китайском языке (рис.3), что затрудняет удаление этих программ. Поиск кнопок при деинсталляции осуществлялся опытным путем. Как правило, это кнопки с двумя иероглифами.

- Зайти в Панель управления => Администрирование => Службы и отключаем все службы, связанные с программой 2345 или Baidu.
- Вызвать Диспетчер задач. Для этого необходимо одновременно нажать кнопки клавиатуры Ctrl + Alt + Delete или кликнуть правой кнопкой мыши на «Панели задач» и выбрать в контекстном меню пункт «Диспетчер задач».
- В появившемся окне выбрать вкладку «Процессы» и отсортировать все запущенные на ПК процессы, нажав один раз на заголовок столбца «Имя образа», что облегчит поиск и завершение всех процессов, относящиеся к удаляемым программам (рис.4).
- Создать вспомогательный файл с расширением .txt или .doc.
- С помощью поиска Windows разыскать все адреса (пути), по которым размещены файлы и папки удаляемой программы (2345 и Baidu), и скопировать эти пути во вспомогательный файл.
- Используя записи из созданного вспомогательного файла, удалить все файлы и папки вредоносной программы.
- Если какие-либо файлы не удаляются, то следует переименовать папки, где они лежат и повторить попытку удаления.
- Вернуть неудаленным папкам прежние имена.
- Проверить папки windows/system32 и drivers в system32 на наличие файлов китайской программы и удалить эти файлы.

В принципе, можно считать, что вредоносная программа удалена, не смотря на то, что ее «хвосты» остались в системном реестре.

Далее надо перезагрузить компьютер в обычном режиме.

Если ПК работает медленнее, чем до заражения, то следует почистить реестр.

Замечу, что эту операцию нужно производить с осторожностью, т.к. ее рекомендуют проводить только опытным пользователям. Кроме того, для чистки реестра надо на ПК установить программу CCleaner для Windows.

Для чистки реестра надо:

- открыть «Командную строку» (в меню «Стандартные»);

- для вызова редактора реестра набрать команду regedit;
 - с помощью поиска найти и удалить строки в реестре относящиеся к деинсталлируемой программе;
 - запустить CCleaner, сканировать реестр и исправлять ошибки.
- Программа удалена.

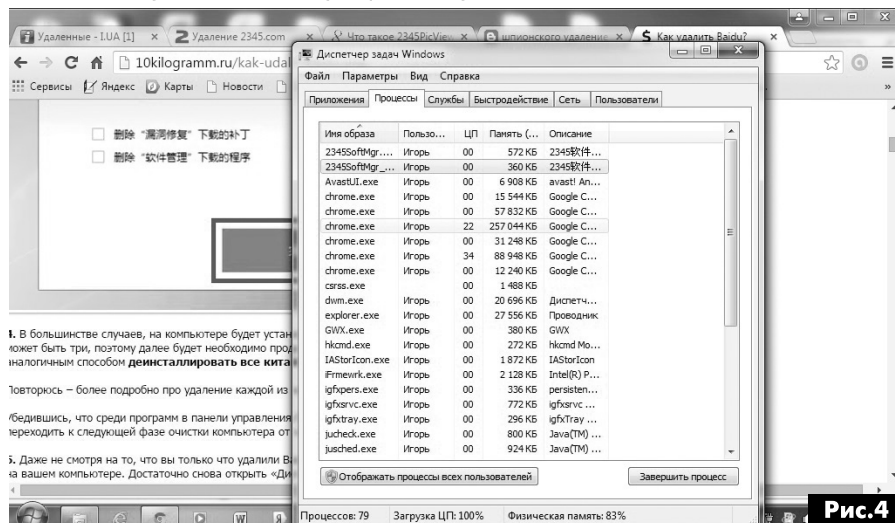


Рис.4

Для того чтобы в будущем уменьшить вероятность заражения ПК следует соблюдать следующие правила:

- при установке новых программ на свой компьютер, всегда читайте правила их использования, а так же все сообщения, которые будет выдавать программа установки;
- не производить инсталляцию с настройками по умолчанию.
- антивирусные и, так называемые, антиспайварные программы следует обновлять до последних версий;
- если на ПК включено автоматическое обновление Windows, то все доступные обновления уже установлены;
- если уверенности в этом нет, то необходимо посетить сайт Windows Update, где подскажут, что нужно обновить в этой ОС.
- если на ПК используются программы Java, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, то надо обязательно их вовремя обновлять.

В заключение замечу, что полезную информацию по этой теме, которая постоянно обновляется можно найти в Интернете по ссылкам [1-5].

Ссылки

- <http://www.2-remove-virus.com/download> - утилита для удаления 2345.com.
- <http://www.spyware-ru.com/udalit-2345-com-iz-brauzera-instruktsiya/>.
- <http://virusinfo.info/content.php>.
- <http://www.2-remove-virus.com/ru/udalit-2345-com/>.
- <http://wikipix.ru/article/kak-udalit-baidu-kitskij-antivirus.html>.



Любительская связь и радиоспорт

Ведущий рубрики **Анатолий Перевертайло, UX7UN**

(tnx **ON6DX, F6AJA, DJ6US, JI3DST, E21EIC, DL6KVA, I1JQJ, S57VW, LZ3FN, MM0DFV, NG3K, EA7FTR, G3XTT, SM0XBI, F5NQL, OH3JR, SP5UAF VU2CDP, GM0HCQ, SV1EJD, G3KMA, LA9JKA, VA3RJ**)

Особая благодарность за постоянную помощь радиолюбителям г. Омска **RW9MC** и **UA9MHN**

BEST COMMUNICATION AWARD -

Учрежденная DX Coffee (www.dxcoffee.com) и DX University, эта премия оценивает пиар-аспект DX-экспедиции, т.е. информацию (ежедневные сообщения, фотографии, видео, форумы, сведения о прохождении, он-лайн логи, рекомендации по работе и др.), предоставляемую в распоряжение радиолюбительского сообщества при помощи сайта DX-экспедиции и по другим каналам. Best Communication Award 2015 присуждена экспедиции K1N (о-в Навасса).

3DA0, SWAZILAND -

Braam, ZS6AYE, снова будет активен из Свазиленда позывным 3DA0AY. Он будет работать в основном цифровыми видами на диапазонах 40-10 метров. QSL via ZS6AYE (direct), OQRS см. на Club Log'e.

40, MONTENEGRO -

Bill, ON5JE, будет активен позывным 401/ON5JE из Черногории. Он будет работать на диапазонах 40 и 20 метров и планирует также работать позывным 401/ON5JE/p из нескольких WFF. QSL via home call, через бюро или direct.

6W, SENEGAL -

Итальянская команда (Leopoldo/I8LWL, Alfredo/IK7JWX, Ampelio/IS0AGY, Christian/IS0BWM, Loredana/IS0FFR, Patrizio/IS0FQK и, возможно, другие операторы) будет активна позывным 6V1IS из Сенегала с 7 по 19 ноября. Экспедиция будет включать в себя работу позывными .../p с острова Goree и/или ос-

трова Ngor (оба относятся к AF-045). Планируется работа SSB, CW и цифровыми видами на КВ-диапазонах и на диапазоне 6 метров.

QSL via IK7JWX, лог см. на Club Log'e.

8Q, MALDIVES ISL. -

James, 9V1YC, будет находиться на Мальдивских островах. Это будет рабочая поездка, но он будет работать позывным 8Q7YC в свое свободное время только CW на КВ-диапазонах.

QSL via W5UE и LoTW.

9A, CROATIA -

Eddy, DM5JBN, будет активен позывным 9A/DM5JBN с острова Rab (EU-136) и с острова Pag (EU-170).

QSL via home call, direct или через бюро, LoTW и eQSL.

9A, CROATIA -

9A/DL5RF/m будет активен с острова Hvar (EU-016). Он будет работать SSB на диапазонах 40 и 20 метров.

QSL через бюро via home call и eQSL.

9A, CROATIA -

Stu, VK4SDD, будет активен позывным 9A/VK4SDD с острова Pasman (EU-170). QSL via home call, только direct.

9A, CROATIA -

Janez, S53V, будет активен позывным 9A8CV с острова Krk (EU-136). Он будет работать только CW и примет участие в IOTA Contest.

QSL только via eQSL.

9A, CROATIA -

Jan, PA4JJ, снова будет активен из Ховатии в "отпускном сти-

ле" позывным 9A/PA4JJ с 1 августа по 30 сентября. Он собирается работать в основном цифровыми видами.

QSL via home call, direct или через бюро, по адресу www.pa4jj.nl/html/qsl-equest.html см. прямую ссылку на OQRS на Club Log'e.

BY, CHINA -

Большая группа операторов из Ji Nan Amateur Radio Association будет активна позывным BY4JN с острова Lingshan (AS-150).

QSL - по указаниям операторов.

BY, CHINA -

Большая группа операторов будет активна с острова Yijiangshan (AS-141). B5/BA4TB, B5/BD4TQ, B5/BD4TR, B5/BD4TS, B5/BD5FFK, B5/BG4TRN, B5/BG4TVT, B5/BG4TYQ, B5/BG5FCH, B5/BH4TGQ, B5/BH4TVU, B5/BI4RYM, B5/BI4SCC и, возможно, другие операторы будут работать SSB, CW и цифровыми видами на диапазонах 80-6 метров, используя две станции.

QSL via home calls. Эта группа примет участие в IOTA Contest позывным B5C (QSL via BA4TB).

CE, CHILE -

Операторы из Chilean DXpedition Team будут активны позывным XR1T с острова Santa Maria (SA-069), в том числе в IOTA Contest. Они будут работать CW, SSB и цифровыми видами на всех диапазонах. QSL via CE3OP, direct или через бюро (OQRS).

CY9, ST. PAUL ISL. -

DX-экспедиция CY9C на остров St. Paul (NA-094) будет иметь две рабочие позиции.





Пять операторов (AA4NC, N2IEN, W2RE, WA4DAN и WW2DX) будут находиться в Northeast Point - отдельном острове, на котором расположен маяк, другие шесть операторов (K4ZLE, K5DHY, K8LEE, N0TG, N8AA и VA3QR) будут работать из Atlantic Cove, более традиционного места для DX-экспедиций. Они будут работать на диапазонах 160-6 метров SSB, CW, RTTY (специально выделенной станцией), а также на диапазоне 2 метра EME и Satellite. Лог и OQRS для запроса карточек direct и через бюро см. на Club Log'e, традиционные QSL via WA4DAN (только direct). Все те, кто окажут финансовую помощь DX-экспедиции до ее начала и сработают с CY9C, получают QSL автоматически.

D4, CAPE VERDE - Harald, DF2WO, снова будет активен позывным D44TWO из Sao Tiago (AF-005), Кабо-Верде. Он будет работать SSB, CW и цифровыми видами на диапазонах 40-6 метров. QSL via M0OXO (OQRS см. по адресу www.m0oxo.com/oqrs/).

D6, COMOROS ISL. - Операторы из Czech DXpedition Team (OK1BOA, OK1FPS, OK1GK, OK2ZA и OK6DJ) будут активны позывным D66D с Коморских островов (AF-007) с 16 по 30 сентября. Они будут работать CW, SSB и цифровыми видами на диапазонах 160-10 метров. QSL via OK6DJ, direct или через бюро, eQSL и LoTW, лог и OQRS см. на Club Log'e.

DL, GERMANY - YL-операторы из Германии будут активны позывным DM88YLF. Они будут работать SSB, CW и цифровыми видами. QSL via DJ5YL.

DL, GERMANY - DB1WA, DL1MRD, DM4DL и DM5HF будут активны позывным DR0F с острова Neuwerk (EU-127), в том числе в IOTA Contest. QSL через бюро via DM4DL.

DL, GERMANY - DJ7MH/p будет активен в отпускном стиле с острова

Baltrum (EU-047). Он будет работать QRP на диапазонах 40, 30 и 20 метров CW. QSL via home call, Club Log, LoTW и eQSL.

DL, GERMANY - European DX Foundation (www.eudxf.de) отметит свое 30-летие с помощью специального позывного DL30EUDXF, который будет использоваться до 31 декабря. QSL via DJ6SI.

EA, SPAIN - Семеро операторов будут активны позывным ED1M с острова Mouro (EU-142). QSL via EA1DR (только direct), LoTW и eQSL, лог см. на Club Log'e.

EA6, BALEARIC ISL. - Alex, IN3BYZ, будет активен позывным EA6/IN3BYZ с острова Менорка, Балеарские острова (EU-004). Он будет работать на диапазонах 20, 17, 10 и 6 метров. QSL via home call, direct или через бюро.

EA9, CEUTA & MELILLA - Javier, EC7DZZ, и Manuel, EA7FKH, будут активны позывным EG9LH с маяка Faro del Morro в Мелилье. QSL via EC7DZZ.

EI, IRELAND - Olivier, ON4EI, снова будет активен позывным EI8QGB из Fethard, Ирландия (EU-115), используя гибридную солнечно-ветровую энергоустановку своего трейлера. Он примет участие в IARU HF World Championship и IOTA Contest позывным EI1A. QSL для обоих позывных via PA3249, direct или через бюро и LoTW.

F, FRANCE - Операторы из Association des Radioamateurs Vauclusiens работали специальным позывным TM84MV во время проведения велогонки Тур-де-Франс. Суффикс выдан в честь легендарной горы Mont Ventoux, на которую велосипедисты будут подниматься во время 12-го этапа гонки. QSL через бюро via F5KPO.

F, FRANCE - YL-операторы из Франции будут активны позывным TM88YL. QSL via F5JER.

F, FRANCE - Бельгийская команда (ON4AR, ON4LRG, ON5PO, ON6DP, ON6MM, ON6QR, ON6YH и ON7ZM) будет активна с острова Groix (EU-048). В первые дни (включая IOTA Contest) они будут работать из Fort Mene, а затем разделяться на три группы для работы из других представляющих интерес мест острова. Подробное описание их планов приведено на qrz.com. QSL via ON6DP, direct или через бюро.

G, ENGLAND - Специальная станция GB90QBD будет работать с острова Lundy (EU-120) в честь 90-летия королевы Елизаветы II. Работа будет вестись на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров CW и SSB, а также на диапазонах 6 метров SSB (50160 kHz), 2 метра и 70 см. QSL via M0KRI.

G, ENGLAND - Jim, DL1DAW, будет активен позывным M/DL1DAW с островов Scilly (EU-011). Все QSO будут автоматически подтверждены через бюро и LoTW, карточки direct следует слать via DL1DAW.

GM, SCOTLAND - Ed, G3SQX, будет активен позывными GM3SQX и GM7O (в IOTA Contest) с острова Arran (EU-123). QSL via G3SQX, только direct.

GM, SCOTLAND - Jamie, 2E0SDV, будет активен позывным 2M0SDV с главного острова Оркнейского архипелага (EU-009), в том числе в IOTA Contest позывным MS0YHC. QSL для обоих позывных via 2E0SDV, лог и OQRS для запроса карточек direct и через бюро см. на Club Log'e.

GM, SCOTLAND - Dave, GM0LVI, будет активен позывным GM0LVI/p с островов Summer (EU-092). QSL via home call, direct или через бюро.

GM, SCOTLAND - Члены Aberdeen Amateur Radio Society планируют работать позывным GS3BSQ с Шетландских островов (EU-012). QSL via GM3MJ, direct или через бюро.



HC, ECUADOR - Специальный позывной HD085QRC будет использоваться в честь 85-летия Quito Radio Club'a (HC1QRC). Работа будет вестись на диапазоне 80-6 метров CW, SSB и цифровыми видами.
QSL via HC1JQ и LoTW.

HH, HAITI - Pierre, HB9AMO (www.hb9amo.net), снова будет активен позывным HH2/HB9AMO из Гаити (NA-096). Он будет работать только CW на диапазонах 40-10 метров.
QSL via M0URX (OQRS см. на www.m0urx.com/oqrs/) и LoTW, лог см. на Club Log'e.

HKO_sa - Clemente, HK3Y, будет активен позывным 5J0Y с острова San Andres (NA-033). QSL по адресу: HK3Y Clemente Martinez Roza, Liga Colombiana de Radioaficionados, P.O. Box 584, Bogota, Colombia.

HR, HONDURAS - Dan, HR2DMR, прибудет на остров Swan (NA-035). В свое свободное время он будет работать SSB и немного CW позывным HQ8S.
QSL via KD4POJ.

HS, THAILAND - Клуб HSDXA Team получил разрешение на работу на диапазоне 6 метров. Они будут работать позывным E2X, в том числе в CQ WW VHF Contest. Информацию о других HS/E2 станциях, работающих на 50 MHz, см. по адресу www.e21eic.net/cqvhf/cqvhf_announce2016.php.
QSL via E20GMY.

I, ITALY - В память разрушительного землетрясения, происшедшего в итальянской области Фриули 40 лет назад, специальная станция I13TF (Terremoto del Friuli - землетрясение во Фриули) снова будет активна на протяжении 4-22 сентября.
QSL via IV3IUM.

I, ITALY - Maria Rosaria, IZ8XOU, и Gianni, IK8MRA, будут активны с острова Cirella (EU-144). Они будут работать QRP.

I, ITALY - IT9FUN/p, IT9FX/p, IT9GNG/p, IT9WKN/p, IT9WUC/p, IW9APP/p и IW9HII/p будут активны с острова Santa Maria (EU-166). Они будут работать на диапазонах 40, 20, 15 и 6 метров.
QSL via home calls, direct или через бюро (IW9HII и IT9FUN будут использовать OQRS).

I, ITALY - Marco, IZ3GNG, будет активен в "отпускном стиле" позывным IZ3GNG/IG9 с острова Lampedusa (AF-019). Он также примет участие в IARU HF World Championship (ITU 37).
Все QSO будут автоматически подтверждены через бюро.

I, ITALY - Giuseppe, IK5WWA, планирует работать позывным IA5C с острова Capraia (EU-028). Он будет активен на диапазонах 80-10 метров, а также на диапазонах 6 метров и 2 метра и примет участие в IARU Region 1 VHF Contest.
QSL via home call, direct или через бюро.

ЛЕТНЯЯ АКТИВНОСТЬ

EUROPE		AS-043	JA0RQV/1	NA-101	J79IX
EU-001	SV5/DJ7RJ	AS-047	JA0JHQ/6	NA-101	J79WI
EU-001	SV5/OH2FUW	AS-062	R10FS	NA-104	V4/G0FWX
EU-004	EA6/IN3BYZ	AS-070	R70ASIA	NA-108	J6/NY3B
EU-009	2M0SDV	AS-074	9M4SI	NA-111	AG2J
EU-010	GS0NWM	AS-091	RZ0ZWA/p	NA-123	V31TA
EU-011	M/DL1DAW	AS-130	3W2BR	NA-128	VA2NDX
EU-012	GS3BSQ	AS-133	XU7AKC	NA-128	XL2I
EU-015	SV9/OK6DJ	AS-141	B5/BA4TB	NA-134	OX/F6ACH/p
EU-016	9A/DL5RF/m	AS-141	B5/BD4TQ	NA-143	K5KUA/5
EU-018	OY/ON6NB	AS-141	B5/BD4TR	NA-148	NE1RD/1
EU-018	OY/SM7RYR	AS-141	B5/BD4TS	NA-151	OX3LX
EU-019	RI1FJ	AS-141	B5/BD5FFK	NA-156	RI1PA
EU-026	JW/G4PVM	AS-141	B5/BG4TRN	NA-158	KL7RRC
EU-028	IA5C	AS-141	B5/BG4TVT	NA-213	WX4SKY/A
EU-029	OZ/PC2D/p	AS-141	B5/BG4TYQ		
EU-030	OZ4SOP	AS-141	B5/BG5FCH		
EU-038	PE2LZ/p	AS-141	B5/BH4TGQ		
EU-047	DJ7MH/p	AS-141	B5/BH4TVU		
EU-049	SV8/TA3J	AS-141	B5/BI4RYM		
EU-067	SV8/SV1EJD	AS-141	B5/BI4SCC		
EU-092	GM0LVI/p	AS-141	B5C		
EU-102	RC1M/p	AS-145	HS3NBR/p		
EU-102	RV1CC/p	AS-147	JA8COE/8		
EU-102	UA1QV/p	AS-150	BY4JN		
EU-103	E19FBB	AS-151	BD2RJ/2		
EU-115	EI1A	AS-158	BD2RJ/2		
EU-115	EI8GQB	AS-173	AT5P		
EU-120	GB90QBD	AS-201	TA0/DJ4EL		
EU-123	GM3SQX	AS-202	A91HI		
EU-123	GM7O				
EU-125	OZ7BQ/p	AFRICA			
EU-127	DA0HEL	AF-003	ZD8UW		
EU-127	DR0F	AF-005	D44TWO		
EU-132	SP1/DM5JBN	AF-007	D66D		
EU-135	SF2X/p	AF-013	5R8HT		
EU-136	9A/DM5JBN	AF-019	IZ3GNG/IG9		
EU-136	9A8CV	AF-023	S9BT		
EU-142	ED1M	AF-023	S9WL		
EU-144	IK8MRA	AF-045	V1IS		
EU-144	IZ8XOU	AF-051	3XY1T		
EU-161	RK1O/p	N.AMERICA			
EU-166	IW9APP/p	NA-008	VY0ERC		
EU-166	IW9HII/p	NA-061	OX3LX		
EU-170	9A/VK4SDD	NA-018	HQ8S		
EU-172	OZ/DL8MF	NA-035	VE7ACN/7		
EU-174	SV8/HG0R	NA-051	W2IY/p		
EU-177	7S5A	NA-055	VE7ACN/7		
		NA-061	K4C		
		NA-067	WB8YJF/4		
		NA-068	VE2JFM/VE9		
		NA-094	CY9C		
		NA-101	J75KG		
		S.AMERICA			
		SA-002	VP8DMN		
		SA-036	P4/DK1MM		
		SA-049	AY7X		
		SA-029	PS1AI		
		SA-034	HC2GRC/p		
		SA-038	PU0R/PU0FDN		
		SA-045	ZY8M		
		SA-058	YV4KW/p		
		SA-069	XR1T		
		SA-072	ZY8D		
		SA-072	ZY8DIG		
		SA-089	YV4KW/1		
		SA-099	PJ2/K3NK		
		SA-099	PJ2/W3HNK		
		SA-099	PJ2T		
		OCEANIA			
		OC-002	VK9X/G6AY		
		OC-009	T88GA		
		OC-009	T88MZ		
		OC-009	T88WJ		
		OC-010	V63GG		
		OC-012	V63J		
		OC-012	V63LR		
		OC-073	JG8NQJ/JD1		
		OC-110	YJ8RN		
		OC-139	VK4AAC/5		
		OC-197	YB4IR/3		
		OC-276	YB9Y		
		ANTARCTICA			
		AN-001	VP8DJB		
		AN-007	VP8DIF		
		AN-007	VP8SGI		
		AN-009	VP8STI		
		AN-010	HF0POL		
		AN-013	LU4ZS		
ASIA					
AS-006	VR2JN				
AS-023	JP1LRT/1				
AS-025	RA1ALA/0				
AS-043	JA0JHQ/1				

IOTA-news (tnx UY5XE)

DATA	ВРЕМЯ UTC	CONTEST	MODE
1	1700 - 2100	FIST Fall SLOW SPEED SPRINT	CW
1	0000 - 2400	TARA PSK31 Rumble	PSK
1	1600 - 1800	DARC HF-HELL Contest (80 m)	HELL
2	0900 - 1100	DARC HF-HELL Contest (40 m)	HELL
1-2	0800 - 0800	OCEANIA DX Contest	SSB
1-2	1600 - 2159	California QSO Party (CQP)	CW/Phone
1-2	1600 - 2000	New Jersey QSO Party	CW/SSB
1-2	0000 - 2359	15-Meter SSTV Dash Contest	SSTV
1-2	1600 - 2000	Russian WW Digital Contest	RTTY45, BPSK63
1-2	1200 - 1200	TRC DX Contest	CW/SSB
2	0700 - 1900	RSGB International DX Contest	CW/SSB
1-2	1600 - 2000	New Jersey QSO Party	CW/SSB
3	1630 - 1729	OK1WC Memorial (MWC)	CW/SSB
3	0700 - 0959	German Telegraphy Contest	CW
8	1700 - 2100	FIST Fall UNLIMITED SPRINT	CW
9	0001 - 2359	10-10 International Day Sprint	All
8-9	0000 - 1559	The Makrothen Contest	RTTY
8-9	0800 - 0800	OCEANIA DX Contest	CW
8-9	1600 - 2200	Pennsylvania QSO Party	CW/Digi/SSB
8-9	1200 - 1200	Scandinavian Activity Contest	SSB
8-9	1400 - 1400	Polska WW BPSK63 Contest	PSK63
10	1630 - 1729	OK1WC Memorial (MWC)	CW/SSB
12	0030 - 0230	NAQCC Straight Key/Bug Sprint	CW
21	1800 - 2200	LZOC 80 m Sprint Contest	CW
15-16	0000 - 2400	JARTS WW RTTY Contest	RTTY
15-16	0001 - 2359	10-10 Intern. CW QSO Party	CW
15-16	1500 - 1459	Worked All Germany Contest	CW/SSB
15-16	1400 - 0200	New York QSO Party	All
16	0000 - 0200	Asia-Pacific Sprint Contest	CW
16-17	1700 - 0100	Illinois QSO Party	CW/Digi/SSB
17	1630 - 1729	OK1WC Memorial (MWC)	CW/SSB
17-21	1300 - 2400	School Club Roundup	All
22-23	1200 - 1200	UK/EI DX Contest	SSB
22-23	1500 - 1500	Pre Stew Perry Topband Challenge	CW
22-23	0000 - 2359	ARRL International EME Competition	All
24	1630 - 1729	OK1WC Memorial (MWC)	CW/SSB
29-30	0000 - 2359	CQ WW SWL Challenge	SSB
29-30	0000 - 2400	CQ WW DX Contest	SSB
31	1630 - 1729	OK1WC Memorial (MWC)	CW/SSB



**«СКТВ»****ЗАО «РОКС»**

Украина, 03148, г. Киев,
ул. Г. Космоса, 2Б
т/ф: (044) 407-37-77;
407-20-77, 403-30-68
e-mail: pks@roks.com.ua

http://www.roks.com.ua

Спутниковое, эфирное ТВ. Многоканальные цифровые системы с интегрированной системой условного доступа МИТРИС, MMDS.

Телевизионные и цифровые радиорелейные линии. Модуляторы ЧМ, QPSK, QAM 70 МГц, RF, L-band. Охранная сигнализация, видеонаблюдение.

НПФ «Видикон»

Украина, 02099, Киев, ул. Зрошувальна, 6
тел.: 567-74-30, 567-83-68,
факс: 566-61-66

e-mail: vcb@vidikon.kiev.ua

http://www.vidikon.kiev.ua

Разработка, производство, продажа для КТВ усилителей домовых и магистральных, фильтров и изоляторов, ответвителей магистральных и разъемов, головных станций и модуляторов.

«ВИСАТ» СКБ

Украина, 03115, г. Киев,
ул. Святошинская, 34,
т/ф: (044) 403-08-03,
тел: 452-59-67, 452-32-34
e-mail: visat@i.kiev.ua

http://www.visatUA.com

Спутниковое, кабельное, радиорелейное 1,5...42 ГГц, МИТРИС, MMDS-оборудование. MB, DMB, FM передатчики. Кабельные станции BLANKOM. Базовые антенны DECT; PPC; 2,4 ГГц; MMDS 16-dBi; GSM, DMB 1 кВт. СВЧ модули: гетеродины, смесители, МШУ, усилители мощности, приемники, передатчики. Проектирование и лицензионный монтаж ТВ сетей. Спутниковый интернет.

«Влад+»

Украина, 03134, г. Киев,
ул. Булгакова, 18, т/ф: (044) 458-56-68,
тел.: (044) 361-22-89, (044) 383-87-13.
e-mail: vlad@vplus.kiev.ua

www.vlad.com.ua

Оф. представитель фирм ABE Elettronika-AEV-CO. EI-ELGA-Elenos, ANDREW. ТВ аналоговые и цифровые передатчики, FM транзисторные передатчики, радиорелейные линии, студийное оборудование. Антенны передающие для ТВ и FM, фидер для тракты ТВ и FM, модернизация и ремонт ТВ передатчиков. Доставка оборудования из-за границы и таможенная очистка груза. Услуги таможенно-лицензионного склада. Монтаж печатных плат.

Beta tvcom

Украина, 83004, г. Донецк,
ул. Гаражная, 39,
т/ф: (062) 381-81-85, 381-98-03,
381-87-53, 386-36-33, 386-36-45
http://www.betatvcom.dn.ua,
e-mail: office@betatvcom.dn.ua

Производство сертифицированного оборудования: полный спектр оборудования для цифрового ТВ; ГС на цифровых

и аналоговых модулях для КТВ, цифровые и аналоговые ТВ и FM передатчики 1 – 2000 Вт, системы MMDS, МИТРИС, ЦРПС диапазона 7-40 ГГц до 155 Мбит/с, оптические передатчики 1310 и 1550 нм. Измерительные приборы 5-26000 МГц.

РаТек-Киев

Украина, 03056,

г. Киев, пер. Индустриальный, 2

тел: (044) 277-67-41,

т/ф: (044) 277-66-68

e-mail: ratek@torsat.kiev.ua

Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Производство радиопультов, усилителей, ответвителей, модуляторов, фильтров. Программное обеспечение цифровых приемников. Спутниковый интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ**ООО НПП «ПРОЛОГ-РК»**

Украина, 04212, г. Киев,

ул. Маршала Тимошенко, 4а, к. 74

тел: (044) 451-46-45, 451-85-21,

факс: 451-85-26

e-mail: prolog@ipnet.ua

Оптовые и мелкооптовые поставки импортных и отечественных р/электронных компонентов, в том числе с приемкой «1», «5», «9».

Техническая и информационная поддержка, гибкая система скидок, поставка в кратчайшие сроки.

ООО «Амел»

02098, м. Київ,

пр-т. Тичини, буд. 4, оф. 9

тел: (044) 294-26-84

факс: (044) 294-24-66

http://www.amel.com.ua

e-mail: info@amel.com.ua

Активные и пассивные радиоэлектронные компоненты импортного производства (NXP.Atmel), коннекторы, кабельно-проводниковая продукция, изготовление и монтаж печатных плат. Гибкие цены, доставка.

«РКС КОМПОНЕНТЫ»

Украина, 03087, г. Киев,

ул. Чоколовский бульвар, 42а, 1-й этаж.

тел./факс: (044) 220-01-72

e-mail: rcs1@rcs1.relc.com

www.rcscomponents.kiev.ua

Склад ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ в Киеве. Прямые поставки от производителей.

ООО «РТЭК»

Украина, 04119, г. Киев,

ул. Дегтяревская, 62, офисный центр «Ферммаш», оф. 46.

тел: (044) 456-98-69, (044) 456-51-27,

(044) 520-04-77, 520-04-78, 520-04-79

e-mail: chip@roinbow.com.ua

http://www.rainbow.com.ua

http://www.rts.ru

Официальный дистрибьютор на Украине ATMEL, MAXIM/DALLAS, INTERNATIONAL RECTIFIER, NATIONAL SEMICONDUCTOR, ROHM.

RCmarket.ua

Розничный интернет-магазин радиодеталей

Украина, 61108, Харьков, а/я 9416

e-mail: info@RCmarket.ua

http://www.RCmarket.ua

Возможность оплаты при получении.

Доставка по всей Украине.

- Конденсаторы
- Микросхемы
- Транзисторы
- SMD компоненты

И многое другое!

Компанія СЕА

Україна, 02094, м.Київ,

Вул. Краківська, 13Б.

тел.: (044) 291-00-41

(багатоканалний)

т/ф: (044) 291-00-42

E-mail: info@sea.com.ua

http://www.sea.com.ua

Регіональні представництва:

Дніпропетровськ: dnipro@sea.com.ua

Харків: kharkiv@sea.com.ua

Львів: lviv@sea.com.ua

Одеса: odessa@sea.com.ua

Електронні компоненти; електротехнічна продукція; кабельно-дротова продукція; промислові комп'ютери; бездротові компоненти, світлодіодна продукція і оптоелектроніка; джерела живлення; вимірювальні пристрої; лічильники електроенергії; паяльне обладнання, витратні матеріали та інструмент; контрактне виробництво.

SPARE-PART

Украина, 03150, г. Киев,

ул. Большая Васильковская, 80

тел. (098) 561-8558, (066) 355-39-44

http://www.sparepart.com.ua

e-mail: support@sparepart.com.ua

Электронные компоненты: микросхемы, модули, дисплеи, лазерные головки, конденсаторы. Со склада и под заказ, от 1 ед.

VD MAIS

Украина, г. Киев, 03061,

ул. М. Донца, 6

тел: (044) 492-88-52 (многокан.),

220-0101, факс: 220-0202

e-mail: info@vdmais.kiev.ua

http://www.vdmois.kiev.ua

Эл. компоненты, системы промавтоматики, измерительные приборы, шкафы и корпуса, оборудование SMT, изготовление печатных плат. Дистрибьютор: Agilent Technologies, AIM, ANALOG DEVICES, ASTEC POWER, Cree, DDC, ELECTROLUBE, ESSEMTEC, FILTRAN, GEYER ELECTRONIC, IDT, Hameg, HARTING, KINGBRIGHT, Kroy, LAPPKABEL, LPFK, Rittal, Rohm, SAMSUNG, Siemens, SCHROFF.

«ТРИОД»

Украина, 03194, г. Киев-194,

ул. Зодчих, 24

т/ф: (044) 405-22-22, 405-00-99

e-mail: ur@triod.kiev.ua

http://www.triod.kiev.ua

Радиолампы пальчиковые 6Д..., 6Н..., 6П..., 6Ж..., 6С и др. Генераторные лампы Г, ГИ, ГМ, ГМИ, ГУ, ГК, ГС и др.

Тиратроны, кенотроны. Магнетроны, лампы бегущей волны, клистроны, разрядники. Электронно-лучевые трубки, види-

коны, ФЭУ. Контактторы ДМР, ТКС, ТКД и др. Автоматы защиты АЗР, АЗСГК и др. СВЧ модули 1ГИ., 1УИ., 1УСО и др. Сельсины, двигатели. Высоковольтные конденсаторы К15-11, К15У-2 и др. Гарантия. Доставка. Скидки. Продажа и закупка.

ООО «Дискон»

Украина, 04073, г. Киев, ул. Семена Скляренко, 9
т/ф: (044) 359-05-04, (096) 783-26-37
e-mail: sales@discon.ua
http://www.discon.ua
Электронные компоненты. Самый большой склад вентиляторов и аксессуаров от компаний SUNON SAS (Тайвань). Компоненты для компенсации реактивной мощности Epcos (Германия). Элементы для промышленной автоматизации: термостаты, гигростаты, решетки, нагревательные элементы и пр. продукция Fandis (Италия). Лампы СКЛ, ЛПО, ЛПС, Протон-Импульс (Россия, г. Орел). Светодиодная продукция TM Voltex (офисное, уличное и промышленное освещение). Автоматические выключатели и контакторы SEZ и Voltex. Трансформаторы для печатного монтажа Zettler. Силовые модули Semikron (Германия). Алюминиевый профиль Eural (Италия). В наличии на складе. Прямые поставки.

ООО «ПАРИС»

г. Киев, пр-кт Победы, 30, кв. 72
тел.: (044) 286-25-24, 527-99-54,
т/ф: 285-17-33
www.paris.kiev.ua
Разъемы, соединители, кабельная продукция, сетевое оборудование, выключатели и переключатели. Электрооборудование: шкафы, щиты, короба, лотки, пускатели. ЖКИ, светодиодная продукция. Инструмент. Лифтовое оборудование: дверной реверс для лифтов - световая завеса.

ООО «Компонент Сервис»

Киев, пер. Красноармейский, 14,
тел/факс +38 (044) 525-00-44,
525-0053, 408-70-45
E-mail: tkd@tkd.com.ua
http://www.tkd.com.ua
Электронные компоненты стран СНГ и импортные: конденсаторы, кварцевые резонаторы, дроссели, трансформаторы, ферриты, резисторы и другие необходимые Вам электронные компоненты со склада и под заказ.

GSM СТОРОЖ

Украина, г. Ровно
тел.: (097) 48-13-665
http://www.gsm-storozh.com.ua
e-mail: info@gsm-storozh.com,
maric@mail.ru
Охранные устройства с оповещением по каналу сотовой связи – охрана объектов с оповещением на телефон (звуковое, SMS и GPRS сообщения), дистанционное управление устройствами, определение координат автотранспорта (GSM и GPS навигация), возможность дистанционного контроля группы объектов (DTMF, CSD, GPRS диспетчер). Разработка, производство, внедрение. Гибкие цены, гарантия, доставка по СНГ.

«ЭлКом»

Украина, 69000, г. Запорожье,
пр. Ленина, 152, (левое крыло), оф. 309
т/ф: (061) 220-94-11,
тел.: 220-94-22
e-mail: elcom@elcom.zp.ua
http://www.elcom.zp.ua
Эл. компоненты отечественного и импортного производства со склада и под заказ. Спец. цены для постоянных покупателей. Доставка почтой. Производство в области проводной связи, электроники и коммуникаций. Разработка и внедрение.

ОЛЬВИЯ Электра

Украина, 03113, г. Киев,
ул. Дружковская, 10, оф. 711
тел.: (044) 503-33-23, 599-75-50
e-mail: korpus.kiev@gmail.com
http://www.korpus.kiev.ua
Корпуса пластиковые для РЭА, кассетницы. Пленочные клавиатуры. Кабельно-проводниковая продукция.

ООО «РЕКОН»

Украина, 03168, г. Киев,
ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 108
e-mail: info@rekkon.kiev.ua
http://www.rekkon.kiev.ua
Поставки электронных компонентов. Гибкие цены, консультации, доставка.

Корпорация «ТЕХЕКСПО»

Украина, 79015, м. Львів,
вул. Героїв УПА, 71д
тел.: (032) 232-54-33, 232-54-36
т/ф: (032) 295-21-65
e-mail: tehexpo@tehexpo.lviv.ua
www.tehexpo.net
Прямі поставки зі складів ТМЕ (Польща). Електронні компоненти. Контрольно-вимірювальна техніка. Паяльне обладнання та аксесуари. Виготовлення друкованих плат.

ООО «СерПан»

Украина, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8
тел.: (044) 594-29-25, 454-13-02, 454-11-00
e-mail: cerpan@cerpan.kiev.ua
www.cerpan.kiev.ua
Предлагаем со склада и под заказ: разъемы 2РМ, СШР, ШР и др. Конденсаторы, микросхемы, резисторы. Предохранители, диоды, реле и другие радиокомпоненты.

ООО «Имрад»

Украина, 04112, г. Киев, ул. Шутова, 9
т/ф: (044) 490-2195, 490-21-96,
495-21-09/10
e-mail: imrad@imrad.kiev.ua
http://www.imrad.kiev.ua
Высококачественные импортные электронные компоненты для разработки, производства и ремонта электронной техники со склада в Киеве.

ООО «КОМИС»

Украина, 03150, г. Киев,
пр. Краснозвездный, 130
т/ф: (044) 525-19-41, 524-03-87
e-mail: komis-kiev@ukr.net
http://www.komis.kiev.ua
Комплексные поставки всех видов отечественных эл. компонентов со склада в Киеве. Поставка импорта под заказ. Спец. цены для постоянных клиентов.

ТОВ «ЕЛЕКОМ»

Україна, м. Київ,
бул. Т.Шевченка 38, к.47
т/ф: (044) 239-73-23
e-mail: office@elecom.kiev.ua
web: www.elecom.kiev.ua
Компанія «Елеком» займається поставками будь-яких видів електронних компонентів (у тому числі особливо рідкісних, раритетних і знятих з виробництва) загальною номенклатурою понад 60 мільйонів найменувань (від 1 шт.).

ООО «Радар»

Украина, 61058, г. Харьков,
(для писем а/я 8864)
ул. Данилевского, 20 (ст. м. «Научная»)
тел.: (057) 754-81-50,
факс: (057) 715-71-55
e-mail: radio@radar.org.ua
Радиоэлементы в широком ассортименте в наличии на складе: микросхемы, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, элементы индикации, разъемы, установочные изделия и многое другое. Возможна доставка почтой и курьером.

ООО «РАДИОКОМ»

Украина, 21021, г. Винница,
ул. Келецкая, 60, к. 1
тел.: (0432) 53-74-58, 65 72 00,
65 72 01, (050) 523-62-62,
(050) 440-79-88, (068) 599-62-62
e-mail: radiocom@svitonline.com
http://www.radiocom.vinnitsa.com
Радиокомпоненты импортного и отечественного производства. Керамические, электролитические и пленочные конденсаторы. Резисторы, диоды, мосты, стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы, супрессоры, разрядники, светодиоды, светодиодные дисплеи, микросхемы, реле, разъемы, клеммники, предохранители.

Setron GmbH

Украина, 02232, г. Киев,
ул. М.Цветаевой, 16-В, оф. 190
тел. (067) 935 86 57, (095) 941 18 18
e-mail: roman.vakulko@setron.de
http://www.setron.de
Поставка электронных компонентов ведущих мировых производителей: Linear Technology, Rafi, Samtec, Kingbright, JST, Jamicon, Aimtec, Finder, AOS, Мурга и др.. Активные, пассивные полупроводниковые компоненты, коннекторы, светодиоды, дисплеи, кабель, электромеханические компоненты, инструмент. Склад продукции в Германии. Гибкие цены и лояльные условия поставки. Поддержка проектов.

ООО «ДЛС-РАДИОДЕТАЛІ»

WWW.RADIODETAIL.COM.UA
Павильон 9В «Радиодетали»
Киевский радиорынок
«Караваевы дачи»
тел.: (044) 362-04-24,
(044) 242-20-79,
(067) 445-77-72, (095) 438-82-08
Электронные компоненты и оборудование для производства и ремонта электронной техники.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цены указаны в грн.

АДМИНСТР. Руководство для начинающих и не только: организация, тексты, использование	325.00
Программирование микроконтроллеров для начинающих и не только. Книга-виртуальный диск. 2016г.	245.00
Практическая энциклопедия радиодобителя. Шмаков, Нит. 2016г. 416 стр.	325.00
Замысловатая электроника и электротехника для начинающих и не только. Ванюшин, Нит. 2016г. 352с.	220.00
Ламповый усилитель своими руками. Элементарная база 21-го века. Торпикин, Нит. 2016. 288с.	250.00
Микроконтроллеры AVR: от азов программирования до создания практических устройств. Книга-CD с видеокурсами, листингами, программами, драйверами, справочниками, Белов, Нит. 2016. 544с.+CD	370.00
Полезный смартфон и планшет на ANDROID. 2 книги в 1. Стрельцов, Нит. 2016г.304с.	185.00
Создание эффектных презентаций с использованием PowerPoint 2013 и других программ. Нит. 256с.	150.00
Изучаем JAVA на примерах и задачах. Сеттер А. 2016г. 240с.	195.00
Альтернативные источники энергии и энергогенерации. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. Германович, Нит. 2014г. 320с.	198.00
Электротехнический справочник. Практическое применение современных технологий. Нит. 2014г. 592с.	198.00
Профессиональные советы домашнему электрику. Шмаков В. Нит. 2014г. 592с.	174.00
Силовая электроника. Теория и конструирование. Москатов С.А. МП-Пресс. 256с. 2013г.	120.00
Справочник электрика для профи и не только... Современные технологии XXI века. Нит. 2013г.576с.	195.00
Самодельная электротехника. Книжки в видеороликах. Нит. 2013г. 256с.	98.00
Сборники схем и иллюстраций. Электроника. Издание 2013г. CD с журналами.	130.00
Справочник по ремонту электрооборудования. Книга-CD. Парпала О.А. 2010г. 416с.+CD	130.00
Типовая инструкция по эксплуатации линий воздушных электропередач напряж. 35-800 кВ. 200с.	49.00
Теория и практика проведения электротехнических расчетов в среде MATHCAD и MULTISIM. 400с.+DVD Нит. 2012г.	195.00
Справочник датного электрика. Бессонов В.В. Нит. 2010г. 384с.	85.00
Краткий справочник домашнего электрика. Шмаков, Нит. 2017г. 288с.	145.00
Справочник датного мастера: вода, газ, электричество, отопление, охрана и не только. Нит. 352с.	98.00
Бытовые и автомобильные кондиционеры. Монтаж, установка, эксплуатация. Брошюра	25.00
Квартирный вопрос. Домашняя электросеть, шпильные штучки, освещение, сварка и не только. 2009г. 320с.	65.00
Металлоискатели, конструкции. Мастерская радиодобителя. Брошюра	25.00
GSM сигнализации из старой мобилки. (Простые конструкции без программаторов). Брошюра	25.00
Трёхфазный электродвигатель в однофазной сети. Способы подключения. Брошюра	25.00
Изготовление бензина из воды и бытового газа. Конструкция и описание устройства. Брошюра	25.00
Высокочастотный сварочный аппарат. Мастерская радиодобителя. Брошюра -схемы, конструкции	25.00
Домашний практик. Сварочный полуавтомат. Брошюра -схемы, конструкции, 2010г.	35.00
Монтаж и эксплуатация электропроводки. Справочное пособие. Брошюра - практик, руководство 2010г.	25.00
Описание и подключение систем. Брошюра -схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Электрощиток. Брошюра -схемы, конструкции, 2011г.	25.00
Самодельный микроплазменный сварочный аппарат. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Самодельный электростатический сварочный аппарат. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Самодельные электростатический воздухоочиститель. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Самодельные установки для промывки инжекторных систем. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Самодельная установка для изготовления пенобетона. Брошюра - схемы, конструкции, 2010г.	25.00
Самодельная система безинерционного отопления. Брошюра, конструкция, 2010г.	35.00
Самодельная электростатическая копилка. Брошюра, конструкция, 2010г.	25.00
Самодельная печь на жидком топливе. Брошюра, конструкция, 2010г.	25.00
Печи для бани. В помощь домашнему мастеру. Конструкции, проекты. Брошюра	25.00
Системы совместного отопления. Теплогенераторы, газовые камин, печи-каминки. Брошюра	25.00
Теплицы, парники. Проекты и технология строительства. Брошюра.	25.00
Установка сантехники в загородном доме и квартире. В помощь домашнему мастеру. Брошюра.	25.00
Экономное строительство загородного дома. Расчеты, выбор оптимальных вариантов. Брошюра.	25.00
Электронный регулятор свачного тока. Брошюра.	25.00
Сварочный аппарат из компьютерного блока питания. Брошюра - схема-конструкция, 2010г.	25.00
Сварочный аппарат из старого блока питания. Брошюра -схемы, конструкции, 2008г.	25.00
Краткий справочник сварщика. Корякин, Черняк. Нит. 2010г. 288с.	55.00
Самочуитель по установке систем защиты автомобиля от угон. Наймак С.С. Нит. 384с.	68.00
Содержание драгоценных металлов в компонентах радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. 208с.	35.00
Справочник по современным автосигнализациям том 1 и том 2. Корякин-Черняк, 2009г., по 320с.	по 49.00
Вся радиоэлектроника Украины 2015. Каталог. К-Радиоаомот, 2014г., 92 с.А4	30.00
Источники питания. Москатов Е. М. 2014г., 208с.	78.00
Как создать источники питания своими руками. Шмаков С.Б. 2013г., 288с.	145.00
Современные источники питания ПК и периферии. Полное руководство. Кучеров Д. Нит.2007г., 346с.+CD.	69.00
Справочник по цветовой, кодовой маркировке и взаимозаменяемости элементов + дв. вклейки. 2010г. 320с.	125.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD от А до Z. Том 1. (А...М), изд 4 доп. 816с.	120.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD от А до Z. Том 2. (N...Z), изд 4 доп. 816с.	120.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды О...9. Справочник. Изд. 4-е переработанное и доп.. 664с.	120.00
Транзисторы. Справочник. Том 1, 2. Турса Е.Ф. Нит. 538с.	по 120.00
Транзисторы в SMD исполнении. Справочник. Абраменко А.Ф., Т.1, 2 МП-Пресс. 544с.+640с.	по 120.00
Микропроцессорное управление телевизорами. Виноградов А.Б. Нит. 144с.	49.00
Микросхемы для CD-проекторов. Сервисмены, Справочник. Нит. 208с.	49.00
5000 современных микросхем. УИИИ-И и их аналоги. Турса Е.Ф. Нит. 560с.	79.00
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтролл. В. Трапезер, 2006г., 208с.-CD	79.00
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. Д. Кохц, МП. 2006г., 302с.-CD	79.00
Измерение, управление и регулирование с помощью макросов VBA в Word и Excel. Е. Берндт, 2008г., 256с.-CD	89.00
Микроконтроллеры PIC и встроенные системы. Применение Ассемблера и PC для PIC18. М.К. 2010г. 752с.	75.00
Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Т. Мартин, М.Додека. 240с.-CD	65.00
Микроконтроллеры фирмы PHILIPS семиступа х51. Фрунзе А.В., М.Скюдлен, 363с.А4	60.00
Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагем от 'чайника' до профи. Книга+видеокурс. 2014г.	245.00
Программирование микроктро. для начинающ. Визуальное проектир., язык С, ассемблер + CD, МП.2010г.	75.00
Программирование микроконтроллеров ATMEl на языке С (+CD). Прокопенко, Мит. 2015г., 320с.+CD	150.00
Программирование микроконтроллеров ATMEl на языке С (+CD). Прокопенко, Мит. 2019г., 320с.+CD	95.00
Программирование искусственного интеллекта в приложениях. М.Тим Джонс, М.ДНК. 31	69.00
Проектирование интеллектуальных датчиков с помощью Microsoft спс. К. Хадлстон, М.К. 2018г. 320с.-CD	75.00
Ремонт. Современные копировальные аппараты. Секреты эксплуатации и ремонта. Вып. 98, 296с.А4	89.00
10 практических устройств на AVR микроконтроллерах. Краченко А. М.К. 2011г., 416с.	79.00
101 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (А...Р). Рязанов М.Г. 2007г., 288с.	75.00
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (С...З). Рязанов М.Г. 2007г., 208с.	75.00
1001 секрет телемастера. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров (И...Ф). Рязанов М.Г. 2007г.	75.00
ГПС - помощник телемастера для ремонта и настройки ТВ. Справочное пособие. Галпич Л.С. 160с.	20.00
Зарубежные резидентные радиотелефоны. SONY, SANYO, BELL, HITACHI, FUNAI и пр. 176с.А4+сх.	25.00
Настольная книга разработчика роботов - CD. Бишоп О. М.К. 2010г., 400с.	110.00
Металлоискатели своими руками. Как искать что бы найти монеты, украшения, клады. Корякин-Черняк	79.00
Как собрать металлоискатели своими руками (Зконструкции). Дубровский С.Л., Нит. 2010г., 256с.	79.00
Шлифовские и антишлифовские штучки. Яковлев, Нит. 2015г. 320с.	220.00
Как сделать сварочные аппараты своими руками. Кобелев, Нит. 2011г., 304с.	85.00
Как создать ламповый усилитель своими руками. Торпикин, Нит. 2012г., 288с.	145.00
Как собрать антенны для связи, телевидения, WI-FI своими руками. Массорин, Нит. 2010г., 320с.	95.00
Антенны. Практическое руководство. Миллер А., Нит. 2012г., 480с.	150.00
Справочник по ремонту и настройке спутникового оборудования. Книга+CD. Нит. 2010г., 240с.+CD	99.00
Энциклопедия спутникового телевидения. Выбор устан., настройка, работа, ремонт, 416с.-CD	140.00
Схематехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. Шустов, Нит. 2013г., 352с.	175.00
500 схем для радиодобителей. Радиостанции и трансиверы. Семьян А.П., Нит. 2-е издание, 2008г., 264с.	75.00
500 схем для радиодобителей. Современные передатчики. (1-3-400 Гц - ДВ, СВ, УКВ, FM) Семьян А., 2008г., 352с.	75.00
500 схем для радиодобителей. Современные передатчики. (1-3-400 Гц - ДВ, СВ, УКВ, FM) Семьян А., 2008г., 352с.	75.00
Ломинесцентные ламп, светодиодных элементов. Умного дома. Давиденко, Нит. 2008г., 320с.+CD	145.00
Настольная книга радиодобителя коротковолновика. Вербицкий А., Нит. 2012г., 400с.	140.00
Искусство ламповой схематехники. Гаврилов А., Нит. 2013г., 304с.	140.00
Акустические системы своими руками. Галопченко, Нит. 2013г., 240с.	98.00
Лампово-транзисторные усилители своими руками. Галопченко, Нит. 2012г., 352с.	135.00
Радиохобби. Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками. Сухов Н., Нит. 2012г., 272с.	125.00
Радиохобби. Лучшие констр. аудиотехники акуст. систем св. руками. Сухов Н., Нит. 2012г., 288с.+ тест-CD	139.00
Радиодобительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Т.1, т.2	по 75.00
Основы цифровой схематехники. Бабич, М.К. 2007г., 480с.	79.00
Монтер связи стационарного оборудования. Баранов В.П., 166с.	37.00
Технология измерений первичной сети.(Системы синхронизации, B-JSON, ATM). М.Зко-трендз.150с.А4	40.00
25 лучших программ для работы с жестким диском. Форматирование, восстан., поврежд. данных и пр. Нит	60.00
150 полезных программ для Вас в вашем компьютере. Бурдин А., Нит. 2012г., 266с.	60.00
Англо-русский словарь-справочник для польз. ПК, ноутбуков, планшетных компьютеров. Нит. 2013г.400с.	95.00
Администрирование Windows 7. Практич. руководство и справочник администратора. Нит. 2013г.400с.	95.00
Бесплатные антивирусы + бесплатное использование платных антивирусов. Нит. 2010г., 192с.-CD	59.00
Бесплатные антивирусы + бесплатное использование платных антивирусов. Нит. 2010г., 192с.-CD	59.00
Все для работы с жестким диском, файлами и данными. Полное курс. DVD. Нит. 416с.+DVD	145.00
Глюки, сбои и ошибки компьютера. Решаем проблемы сами. Просто о сложном. Нит. 2013г., 240с.	57.00
Цифровая реставрация фотографий. Методики восстан., старых и поврежд. снимков. МК.2012г., 416с.+DVD	105.00
Цифровое фото, видео, аудио. Практич. самоучитель от Computer Bild. Нит. 2009г., 384с.+DVD	75.00
Железо 2011. Путеводитель по компьютерным устр-вам и комплектующим. Казимов А., Нит. 400с.	70.00
Защита компьютера от вирусов (книга + видеокурс на DVD). В.Вупф. Нит.160с.+ DVD	78.00
Золотая сборная операционных систем на вашем ПК. Как установить 25 систем на одном ПК + CD	115.00
ИНТЕРНЕТ. Полное рук-во. Книга + DVD. Антоненко, Нит. 2013г., 560с.+DVD	125.00
Как пользоваться компьютером. Краткий курс с видеокурсом на CD. Самоучитель. Лобанов, 2011г.	89.00
Как восстановить файлы и данные с жесткого диска, флешки, поврежденных CD/DVD. 2009г., 256с.+ DVD	98.00
Как скачать из Интернета фильмы, книги, музыку, журналы, компьютерные игры и программы,	
кулинарные рецепты, фотографии, файлы и все, все, все... Тришаев, Нит. 2014г.	138.00
Компьютер. Полное руководство. Книга+игровой DVD (более 50 игр). Антоненко, 560стр.+DVD	119.00
Компьютер для женщин. Самоучитель + DVD. Соколянская, Нит. 2012г., 368с.+DVD	95.00
Комплект з двух книг користувача ПК (906 строрнок українською), Майхрич, 906с.	120.00
Компьютерные сети и сетевые технологии. Кузьменко А., 2014г., 368 с.	155.00
Лучшие программы для вашего планшета на Android. Ульянов А., 2014г., 320с.	169.00
Мой любимый КОМПЬЮТЕР. Самоучитель для женщин. Трубишкова Н., Нит. 2012г. 368с.	69.00
Мой любимый ноутбук. Самоучитель для женщин. Трубишкова Н., Нит. 2012г. 352с.	95.00
Мой любимый интернет. Самоучитель для женщин. Нит. 2013г., 288с.	100.00
Ноутбук для ваших родителей с Windows 8. Ваземский А., Нит. 2014г., 336с.	119.00
Планшет. Самоучитель работы на планшетном компьютере с ANDROID. Торельсон А., Нит. 2013г., 336с.	115.00
Планшетник на ANDROID. Миникурс. Аркачев А., Нит. 2014г., 240с.	109.00
Планшет на ANDROID для ваших родителей. Тимирязев А., Нит. 2015г., 320 с.	129.00
Пользовательский интернет для ваших родителей. Нит. 2012г., 272с.	75.00
Рестр Windows 7. Книга готовых рецептов. Самоучитель. Нит. 2011г., 224с.	75.00
Самоучитель. Планшет. работа на планшетном компьютере с ANDROID. Торельсон, Нит. 2014г., 352с.	145.00
Самоучитель работы на ноутбуке с Windows 7, 4-е изд. Нит. Юдин, 2012г., 512с.	145.00
Самоучитель Ст. Начало программирования. 2-е изд. Нит. 2013г., 496с.	152.00
Самоучитель Windows 7. Установка, настройка, использование. Тихомиров, Нит. 2010., 304с.	139.00
Самоучитель работы на ноутбуке с Windows 8. Юдин А., Нит. 2014г., 512 стр.	80.00
Тайны BIOS. Якушев В., МК. 336с.	50.00
Толстый самоучитель работы в Интернете. Все самое интересное, полезное и нужное... Нит. 2013г., 560с.	115.00
Толстый самоучитель работы на компьютере, 6-е изд. Антоненко, Нит. 2012г., 560с.	110.00
"Тонкая" настройка и секреты Windows 7. Практическое руководство. Лукьянович, Нит. 2013г., 320с.	89.00
Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание фотомонтажа и обработка фотографий. 2015г. Нит., 240с.	135.00
Хакниг Windows 7. Практическое Руководство. Книга + CD. Матвеев, Нит. 2013г., 320с.-CD	115.00
Хакниг Windows 8. Практическое Руководство. Книга + CD - виртуальный CD. Алтыер, Нит. 2014г., 304с.	195.00
Bios.Настройка.Описание, рекомендации по выбору значений,разгон ПК,решение проблем.5-е изд. 2013г.	85.00
Excel 2010. Пособие самоучитель + справочник пользователя. Сергоровский, Нит. 2014г., 400с.	125.00
Excel 2010. Пособие самоучитель + справочник пользователя. Сергоровский, Нит. 2014г., 400с.	125.00
Windows 8. Все об использовании и настройках. Самоучитель. Матвеев, 2013г. Нит. 656с.	149.00
Windows 8. Эффективный самоучитель. Настройка, использование, полезные приемы. 2013г., 304с.	169.00
Windows 8. Полное руководство Книга + DVD (916) с обновлениями Windows 8, видеокурсами. 2013г.	199.00
Windows 8.1. Все об использовании и настройках. Самоучитель. Матвеев, Нит. 2015г., 656с.	235.00
Windows 8.1. Полное руководство. Самоучитель. Матвеев, Нит. 2015г., 656с.	275.00
Установка, переустановка, восстановление, настройка Windows 8. Экспресс-курс. Нит. 2013г., 224с.	65.00
Windows Vista. Установка, настройка, использование. Просто о сложном. Кузнецов Н.А., Нит. 234с.	35.00
Nero 9. Запис CD и DVD. Создание видеоDVD с красивым меню, фото-и видео слайдшоу, KAPAOKE. 256с. + DVD	68.00
ADOBE Photoshop CS5. Официальная русская версия. Учебный курс + дв. вклейки. Адаптер. 2012г.	149.00
Photoshop CS6. Официальная русская версия. Книга + учебный видеокурс на DVD. Нит. 448с.+диск. 2012г.	179.00
Photoshop CS6. Миникурс. Основы фотомонтажа и редактирования изображений. 2013г., 240с.	75.00
AutoCAD 2016. Книга+DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, видеокурсы	395.00
AutoCAD 2016: официальная русская версия. Эффективный самоучитель. 2016г., 624с.	365.00
Скор. Бесплатные телефонные звонки и видеосвязь через Интернет. Нит. 112с., 2011г.	42.00
SEO-копирайтинг. Практическое руководство по созданию "правильных" текстов. Нит. 2013г., 304с.	165.00
Компьютерное делопроизводство + работа с офисной техникой. Учебный курс. Козлов Н.Б., 300с.	35.00
Компьютер. Полное руководство. Книга + DVD. Антоненко, Нит. 2011г., 560с.	125.00
Новичок. Excel 2010: работа с электронными таблицами и вычислениями. 2010г., Нит. 192с.	40.00
Новичок. Word 2010: создание и редактирование текстовых документов. 2010г., Нит. 192с.	40.00
Новичок. Работа в WINDOWS 7. Ехновский А., Нит. 2-е изд-е 2011г., 240с.	75.00
Новичок. Перестан, установка, настр., восстановл. Windows 7. Практич. инструкции по решению проблем.	60.00
Ноутбук с Windows 8.Самый простой самоучитель. Юдин Н., 2014г., 272с.	105.00
Ноутбук с Windows 8.Полное руководство 2015.Книга + DVD, 512с.-DVD с 5-ю видеокурсами	325.00
Ноутбук с Windows 8.Мини-курс. Юдин Н., 2014г., 256 с.	85.00
DVD-R Подборка книг и инструкций по работе и настройках WINDOWS XP	65.00
DVD-R Подборка книг и инструкций по работе и настройках WINDOWS 7	65.00
DVD-R РАДИОАМАТОР за 20 лет "РА-1999-2012г.г.-Зп-2000-2012г.г.+PK+PT+K(425 номеров на 1 диске)	65.00
DVD-R "РАДИОАМАТОР за 25 лет "РА-1999-2015г.г.-Зп-2000-2015г.г.+PK+PT+K(500 номеров на 1 диске)	85.00
DVD-R "Радиодобители" Архив 1991-2011г.г., 250 номеров на 1 диске	65.00
DVD-R "Радиоконструктор 1999-2011г.г.", Все номера на 1 диске	65.00
DVD-R "Ремонт электронной техники" 2000-2008г.г. Все журналы на 1 диске	65.00
DVD-R "Схематехника" 2000-2007г.г. Все журналы на 1 диске	65.00
DVD-R "В помощь радиодобителю" 1966-1992г.г. Все журналы на 1 диске	65.00
DVD-R "Радио" Архив 1925-2011г.г. Все журналы на 1 диске	65.00
DVD-R "Радио-конструктор" 1996-2011г.г. Весь архив на 1 диске	65.00
DVD-R "Юный техник" 1956-1999г.г. Весь архив на 1 диске	65.00
DVD-R "Юный техник для умелых рук" 1972-1990г.г. Весь архив на 1 диске	65.00
DVD-R "Ремонт и сервис" 2005-2009 г.г.	65.00
DVD-R "Радиоамот" 1994-2009г.г. Все номера	65.00
DVD-R "Praktika Elektronika@Konstrucci Elektronika@Amatorske Radio" Все номера 2007-2013г.г.	65.00
DVD-R "Антенны от А до Я". KB-УКВ, Си-Би, городские, спутниковые. Более 500 конструкций.	65.00
DVD-R "Большой справочник по транзисторам" Дatasheet на 3200 позиций	65.00
DVD-R "Отечественные диоды и их зарубежные аналоги".	65.00
DVD-R "Полный справочник по транзисторам, диодам, микросхемам на 2012г. (0-9, A-Z, ADC, DAC)"	65.00
DVD-R "Энергетика, электротехника, автоматика" Сборник справочников и нормативных документов	65.00
DVD-R "Электродвигатели от А до Я"	65.00
DVD-R "Практическая схематехника. Более 2500 полезных схем на 1 диске"	65.00
DVD-R "Радиодизайн-любительские схематехника. Журнал"1996-2009г.г.- подборка книг по схематехн.	65.00
DVD-R "Аудиоэлектроника и схематехника от А до Я"	65.00
DVD-R "Схематехника" 2000-2007г.г. Все журналы на 1 диске	65.00
DVD-R "Шлифовские устройства, и способы борьбы с ними. Около 200 схем, конструкции, инструкции	65.00
DVD-R "Ремонт измерительной техники от А до Я. Схемы + инструкции.	65.00
DVD-R "Рыбалка, устройства для рыбалки, электроудочка". Схемы, инструкции	65.00
DVD-R "УМЧА, операционные усилители, аудиотехника". Схемы, инструкции, теория	65.00
DVD-R "Сварка и сварочные аппараты. Технологии и конструкции."	65.00
DVD-R "Сварка. Теория, практика, конструкции сварочных аппаратов"	65.00
DVD-R "Собрание схем телефонов Beng, Siemens, Panasonic, Nokia" 1996-2010 г.г. (280 схем)	65.00
DVD-R "Видекамеры SONY, PANASONIC, Sharp" схемы и сервис мануалы	65.00
DVD-R "Мониторы LG, SAMSUNG" схемы и сервис мануалы	65.00
DVD-R "Мониторы ACER, PHILIPS, PANASONIC, NEC" схемы и сервис мануалы	65.00
DVD-R "Мастерская радиодобителя. Ремонт и обслуживание отечественных и зарубежных ТВ"	65.00
DVD-R Телевизоры "SAMSUNG" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры LG "SHARP" Схематехника, модели 1985-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры AMSTRAD, ITT-Nokia, Roadstar Схематехника, модели 1990-2011 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры VESTEL, ERISON Схематехника, модели 1985-2010 г.г.	65.00
DVD-R LCD Телевизоры Samsung, Panasonic, Sharp Схематехника модели 2002-2010г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "AUC" Схематехника, модели 1980-2010 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "SONY" + аудиотехника Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры. Блоки питания, прошивки, пулты управления на все ТВ - модели 1985-2011 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "PANASONIC, SANIO" Схематехника, модели 1985-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "GRUNDIG" Схематехника. более 200 моделей	65.00
DVD-R Телевизоры "BEKO, REKORD, ROADSTAR" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "DAEWOO, Rubin, Rossen, Vestel" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "RAINFORD, BEKO" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "SHARP, ERISON" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "AKAI, AWA, Hitachi, Funai" Схематехника, модели 1990-2009 г.г.	65.00
DVD-R Телевизоры "Горизонт, Витязь, Рубин, Рекорд" Схематехника, около 300 моделей	65.00
DVD-R "Схемы отечественных цветных и ч/б телевизоров 1970-1996 г.г. более 200 моделей"	65.00
DVD-R "Цифровые фотоаппараты CASIO, NIKON, CANON, Olympus и др. -схемы и сервис"	65.00
DVD-R "Ремонт стиральных машин". Теория, практика, схематехника.	65.00
DVD-R "Ремонт микроволновых печей LG, Samsung, Daewoo	

Оформление заказов по системе «Книга-почтой»

Оплата производится по б/н расчету согласно выставленному счету. Для получения счета Вам необходимо выслать перечень книг, которые Вы хотели бы приобрести, по факсу (044) 291-00-25 или почтой по адресу: издательство «Радиомотор», а/я 50, Киев-110, 03110. В заявке укажите свой номер факса, почтовый адрес, ИНН и № свидетельства плательщика налога.

Доставка книг осуществляется наложенным платежом (оплата при получении посылки на почте). Стоимость, указанная в прайс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что составляет при общей сумме заказа от 1 до 99 грн. – 25 грн., от 100 до 199 грн. – 35 грн., от 200 до 500 грн. – 45 грн. Для оформления заказа Вам необходимо прислать заявку на интересующую Вас книгу по адресу: Издательство «Радиоамастор» («Книга-почтой»), а/я 50, Киев-110, индекс 03110, или сделать заказ по тел./факсу: (044) 291-00-29.

Цены действительны до момента выхода следующего номера. Срок получения заказа по почте 2–4 недели. Полный прайс-лист смотрите на сайте www.ra-publish.com.ua